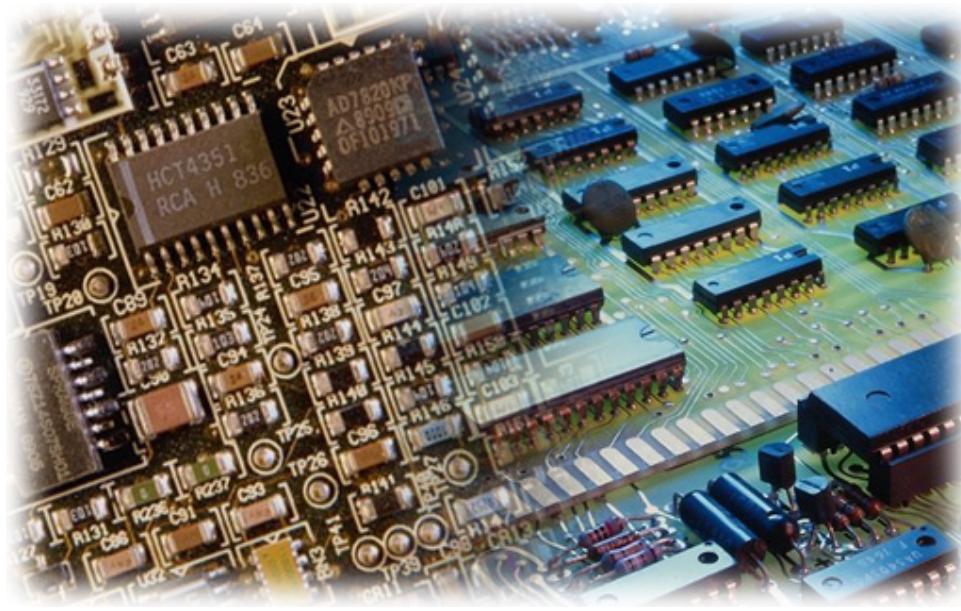




الكترونيات صناعية وتحكم

التصميم بواسطة الحاسب

إلك ٢٤٤



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية " تصميم بواسطة الحاسوب " لمتدرب قسم " الإلكترونيات صناعية وتحكم " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

نلاحظ أحياناً بعض الأشخاص يحاولون تقليد أشخاص معينين من ناحية المظهر والسلوك وهذا ما يسمى بالتمثيل. وكلما أتقن الشخص المقلد دوره في تقليد شخص ما ازداد إعجاب الناس به. كذلك الحال بالنسبة لعملية المحاكاة في الدوائر الإلكترونية حيث أنها عملية تمثيل لسلوك العناصر الإلكترونية منفردة أو مجتمعة، وكلما كان برنامج المحاكاة لهذه الدوائر يقترب في تمثيله لسلوك هذه العناصر من السلوك الحقيقي لها زادت دقة هذا البرنامج في إعطاء نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها في بناء دوائر إلكترونية أكثر تعقيداً وأكثر دقة في مشابهتها لدوائر حقيقية تعمل بنفس المكونات. ولهذا السبب يستفاد من برامج الرسم الإلكتروني في رسم الدوائر الإلكترونية المختلفة ومحاكاتها كما يمكن عمل تغييرات على هذه الدوائر ثم محاكاتها فوراً ومعرفة التغيرات التي طرأت على سلوك الدائرة بعد التغيير بغية تقييمها ومعرفة مدى أثر هذه التغييرات في تحسين سلوك الدائرة من عدمه.

هذه العملية، أي عملية المحاكاة مفيدة جداً بالنسبة لمصممي الدوائر الإلكترونية حيث يمكن تكوين دوائر مختلفة باستخدام برامج الرسم الإلكتروني والمحاكاة كبرنامج الرسم Circuit Maker ٦ والذى نحن بصدده دراسته، بحيث يمكن بعد التحقق من صحة نتائج المحاكاة أن يتم بناء الدائرة عملياً بأقل كلفة وبأقل عدد من الأخطاء وهذه هي ميزة عملية المحاكاة.

في هذه الحقيقة سيتم التعرف على برنامج الرسم الإلكتروني Pro ٦ Circuit Maker وذلك من خلال بيئة النواخذ، كما سيتم التطرق إلى دراسة بعض الدوائر التماثلية والرقمية ومحاكاتها. بعد ذلك سنتم دراسة بعض الأمثلة على تصميم بعض الأنظمة الإلكترونية البسيطة وأخيراً سوف نتطرق إلى الكيفية التي يتم بها عمل الدوائر الإلكترونية المطبوعة. وختاماً، نسأل المولى عزوجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به أبناءنا الطلاب إنه نعم المولى ونعم المجيب وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المؤلفان ، ، ،



تصميم بواسطة الحاسوب

التصميم بواسطة الحاسوب الآلي

أقسام تصميم ب بواسطة الحاسوب الآلي

١- مقدمة :**الأهداف السلوكية:**

بعد دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من :

- ✓ وصف مكونات الدوائر
- ✓ أنواع المخططات التي تستخدم في وصف تركيب الدوائر الإلكترونية
- ✓ تجميع الدوائر الإلكترونية
- ✓ الميزات العامة لاستخدام الرسم بواسطة الحاسوب وأهميته في الصناعة

من المعروف أن الوسيلة الناجحة لنقل المعلومة من شخص لآخر هي توافر المعرفة بلغة مشتركة بينهما و الرسم الهندسي يعتبر اللغة المشتركة بين المهندسين. وهناك أنواع من الرسومات تاظر التعدد في لغات العالم المختلفة فمثلا هناك رسومات خاصة بالمهندسين المدنيين وأخرى خاصة بمهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهكذا لباقي التخصصات المختلفة في المجال الهندسي.

ولكل نوع من أنواع هذه الرسومات مصطلحاته ورموزه المتعارف عليها لأهل التخصص الواحد مثل ما لكل لغة من حروف وكلمات و جمل و عبارات ينصح باستخدامها حتى تضفي جمال التعبير عن المعلومة.

ففي الرسومات الهندسية المستخدمة في مجال الإلكترونيات والكهرباء رموز للمكونات والوحدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية تعتبر حروفًا لغة الرسم الهندسي المتخصص. فإذا ما تم ربط مجموعة مختلفة من رموز المكونات الإلكترونية تكونت الدائرة الإلكترونية والتي تكون بمثابة الكلمة في اللغة. وهذه الدائرة الإلكترونية لها قواعد وأصول في بنائها مثل ما للكلمة من أصول وقواعد في تكوينها. وإذا ما تم أيضًا ربط عدد من الدوائر سواء المتشابهة أو المختلفة أعطت معنى النظام للجهاز الإلكتروني مثل جهاز الراديو أو التليفزيون أو وحدة تغذية أو نظام السنترال، إلخ و ذلك بما يتشبه مع الجملة باللغة حيث تمايز الربط بين الكلمات سواء المتشابهة أو المختلفة لتعطي جملة مفيدة.

ومما سبق نجد أن التعرف على رموز العناصر والوحدات الكهربية والإلكترونية يعتبر ذا أهمية كبيرة في مجال الصناعة لكي نستطيع قراءة وفهم الدوائر الإلكترونية المختلفة والعديدة للقيام بتشغيلها وصيانتها. لذا نجد أن أي متخصص في مجال الإلكترونيات لابد أن يتتوفر لديه الإمام الكافي والمعرفة بالعناصر الإلكترونية المختلفة وطريقة عملها من الناحيتين النظرية والتطبيقية بغية الوصول إلى فهم وتصور لطريقة عمل دائرة ما تكون من مجموعة من هذه العناصر الإلكترونية مجتمعة مع بعضها وتقوم بأداء وظيفة معينة.

ومن ثم نجد أن جزءاً كبيراً من الرسم في فرع الهندسة الكهربية والإلكترونية عبارة عن رسومات تخطيطية Schematic Diagrams. وهذا النوع من الرسومات يجعل استخدام الرموز سهلاً وذا معنى مهم. ومن المعروف أصلاً أن هذه الرموز تم رسمها لتمثيل المعنى التكوي니 والوظيفي للعنصر الكهربائي والإلكتروني بشرط أن تكون سهلة ومبسطة في الرسم المتخصص. وعلى أية حال فإن الأشكال التكوينية والرموز تغيرت بصورة اعتبارية خلال السنوات الأخيرة، و حتى الآن لا يوجد تشابه كبير طبقي بين الرموز والشكل التكويني المعبر عن العنصر أو المكون الكهربائي أو الإلكتروني.


ولكي يتم توحيد وتسهيل عمل وقراءة الرسومات الكهربائية والإلكترونية قامت جهات مختصة صناعية وحكومية مثل IEEE, EIA, ITU-T, ISO حيث تكادت معاً أو كانت كل منها منفردة لعمل قوائم للرموز البيانية القياسية لكي يتم استخدامها في رسم وقراءة الدوائر والأنظمة الكهربائية والإلكترونية عالمياً.

١ - وصف مكونات الدوائر الإلكترونية


إن فكرة ونظرية تشغيل الدوائر الأساسية أو بعض منها ليس الهدف هنا ولكن الهدف المرجو هو تكوين إحساس لدى القارئ لقراءة الدائرة و التعرف على تكوينها حتى يتمكن من رسمها بمعرفة تامة دون الوقوع في أخطاء فنية .

وتتجدر الإشارة هنا إلى أن المعرفة الكاملة لنظرية تشغيل الدوائر الإلكترونية وأنواعها لن يتلقى إلا بالدراسة المستفيضة لنظرية الدوائر الإلكترونية وطرق تصمييمها. ويعتبر هذا ذا أهمية كبيرة وذلك عندما يطلب من القارئ تبسيط وفهم نظام إلكتروني معين باستخدام الرسم المرحلي (الصندوقي) له من واقع الرسم التخطيطي Schematic diagram لمجموعة من الدوائر الإلكترونية Block diagram

الأساسية الممثلة لهذا النظام . فإذا لم يعرف القارئ الدوائر المشهورة والأساسية فلن يستطيع تكوين الرسم المرحلي لجهاز معين والشكل ١ - ١ يوضح المخطط الصندوقي بوجه عام كما أن الشكل ١ - ٢ يوضح الرسم التخطيطي لدائرة الكترونية .

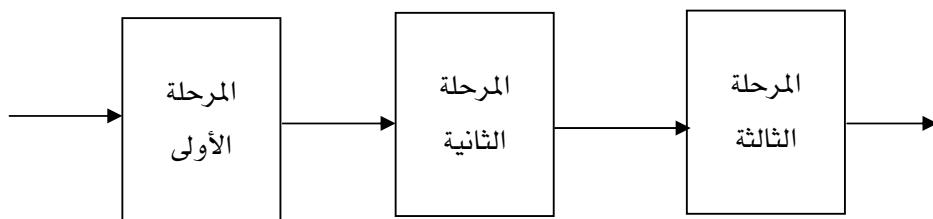

شكل ١ - ١ : المخطط الصندوقي.

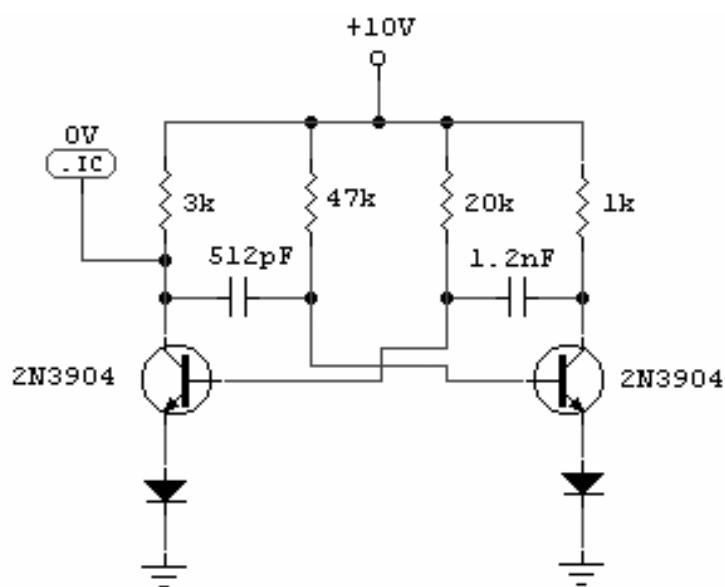

شكل ١ - ٢ : الرسم التخطيطي لدائرة الكترونية.

ومن ناحية أخرى فسوف يجد القارئ أن لديه المقدرة والخبرة على تتبع الإشارات والجهود بالدوائر التخطيطية مما يمكنه من اكتساب خبرة في صيانة وإصلاح أعطال الدوائر الإلكترونية المختلفة .

إن التعرف على الدوائر الأساسية وفهم نظريتها في بساطة شديدة يعتبر الخطوة السابقة لمرحلة رسم الدوائر التخطيطية كما كانت الرموز وشرح كيفية رسمها الخطوة السابقة للدوائر الأساسية .

ورسم الدوائر التخطيطية Schematic Diagrams يطلق عليه أيضا رسم الدوائر النظرية Theoretical diagram أو رسم دوائر العناصر Elementary diagram و جميعها تشتراك في المعنى الواحد و هو إيضاح وظائف و علاقة عناصر الدائرة بعضها وأيضا الدوائر الجزئية Sub circuits بالنظام بعضها . ولذا فإن هذا النوع من الرسم يستخدم في تصميم وتحليل ودراسة الدوائر الكهربية والإلكترونية وفي أغراض بناء الأجهزة وأيضا في صيانة وخدمة الأجهزة الإلكترونية.

ولشرح هذا النوع من الرسم لابد للقارئ أن يكون لديه الفكرة عن أسس رسم الرموز الكهربية والإلكترونية و معرفة بعض النظريات الأساسية للكهرباء والإلكترونيات كما يتطلب أيضا التعرف على بعض الدوائر الإلكترونية والكهربائية الأساسية ذات الشهادة الكبيرة والتي لا يخلو أي جهاز من وجودها فيه

وكما أشرنا سابقاً بأن الرموز الكهربية والإلكترونية ما هي إلا حروف لغة وأن الدوائر الأساسية ما هي إلا محاولة لتكوين كلمات لغة. إن دراسة رسم الدوائر التخطيطية ما هو إلا تكوين كلمة أو مجموعة كلمات تعطى جملة مفيدة لنفس اللغة . فمعنى تكوين جملة مفيدة هنا هو تكوين دائرة كبيرة تتكون من عدد من الدوائر الأساسية لتعطي وظيفة أو مهمة خاصة مثل دائرة راديو - تسجيل - تليفزيون ... إلخ . ولذا عندما نلم بكل معلومات هذا الباب فإننا نكون قادرين عندئذ على تخطيط ورسم أي دائرة إلكترونية دون الوقوع في أبسط الأخطاء .

ونحب هنا أن نشير إلى أهمية هذا النوع من الرسم نظرا لوجوده على كل منتج لغرض التعرف أو التمييز بين المنتجات المشابهة أو الصيانة. فكما تكتب مكونات ومركبات الدواء أو أي سلعة مركبة لكي يتعرف عليها مستخدماها دون أدنى أثر جانبي ، فإنه كان من الضروري و لزاما على مصمم و منتج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تزويد المنتج الخاص به بالدوائر التخطيطية الموضحة لمركبات الجهاز و معلومات عن كل عنصر داخل الدائرة حتى يمكن التعرف على مميزات الجهاز و مواطن استخدام الجهاز أو العوامل التي تنجيبها للحصول على الأداء الجيد للجهاز و لا نقول هنا عيوب الجهاز.

١- ٣- وصف مكونات الدوائر

إن لوحات الدوائر المطبوعة تميزت عما سبقها بسميات كثيرة في تجميع العناصر الكهربائية والإلكترونية الصغيرة الحجم أو خفيفة الوزن أو لتجمیع بعض العناصر الصغيرة في الدائرة الواحدة أو النظام واستثناء العناصر التي لها شكل وحجم ميكانيكي كبيرين حيث تثبت على أجزاء من كابينة أو هيكل الجهاز .

وتعتبر لوحات الدوائر المطبوعة أكثر كفاءة وأكثر الطرق الصناعية إنتاجية ولذا فقد تعرضت في الآونة الأخيرة إلى التطوير المستمر للوصول بها إلى الصورة المثلث ، ظهر إلى جانب لوحات الدوائر المطبوعة أحادية الجانب لوحات أخرى ثنائية الجانب وأخرى متعددة الطبقات ، وظهرت أيضا صناعة الدوائر المطبوعة المرنة كالدائرة المطبوعة على الشريط البلاستيكي الموصل على الرأس المتحرك والذي يحتوي على مخزن الحبر الأسود والملون في الطباعة التي في المعمل أو المكتب إلى جانب الدوائر المطبوعة على لوح متماسك .

ولوحات الدوائر المطبوعة أحادية الجانب عبارة عن شريحة من مادة عازلة (الفيبر) ملصق على أحد وجهيه طبقة رقيقة من النحاس تأخذ شكل مسارات الموصل الخاص بالدائرة المطلوبة بعد تشغيلها .

أما لوحات الدوائر المطبوعة ثنائية الجانب فهي عبارة عن شريحة من مادة عازلة ملصق على كلا وجهيها طبقة رقيقة من النحاس حيث تأخذ كل طبقة شكل مسارات الموصل المتمم والمكمل لخدمة توصيلات الدائرة المطلوبة .

أما لوحات الدوائر المطبوعة متعددة الطبقات Multi-layer مثل اللوحة الأم في الحاسوب (Motherboard) فهي تعتبر نفس لوحات الدوائر المطبوعة ثنائية الجانب إلا أن جسم الشريحة العازلة يتخلله طبقة أو أكثر من النحاس أو أي مادة موصولة تعبر عن موصلات أخرى تتمم وتكميل التوصيلات الناتجة من طبقي النحاس الخارجتين للدائرة المرغوبة حيث يتم في هذه الحالة رسم الدائرة على الحاسوب وبعد التأكد من النتائج المطلوبة يتم طبع الطبقات المختلفة للدائرة ثم وضعها على جهاز خاص يقوم بпресс كل طبقة على لوحة خفيفة ومن ثم تجمیع الطبقات مع بعضها حيث يتم كبسها عن طريق مكبس


خاص ثم بعد ذلك يجري تثقيبها ثم وضع العناصر المختلفة عليها ولحامها ويتم استخدام مثل هذه التقنيات في المصنع التي تنتج هذه الدوائر المطبوعة بشكل تجاري أو في مراكز البحث.

ت تكون أي دائرة الكترونية من عدد من العناصر الإلكترونية الفعالة Active Elements وهي عبارة عن أية عناصر تحتاج إلى مصدر جهد لتشغيلها مثل الترانزستورات Transistors ، الموحدات Diodes ، مكبر العمليات التشغيلي Operational Amplifier أو أي دائرة متكاملة IC: Integrated Circuit كما أن هناك عناصر غير فعالة Passive Elements مثل المقاومات Resistors ، المكثفات Capacitors والملفات Inductors والشكل ١ - ٣ يوضح بعض من هذه العناصر الإلكترونية. كما أنه عند إنتاج الدوائر الإلكترونية على اللوحات المطبوعة فإنه يكون هناك بعض الأجزاء الميكانيكية والتي يتم تثبيتها على واجهة الجهاز والتي بدورها تكون متصلة بالدائرة الإلكترونية من الداخل ويتم عن طريقها تشغيل الدائرة الإلكترونية.

ولتجمیع أية دائرة إلكترونية فإن ذلك يتم على نطاق مصغر وهو ما يقوم به المتدرب مثلاً عند تجمیع دائرة الكترونية لإختبارها فمثلاً يمكن استخدام لوحة تجارب بلاستيكية وتسمى Bread Board حيث يمكننا وضع العناصر الإلكترونية المختلفة عليها ومن غير استخدام لحام القصدير كما أنها تمیز بالسرعة من ناحية الاستخدام ويستخدمها المتدرب أو المصمم وذلك لإختبار دائرة الكترونية ما أو جزء من دائرة لمعرفة كيفية تشغيلها أو لدراسة الدائرة بوجه عام وإجراء بعض التغييرات على الدائرة ومن ثم دراسة أثر هذه التأثيرات على الدائرة. وهذا النوع من اللوحات لا يعتبر الشكل النهائي للدائرة المنتجة.

الخطوة التالية هي خطوة استخدام اللوحات المطبوعة Printed Circuit Boards حيث يختلف ثمن هذه اللوحات حسب المادة المستخدمة في تصنيع اللوحة حيث يتم طبع الدائرة الإلكترونية عليها أو بالأحرى طبع مسارات التوصيل بين مختلف العناصر الإلكترونية المختلفة ثم باستخدام الأحماس يتم التخلص من النحاس الزائد على اللوحة وتبقى المسارات المطلوبة فقط. ثم بعد ذلك يتم ثقب اللوحة بواسطة المثقاب وذلك بعمل ثقوب مناسبة حسب العناصر المطلوبة ومن ثم تثبيت العناصر باللحام ويلي ذلك استخدام الدائرة المطبوعة للفرض الذي وضعت من أجله وقد يتم طبع كميات من هذا الدائرة لأغراض تعليمية أو تجارية بحثة.

كما أنه يوجد نوع آخر من اللوحات يسمى Strip Board حيث إن هذا النوع من الشرائج يتميز بوجود ثقوب جاهزة للاستخدام في تثبيت العناصر الإلكترونية المختلفة حيث توجد هذه الثقوب على مسافات معدة سلفاً وطبقاً لمواصفات عالمية.

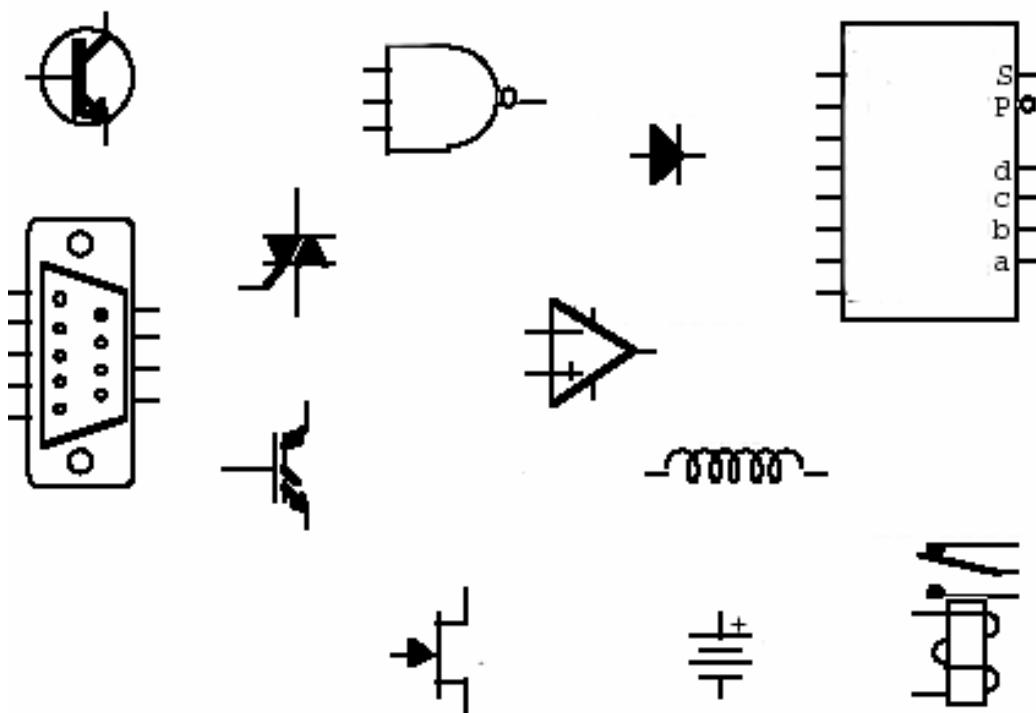

شكل ١ - ٣: بعض الأنواع المختلفة للعناصر الإلكترونية.

١ - تجميع الدوائر الإلكترونية

إن الدائرة الإلكترونية المطبوعة لا يمكن الاستفادة منها على شكل منتج تجاري إلا بعد وضعها في كابينة أو صندوق مناسب ثم تثبيت بعض الأجزاء الميكانيكية من الخارج والتي تسهل عملية التعامل مع هذه الدائرة أو تلك. فمثلاً في جهاز الراديو يوجد مفاتيح ميكانيكية على واجهة جهاز الراديو وهي عبارة عن مقاومات متغيرة وذلك لضبط قيمة الموجة حيث إنه لا يمكن الاستفادة من هذا الراديو بالنسبة للمستخدم العادي إلا بوجود مثل هذه المفاتيح حتى يتمكن من استخدام ذلك الراديو. أما في المختبر فيمكن عمل جهاز راديو على شكل لوحة مطبوعة واستخدامه من غير وجود أية أجزاء إضافية مثل الصندوق الخارجي للراديو. ولكي يتم عملية تجميع الدوائر بشكل فاعل فإنه يجب اتباع الخطوات التالية:

١ - يتم تحديد العناصر التي تثبت على واجهة أو مؤخرة الجهاز مثل المقاومات المتغيرة ، مكثف متغير Variable Capacitor ، فیوز Fuse ، فرع التغذية AC أو أية أطراف خارجية يتم توصيل الدائرة الإلكترونية بها ولا تدخل في تصنيع الدائرة المطبوعة وتثبت ميكانيكياً على واجهة أو مؤخرة الجهاز حتى تكون في متناول اليد.

٢ - يتم تحديد العناصر ذات ظروف التشغيل المعينة مثل المحولات ومصادر الطاقة في الدائرة والتي تتميز بـ أكبر الحجم والوزن.


٣ - تخصم العناصر من الفقرتين ١ و ٢ من مجموع العناصر الكلية للدائرة والمتبقي يفترض أنه صغير الحجم والوزن.

٤ - يتم تثبيت العناصر المتبقية على دائرة ، أو دائرتين أو أكثر من ذلك.

٥ - بعد ذلك يتم تعريف جميع العناصر المثبتة ميكانيكياً على واجهة الجهاز وخلفه أما الدوائر المطبوعة والتي تم عملها فيتم تثبيتها ميكانيكياً في كابينة الجهاز ويتم توصيلها بالأجزاء الميكانيكية الخارجية.

١ - المميزات العامة لاستخدام الرسم بواسطة الحاسوب وأهميته في الصناعة

حتى يسهل علينا تقييم أهمية الرسم بواسطة الحاسوب وبيان أهميته في الصناعة يجدر بنا أن نتعرف على الكيفية التي يتم بها عمل هذه الدوائر وذلك من واقع ما يتم في في عالم تصنيع الدوائر الإلكترونية. فمثلاً يوضح الشكل ٤ المراحل التي تمر بها عملية تصنيع الدائرة الإلكترونية من البداية للنهاية.

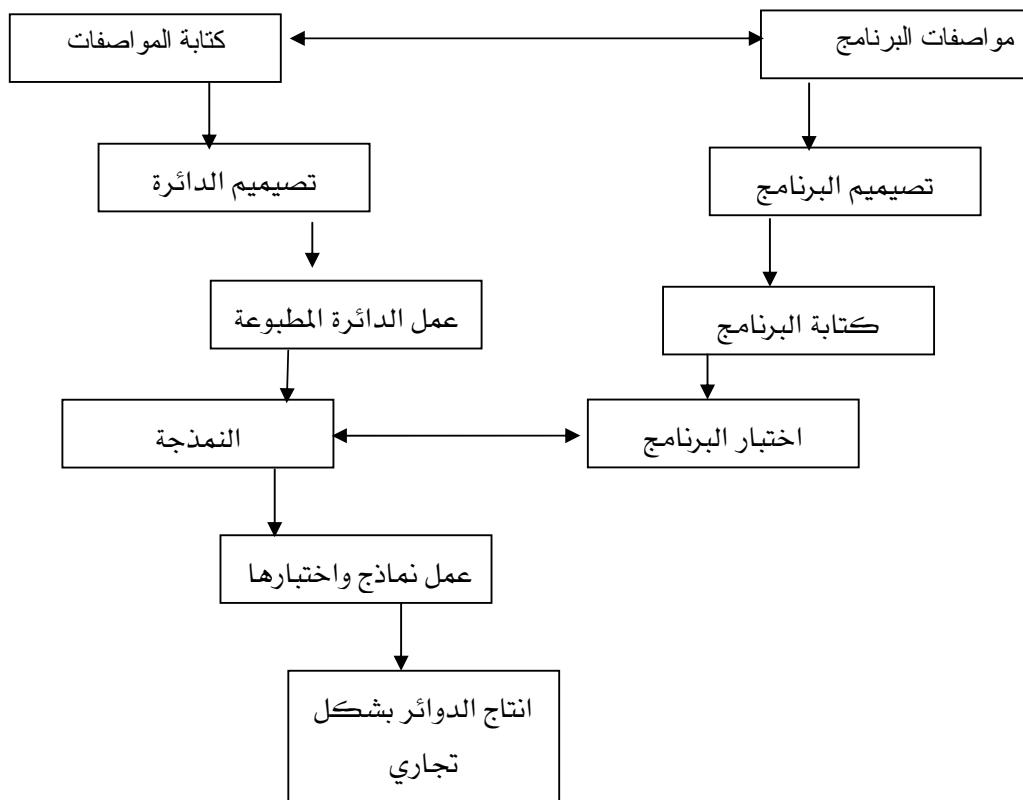

شكل ٤: المراحل التي تمر بها عملية تصنيع الدائرة الإلكترونية.

من الشكل السابق يتبيّن لنا ما يلي :

- أن أولى خطوات صناعة الدوائر المطبوعة هي عملية إعداد مواصفات الدائرة حيث يتم ذلك عن طريق الشخص أو الجهة المستفيدة من الدائرة حيث يتم كتابة هذه المواصفات للدائرة مثل

كم درجة الحرارة التي يمكن أن تعمل عندها الدائرة من غير أن يؤثر ذلك على طريقة عملها وما هي أبعاد هذه الدائرة ومواصفاتها الأخرى. هذه المواصفات يتم إعطاؤها للجهة المصنعة للدائرة بحيث تستطيع في ضوء هذه المعلومات أن تخرج بالتصميم المطلوب للدائرة. وفي نفس الوقت إذا كان يتطلب عمل الدائرة كتابة بعض البرمجيات بحيث يمكن تخزينها على ذاكرة في الدائرة المطبوعة Firmware فإنه يمكن كتابة هذه المواصفات المطلوب عملها للبرنامج حتى يمكن دمجه أو وضعه مع الدائرة Embedded System.

- ٢ - الخطوة الثانية هي عملية تصميم الدائرة المطلوبة من حيث يتم عمل الرسومات التخطيطية Schematic Diagrams وهي عبارة عن رسم للدائرة وهو عبارة عن رسم محدد للدائرة ويعكس تصميم الدائرة الحقيقية والتي يتم تكوينها من هذا الرسم التخططي. هنا يأتي دور حزم البرمجيات التي تستخدم في رسم الدوائر المطبوعة مثل برنامج Or Cad, Protel, Eagle, CircuitMaker, Cadence, Mentor Graphics الصناعي. والدوائر المطبوعة الجيدة يجب أن يتتوفر فيها بعض المعلومات والتي تقيد في فهم طريقة التعامل مع الدائرة مثل كتابة بعض الأسماء على الدائرة المطبوعة مثل اللوحة الأم في الحاسب الآلي حيث يكتب بجوار التوصيلات اسماؤها مثل توصيلة القرص الصلب ومن أين يبدأ العد لأطراف التوصيل وهكذا. حتى إنه في أحيان أخرى يتم وضع عناصر إضافية خالية من آية مواصفات Blank Components أثناء تصميم الدائرة على الحاسب ثم يتم طبعها على الدائرة المطبوعة وذلك حتى يتمكن الشخص من وضع العناصر المطلوبة في هذه المنطقة من الدائرة مثل قاعدته لدائرة متكاملة رقمية يمكن إضافتها مثلاً في حالة الرغبة في الحصول على مواصفات أفضل لطريقة عمل الدائرة بعد التصنيع. ولقد سهلت عملية الرسم باستخدام الحاسب كثيراً من الأمور المعقدة والتي كانت تستغرق كثيراً من الوقت لإعداد والتصميم أما الآن فإن يمكن للمصمم أن يختار نوع العناصر المطلوبة للدائرة ثم يقوم بتوصيلها ومن ثم القيام باختبار الدائرة ومحاكاتها كما لو كانت حقيقة ماثلة للعيان حيث إن ذلك يوفر الكثير من الجهد والمال بحيث إذا ما تم تصميم الدائرة ومحاكاتها بشكل ناجح فإن الخطوة التالية لذلك هي عمل الدائرة المطبوعة نفسها.

٣ - إن الدائرة المطبوعة تمثل الرسم التخطيطي ولكن هناك اختلافاً بينهما حيث إن الرسم التخطيطي قد وضع لغرض أن تكون الدائرة سهلة القراءة readable والفهم أما الرسم أو المخطط للدائرة المطبوعة فهو وظيفي functional وكذلك عند رسم الدائرة المطبوعة على الحاسب تظهر خطوط التوصيل غير مفهومة ومترادفة حيث إن الحاسب يحاول حساب أقصر مسافة توصيل بين العناصر وبالتالي يأتي دور العنصر البشري ذو الخبرة حيث يتطلب ذلك من الشخص استخدام الطريقة اليدوية وذلك باستخدام الفأرة في الحاسب وسحب بعض العناصر على اللوحة المطبوعة إلى أماكن متفرقة بحيث تصبح عملية تصميم خطوط التوصيل وكأنها تبدو أقل تعقيداً من ذي قبل.

٤ - أما الخطوة الرابعة في عمل الدوائر المطبوعة فهي عملية النمذجة Prototyping حيث يتم عمل عدة نماذج من الدائرة المطبوعة حيث يتم تجربتها في المعمل للتأكد من أن طريقة عملها صحيحة. وعند هذه الخطوة يكون قد تم تصميم البرامج المناسبة (والتي ربما يحتاج إليها في عمل الدائرة) وتمت كتابتها وعندها يتم تحميل هذه البرامج على ذاكرة موضوعة على نموذج الاختبار.

٥ - بعد ذلك تتم عملية توزيع نماذج لأكثر من جهة وذلك لمعرفة مدى صلاحيتها من ناحية الإستخدام وما هي العيوب التي تمكن أن تظهر في الدائرة والتي لم يتم التعرف عليها معملياً وتسمى هذه الطريقة بطريقة عمل النماذج المثلالية في الأداء Pilot run .

٦ - بعد الانتهاء من المرحلة الخامسة وبعد اختبار الدائرة بشكل مكثف تأتي المرحلة الأخيرة وهي عملية تصنيع الدائرة على نطاق تجاري بحث حيث يتم دراسة العرض والطلب في الأسواق ومن ثم يتم إنتاج العدد اللازم من هذه الدوائر المطبوعة ويتم تغليفها ببعض البلاستيك وأحياناً في كروت التوسعة للحواسيب يتم تغليف هذه الكروت بأنواع خاصة من البلاستيك الواقي من الكهرباء الإستاتيكية والتي تتبع عن تلامس الجسم بهذه الكروت حيث يتم في هذه الحالة وضع توصيلة خاصة على اليد يتم توصيلها بالأرضي وذلك لسحب الكهرباء الساكنة أو الإستاتيكية وحتى لا يتأثر الكرت الإلكتروني بذلك.



تصميم بواسطة الحاسوب

التعرف على برنامج الرسم من خلال بيئة النوافذ

أنت تعرف على برنامج الرسم من خلال بيئة النوافذ

٢

٢ - ١ مقدمة:

الأهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من :

✓ كيفية تشغيل برنامج الرسم . Circuit Maker .

✓ التعرف على البرنامج من خلال نظام النوافذ Windows .

✓ التعرف على جميع القوائم والإجراءات الخاصة بالبرنامج.

✓ إيجاد طرق مختلفة للرسم وتوصيل العناصر.


استعرضنا في الوحدة الأولى من هذه الحقيقة الكيفية التي يتم بها وصف الدوائر الإلكترونية على شكل مخططات صندوقية كما تعرفنا على الكيفية التي يتم بها تجميع الدوائر على اللوحة المطبوعة ثم بعد ذلك تطرقنا بعد ذلك إلى عرض لمحنة عن الميزات العامة لاستخدام الرسم بواسطة الحاسب وأهميته في الصناعة. وفي هذه الوحدة سوف نتعرض بالتفصيل لشرح برنامج الرسم الإلكتروني Pro ٦ Circuit Maker وبيئة النوافذ فيه من حيث سهولة الاستخدام وذلك من خلال ما يوفرة لنا على الواجهة الرئيسية من قوائم وأدوات تسهل علينا بشكل كبير عملية رسم الدوائر الإلكترونية المختلفة سواء كانت تماثلية Analog أو رقمية Digital. يتميز البرنامج بوجود مكتبة إلكترونية للعناصر الإلكترونية المختلفة وكذلك يحتوي على أجهزة القياس تماماً كالتي تستخدم في المعامل كاللتميتر الذي نستطيع أن نقيس به الجهد والتيار والمقاومة وكذلك الأوسiloskop أو راسم الموجة والذي من خلاله نستطيع أن نتبع الشكل الموجي للخرج أو الدخل أو عند أية نقطة نختارها. هذا بالإضافة إلى أنه يمكننا الاستفادة من دوائر كنا قد حفظناها سابقاً ونريد أن نستخدمها في تصميمات جديدة. حيث أنه بعد عملية الرسم يتم اختبار وفحص الدائرة الإلكترونية وذلك من خلال عملية المحاكاة والتي تساعدنا على التأكد من صحة آلية عمل الدائرة كما أن عملية المحاكاة تساعدنا في تغيير بعض العناصر الإلكترونية في الدائرة ومن ثم عمل محاكاة لها من جديد بغية التعرف على التحسينات التي قد تطرأ على آلية عمل الدائرة في ظل وجود التغيرات التي حصلت عليها. أن هذا بحد ذاته يوفر علينا الكثير من الجهد والمالي حيث يتم توصيل الدائرة واختبار آلية عملها كما لو أنها حقيقة نشاهدها أمامنا ومن ثم يمكن بعد عملية المحاكاة والتأكد من صحة النتائج التي حصلنا عليها أن نقوم بشراء القطع الإلكترونية اللازمة وتوصيل الدائرة التي قمنا بمحاكاتها .

الخطوة التالية لذلك هي عملية الحصول على الدائرة الإلكترونية المطبوعة وذلك من خلال برنامج Trax Maker والذي يساعدنا في الحصول على الدائرة المطبوعة بعد أن تتم عملية المحاكاة والتأكد من صحة النتائج والقياسات التي قمنا بها. أما الخطوة التالية فهي عملية حفر الدائرة المطبوعة التي حصلنا عليها وذلك على لوحة بلاستيكية مغطاة بالنحاس ويتم ذلك عن طريق استخدام الأحماس الخاصة بذلك ومن ثم القيام بتخريم الدائرة إما عن طريق المثقب يدوياً أو عن طريق مثقب الكتروني يعمل عن طريق برنامج خاص حيث يقوم البرنامج بالتحكم في المثقب وذلك لحفر الدائرة المطبوعة بثقوب مناسبة الأبعاد.

٢- تشغيل البرنامج :


بعد تحميل برنامج الرسم الإلكتروني Circuit Maker 6 Pro على الحاسوب نقوم باتباع الخطوات التالية لتشغيل البرنامج:

- نقوم أولاً بالذهاب إلى شريط الإدوات ونقوم بالضغط على Start ثم نقوم باختيار Programs حيث تظهر لنا قائمة فرعية نختار منها CircuitMaker 6 Pro ومنها أيضاً تظهر لنا قائمة فرعية أخرى نختار منها CircuitMaker وكما هو موضح في الشكل ١ - ١ .

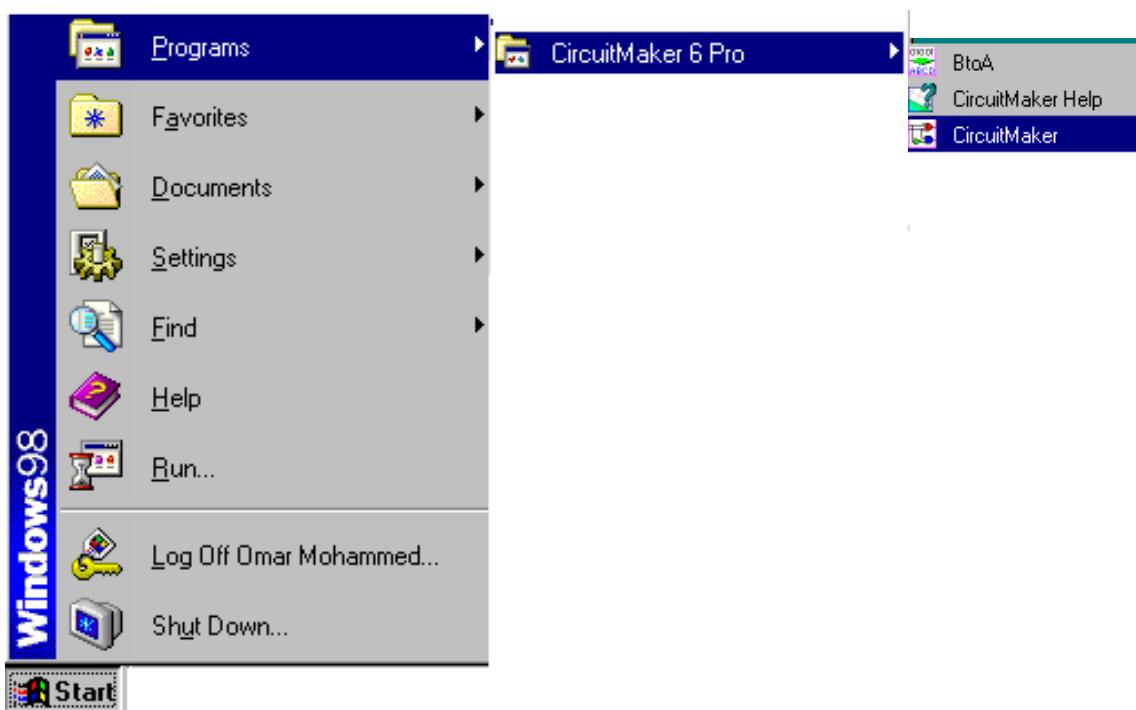

شكل ١ - ١ : كيفية تشغيل برنامج الرسم الإلكتروني.

نحصل على النافذة الأساسية لبرنامج الرسم وذلك عند النقر على الاختيار CircuitMaker وكما هو موضح في الشكل ٢ - .

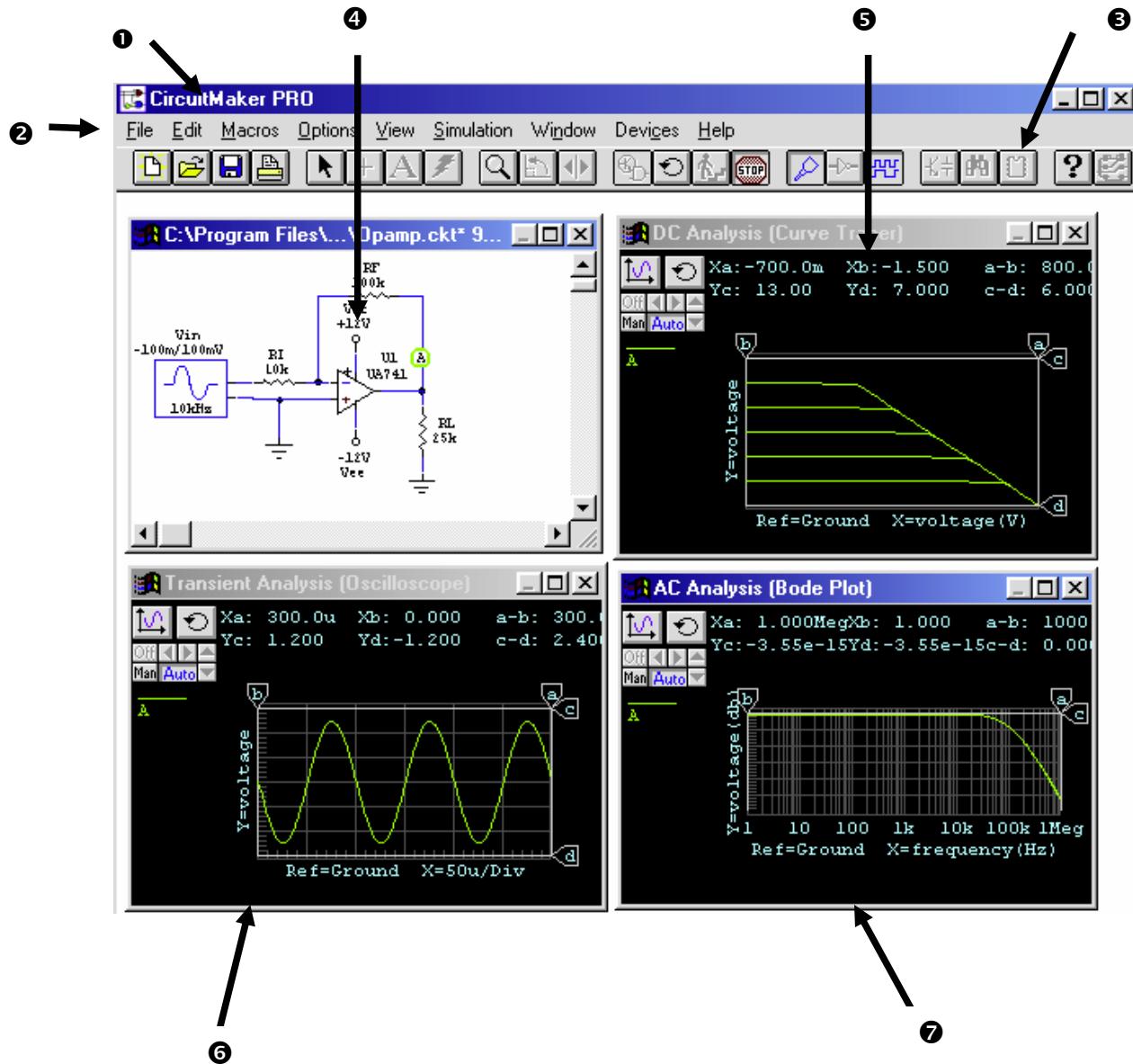

شكل ٢ - نافذة البرنامج الرئيسية.

هنا نجد أن الشاشة الأساسية للبرنامج تتكون من

❶ شريط العنوان.

- ② شريط القوائم.
- ③ شريط الأدوات.
- ④ نافذة الرسم.
- ⑤ نافذة تحليل دوائر التيار المستمر.
- ⑥ نافذة التحليل العابر.
- ⑦ نافذة تحليل دوائر التيار المتردد.

٢ - ١- شريط العنوان : Title Bar


وهذا الشريط يساعدنا في التعرف على اسم الأداة المختارة وذلك عند تمرير المؤشر أو الفأرة فوق أي من الأدوات الموجودة على شريط الأدوات فمثلاً عند تمرير الفأرة على السهم فإن شريط العنوان يظهر كما هو مبين في الشكل ٢ - ٣. كما أن هذا السطر يعطي أحياناً معلومات مفيدة عن الأداة المختارة.



شكل ٢ - ٣: شكل شريط العنوان عند وضع الفأرة على السهم.

٢ - ٢- شريط القوائم : Menu Bar

إن شريط القوائم في برنامج الرسم Circuit Maker Pro يتكون من القوائم التالية والموضحة في الشكل ٢ - ٤.

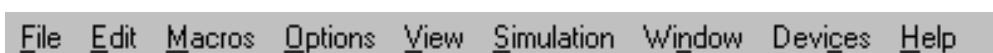

شكل ٢ - ٤: شريط القوائم

. File

. Edit

. Macros


. Options

. View

- . قائمة المحاكاة
- . قائمة النافذة
- . قائمة العناصر أو المكونات
- . قائمة المساعدة

ونلاحظ أنه عندما نريد اختيار أي شئ من شريط القوائم فإننا نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة . أما الآن فسوف نسلط الضوء على مكونات شريط القوائم بشئ من التفصيل كما يلي :


قائمة الملف File : وتحتوي هذه القائمة المبينة في شكل ٢ - ٥ على الخيارات التالية :

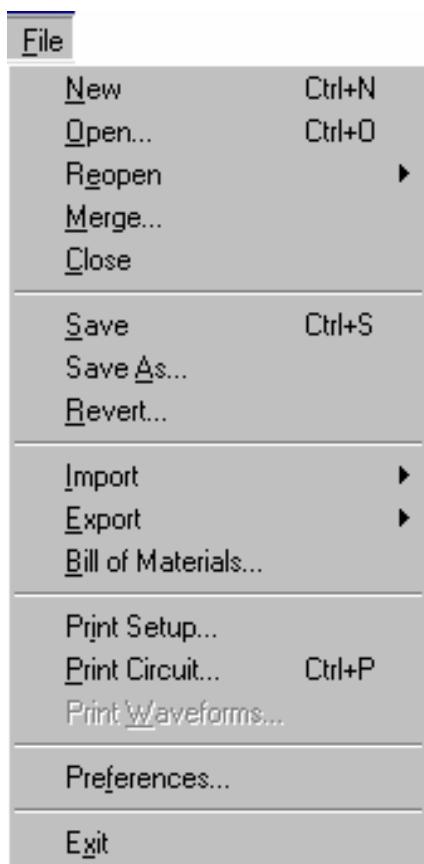

شكل ٢ - ٥: قائمة الملف.

- **جديد New :** ويستخدم هذا الخيار لفتح ملف جديد. أما إذا كان هناك ملف مفتوح حالياً وتم اختيار "New" من قائمة الملف فإن نافذة تظهر بخصوص ما إذا كنت تريد حفظ الملف المفتوح حالياً ويتم بعدها فتح ملف جديد أم لا.

- **فتح ملف Open :** ويستخدم هذا الاختيار لفتح ملف موجود أصلاً. وكما هو الحال كما في الاختيار السابق فإنه عندما نريد فتح ملف موجود لدينا من ذي قبل وحالياً يوجد ملف مفتوح فإن النافذة التي ظهرت في الاختيار السابق تظهر لنا من جديد بهدف التأكد فيما إذا كنا نريد حفظ الملف الحالي قبل فتح الملف المحفوظ لدينا من قبل. وعندما يتم اختيار فتح ملف سابق فإن النافذة الموضحة في شكل ٢ .

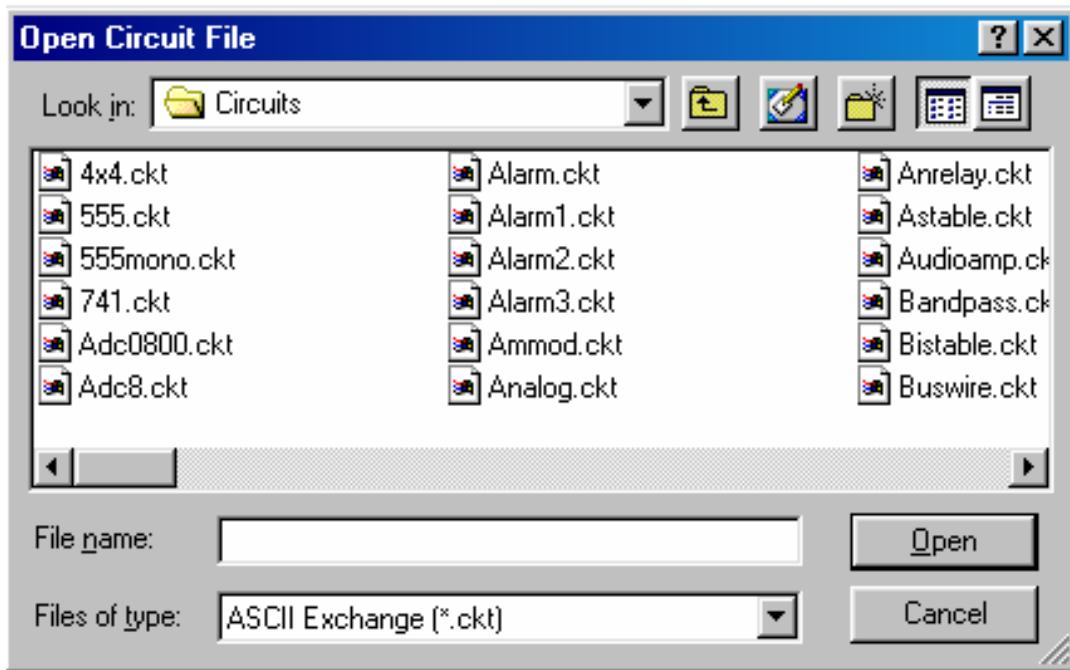

شكل ٢ : النافذة التي تظهر عندما نختار Open من قائمة الملف.

عند ذلك نقوم بالضغط مرتين بزر الفأرة الأيسر على ملف الدائرة الذي نريد فتحه أو نقوم بالنقر مرة واحدة على اسم الملف بزر الفأرة الأيسر حيث سنجد أن الإسم المختار قد كتب في الخانة المسماة File name بعد ذلك نقوم بالنقر بزر الفأرة الأيسر على الزر Open وعندها ستيم فتح الملف ونلاحظ أن أسماء الملفات يكون إمتدادها هو .ckt

- إعادة فتح ملف Reopen : ويستخدم هذا الخيار وذلك لفتح أي من آخر ثمانية ملفات تم فتحها مسبقاً كما هو موضح في الشكل ٢ - ٧.



شكل ٢ - ٧: النافذة التي تظهر عند اختيار Reopen.

- تداخل Merge : وهذا الخيار يساعدنا مثلاً على إضافة دائرة تم رسمها مسبقاً وموجودة على أسطوانة مرنة على سبيل المثال إلى الدائرة الحالية على نافذة الرسم.

- قفل ملف Close : ويستخدم هذا الاختيار لإغلاق ملف مفتوح مسبقاً. وإذا كان هناك تغييرات قد حصلت على الملف وتم استخدام هذا الاختيار فإن نافذة تظهر للتأكد من أنك تريد حفظ التغييرات التي قمت بها.


- حفظ Save : ويستخدم هذا الخيار لحفظ الدائرة لحفظ الدائرة الحالية باستخدام الإسم الموضح على شريط العنوان الخاص بالدائرة . أما عند فتح ملف جديد فإن شريط العنوان الخاص بالدائرة سيحتوي على البيانات الموضحة في الشكل ٢ - ٨ . وعندما تظهر النافذة التي ظهرت في الشكل ٢ - ٦ وهنا يمكن إعطاء إسم للدائرة مع ملاحظة كتابة امتداد اسم الملف وهو ckt وعند نسيان ذلك فإن البرنامج سيعتبر أن هذا الامتداد موجود.



شكل ٢ -٨: شريط العنوان الخاص بدائرة جديدة لم يتم تسميتها.

- **حفظ باسم Save As :** ويستخدم لحفظ الدائرة الموجودة على نافذة الرسم تحت إسم آخر.

- **عكس Revert :** ويستخدم هذا الخيار وذلك لإهمال أي تغييرات طرأت على الدائرة الموجودة حالياً على نافذة الرسم وإرجاعها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل عمل التغييرات وعندها تظهر نافذة صغيرة وذلك للتأكد من أننا نريد أن نرجع الدائرة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل عمل أي تغيير فيها والشكل ٢ -٩ يوضح النافذة التي تظهر عندما نختار عملية العكس.

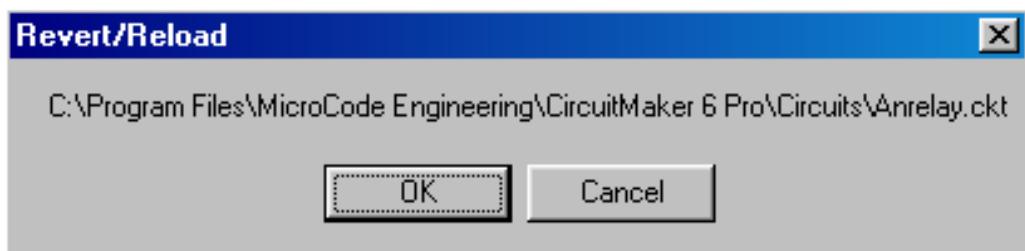


شكل ٢ -٩: النافذة التي تظهر عندما نختار عملية العكس.


- **استيراد Import :** وهذا الخيار يتم فيه استيراد ومحاكاة نماذج كان قد تم عملها على برنامج محاكاة الدوائر والمسمى ب Spice وهي ليست محل دراستنا في هذا المقرر.

- **تصدير Export :** وهذا الخيار يسمح لنا بتصدير ملفات مختلفة وبأشكال مختلفة وتشتمل على الدوائر والأشكال الموجية والدوائر المطبوعة وغير ذلك.

- قائمة بالعناصر Bill of Materials : وهذا الخيار يساعدنا في الحصول على قائمة بأسماء العناصر المطلوبة للدائرة وعددها فمثلاً لو كان لدينا دائرة كما هو مبين في الشكل ٢ - ١٠ ونريد أن نحصل على قائمة بالعناصر المكونة للدائرة فما علينا إلا أن نقوم بالنقر على هذا الاختيار ومن ثم تظهر النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ١١ .

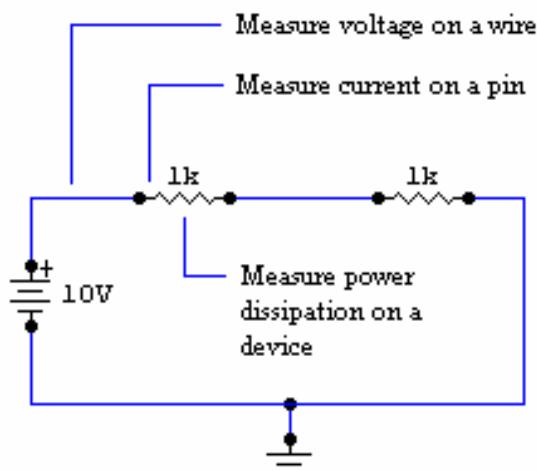

شكل ٢ - ١٠ : الدائرة التي يراد إيجاد قائمة بأسماء مكوناتها.

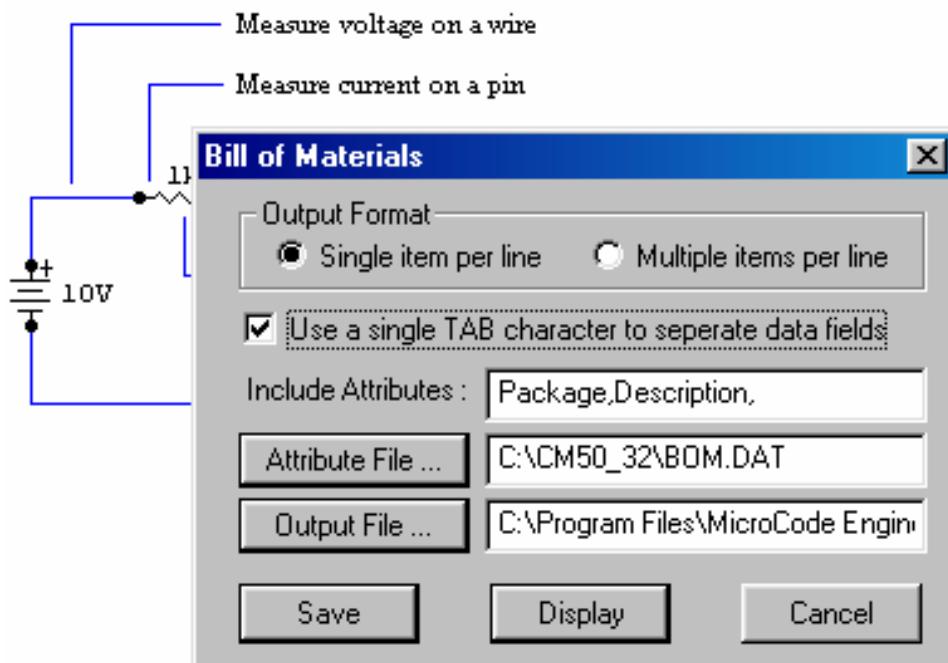


شكل ٢ - ١١: النافذة التي تظهر بخصوص طريقة عرض المكونات.

حيث أنت هنا نريد أن نحدد شكل القائمة حيث قمنا باختيار Single item per line أي عنصر واحد في السطر الواحد وكذلك اخترنا Use a single TAB character to separate data fields وذلك بترك فراغ بالمسطرة بين كل حقل يظهر. كما أن النافذة تسأل عما إذا كنا نريد حفظ هذه القائمة في ملف أم نريد إظهارها على ملف من نوع Text مكتوب ببرنامج المفكرة . إذاً عندما نقر على الاختيار Display تظهر لنا القائمة الموضحة في الشكل ٢ - ١٢-

Item	Label-Value	PACKAGE DESCRIPTION	Designation
1	1k	AXIAL0.4	R1
2	1k	AXIAL0.4	R2
3	10V	SIP2	U1

شكل ٢ - ١١: القائمة التي تظهر بها مكونات الدائرة.

- طباعة الإعدادات Print Setup : وفي هذا الاختيار يتم تحديد الهيئة التي ستظهر عليها الدائرة عند طباعتها على الطابعة فمثلاً عندما يتم اختيارنا ل Print Setup عندها تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ١٣ حيث يمكننا اختيار ما إذا كانت الدائرة ستظهر ملونة وما هو المقياس الذي تظهر به وكذلك نوع الطابعة ومقاس الورق المستعمل.

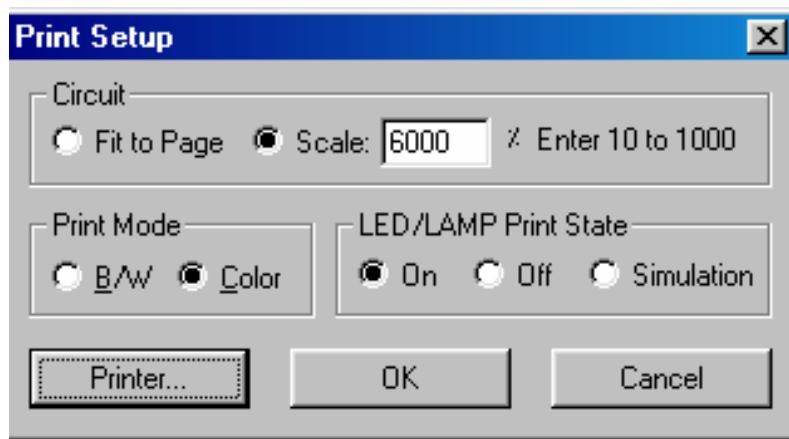


شكل ٢ - ١٣ - تحديد موصفات الدائرة قبل الطباعة

- طباعة الدائرة Print Circuit : حيث أننا نستطيع طباعة الدائرة الإلكترونية عند تنشيط هذا الخيار إما على الطابعة أو يمكن الطباعة إلى ملف.

- طباعة الشكل الموجي للدائرة Print Waveforms : هذا الخيار مثل الخيار السابق ولكن الفرق الوحيد هو أنه يمكن استخدامه فقط عندما نقوم بعمل محاكاة ويكون لدينا شكل موجي معين ناتج عن عملية المحاكاة ونريد طباعته.


- المفضل Preference : حيث أنه عندما نريد رسم الدائرة ربما نحتاج إلى وجود بعض المربعات على نافذة الرسم وذلك يساعدنا مثلاً في وضع العناصر في أماكن محددة وسهل على العين مجرد رؤيتها حيث أنها يمكن تنشيط هذا الخيار وذلك عندما نفتح ملفاً به دائرة أو ملف جديد فمثلاً عند تنشيط هذا الخيار تظهر لنا النافذة الموضحة في

الشكل ٢ - ١٤ ومنها يمكن التحكم في الخيارات من حيث شكل شبكة المربعات التي ستظهر وأبعاد المربعات واللون المطلوب لها وكذلك ما إذا كنا نرغب في وضع أرقام معينة على الأسلام في الدائرة .

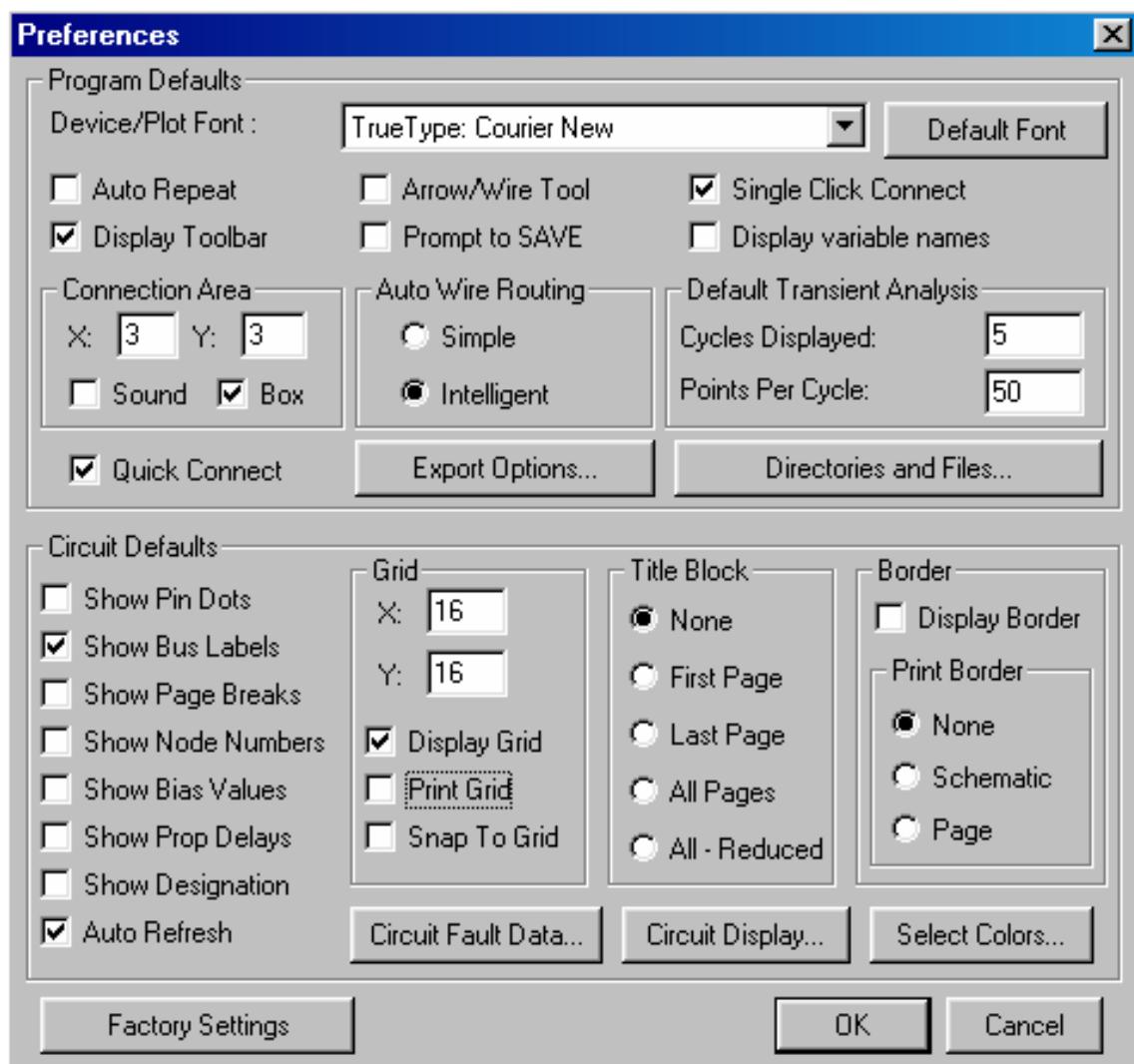

شكل ٢ - ١٤ : النافذة التي تظهر عن اختيارنا ل Preference.

في النافذة السابقة والموضحة في شكل ٢ - ١٤ لو قمنا بتطبيق الإختيارات الموضحة بها فإن الدائرة وعن الضغط على الزر OK ستكون كما هو مبين في الشكل ٢ - ١٥ .

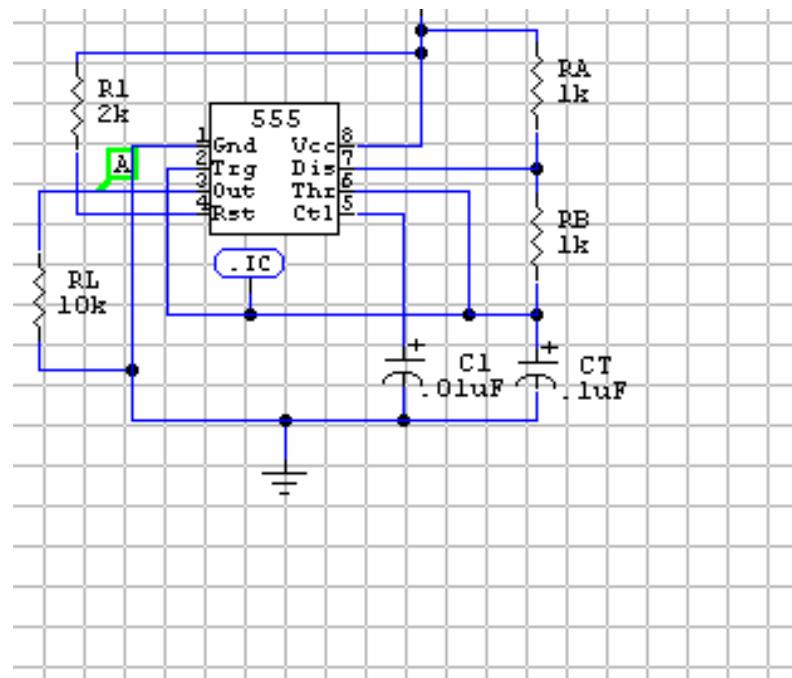

شكل ٢ - ١٥- : شكل الدائرة بعد تطبيق خيار المفضل عليها

- خروج من البرنامج Exit : ويستخدم هذا الخيار للخروج من البرنامج.

قائمة التحرير Edit : وتحتوي هذه القائمة المبينة في شكل ٢ - ١٦- على الخيارات التالية :



شكل ٢ - ١٦: قائمة التحرير

- إعادة لما قبل Undo : يعني إعادة آخر شيء تم عمله على الدائرة إلى وضعة السابق. فمثلاً لو قمنا بمسح بعض الخطوط في الدائرة التي نعمل عليها فإنه عند تنشيط هذا الإختيار لا يمكننا سوي إعادة آخر سلك تم مسحه.

- قطع Cut : وتعني القطع أي مسح الجزء من الدائرة الذي نختاره ويتم ذلك باختيار العنصر المراد مسحة أو العناصر وذلك بالنقر على زر الفأرة الأيسر واستمرار الضغط مع التحرير على نافذة الرسم في الاتجاه الذي نرغب في أن يتم اختيار العناصر المراد

قطعها ثم تشييط هذا الإختيار. وفي هذا الخيار يتم وضع الجزء المقطوع في مكان تخزين مؤقت Buffer area حيث يمكن إرجاعه لاحقاً.

-**نسخ Copy** : وهذا الاختيار يعني نسخ دائرة أو جزء منها أو سلك توصيل ويتم ذلك باختيار ما نريد ثم تشييط هذا الخيار.

-**لصق Paste** : حيث يمكن للجزء الذي نسخناه في الإداة السابقة أن نلصقه في مكان آخر على نافذة الرسم.

-**تحريك Move** : وهذا الخيار يساعدنا على تحريك الجزء الذي تم اختياره عن طريق أداة السهم ثم تشييط هذا الخيار حيث سيظهر لنا الجزء الذي تم اختياره يتحرك مع حركة الفأرة ومن غير الضغط على أي من الأزرار وعندما نصل إلى المكان الذي نريد وضع الجزء المتحرك فيه نقوم فقط بالضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر.


-**مسح عناصر Delete Items** : ويتم ذلك باختيار الجزء المراد مسحه ثم القيام بتشييط هذا الخيار ونلاحظ هنا أنه باستخدام هذا الخيار فإنه فعلاً يتم مسح جميع الأجزاء التي قمنا باختيارها وهذا هو وجه الاختلاف بين هذا الخيار وأداة المسح التي سيتم التطرق إليها لاحقاً حيث أنها فقط تستطيع فقط مسح شيء واحد على الدائرة.

-**عمل نسخة أخرى مشابهة Duplicate** : هذا الاختيار يمكننا من عمل نسخة مطابقة لما تم اختياره وبعد تشييط هذا الخيار سنري أن الجزء المنسوخ يتحرك مع حركة الفأرة إلى الوجهة التي نريد حيث أنه عندما نريد هنا أن نثبت الجزء المنسوخ فإننا أيضاً نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة.

-**النسخ على لوحة الرسم Copy to Clipboard** : في هذا الخيار يتم نسخ إما الدائرة أو الشكل الموجي إلى لوحة الرسم Clipboard حيث أنه يتم تشييط هذا الخيار كما في الشكل ٢ - ١٧ حيث تظهر لنا نافذة تفيد بأن الدائرة مثلًا قد تم نسخها إلى لوحة الرسم كما هو مبين في الشكل ٢ - ١٨.




شكل ٢ - ١٧- : النافذة التي تظهر بعد اختيار Copy to Clipboard

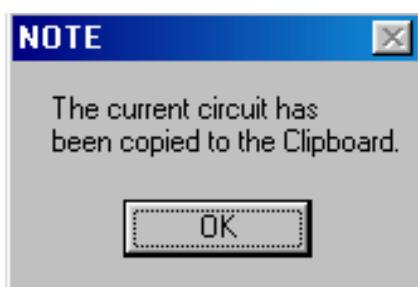


شكل ٢ - ١٨- : النافذة التي تفيد أن الدائرة قد تم حفظها لوحدة الرسم Clipboard

وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الاختيار "تصدير" Export حيث يتم تشبيطه ومن ثم يظهر لنا شريط صغير مكتوب فيه خيارات Options كما هو مبين في الشكل ٢ - ١٩- .

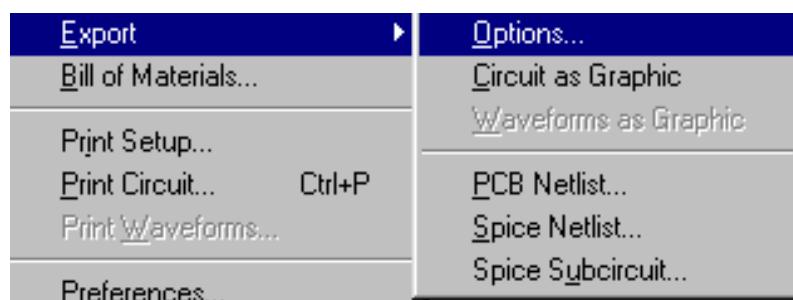

شكل ٢ - ١٨- : تشبيط خيار Export

بعد ذلك تظهر لنا نافذة كما هو مبين في الشكل ٢ - ٢٠- .

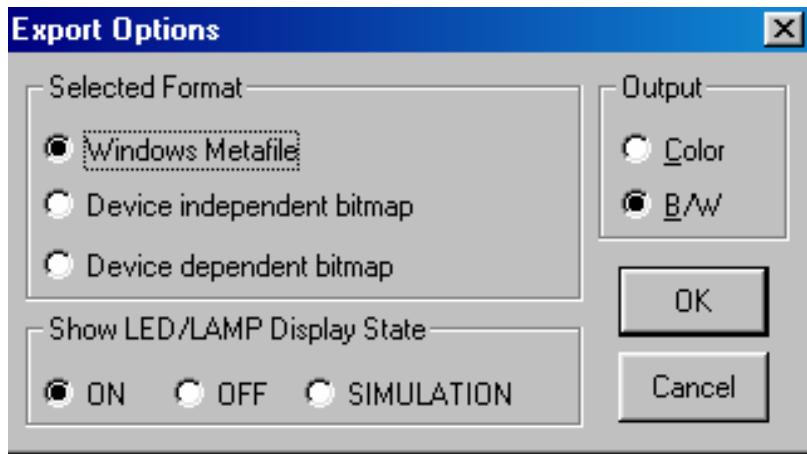


شكل ٢٠- النافذة التي تظهر بعد اختيار Options من الشكل السابق.

و كما نرى من النافذة السابقة أنه يمكننا تحديد أي نوع من الملفات نريد حيث يوجد ثلاثة أنواع من الملفات نختار منها مثلاً Windows Metafile كذلك لون الدائرة وهل هو أبيض وأسود W/B أم ملون Color ثم أنتريد مثلاً أن تكون المصايد أو اللmbas المنطقية بالألوان أم لا وهل يتم ذلك في حالة المحاكاة أم لا. الخطوة التالية هي أننا نذهب إلى أي برنامج للرسم ونقوم بالنقر على الاختيار Paste وعندها سنجد أن الدائرة قد رسمت كما أردنا أما في حالة الشكل الموجي فإنه عند تشغيل الخيار Paste فإننا سنجد أن الاختيار Copy to Clipboard قد تم تشغيله ونكرر ما فعلناه بالنسبة للشكل الموجي كما لو كان بالنسبة للدائرة مع ملاحظة أنه لا بد من وجود شكل موجي لوجة رقمية أو تناظرية حتى يتم نسخها.


- **اختيار الجميع Select All** : وهذا الخيار مهم حيث يساعدنا في اختيار كل الدائرة وذلك في حالات النسخ أو المسح أو التحرير أو القطع.

- **ابحث واختار Find and Select** : وهذا الاختيار يساعدنا في تحديد بعض العناصر على الدائرة بلون أحمر بحيث يسهل رؤيتها في الدائرة وهذا مفيد لنا خاصة في عملية المحاكاة حيث أنه عند ظهور خطأ ما في المحاكاة فإننا نستخدم هذا الخيار وذلك للبحث عن العنصر أو التوصيلة المتبعة في الخطأ. فمثلاً عند تشغيل هذا الخيار على الدائرة المبينة بالشكل ٢١- فإنه تظهر لنا نافذة كما هو موضح على نفس الشكل.

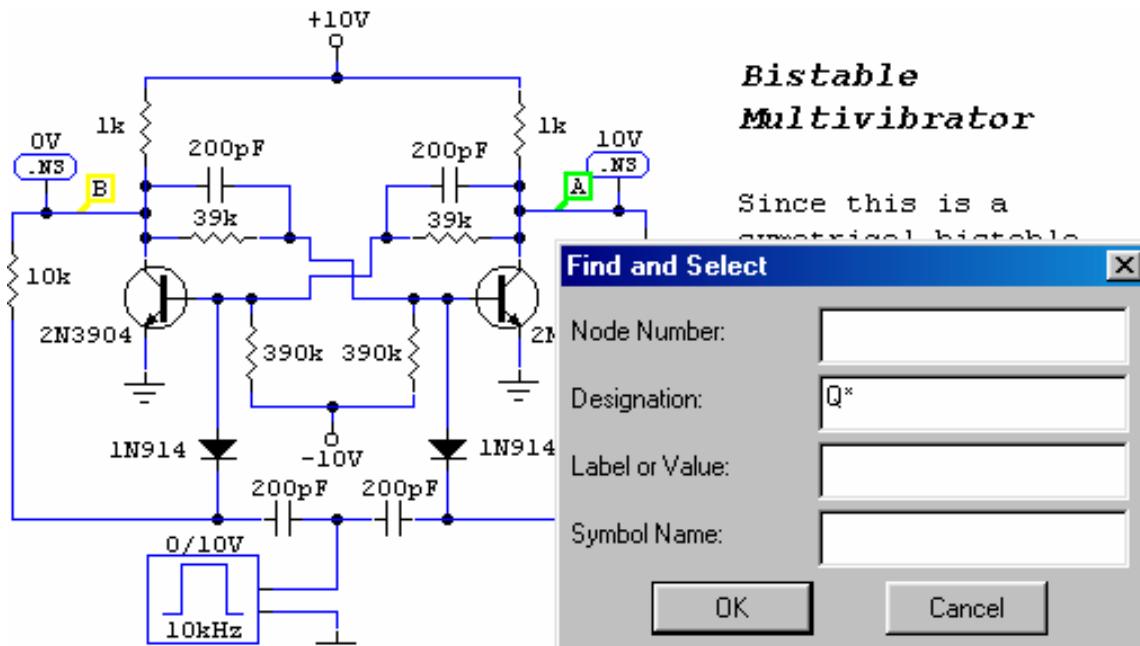

شكل ٢١- النافذة التي تظهر عند تشغيل خيار ابحث واختر.

إذا أردنا تحديد جميع الترانزستورات الموجودة في الدائرة فإننا ندخل * في خانة Designation في الشكل ٢١- وبالضغط على الزر OK تكون قد حددنا جميع الترانزستورات الموجودة في الدائرة وكما يتضح من الشكل ٢٢- .

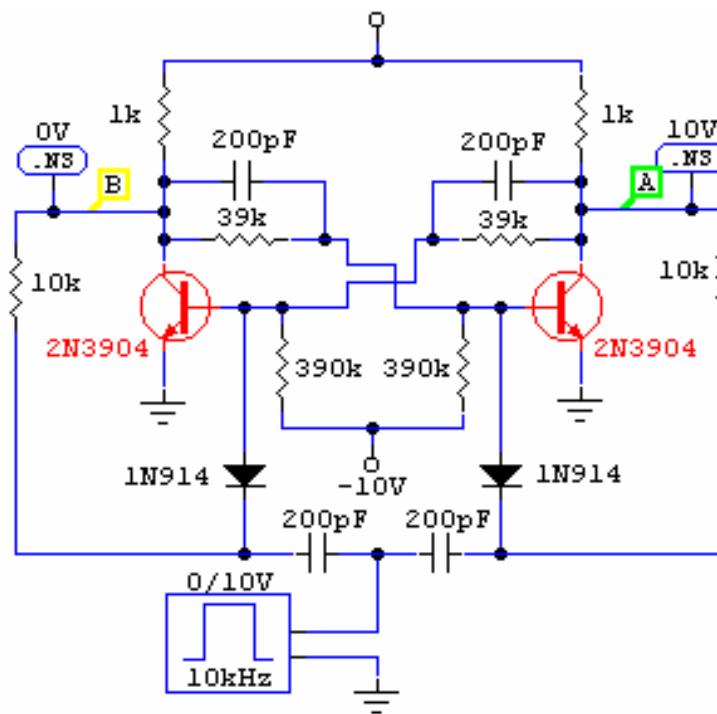


شكل ٢-٢٢: تحديد جميع الترانزستورات في الدائرة.

- دوران بزاوية مقدارها ٩٠ درجة بعكس اتجاه عقارب الساعة Rotate ٩٠: وفي هذا الخيار يتم اختيار العنصر في الدائرة لفترة بزاوية دوران قائمة وذلك بعكس اتجاه عقارب الساعة.

- مرآة أو صورة طبق الأصل معكوسa Mirror : وفي هذا الاختيار يتم عمل صورة طبق الأصل ومعكوسa للعنصر الذي تم اختياره.

- جعل الخط مستقيماً Straighten Wires: وفي هذا الخيار يتم جعل الخط الموصل بين عنصرين مستقيماً. فمثلاً في الشكل ٢-٢٣ يوجد لدينا مقاومتين في مستويين مختلفين وعند تشبيط هذه الأداة ثم اختيار أداة التوصيل من شريط الأدوات وهي علامة الزائد فإنه عندما نوصل الخط بين المقاومتين وهو خط مستقيم مع ملاحظة


أستمرار الضغط على زر الفأرة الأيسر والإتجاه نحو المقاومة الثانية وعند تلامس المؤشر مع طرف المقاومة الثانية نقوم بترك زر الفأرة وعندما سنجد إن خط التوصيل قد تعدل من خط مستقيم واصل بين المقاومتين إلى خط مستقيم بزاوية قائمة كما في الشكل .٢٣- ٣

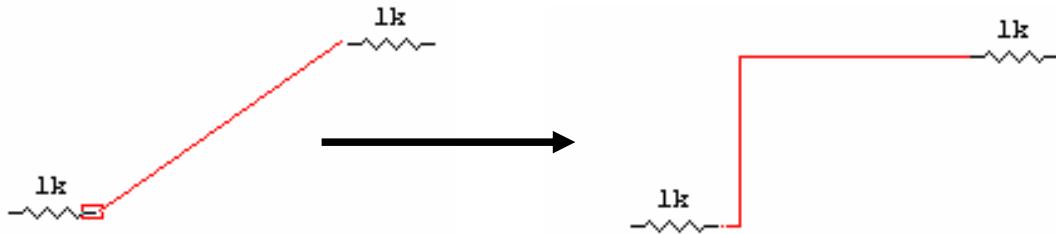

شكل ٢ - ٢٣- الخط المستقيم الواصل بين مقاومتين.


- وضع ملصق Place Labels : يمكن عن طريق هذا الخيار تعديل قيمة مقاومة على سبيل المثال ويمكن أيضاً عمل ذلك وذلك بالضغط على المقاومة مرتين حيث ستظهر نافذة تعديل البيانات الخاصة بالعنصر وهذا سيتم شرحه من خلال مثال عملي في الوحدة الثالثة أن شاء الله تعالى.

- تحديد التأخير الزمني Set Prop Delays: ويستخدم هذا الخيار في الأجهزة الرقمية حيث يقوم بتحديد مدة التأخير الزمني للعنصر الإلكتروني وهي المدة أو الزمن الذي تحتاجه النبضة من وقت دخولها للعنصر وإلى خروجها منه. فمثلاً في الشكل ٢٤- ٢ وبعد اختيار الدائرة المتكاملة الرقمية ٧٤LS168A تقوم بتشييط هذا الخيار وعندما ستظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل والتي يمكن من خلالها تعديل زمن التأخير الزمني من واحد وهو ما يظهره البرنامج دائماً إلى زمن آخر نحن نحتاجه.

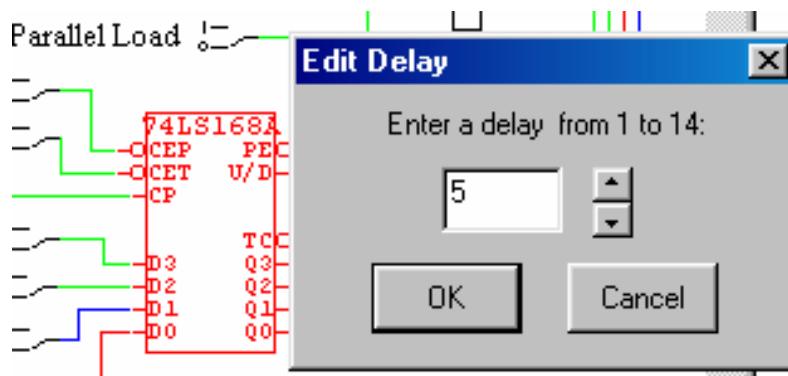

شكل ٢ - ٢٤- النافذة التي تظهر عند تنشيط خيار التأخير الزمني.


- تحديد اسم العنصر Set Designation : يعني هذا أنه بعد اختيار عنصر ما فإنه يمكن تغيير اسمه وهذا مفيد للمصمم حيث أنه يحتاج أن يسمى مجموعة مقاومات بأسماء مثل R_{11} , R_{12} وهكذا. حيث أنه بعد اختيار مقاومة مثلاً يتم تنشيط هذا الخيار حيث ستظهر لنا النافذة الموضحة بالشكل ٢ - ٢٥ - وفيها يتم وضع الاسم الجديد للمقاومة مثلاً .

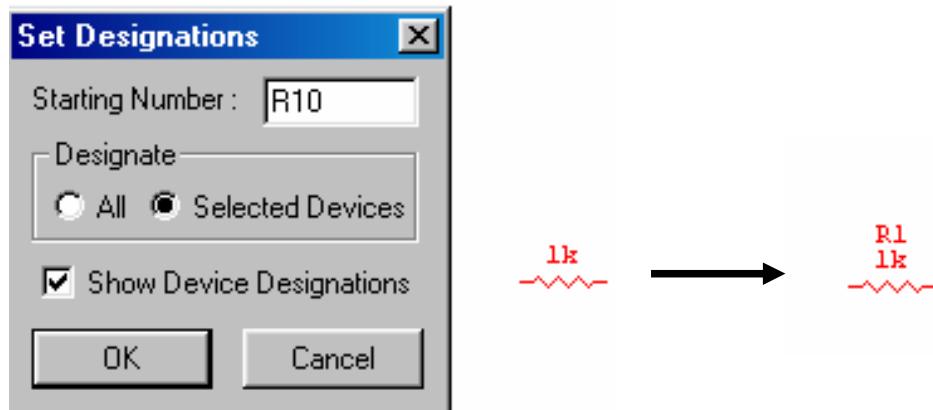

شكل ٢ - ٢٥- النافذة التي تظهر عند تنشيط خيار Designation .

- تحرير عناصر Edit Items: ويستخدم هذا الخيار لتعديل بعض خصائص العنصر المختار وستتم شرح ذلك بطرق أخرى سيتم التطرق إليها في الأمثلة في الوحدة القادمة إن شاء الله تعالى.

- تجميع عناصر Group Items: ويستخدم هذا الخيار للتجميع بعض العناصر المشابهة من نفس النوع ويتم ذلك باختيار العناصر ثم تشغيل هذا الخيار. فمثلاً بوايات "أو" في الشكل ٢٦ تم اختيارها ومن ثم تشغيل هذا الخيار حتى أصبحت كما هو مبين على نفس الشكل بعد تشغيل هذا الإختيار.

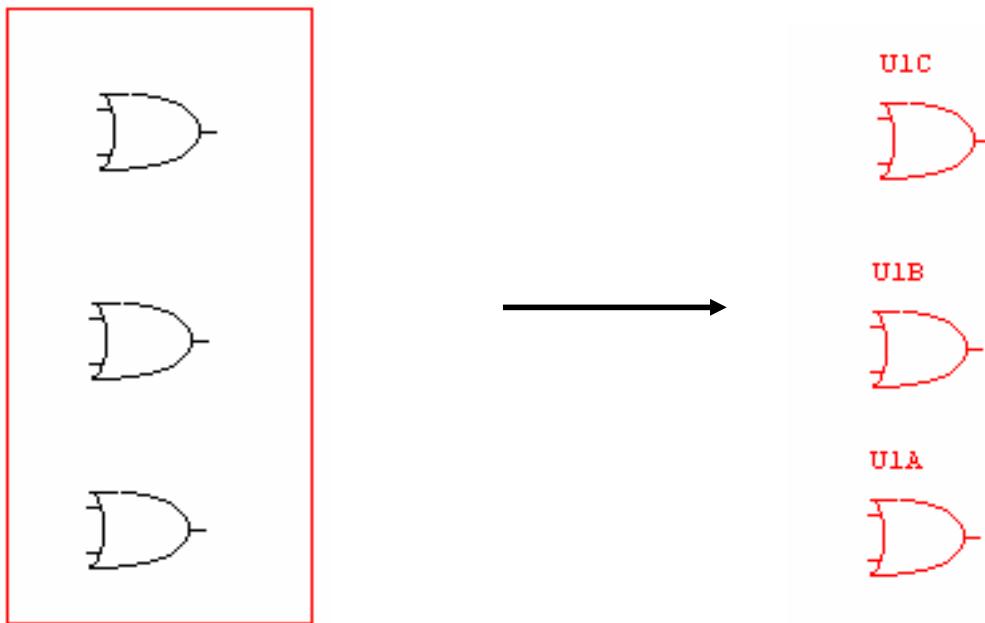

شكل ٢٦- البوابات "أو" بعد تشغيل خيار التجميع

- نوع الخط المستخدم Font: حيث أنه بعد اختيار أداة الكتابة من شريط الأدوات كما سيأتي شرحه لاحقاً في هذا الباب فإنه يمكن تشغيل هذا الخيار وذلك لاختيار نوعية الخط من حيث الشكل واللون والسمكرة.

قائمة الماكروز Macros : هذه القائمة ليست موضوع بحث في هذا المقرر.

قائمة الخيارات Options : وتحتوي هذه القائمة المبنية في شكل ٢ - ٢٧ على


الخيارات التالية :



شكل ٢ - ٢٧ : قائمة الخيارات.

- التكرار الآوتوماتيكي Auto Repeat : حتى يتم استخدام هذا الخيار قم أولاً بتنشيط هذا الاختيار من قائمة الخيارات هذه ثم اذهب مثلاً إلى قائمة Devices وقم باختيار Search منها وقم باختيار عنصر ما ولتكن دائرة متکاملة رقمية هي LS168 وعندما نضغط على الزر Place يعني وضع، عندما سنجد أن العنصر قد تم وضعه في مكان ما على نافذة الرسم وذلك بالضغط على زر الفأرة الأيسر مرة

واحدة عند ذلك سنجد أن هناك نسخة أخرى من نفس الدائرة قد ظهر. نكرر عملية النقر على زر الفأرة الأيسر وإلى أن نحصل على العدد المطلوب من الدوائر وبعدها نقوم بالضغط مرتين على زر الفأرة الأيسر . وعندما مثلاً تظهر لنا نافذة الرسم كما هو موضح بالشكل ٢-٢٨.

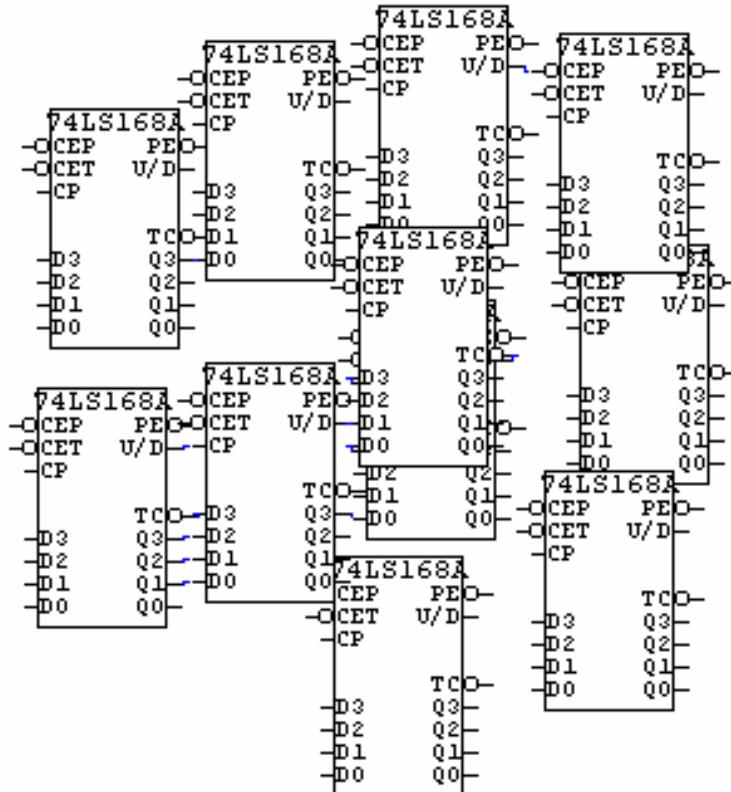


شكل ٢-٢٨- الدائرة المتكاملة الرقمية بعد تشغيل الاختيار Auto Repeat

- التحديث الآوتوماتيكي Auto Refresh : وهذا الخيار يساعد على تحديث البيانات الخاصة بالدائرة في حالة الرسم.

- التوصيل السريع للعناصر مع خطوط التوصيل Quick Connect : وهذا الخيار سيأتي شرحه إن شاء الله عندما نشرح شريط الأدوات في هذا الفصل.

- اسم العنصر Device Designation : حيث إن هذا الخيار يفيدنا كثيراً في تسمية العناصر . حيث إن من ميزات برنامج الرسم هذا أنه يعطي مسمى مثلاً مقاومة تم وضعها حديثاً على نافذة الرسم R، بحيث أنه إذا تم عمل نسخة أخرى منها Duplicate فإن المقاومة الجديدة سيتم تسميتها R، وهكذا بالترتيب . فمثلاً عندما نشط هذا الخيار من نافذة الخيارات Options فإنه سوف تظهر لنا نافذة حيث يقوم مثلاً بـ تغيير الرقم الذي في النافذة إلى مثلاً الرقم ١٢ ونضغط OK فإنه وفي هذه الحالة وعندما ننسخ أي من المقاومات ونشتبها نجد أنها بدأت في هذا المثال بالاسم R، بدلاً من R، أما إذا كتبنا الرقم ٢ فإنه وبعد نسخ أي من المقاومات الموجودة فإن المقاومة الجديدة ستتحمل الإسم R حيث إن R موجودة سلفاً كما هو مبين في الشكل ٢.

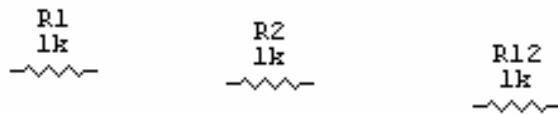

شكل ٢ : شكل النافذة التي تظهر عند تشغيل خيار Device Designation .

- تشغيل أداة السهم / خط التوصيل Arrow/Wire : حيث إن هذا الاختيار وفي حالة تشغيله تكون المؤشر على شكل سهم وليس على شكل علامة الزائد فإنه عند تقريب السهم من حافة عنصر ما ول يكن مقاومة سنجد أن هناك مستطيلاً أحمر قد ظهر عند نقطة التقائه السهم بطرف المقاومة وعندما نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة ثم نترك الفأرة تتحرك وبدون ضغط وعندما سنجد أن هناك خط توصيل أزرق اللون قد ظهر وعندما نريد تغيير اتجاهه فإننا نقوم بالنقر مرة أخرى على زر الفأرة الأيسر مرة أخرى أما عندما نريد أن يتوقف الخط فإننا نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرتين متتاليتين . كذلك يمكن استخدام نفس الطريقة لعمل امتداد لسلك توصيل .


-**أداة المؤشر Cursor Tools** : ويتم في هذا الاختيار تغيير شكل المؤشر إلى أشكال مختلفة مثل علامة الزائد أو السهم كما يتضح من النافذة المبينة بالشكل ٢ - ٣٠ .



شكل ٢ - ٣٠ : النافذة التي تظهر عند تشغيل الاختيار Cursor Tools .

-**إظهار نقاط التوصيل Show Pin Dots** : وهذا الخيار عندما يتم تشغيله فإن يقوم برسم دوائر صغيرة عند نقط التحام العنصر ول يكن مقاومة مع سلك .


-**إظهار ملصق خط البيانات Show Bus Labels** : حيث أنه في حالة تشغيل هذا الاختيار فإن اسم خط البيانات وكل الخطوط المتصلة به تظهر أسماؤها بينما إذا لم يتم تشغيل هذا الاختيار فإن جميع الأسماء تختفي مع ملاحظة أن البرنامج يتيح لنا كتابة الإسم بحدود خمسة حروف فقط والشكل ٢ - ٣١ يبين حالة خط البيانات قبل وبعد تشغيل هذا الخيار .

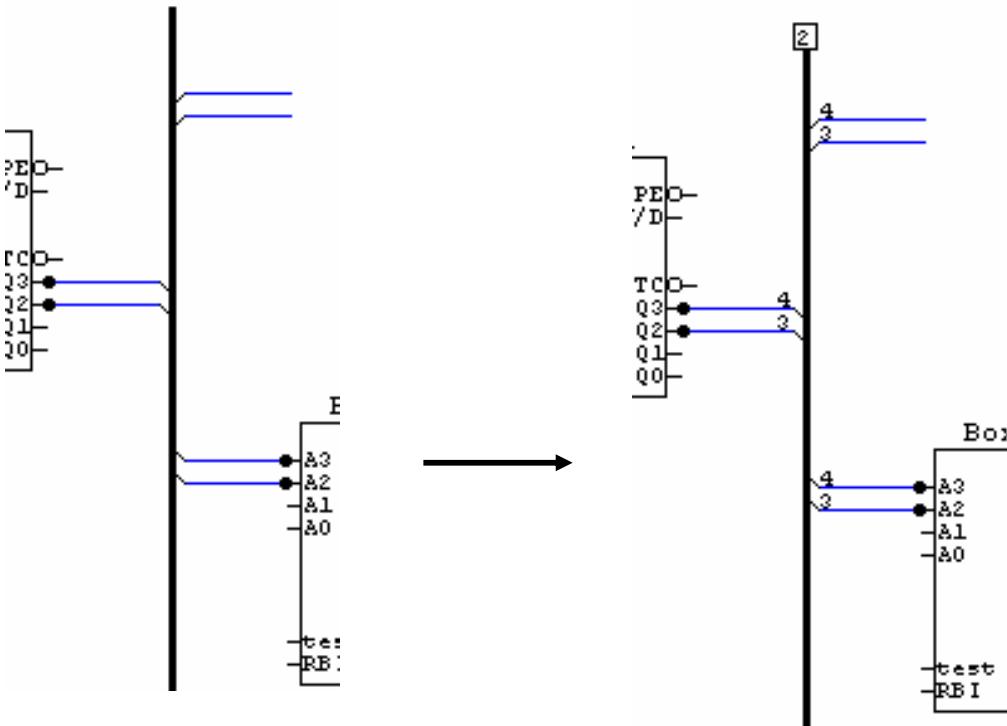

شكل ٢-٣١: خط البيانات قبل وبعد تنشيط خيار ملصق خط البيانات

- **إظهار منطقة انقطاع الصفحات Show Page Breaks** : وهذا الخيار يفيد في حالة أن الدائرة المرسومة لدينا موجودة على أكثر من صفحة حيث أنه بتنشيط هذا الخيار يتم معرفة اتصال الجزء الأول من الدائرة والموجود في الصفحة الأولى مثلاً على الطابعة مع اتصال نهاية هذا الجزء بالجزء المكمل للدائرة في الصفحة التالية.


- **إظهار أرقام خطوط التوصيل Show Node Numbers** : حيث أنه عند تنشيط هذا الاختيار فإنه يتم وضع أرقام على خطوط التوصيل على الدائرة كما في الشكل ٢-٣٢ وهذه الأرقام تفيدنا كثيراً في حالة عمل الدائرة المطبوعة وكذلك عند رسم الأشكال الموجية حيث أنه عند وضع الفاصل أو المسبار على نقطة ما مرقمة فإن الشكل الموجي الذي يظهر هو الشكل الموجي الذي يمثل الموجة المارة في خط التوصيل الذي وضع عليه المسبار.

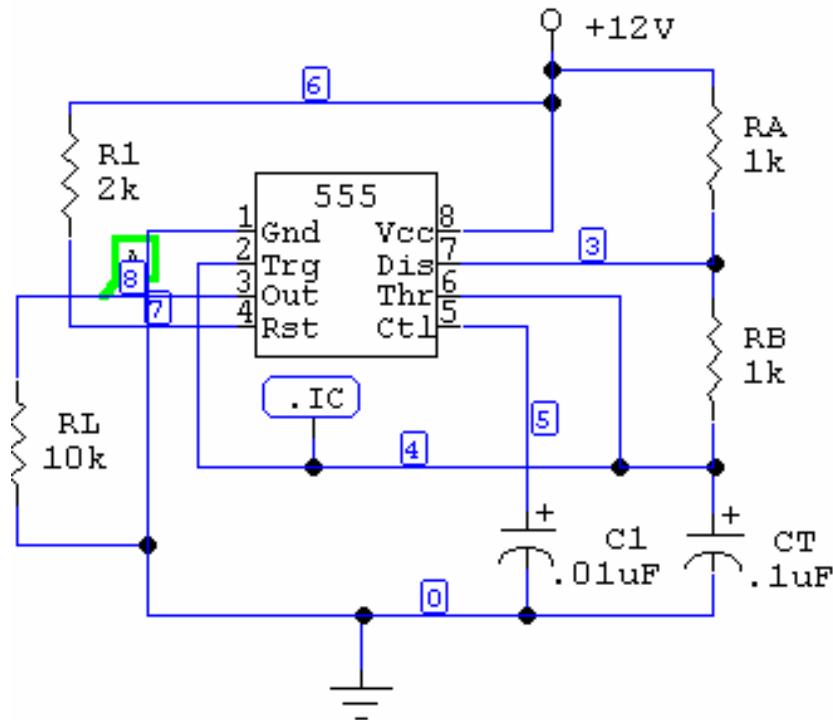

شكل ٢-٣٢: شكل الدائرة بعد تنشيط خيار إظهار أرقام خطوط التوصيل

- **إظهار التأخير الزمني Show Prop Delays** : وفي هذا الاختيار يتم وضع مستطيل صغير على العناصر التي تحتوي على تأخير زمني مثل العدادات والمزمنات أما العناصر مثل الباعث الضوئي Diod فإنه لا ينطبق ذلك عليها. وفي حالة أردنا تغيير التأخير الزمني فإننا كما تعلمبا سابقاً نقوم باختيار Edit ثم Set Prop Delays.

- **إظهار بيانات العنصر Device Display Data** : حيث أنه بتنشيط هذا الخيار تظهر النافذة المبنية في الشكل ٢-٣٣ والتي تتيح لنا إمكانية إظهار بيانات خاصة بالعنصر الإلكتروني ول يكن ترانزستور حيث يمكن من خلال هذه النافذة تحديد إمكانية إظهار بعض البيانات الخاصة بهذا الترانزستور مثل أسماء أطرافه كالباعث والقاعدة والمجمع وكذلك رقم الترانزستور.

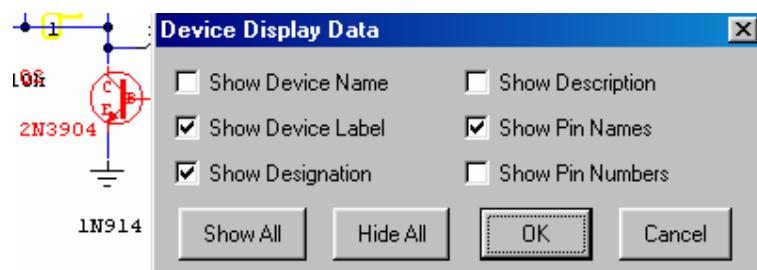

شكل ٢ - ٣٣- : النافذة التي تظهر عندما نشط اختيار إظهار بيانات عنصر.

- **إظهار بيانات الدائرة Circuit Display Data** : حيث أنه عند تشغيل هذا الاختيار

تظهر لنا النافذة المبينة بالشكل ٢ - ٣٤ حيث أنها تمكنا من التحكم في إظهار


البيانات الخاصة بجميع العناصر المرسومة على الدائرة مثل إسم العنصر والملصق،

وأسماء أرجل العناصر وأرقامها.


- **الشبكة Grid** : عند تشغيل هذا الاختيار فإن النافذة التي في الشكل ٣ - ٣٥ تظهر

ومنها يمكن تحديد شكل الشبكة والتي تساعدنا في عملية تحديد مريح للعين

المجردة عندما نريد وضع العناصر للدائرة.

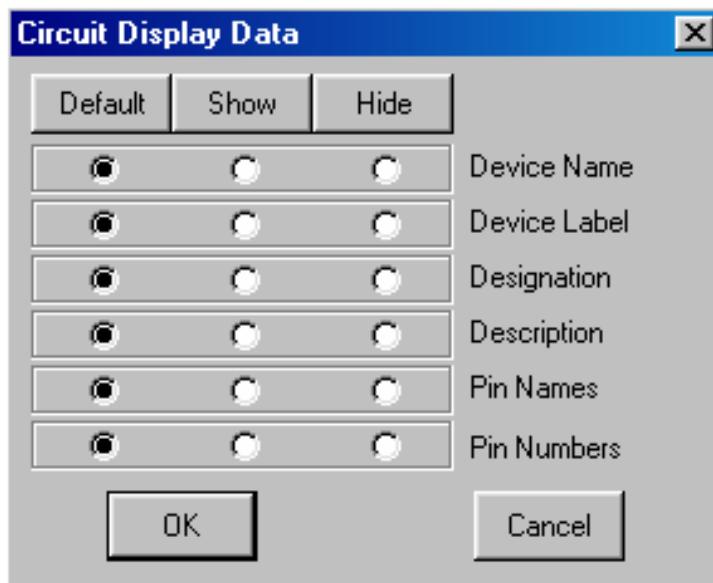


شكل ٢ - ٣٤- : النافذة التي تمكنا من تحديد البيانات التي نريد إظهارها على الدائرة

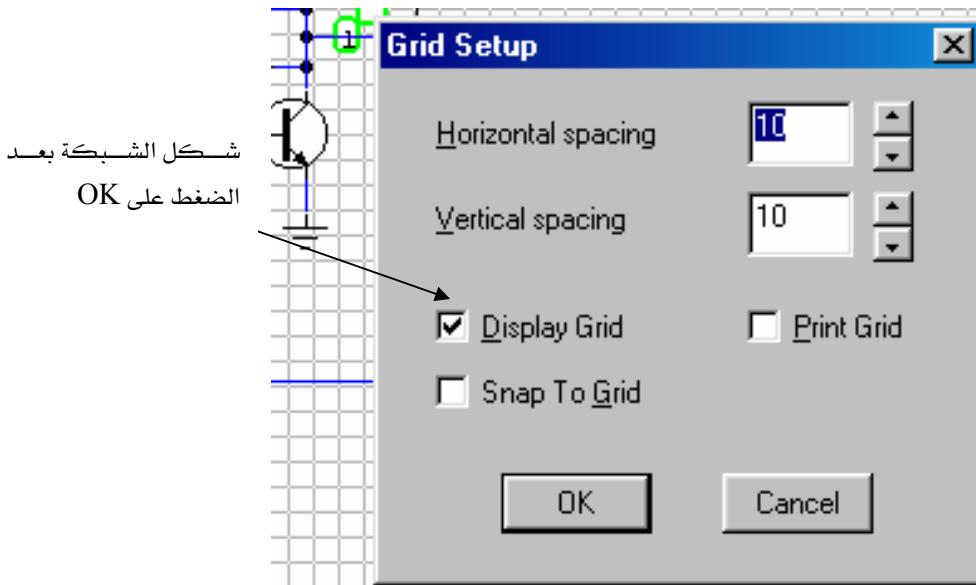

شكل ٣ - ٣٥: النافذة التي تظهر عند تشغيل خيار الشبكة.

- عنوان الدائرة Title Block : وهذا الخيار مهم لنا وذلك في حالة تسليم الواجب للمدرس أو المشاريع المعطاة في المادة فإنه يلزم كتابة الإسم ورقم المتدرب مثلاً وكذلك عنوان الدائرة ورقم الإصدار والتاريخ حيث يتم إظهار مثل هذه البيانات عند طباعة الدائرة في الركن السفلي من الصفحة على اليمين . ونلاحظ مثلاً أنه إذا لم نكتب أي شيء في خانة الإسم أو العنوان فإن البرنامج تلقائياً لا يطبعهما . كما أنه يمكن أن نقوم بطباعة هذه المعلومات إما على الصفحة الأولى أو الأخيرة أو كل الصفحات إذا كانت الدائرة تمتد لأكثر من صفحة حيث يمكن تعبئه البيانات وكما هو موضح على النافذة الموضحة في الشكل ٣ - ٣٦ .

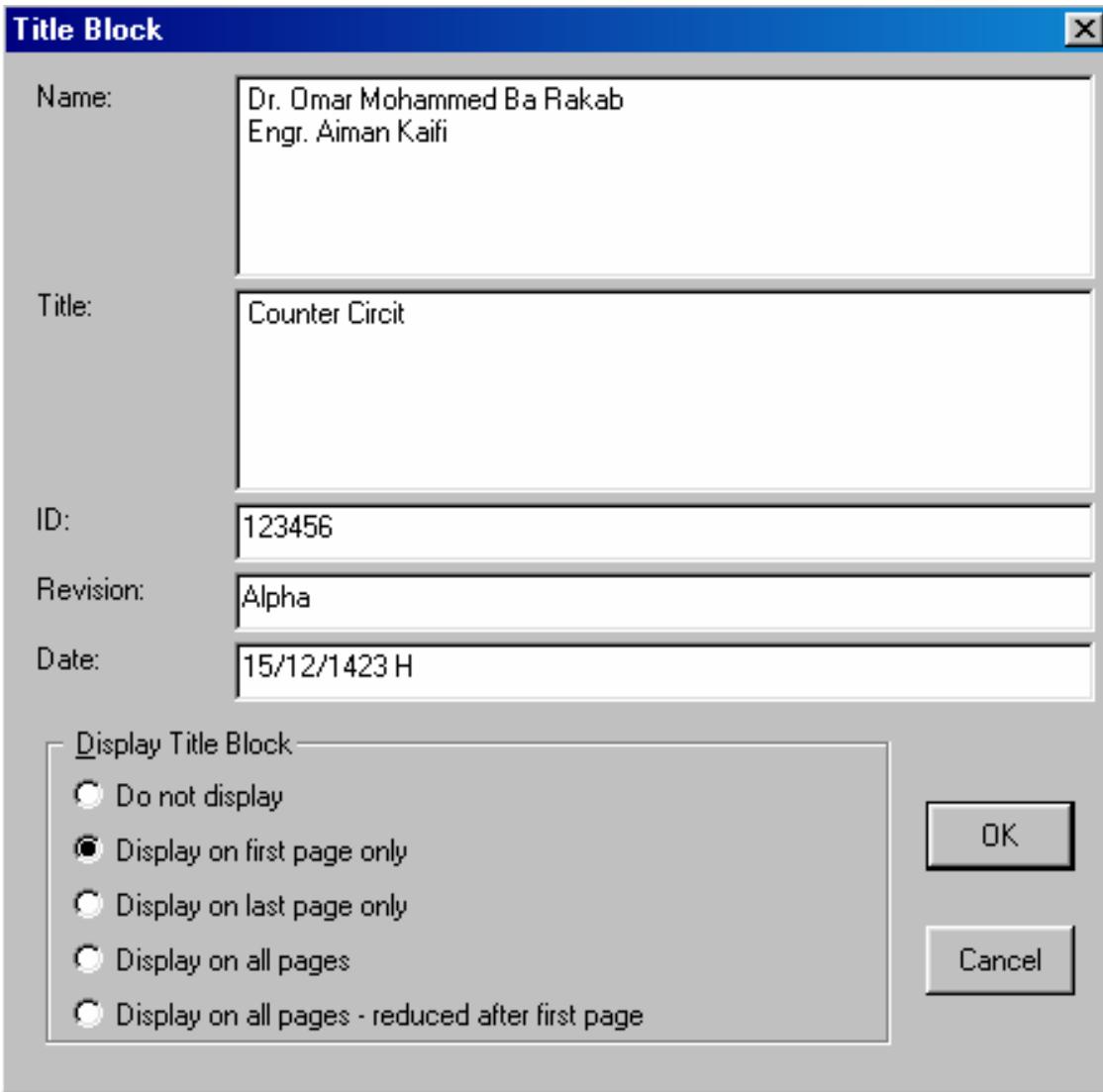


شكل ٣٦-٣: النافذة الخاصة باظهار بيانات عن الدائرة الخاصة بالمصمم.

وبالنزول إلى أسفل نافذة الرسم وبعد الضغط على اختيار OK سنجد أن البيانات التي كتبناها في النافذة قد تم ترتيبها كما هو موضح في شكل ٣-٣٧.

Dr. Omar Mohammed Ba Rakab	
Engr. Aiman Kaifi	
Counter Circuit	
Rev	ID
Alpha	123456
Date: 15/12/1423 H	Page: 1 of 1


شكل ٣ - ٣٧: المستطيل الخاص بالبيانات الخاصة بالشخص المصمم للدائرة

- حدود Border : عند تشicity هذه الاختيار تظهر النافذة المبينة في الشكل ٣ - ٣٨ وفيها يمكن تحديد ما إذا كنا نريد وضع حدود على الدائرة عند طباعتها أم لا حيث تظهر هذه الحدود على شكل أرقام من الجهة العلوية والسفلى في الشاشة وحروف من الجهة على الجانبين.

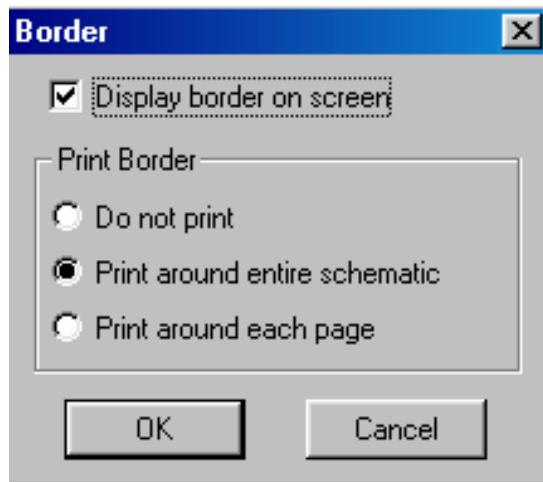

شكل ٣ - ٣٨: النافذة التي تظهر عند تشicity اختيار الحدود


أما الشاشة التي تظهر بعد تنفيذ الإختيارات المبينة على النافذة في الشكل السابق فتظهر كما هو مبين على الشكل ٣.

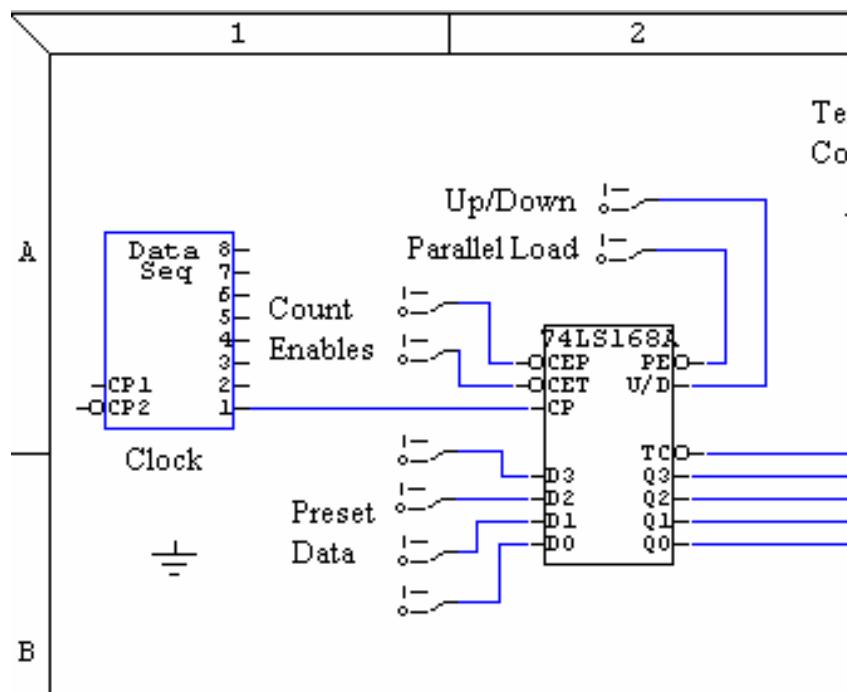

شكل ٣ - ٣٩: نافذة الرسم بعد تنشيط الاختيار "حدود".

قائمة الإظهار View : وتحتوي هذه القائمة المبينة في شكل ٢ - ٤٠ على الخيارات


التالية

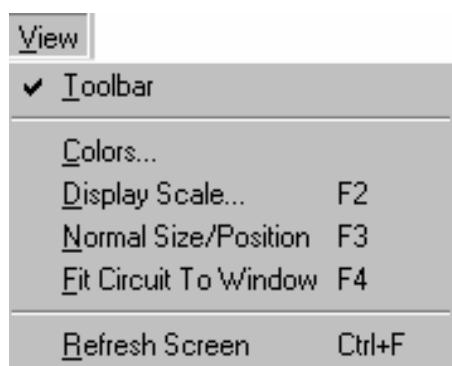

شكل ٣ - ٣٩: قائمة الرؤية


- شريط الأدوات ToolBar : عندما يتم تنشيط هذا الاختيار فإنه يتم إظهار شريط الأدوات أما عندما يتم اختياره ثانية فإن شريط الأدوات يختفي من الشاشة.

- الألوان Colors : حيث أنه عند تنشيط هذا الاختيار تظهر لنا نافذة نستطيع عن طريقها تلوين الدائرة وخطوط التوصيل والأجهزة الموصولة كل على حدة فمثلاً عند تنشيط هذا الخيار وتغيير الألوان على دائرة عداد فإنها تظهر كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤١.

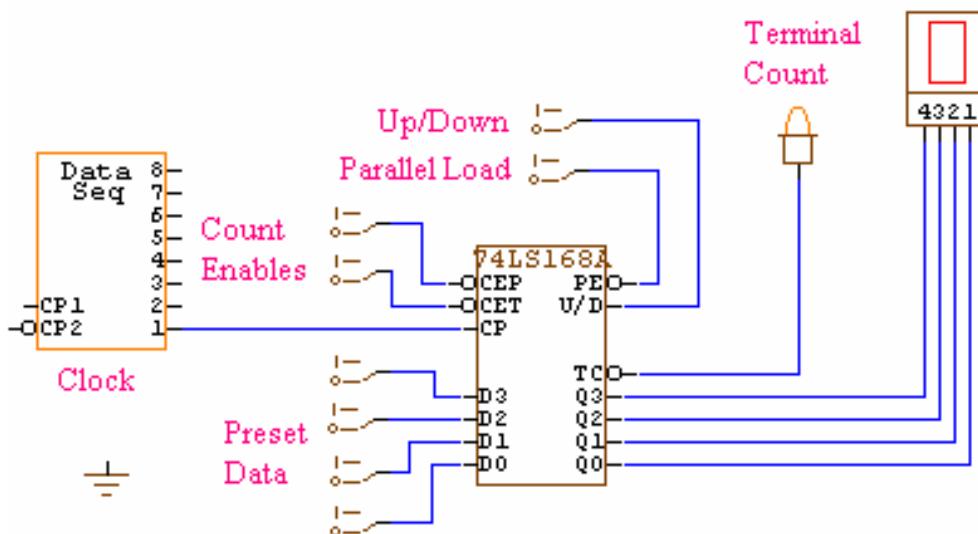

شكل ٢ - ٤١ : دائرة عداد بعد تلوينها

- التصغير والتكبير Auto Scale : هذا الاختيار يساعد على تكبير وتصغير الدائرة حيث أنه عند تنشطيه تظهر نافذة ومنها نحدد مقدار التكبير أو التصغير. فمثلاً الدائرة الموضحة في الشكل السابق بعد تصغيرها بنسبة ٥٠٪ تصبح كما هو مبين في الشكل ٢ - ٤٢.

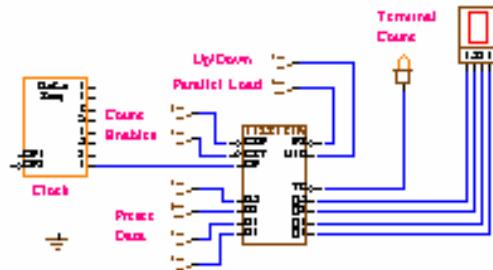

شكل ٤٢- الدائرة الموضحة في الشكل السابق بعد تصغيرها للنصف


- **المقياس الطبيعي Normal Size/ Position** : وهذا الاختيار يساعدنا عند تنشيطه إلى إرجاع الدائرة إلى المقياس الطبيعي لها وهو بنسبة ١٠٠٪.

- **ضبط حجم الدائرة مع مساحة الشاشة Fit Circuit To Window** : هذا الاختيار يساعد على إرجاع الدائرة إلى وضعها الطبيعي أيضاً كسابقه.

- **تنشيط الشاشة Refresh Screen** : هذا الاختيار عند يقوم بتنشيط الشاشة وهو مفيد وذلك في حالة ما إذا نفذنا أمر معين على الدائرة أو عملية ما حيث أنه بعد تنفيذ الأمر أو العملية أصبح شكل الدائرة غير مرغوب فيه لذا نلجأ لتنشيط هذا الاختيار بحيث ترجع الدائرة إلى ما كانت عليه سابقاً قبل التغيير.

قائمة المحاكاة Simulation : وتحتوي هذه القائمة المبينة في شكل ٤٣- على


الخيارات

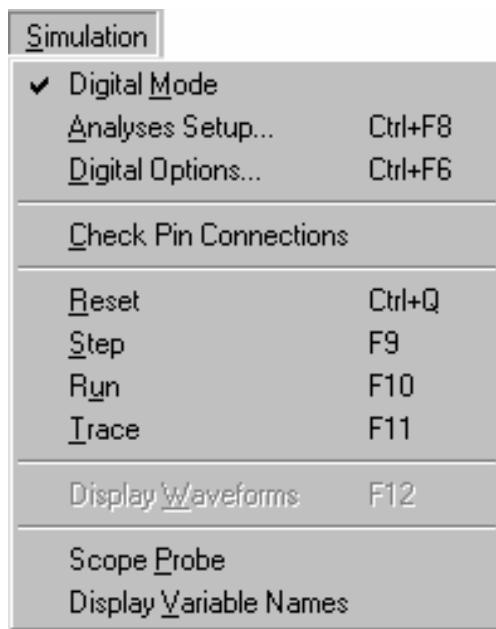

شكل ٢ - ٤٣ : قائمة المحاكاة

- **الوضع التماثلي/الرقمي Digital Mode/Analog Mode :** يتم تنشيط أحد هذين الإختيارين وذلك بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة لاختيار أحدهما ثم تكرر النقر على زر الفأرة الأيسر مرة أخرى وذلك للتغيير لاختيار الآخر حيث يتم اختيار Analog Mode وذلك في حالة محاكاة الدائرة التماثلية والإختيار الآخر في حالة محاكاة الدائرة الرقمية.


- **التهيئة لعملية تحليل الدائرة Analysis Setup :** ويستخدم هذا الاختيار وذلك للتهيئة لعملية محاكاة الدائرة حيث أننا نحتاج إلى نوع معين من التحليل مثل تحليل دوائر التيار المستمر DC Analysis ، أو تحليل دوائر التيار المتردد AC Analysis ، أو التحليل العابر للدوائر Transient Analysis وب مجرد تنشيط هذا الخيار تظهر نافذة التهيئة لعملية تحليل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٢ - ٤٤ .

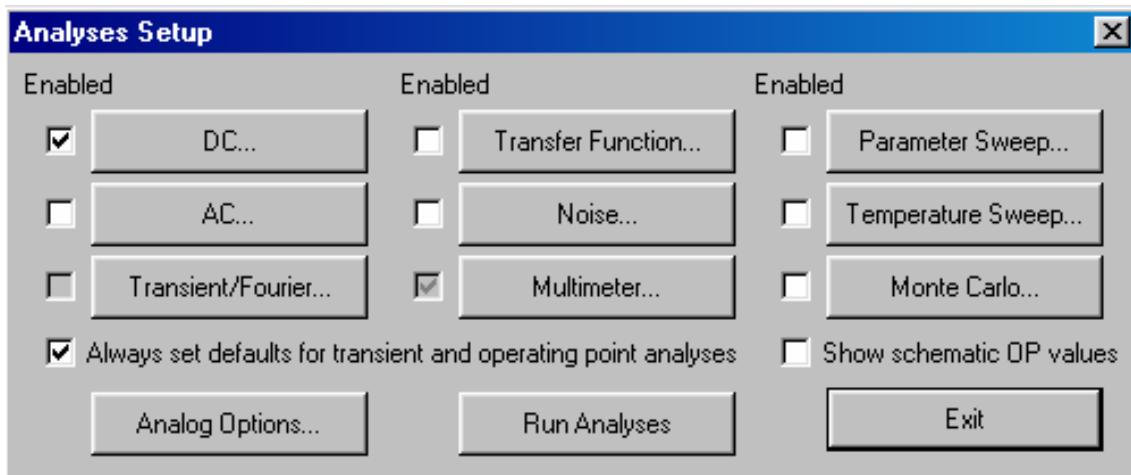

شكل ٤٤ : قائمة المحاكاة.

أما عن تفاصيل استخدام هذه النافذة في عملية التحليل فسيتم عمل ذلك بإذن الله وذلك في الوحدة القادمة حيث سنتعرض لذلك بشيء من التفصيل في الأمثلة المنشورة.

- **الخيارات الرقمية Digital Options :** هذا الخيار يساعدنا في حالة محاكاة الدائرة الرقمية حيث تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٤٥-٣ من حيث تحديد كيفية عمل المحاكاة وسرعة المحاكاة أيضاً بالإضافة إلى وضع نقاط توقف مثل هل نريد أن المحاكاة تتم عند حافة النبضة أم باستخدام مستوى النبضة من حيث أنه صفر أو واحد وهذا أيضاً سيتم التطرق له لاحقاً عند شرح الأمثلة في الوحدة القادمة إن شاء الله.

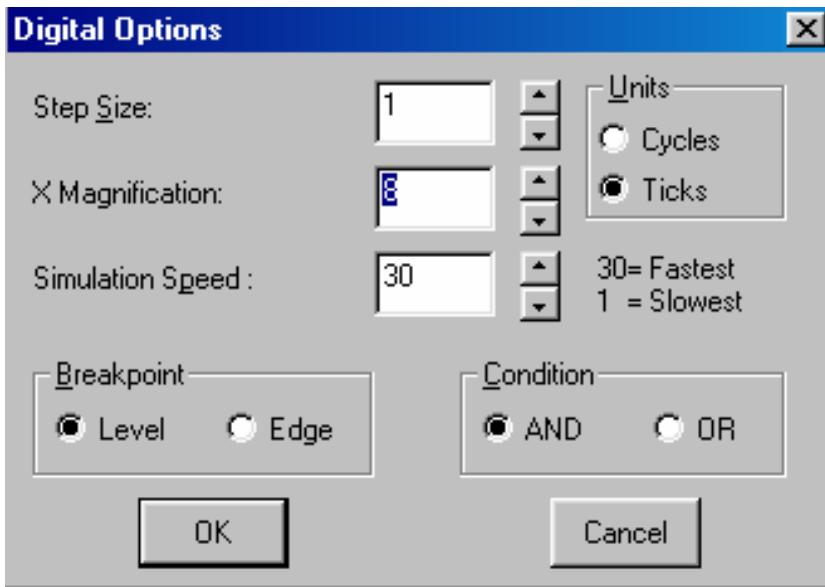

شكل ٣٤٥: النافذة التي تظهر عند تنشيط الخيارات الرقمية.

- التأكد من أن الدائرة موصولة Check Pin Connection : وهذا الاختيار يساعدنا عند الإنتهاء من توصيل الدائرة حيث يتم تشييطة وعند ذلك نستطيع أن نعرف فيما إذا كان هناك جزء من الدائرة لم يتم توصيله حيث يتم تلوينه باللون الأحمر لسهولة رؤيته وهذا ما سيتم استعراضه في الأمثلة المشرورة أيضاً في الوحدة القادمة إن شاء الله تعالى .

- إعادة الوضع إلى الحالة الابتدائية Reset : ويستخدم هذا الاختيار وذلك لإرجاع الدائرة في حالة المحاكاة إلى الوضع الذي كانت عليه عند بدء المحاكاة وهو يشبه تماماً أداة إعادة الوضع إلى الحالة الابتدائية والذي سيتم شرحه عندما نستعرض شريط الأدوات في هذه الوحدة.


- الخطوة Step : يتم استخدامه في حالة الدوائر الرقمية حيث يسمح بعمل المحاكاة وذلك لخطوة واحدة ثم تتوقف عملية المحاكاة وهذا مهم جداً في حالة تتبع عمل الدائرة أثناء عملية المحاكاة.

- **تنفيذ Run :** يستخدم هذا الاختيار وذلك لبدء عملية المحاكاة وهذا الاختيار موجود أيضاً على شريط الأدوات الذي سيتم شرحه لاحقاً.

- **تتبع Trace :** هذا الاختيار يسمح لنا بتتابع الدائرة الرقمية حيث أنه عند تنشيطه يتم تلوين خطوط التوصيل مما يساعد على تبع آلية عمل الدائرة أو جزء منها كما أنه يوجد على شريط الأدوات أيضاً أداة التتبع نفسها حيث يمكن تنشيطها إما من نافذة المحاكاة أو من أداة التتبع على شريط الأدوات.


- **عرض الشكل الموجي Display Waveforms :** تستخدم هذه الأداة لعرض الشكل الموجي للخرج للدائرة أثناء عملية المحاكاة كما أنه يوجد على شريط الأدوات أداة عرض الشكل الموجي. وبتنشيط هذا الاختيار من شريط المحاكاة فإنه يمكن عرض الشكل الموجي للخرج وسنجد أن أداة بدء المحاكاة قد تغير شكلها إلى علامة Stop وبتكرار نقر الاختيار بنفس زر الفأرة الأيسر فإن الشكل الموجي يختفي وترجع علامة الشكل الموجي إلى ما كانت عليه سابقاً.

- **فاحص الأوسيلوسكوب Scope Probe :** حيث يستخدم هذا الاختيار وذلك في حالة المحاكاة للدواير الرقمية حيث أنه بمجرد بدء عملية المحاكاة ووضع الفاحص على أي نقطة فإن النبضة الرقمية تظهر كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤٦ .

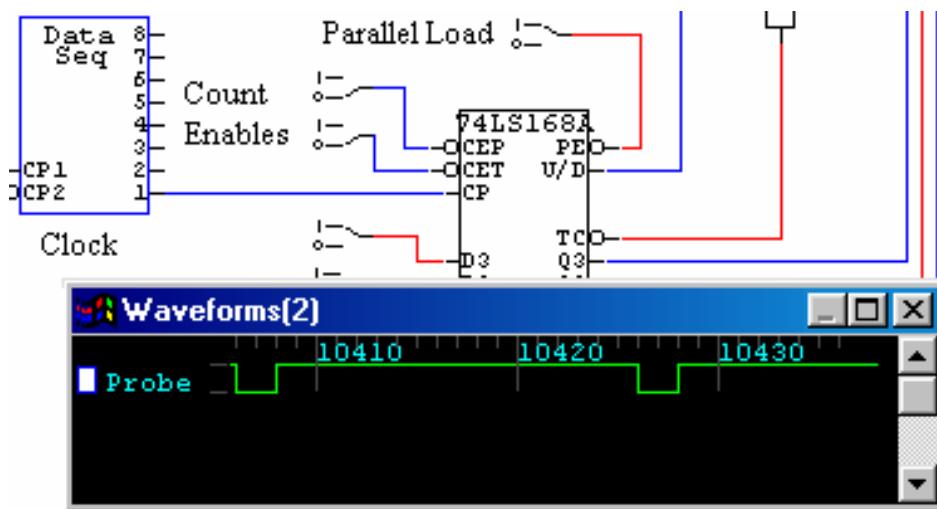


شكل ٤-٤٦: اختيار فاخص الإوسيلوسكوب عند تشبيطه.

- استعراض أسماء المتغيرات Display Variable Names : هذا الاختيار عند تشبيطه يساعدنا في حالة المحاكاة للدوائر التماضية على استبدال المسميات الحرفية في الموضع المختلفة للدائرة مثلاً A,B,C,D,E إلى مسميات بالشكل (١)، V(٢)، V(٣) وذلك على الشكل الموجي مما يتيح لنا سهولة رؤية هذه النقاط على الشكل الموجي والدائرة بشكل آخر كما يتضح من الشكلين ٤-٤٧ و ٤-٤٨ .

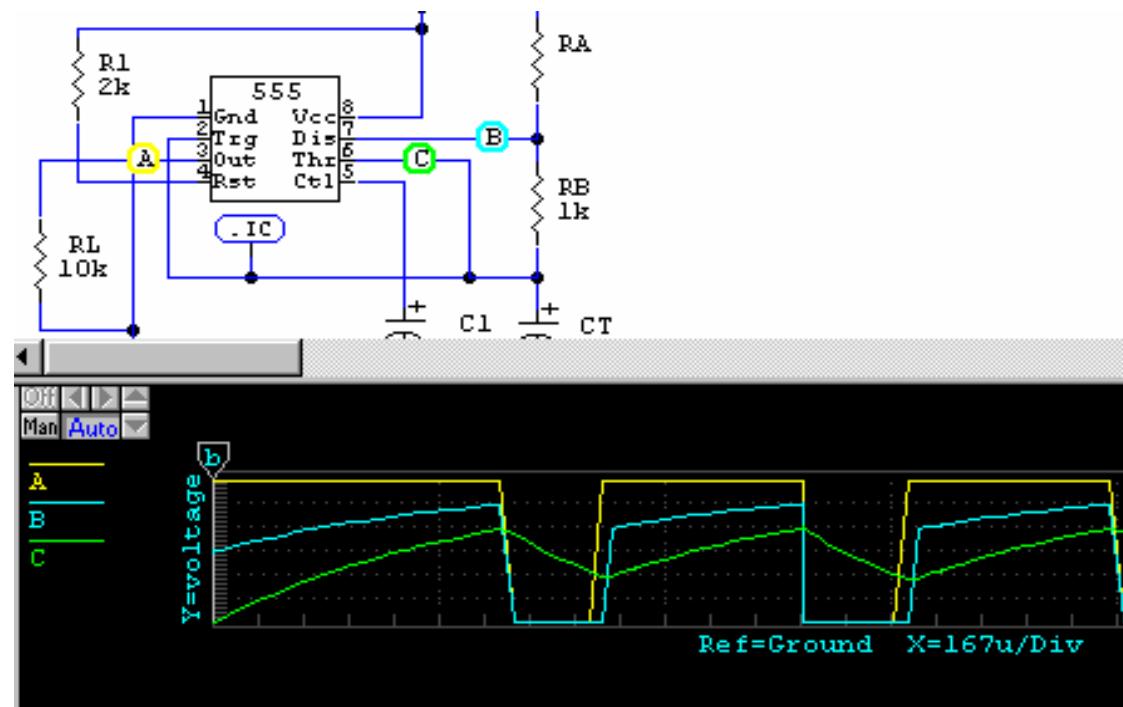

شكل ٢ - ٤٧ : الرموز الحرفية على الدائرة والشكل الموجي.

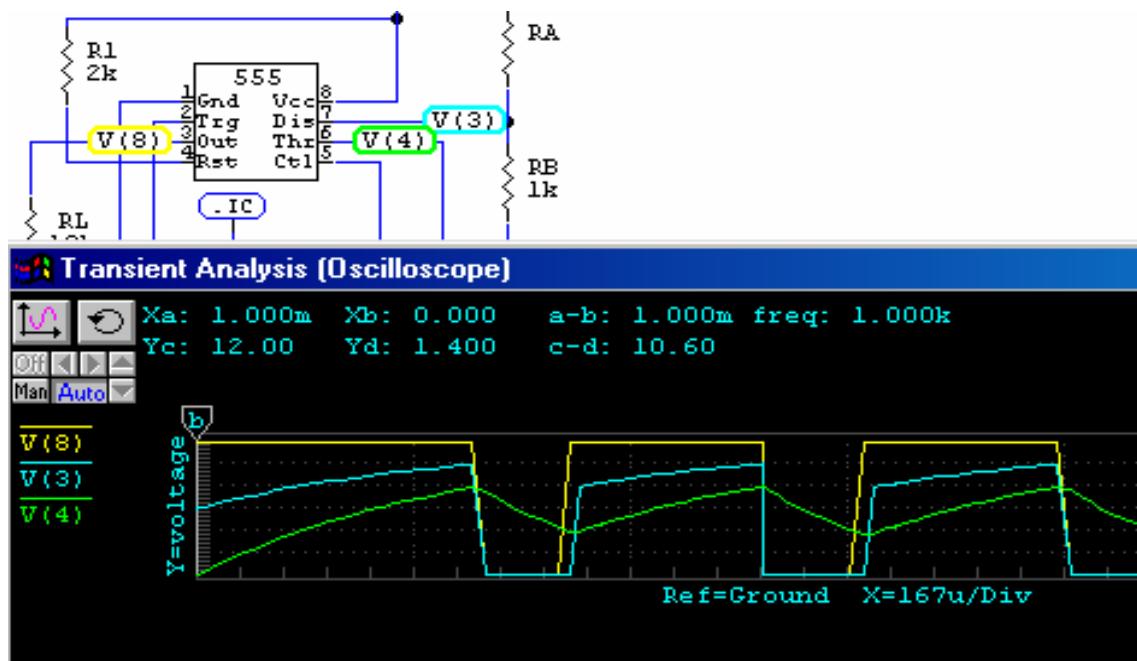


شكل ٢ - ٤٨ : الرموز الجديدة على الشكل الموجي والدائرة

قائمة النافذة Window : وتحتوي هذه القائمة المبنية في شكل ٢-٤٩ على الخيارات

التالية :

في حالة التحليل العابر للدوائر
الثلاثية

الشكل الموجي للنبضات في
حالة محاكاة الدوائر الرقمية

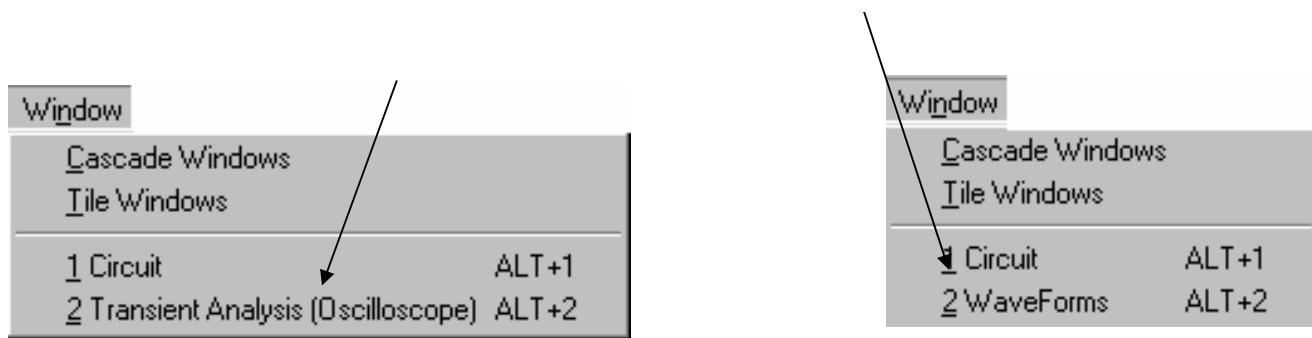


شكل ٢-٤٩ : قائمة النافذة.

- **النوافذ المتعاقبة Cascade Windows** : هذا الخيار عند تشييده فإنه يجعل نافذة



الرسم ونافذة الشكل الموجي على شكل نافذ فرق بعضها كما يتضح ذلك من

الشكل ٢-٥٠ .

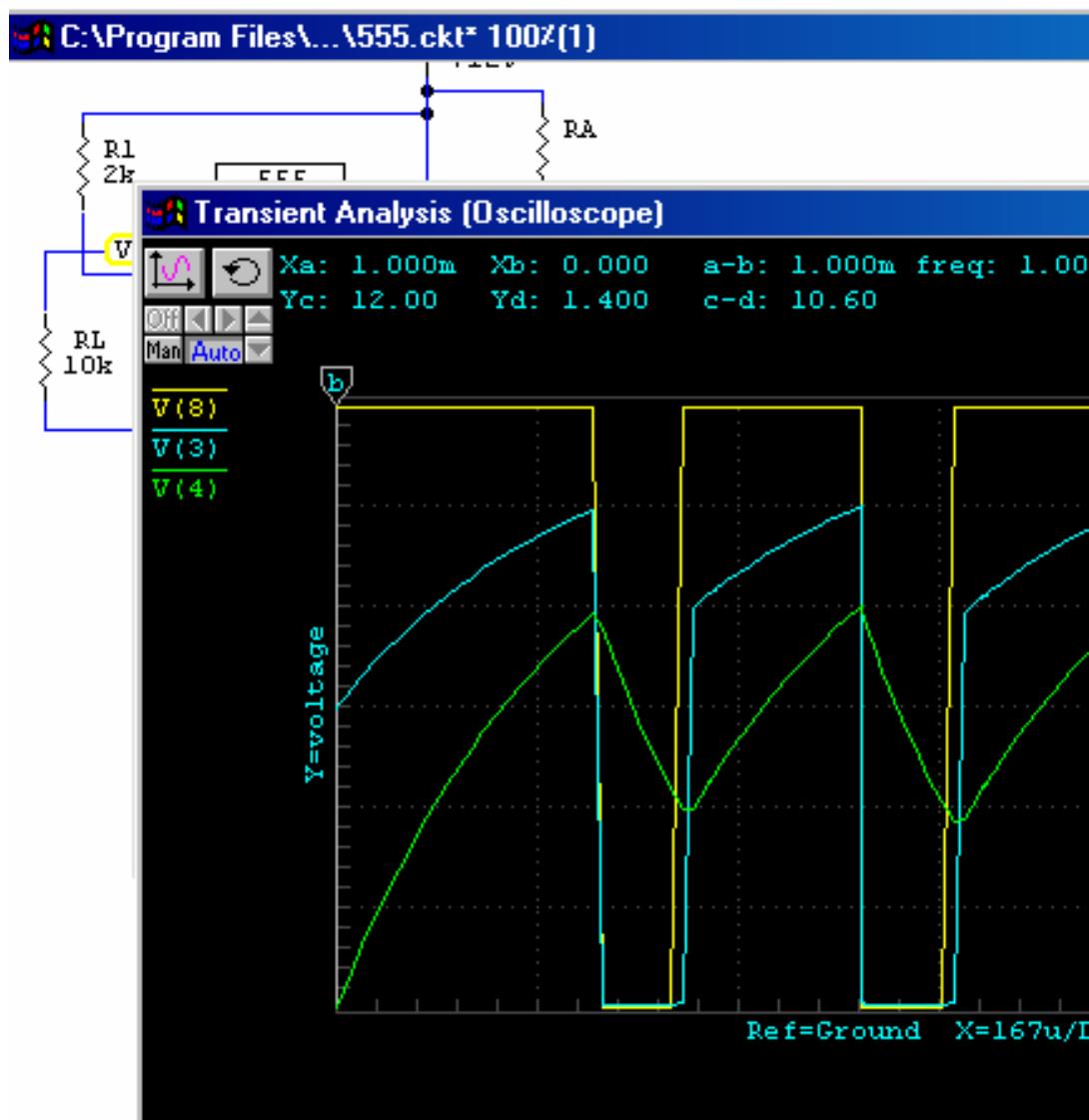

شكل ٢ - ٥٠: النوافذ بعد تنشيط خيار النوافذ المترافق.

- وضع النوافذ بجوار بعضها Tile Window : هذا الخيار بعد تنشيطه فإن نافذتي الرسم والشكل الموجي تصبح بجوار بعضهما كما يتضح ذلك من الشكل ٢ - ٥١.

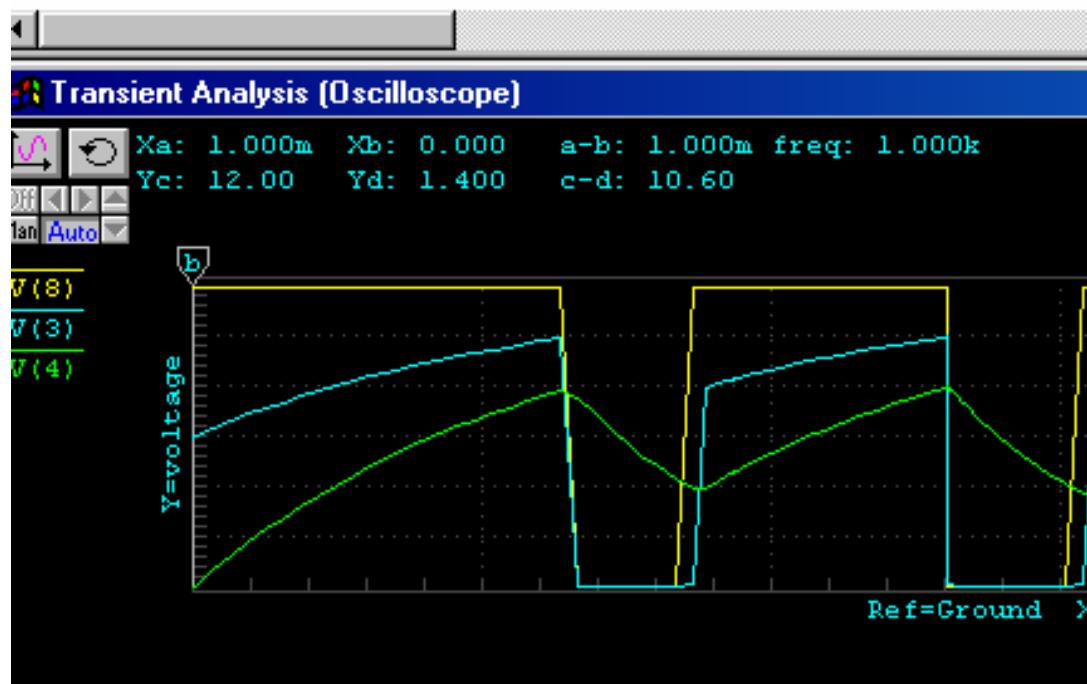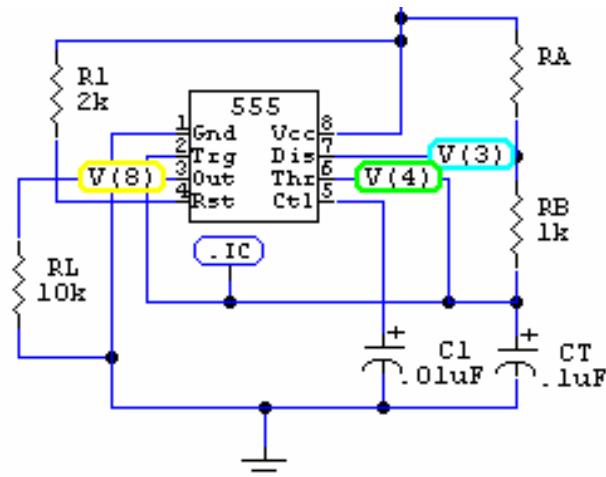

شكل ٢ - ٥٠٠: النافذة بعد تنشيط الاختيار .Tile Windows


- خيار أو التحليل العابر (في حالة محاكاة الدوائر التماثلية) أو الشكل الموجي (في حالة الدوائر الرقمية) وكما هو موضح في الشكل ٢ - ٤٩- فيتم اختيار الدائرة في كلا الحالتين وذلك لجعل نافذة الرسم هي الفعالة والظاهرة Active window أما اختيار التحليل العابر أو في حالة الدوائر الرقمية الشكل الموجي فإن هذا الاختيار يجعل من هذه النافذة أو تلك هي الفعالة.

قائمة العناصر أو المكونات Devices : وتحتوي هذه القائمة المبينة في شكل ٢-٥٢ على الخيارات التالية :




شكل ٢-٥٢: قائمة الإجهزة والعناصر.

- استعراض Brows : يستخدم هذا الاختيار عندما نريد استعراض العناصر مصنفة حسب التصنيف العام Major Device Class وهم ما يظهر في النافذة الأولى من اليسار كما هو موضح في الشكل ٢-٥٣ ثم التصنيف المتخصص Minor Device Class في النافذة الثانية من اليسار ثم اسم العنصر ورموزه في النافذتين الأخيرتين. كذلك تحتوي النافذة على زر العاكس أو المراة Mirror ويستخدم لعمل صورة معكوسه للعنصر قبل وضعه على نافذة الرسم وكذلك تحتوي على زر الدوران بزاوية ٩٠ درجة بعكس إتجاه عقارب الساعة كذلك تحتوي النافذة على زر مكتوب عليه "تغيير" Change ويستخدم لبرمجة المفاتيح الشائعة الإستعمال Hotkeys1 and Hotkeys2 كما سيأتي شرحه لاحقاً. أما عندما ننقر على زر البحث Search فإننا نحصل على النافذة المبينة في الشكل ٢-٥٤ كما أن النافذة في الشكل ٢-٥٣ تحتوي على خيارات مثل Analog, Digital حيث إن ذلك يساعدنا على تقليل عدد العناصر وتحديدها بحيث أنها تعمل بدقة في البرنامج تحت هذا الخيار أو ذاك. فمثلاً عندما نختار من النافذة الأولى General BJT s من النافذة الثانية ثم NPN Trans:B من النافذة الثالثة سيظهر لنا رمز الترانزستور في النافذة الرابعة وعندما نختار Digital فقط فإن عدد العناصر التي ستظهر في المستطيل الكبير من النافذة يكون قد تحدد أو قل في العدد.

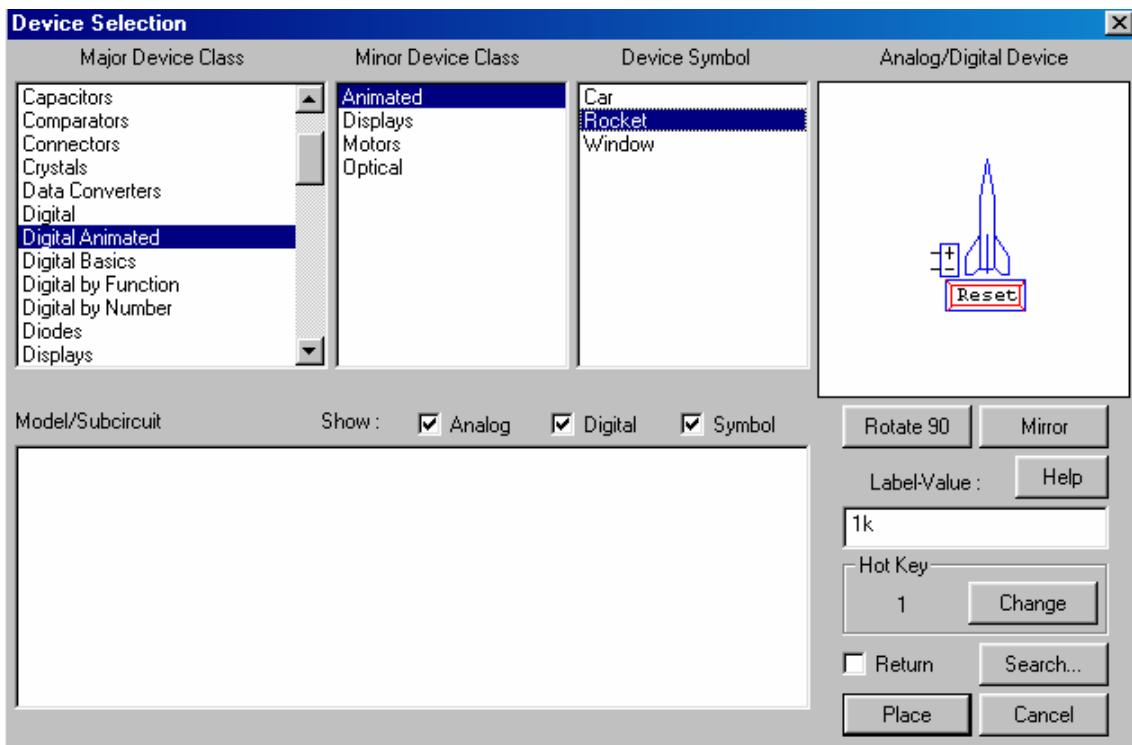

شكل ٢ - ٥٣- : نافذة استعراض العناصر والأجهزة.

- البحث Search : عندما نقوم بتشييط هذا الاختيار من خلال الاختيار Search تحت قائمة Devices أو من خلال النافذة الموضحة في شكل ٢ - ٥٣- فإننا نحصل على النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ٥٣- حيث يمكن من خلالها البحث عن أي عنصر في مكتبة البرنامج حيث يتم كتابة رقم العنصر مثلًا LS16A ثم الضغط على الزر Find ويعني ابحث، حيث أنه إذا كان هذا العنصر موجوداً فسيظهر على النافذة الكبيرة. كما أن النافذة في الشكل ٢ - ٥٤ تحتوي على خيارات أخرى مثل استعراض Browse بحيث أنه في حالة وجدنا العنصر ونريد أن نعرف شكلة فما علينا في هذه الحالة إلا الضغط على زر الإستعراض لنجعل على النافذة السابقة في شكل ٢ - ٥٣- . وتتجدر الملاحظة على أنه في حالة تم اختيار المستطيل الصغير والمكتوب بجانبه Return after place فإن ذلك يعني أنه بمجرد وضع العنصر على نافذة الرسم سيتم الرجوع إلى نافذة البحث وذلك ربما للبحث عن عنصر آخر. كما أنه عندما يتم تحديد المستطيل الآخر والمكتوب بجانبه Place single items فإنه في هذه الحالة يتم وضع العنصر فقط ولن يتم الرجوع إلى نافذة البحث مرة أخرى.

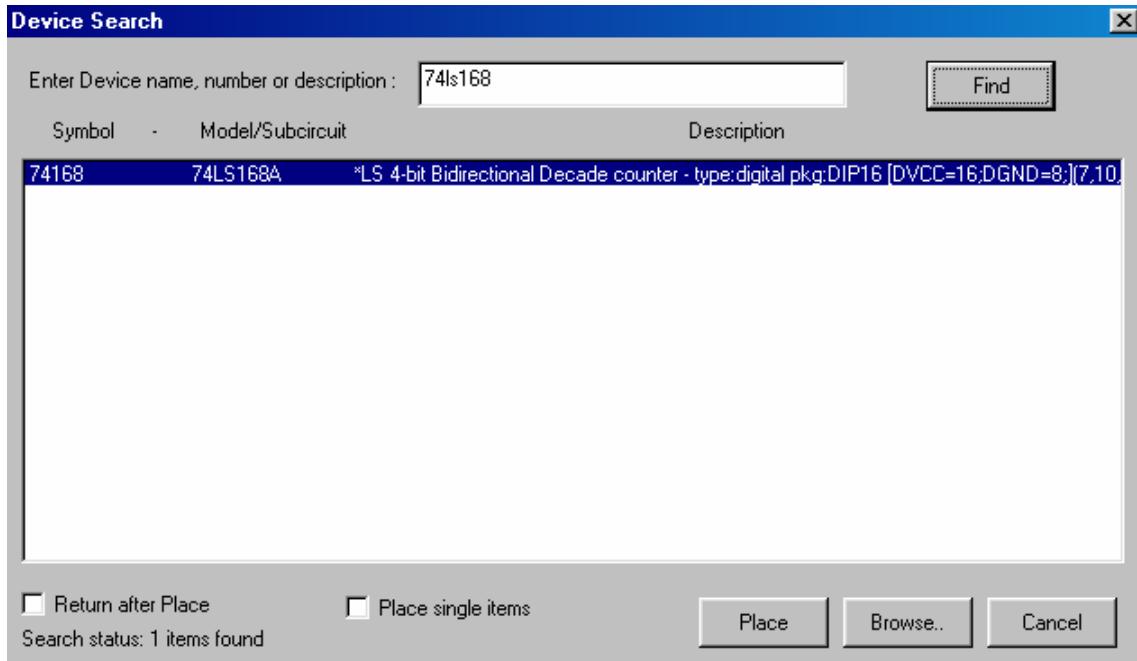


شكل ٢ - ٥٤: نافذة البحث عن العناصر.


- **المفاتيح الشائعة الإستعمال Hotkeys** : هذا الاختيار موضح في الشكل ٢ - ٥٥ حيث أنها تساعد المصمم في سرعة الحصول على العنصر المطلوب والكثير الاستعمال دونما أية حاجة لاستعراض العناصر أو البحث عنها وهذا تماماً يشبه ما نفعله نحن عندما نبرمج الهاتف المنزلي ذا الذاكرة بحيث أننا نستطيع برمجة بعد المفاتيح على الهاتف وذلك للأرقام المهمة لدينا بحيث عند الحاجة للإتصال فكل ما نقوم به هو الضغط على زر واحد بدل أن نقوم بإدخال رقم الشخص كاملاً حيث أنه مكون مثلاً من سبع خانات. وهنا في حالة البرنامج عندما نبرمج هذه المفاتيح وعدها ستون مرتبة حسب الأرقام ثم الحروف بحيث مثلاً إذا أردنا برمجة المفتاح رقم ١ كما في الشكل ٢ - ٥٥ من Rocket إلى ١ Pulser فكل ما يجب عمله هنا هو أن نذهب إلى نافذة الاستعراض وبعد الحصول على شكل مولد النبضات Pulser فإننا نضغط على الزر Change ويعني غير . هنا تظهر لنا نافذة صغيرة فيها أسماء المفاتيح الشائعة الاستعمال الحالية وكما يظهر في الشكل ٢ - ٥٦ حيث نقوم باختيار السطر الثاني وفيه المفتاح الشائع الاستعمال. كما لا ننسى كتابة الرقم واحد في خانة الملصق Label-Value وإلا فإنه عند الذهاب إلى قائمة العناصر والإجهزة واختيار المجموعة الأولى من المفاتيح فإننا سنجد أن الرقم ١ في

القائمة قد تغير إلى كلمة Pulser ولكن عندما نكتب الرقم ١ في خانة المقص في نافذة البحث فإننا سنحصل على قائمة المفاتيح وقد تغير فيها المفتاح رقم ١ إلى كلمة ١ Pulser كما هو موضح في الشكل


٥٧- ٢

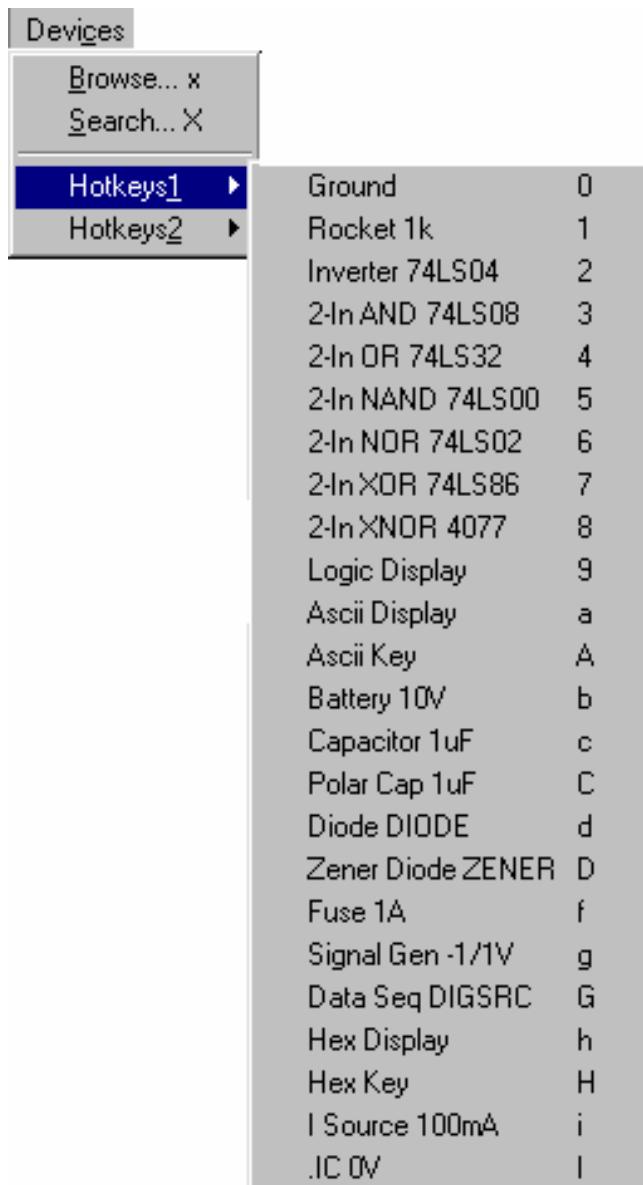

شكل ٢ - ٥٥: قائمة المفاتيح الشائعة الإستعمال الأولى.

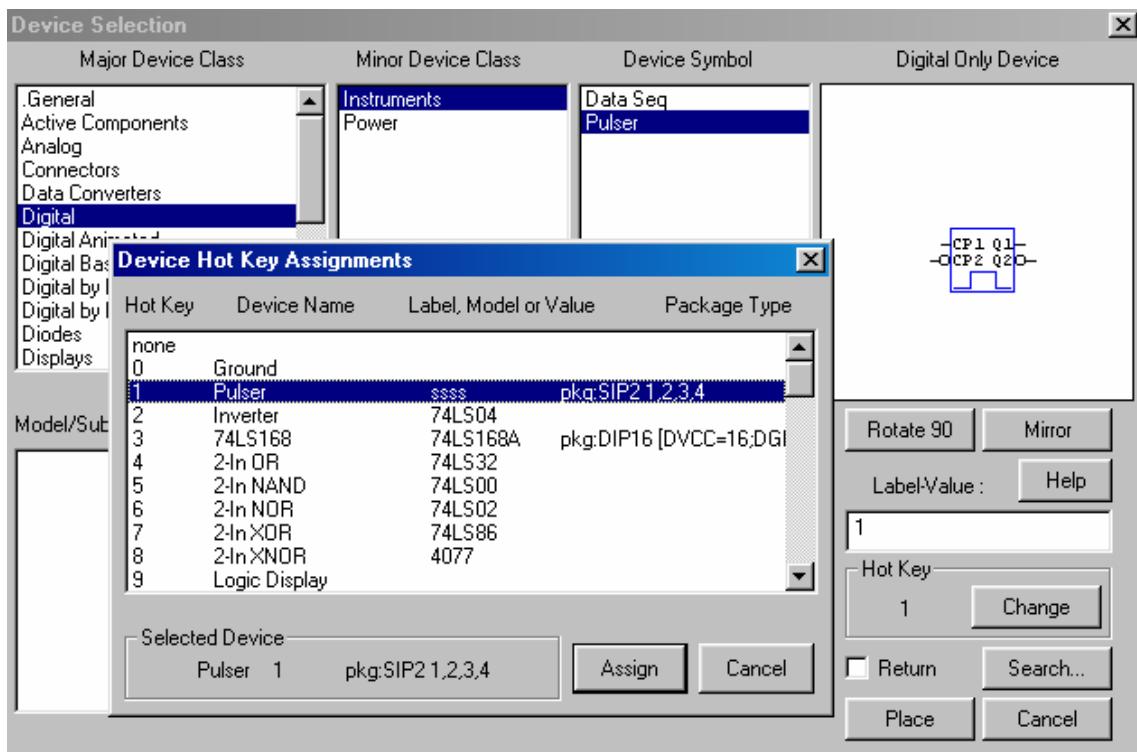

شكل ٢ - ٥٦: طريقة برمجة المفاتيح الشائعة الإستعمال.

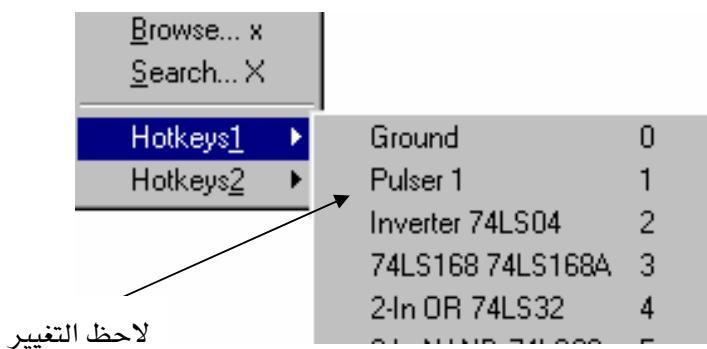


شكل ٢ - ٥٧: القائمة الأولى من المفاتيح بعد البرمجة.


قائمة المساعدة Help: قائمة المساعدة الموضحة في الشكل ٢ - ٥٨ تعطي معلومات

مساعدة للمصمم بحيث إذا اعترضه سؤال ما عن الدائرة فإنه يمكن استخدام هذا الخيار حيث أنه عند تشبيط الاختيار الأول من هذه القائمة فإن النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ٥٩ تظهر لنا وفيها يمكن

كتابة أي معلومة بخصوص الدائرة في المستطيل العلوي ثم بالضغط على الزر Disply نحصل على المعلومات التي نريدها مع ملاحظة أنه عند كتابة الأحرف الأولى للعنصر الذي نبحث عنه فإنه تبدأ في الظهور جميع الكلمات المشابهة بداياتها لما كتبناه من حروف وإلى أن يستقر الأمر وإلى أن نجد العنصر مثلاً أو لا نجده.

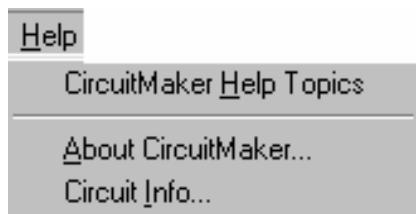

شكل ٢ - ٥٨: نافذة المساعدة.

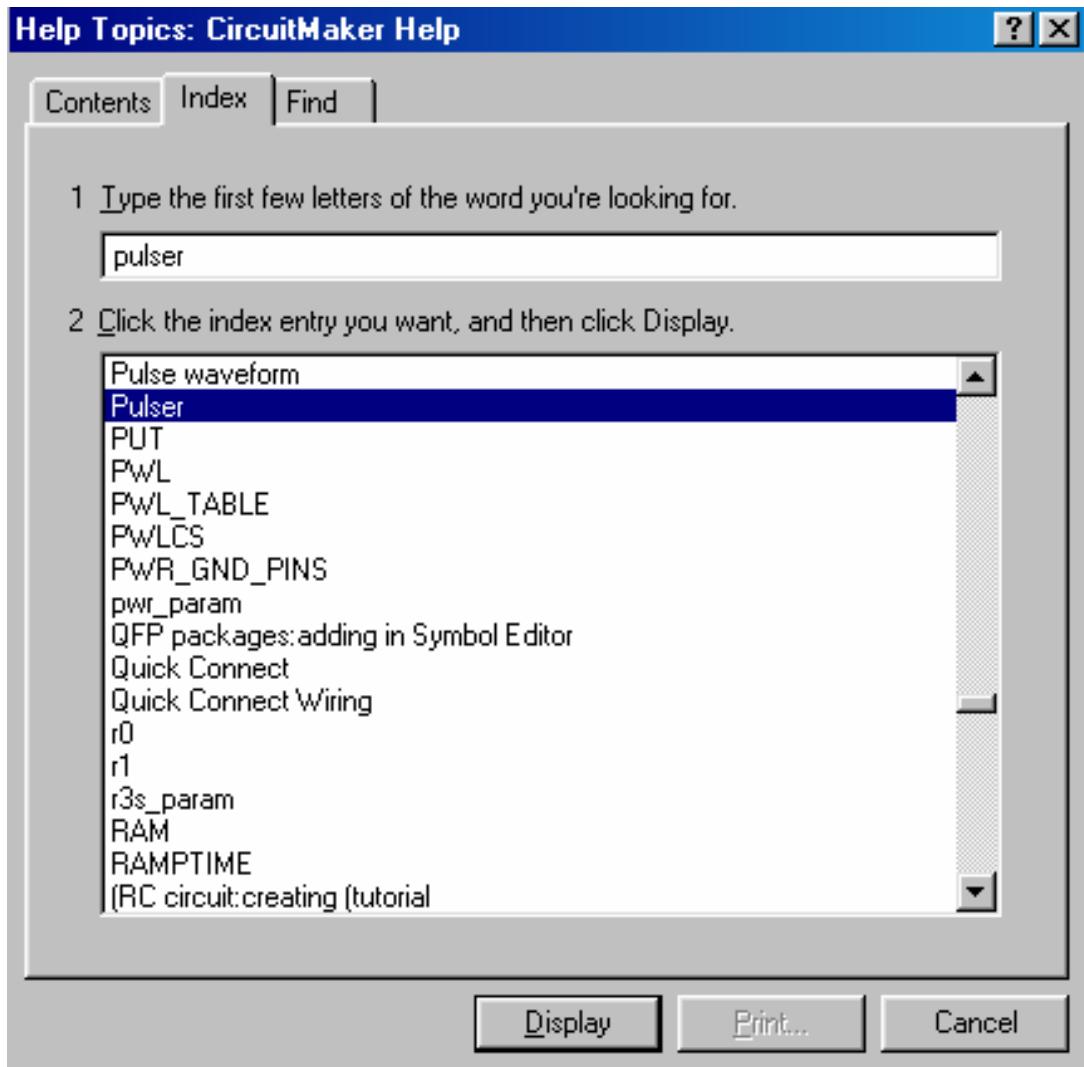

شكل ٢-٥٩: النافذة التي تظهر عند تشغيل الاختيار الأول من قائمة المساعدة.


٢-٣ شريط الأدوات : Tools Bar

والآن سوف نتطرق إلى دراسة الكيفية التي يتم بها رسم العناصر على نافذة الرسم الإلكتروني حيث سيتم رسم العنصر الإلكتروني وسيتم التعرف على الكيفية التي من خلالها كيفية التعامل مع هذا العنصر من حيث تغيير بعض خصائصه من ناحية تغيير قيمة العنصر وإظهار أرقام أطراوه وكتابته اسمه وغير ذلك ثم نتطرق بعد ذلك إلى الكيفية التي يتم من خلالها توصيل العناصر بعض كما سيوضح من خلال الأمثلة المعطاة.


٢- ٣- ١- السهم :

يستخدم السهم الموجود في شريط الأدوات وذلك لاختيار عنصر ما على الدائرة أو لتحريكه من مكانه أو لتغيير قيمة معينة للعنصر المختار، أو لتغيير وضع مفتاح. ولتوضيح ذلك سنقوم باتباع الخطوات التالية:

- قم بالضغط على السهم الموجود على شريط الأدوات وذلك لتشييط هذا الاختيار أو بالضغط بزر الفأرة اليمين على مكان فارغ على نافذة الرسم حيث تظهر القائمة المبينة في شكل ٦٠-٢ ومنها قم باختيار Arrow حيث سيتم تشييط هذا الإختيار. بعد ذلك اذهب إلى قائمة Devices ثم اختار قائمة المفاتيح الشائعة الإستعمال القائمة الأولى مثلاً HotKeys1 عندما ستظهر قائمة من العناصر. قم باختيار أي منها ول يكن مثلاً مصدر جهد ثابت ومقداره ١٠V ويتم الاختيار بالضغط على زر الفأرة الأيسر عندها ستجد أن البطارية أو مصدر الجهد الثابت قد ظهر على نافذة الرسم كما هو مبين في الشكل ٦١-٢. أما تحريك البطارية من نقطة لأخرى على نافذة الرسم فيتم بالنقر على زر الفأرة الأيسر على البطارية والتحريك مع الاستمرار في الضغط إلى النقطة المراد وضع البطارية فيها .

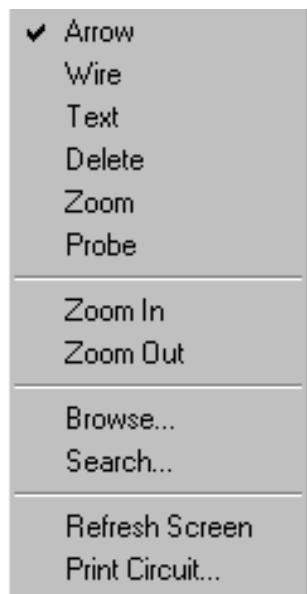


شكل ٦٠-٢ : القائمة التي تظهر عند الضغط بزر الفأرة الأيمن على مكان فارغ على نافذة الرسم.

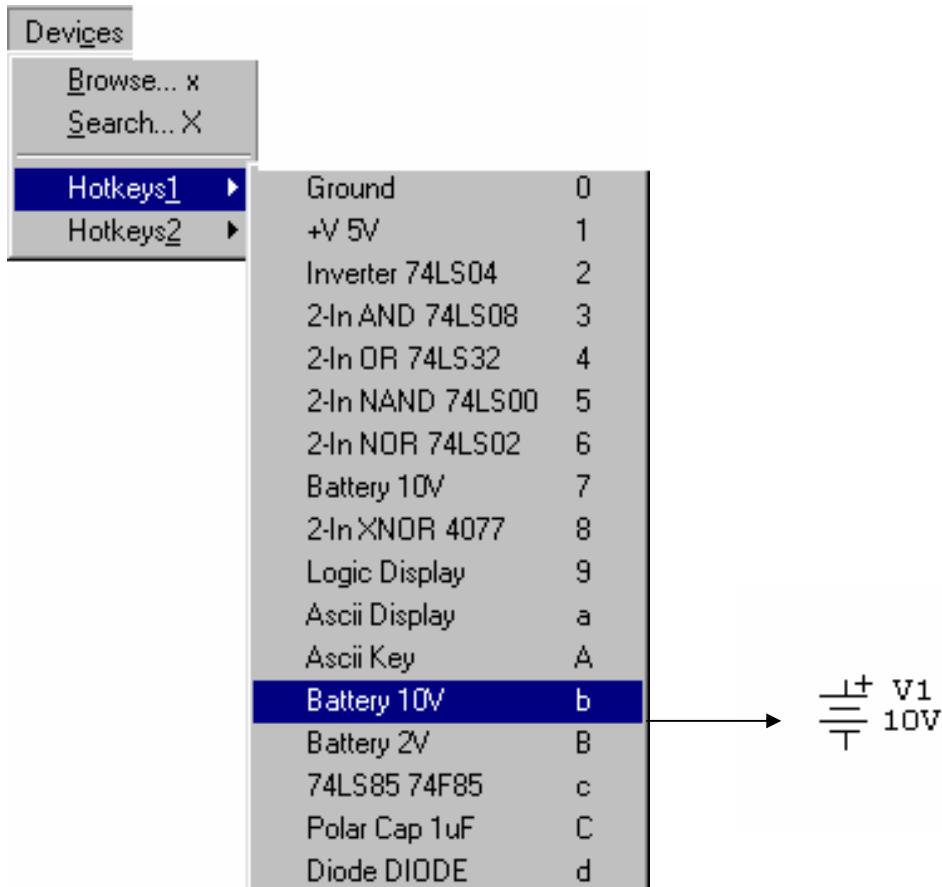


شكل ٢ -٦١: اختيار مصدر جهد ثابت وقدره ١٠V.

- ٢ - لتعديل قيمة البطارية من القيمة ٢٧V إلى قيمة ١٠V فإننا نقوم بالنقر بمؤشر الفأرة الأيسر مرتين على البطارية عندما ستظهر لنا نافذة تغيير بيانات العنصر أو الجهاز الإلكتروني كما هو موضح في الشكل ٦٢-٢. عندما نقوم بتغيير قيمة الملصق Label-Value إلى المقدمة المطلوبة وهي ١٠Volt .

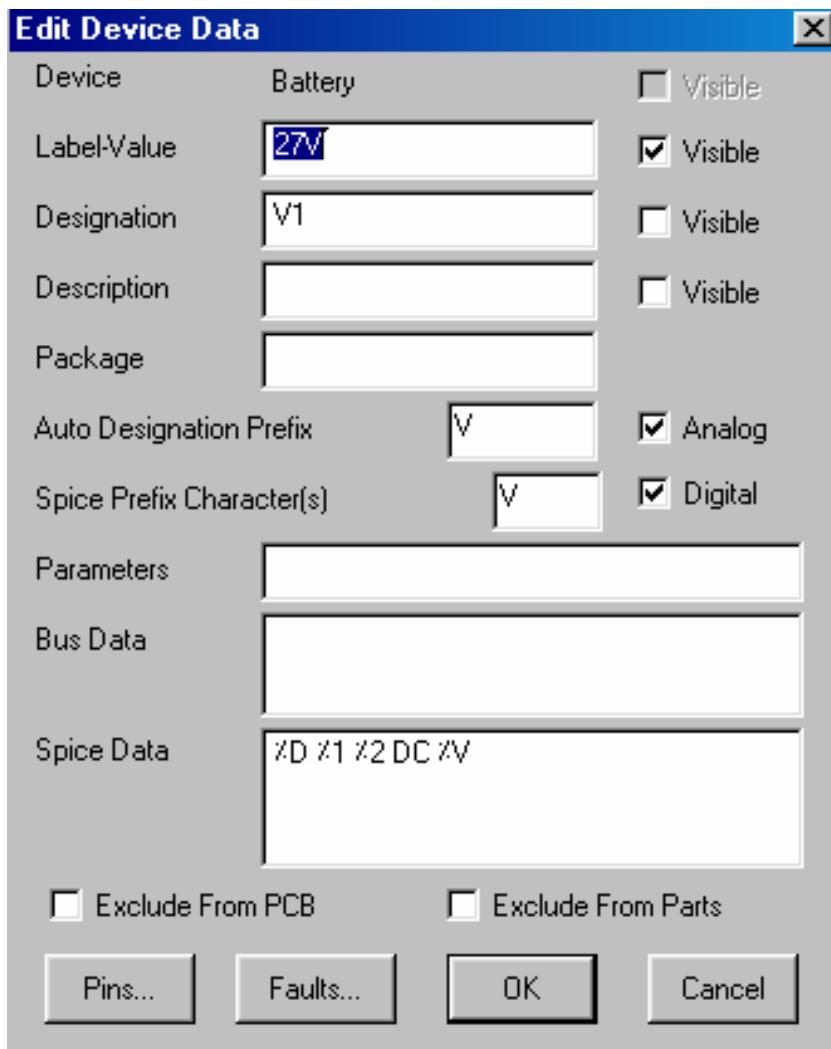


شكل ٢ - ٦٢ : نافذة تغيير بيانات البطارية

٣ - بالنقر على الزر OK نجد أن شكل البطارية أصبح كما هو موضح في الشكل ٢ - ٦٣ - .

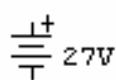

شكل ٢ - ٦٣ - : البطارية بعد تعديل بياناتها


٤ - يمكن عمل الخطوة الثانية وذلك بالنقر بزر الفأرة الأيمن على العنصر في هذه الحالة عندها تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٢-٦٤. عندما نقوم باختيار Edit Device Data وذلك عن طريق زر الفأرة الأيسر وعندما ستظهر لنا النافذة التي ظهرت في شكل ٢-٦٢.

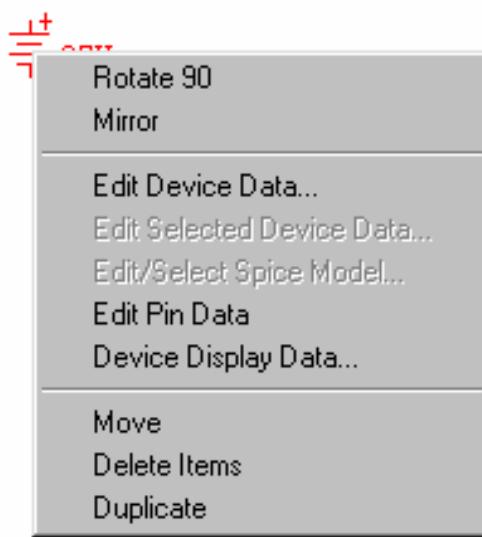


شكل ٢-٦٤ : النافذة التي تظهر عند الضغط على البطارия بزر الفأرة الأيمن.

٥ - كذلك يمكن عمل نفس الخطوة السابقة من قائمة التحرير Edit كما هو موضح في الشكل ٢-٦٥ ثم اختيار Edit Device Data كما سبق شرحه في الخطوة الرابعة سابقاً .

٦ - عندما نريد تغيير وضع عنصر ما من وضع إلى آخر مثل لو كان لدينا مقاومة مرسومة على نافذة الرسم بشكل أفقي ونريد أن نجعلها في وضع عمودي فإنه يمكننا عمل ذلك وذلك بتكرار الخطوة رقم ٤ واختيار Rotate ٩٠ وهذا الاختيار يعني تغيير وضع العنصر أو الجهاز الإلكتروني بزاوية قدرها ٩٠ درجة وذلك بعكس اتجاه عقارب الساعة. فمثلاً لو كانت لدينا المقاومة R المرسومة في وضع أفقي ونريد تغيير وضعها بشكل عمودي فإننا نقوم بالضغط بزر الفأرة الأيمن على المقاومة ثم نقوم باختيار Rotate ٩٠ وذلك بزر الفأرة الأيسر عندها سنجد أن وضع المقاومة قد أصبح عمودياً كما يتضح من الشكل ٢-٦٦.

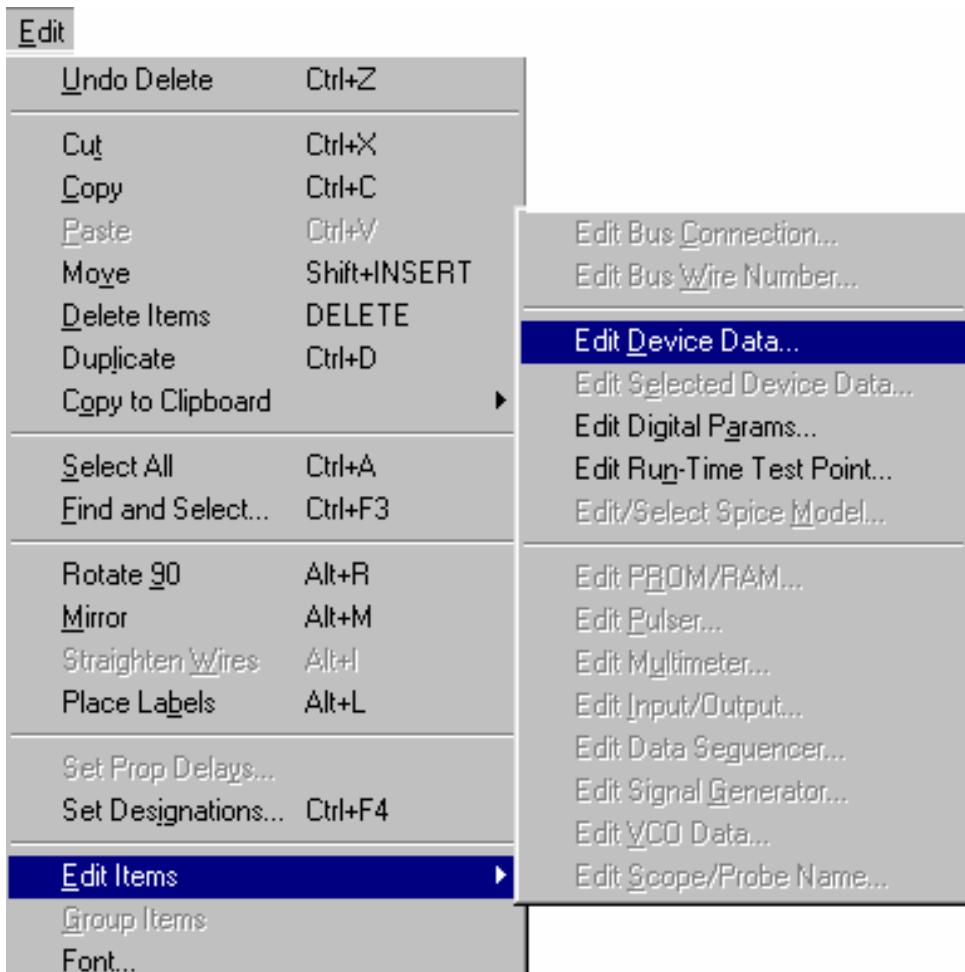

شكل ٢-٦٥ : تعديل بيانات البطارية عن طريق استخدام قائمة التحرير.

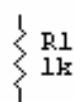

شكل ٢-٦٦ : وضع المقاومة بعد أن أصبح عمودياً.

٧ - لقلب وضع العنصر حول الإحداثي الرأسي فإننا نقوم بالضغط بزر الفأرة الأيمن على العنصر المراد قلب وضعه حول الإحداثي الرأسي عندها سنجد أن النافذة الموضحة في الشكل ٢-٦٤ السابق قد

ظهرت لنا وعندها نقوم باختيار Mirror وذلك بزر الفأرة الإيسير وعندها سنجد أننا قد حصلنا على الشكل ٢ - ٦٧.




شكل ٢ - ٦٦: العنصر بعد قلب وضعه حول الإحداثي الرأسي

ملاحظة: لاحظ أننا إذا أردنا في الشكل السابق أن نجعل علامة الموجب للأعلى والسالب للأسفل فإننا نقوم أولاً بتدوير العنصر مرتين باستخدام Rotate ٩٠ ثم نقوم باستخدام Mirror كما في الشكل ٢ - ٦٨.



شكل ٢ - ٦٨ : العنصر بعد قلب العلامة الموجبة للأعلى.

٨ - نستعمل نفس الطريقة المشروحة في الخطوة الرابعة ولكن باختيار Move وذلك لتحرير العنصر من مكان إلى آخر على نافذة الرسم حيث أنه عند اختيار Move بزر الفأرة الأيسر فإننا نحصل على الشكل ٢ - ٦٩ .

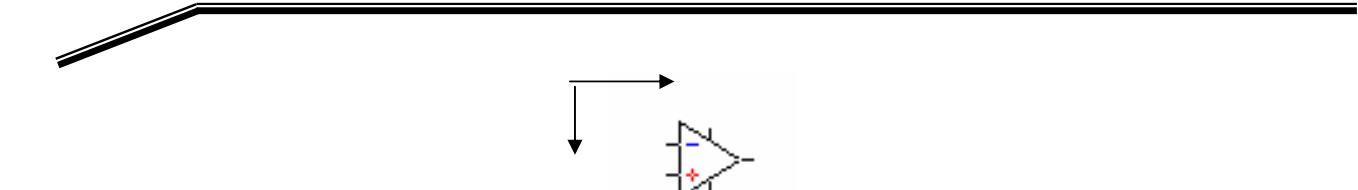


شكل ٢٩ - الغنصر بعد اختيار Move بزر الفأرة الأيسر.

عندما نقوم بتحريك الفأرة من غير الضغط على أي من الأزرار وعندها نصل بالعنصر إلى النقطة المطلوبة فإننا نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة وعندها سنجد أن العنصر قد ثبت في مكانه.


٩ - عندما نرغب في مسح أي عنصر على نافذة الرسم فإننا نقوم باختيار العنصر كما سبق شرحه في الخطوة رقم ٤ ثم نقوم باختيار Delete Items وعندها سنجد أن العنصر قد اخفي.

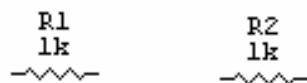١٠ - عندما نريد عمل نسخة مطابقة للعنصر فإننا نقوم باختيار العنصر كما سبق شرحه (خطوه رقم ٤) ثم نقوم باختيار Duplicate وعندها سنحصل على نسخة مكررة لنفس العنصر ولكن الملصق يختلف في المسمى. فمثلاً لو قمنا بعمل نسخة مكررة للمقاومة R فإننا سنحصل على نسخة مشابهة للمقاومة ولكن بمسمي R_1 كما في الشكل ٢ . ٧٠-



شكل ٢ ٧٠ - المقاومة بعد عمل نسخة مطابقة لها.

١١ - لتفيير وضع مفتاح من حالة إلى أخرى يتم استخدام أداة السهم لذلك حيث أنه بمجرد الضغط بالسهم على المفتاح تتحول حالة السهم من وضع إلى آخر كما هو مبين في الشكل ٢ . ٧١-

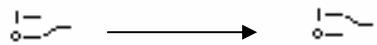


شكل ٢ - ٧١ : تغيير وضع المفتاح من حالة إلى أخرى.

٢ - ٣ - ٢ أداة التوصيل بين عناصر الدائرة


يمكن تشبيط هذا الاختيار إما بالضغط على علامة الزائد الموجودة على شريط الأدوات أو باختيار Wire وذلك من النافذة التي سبق شرحها في الخطوة رقم ١. حيث نجد إن المؤشر قد تغير شكله إلى علامة الزائد وهذا يعني أنه قد تم تشبيطه. أن أداة التوصيل بين العناصر يمكن استخدامها إما لتوصيل عنصرين مع بعضهما أو لرسم خطوط بيانات مشتركة أو لرسم خطوط متقطعة لتوضيح بعض الأشياء الخاصة في الدائرة ولتوضيح ذلك نستعرض النقاط التالية:

٢ - ٣ - ٢ - ١ توصيل عنصرين ببعضهما البعض:

لو كان لدينا مقاومتان كما هو موضح في الشكل ٢ - ٧٢ فإنه يتم التوصيل بينهما أولاً بتتشييط أداة توصيل الخطوط ثم بعد ذلك يتم تحريك علامة التوصيل إلى أحد أطراف المقاومة وبدون الضغط على أي من أزررة الفأرة وعندما سنجد أن شكل علامة الزائد قد تحول إلى اللون الأحمر عندها نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة وهنا سنجد أن اللون الإحمر قد احتفى وعندما نصل إلى الفأرة باتجاه طرف المقاومة الثانية حيث نجد أنه قد تكون لدينا خط توصيل أزرق اللون وعندما نصل إلى طرف المقاومة الثانية نجد مرة أخرى أن شكل علامة التوصيل قد تحول إلى اللون الأحمر مرة أخرى وعندما نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرتين وعندما سنجد أن اللون الأحمر قد احتفى وظهر لنا خط أزرق اللون بين المقاومتين وكذلك تظهر لنا نقطتان سوداون عند الأطراف التي تم توصيلها وكما هو مبين في الشكلين ٢ - ٧٣ و ٢ - ٧٤.

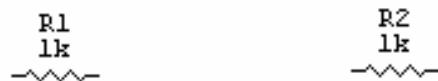

شكل ٢ - ٧٢ : مقاومتين يراد التوصيل بينهما

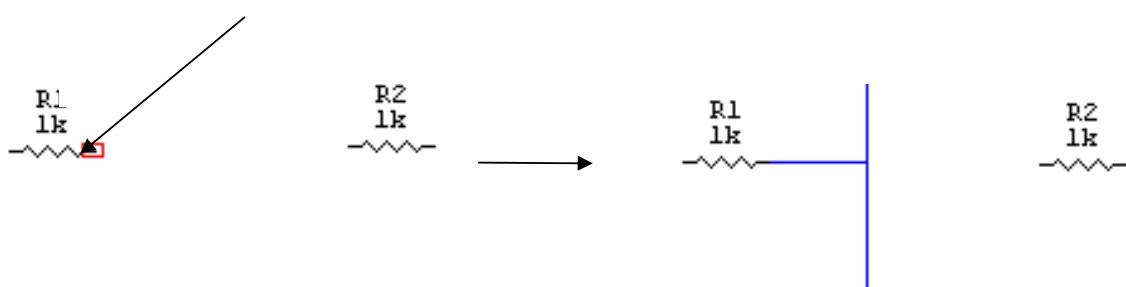

شكل ٢ - ٧٣ : طريقة بدء التوصيل




شكل ٢ - ٧٤ : المقاومتين بعد التوصيل

٢- ٣- ٢- استعمال خطوط التوصيل كخطوط منقطة :

ويتم ذلك بتشييط أداة توصيل الخطوط أولاً ثم بعد ذلك يتم الضغط مرة واحدة على المفتاح Alt على لوحة المفاتيح ثم تحريك المؤشر من غير نقر على أي من أزررة الفأرة و عندما نرغب في تغيير اتجاه الخط فإننا فقط نقوم بالنقرمرة واحدة على زر الفأرة الأيسر ثم نتحرك في الاتجاه المرغوب التحرك إليه وعندما نحتاج مره أخرى لتفجير الاتجاه فإننا نفعل نفس الشيء حيث نقوم مره أخرى بالنقر على زر الفأرة الأيسر مره واحدة وهذا يشمل الخطوط المنقطة والعادية التي سبق شرحها في خطوات سابقة والشكل ٢ - ٧٥ يوضح شكل الخط المنقط بعد وضعه على دائرة إلكترونية حيث يستفاد منه في

تحديد بعض العناصر والتي ربما تقوم بتأدية وظيفة معينة في الدائرة الإلكترونية كما يمكن توصيله بين عنصرين وفي هذه الحالة يعمل وكأنه خط متصل ولكن يقصد به التوضيح في حالة استعماله.

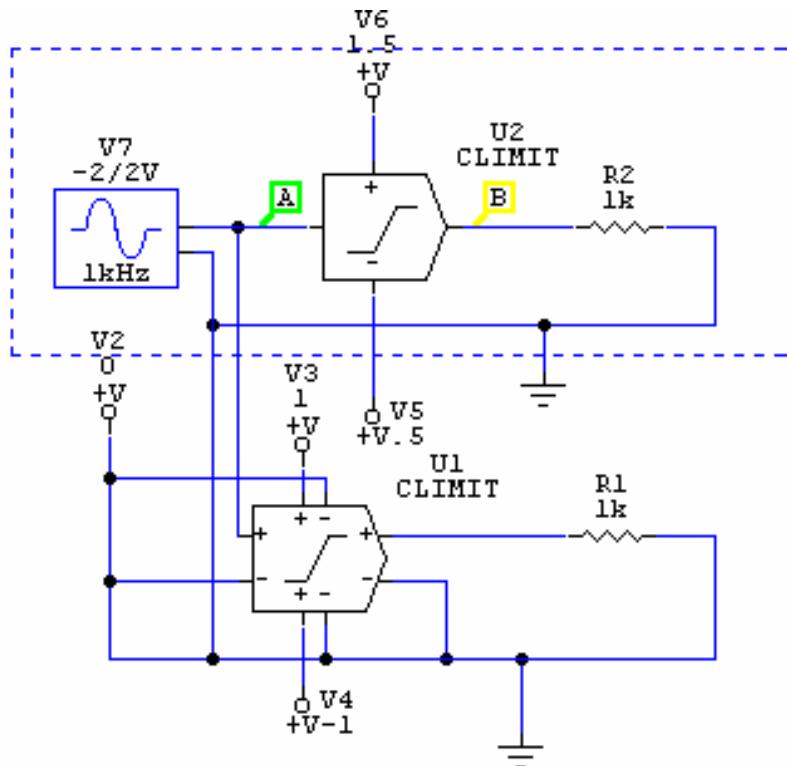


شكل ٢ - ٧٥- : شكل الخطوط المنقطة في الدائرة.


٢- ٣- ٣- توصيل خطوط بيانات مشتركة:

لنفترض أننا نريد توصيل الخطوط الأربع الخارجة من الصندوق الأول إلى الخطوط الأربع الخارجية من الصندوقين الثاني والثالث بحيث أن الخط رقم ١ الخارج من الصندوق الأول نريد توصيله بالخط رقم واحد في كلا الصندوقين الآخرين وكذلك بالنسبة لبقية الخطوط رقم ٢ و ٣ و ٤ و كما هو موضح في شكل ٢ - ٧٦ . نجد أن ذلك ممكناً وذلك بأن نقوم أولاً برسم الداوير الرقمية المتكاملة والتي تمثل الصناديق الثلاثة مثلاً ولتكن كما في الشكل ٢ - ٧٧ . لنفترض أننا نريد توصيل الأطراف من الصندوق الأول وهي A_1, A_2, A_3, A_4 بـ Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 بالأطراف . في كلا الصندوقين الآخرين بحيث أن الطرف Q_1 في الصندوق الأول يتم توصيله بالطرف A_1 في الصندوقين الثاني والثالث والطرف Q_2 من الصندوق الأول بالطرف A_2 في الصندوقين الثاني والثالث وهكذا بالنسبة للأطراف الأخرى


عندما يتم رسم خط من أحد الأرجل للصندوق الأول مثلاً ثم نسخه عدة نسخ وتوصيلها بالأطراف التي نرغب في توصيلها والغرض من ذلك أن يكون الرسم متاسقاً وكما يظهر في الشكل ٢ - ٧٨ - .

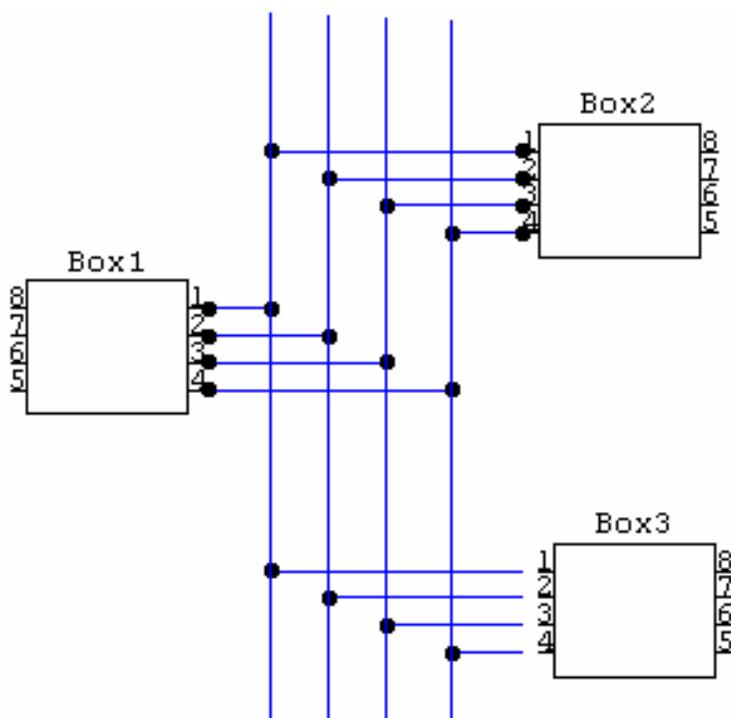

شكل ٢ - ٧٦ : توصيل خطوط بيانات مشتركة بين الصناديق الثلاثة.

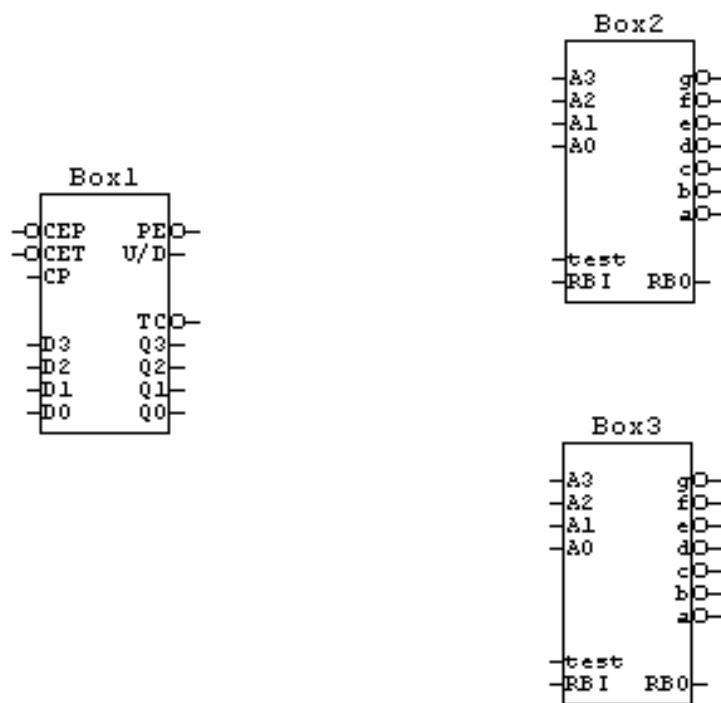


شكل ٢ - ٧٧- : ثلاثة دوائر متكاملة رقمية

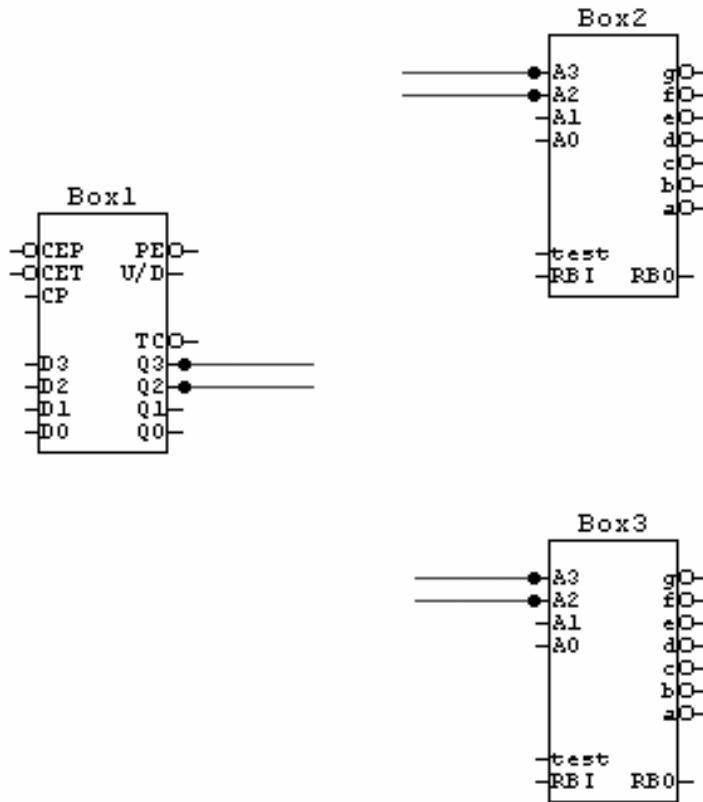


شكل ٢ - ٧٨ : توصيل خطوط بيانات من جميع الصناديق الثلاثة

الخطوة التالية هي أننا نقوم برسم خط البيانات والذي يشتمل على عدة خطوط ويكون في هذه الحالة سميكًا ويتم ذلك أولاً بتشييط أداة توصيل الخطوط ثم يتم تحريك المؤشر من غير ضغط على أي من أزررة الفأرة إلى الموضع المراد رسم خط منه وعند هذه اللحظة يتم الضغط على المفتاح Shift الموجود على لوحة المفاتيح والضغط في نفس الوقت على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة ثم بعد ذلك ترك المفتاح Shift وكذلك ترك الضغط على الزر الأيسر للفأرة وفي نفس الوقت تتحرك بالاتجاه المراد رسم خط بيانات فيه وفي حالة هذه من الأعلى للأسفل ومن غير ضغط على أي من أزررة الفأرة وعندما سنلاحظ ظهور خط سميك اللون كما هو موضح في الشكل ٢ - ٧٩ .

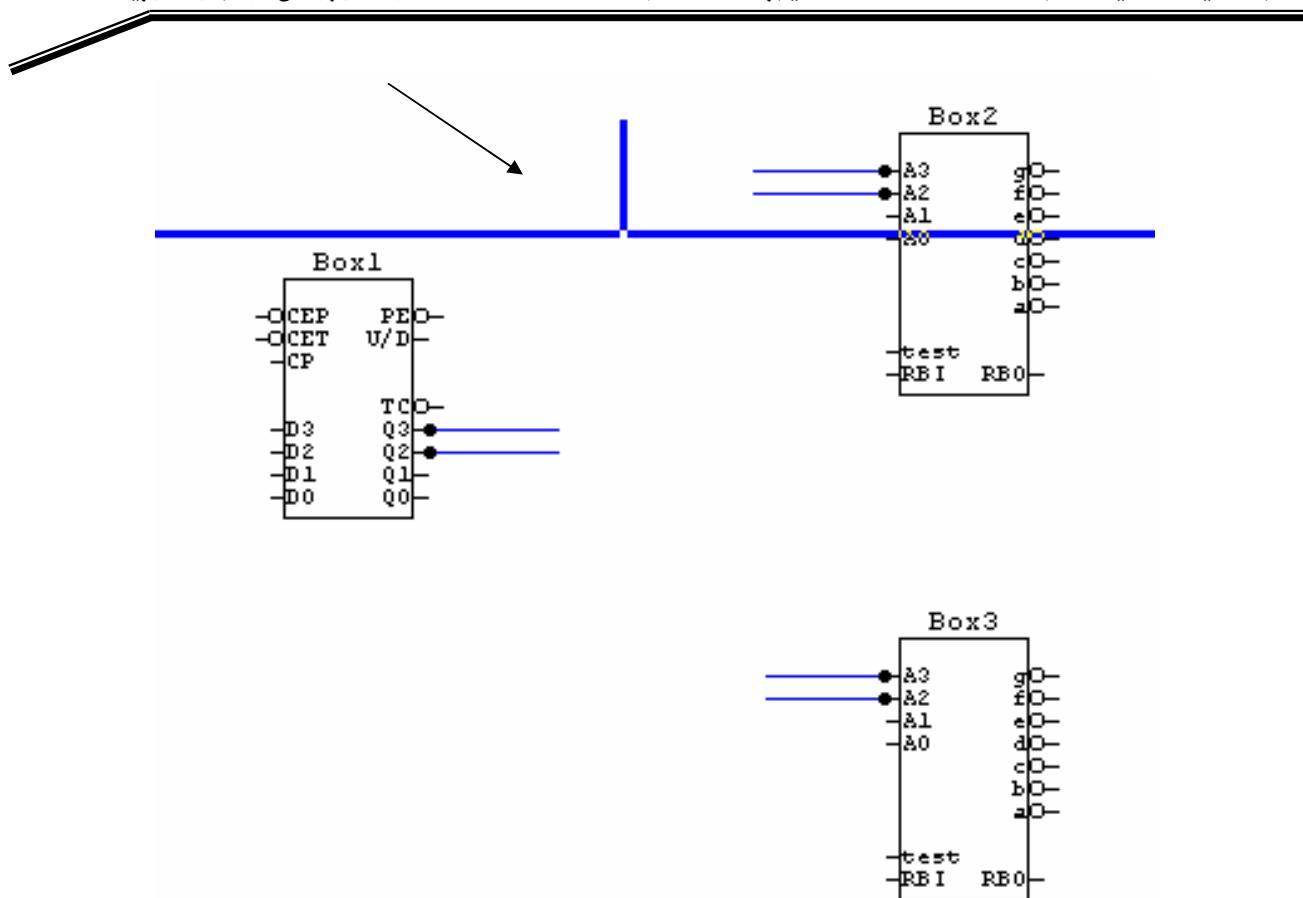

شكل ٢ - ٧٩ - خط البيانات السميكي الذي يظهر عند تحريك المؤشر


وبعد الوصول إلى النقطة المراد التوقف عندها نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيسر مررتين متتاليتين وعندما تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ٨٠ - .

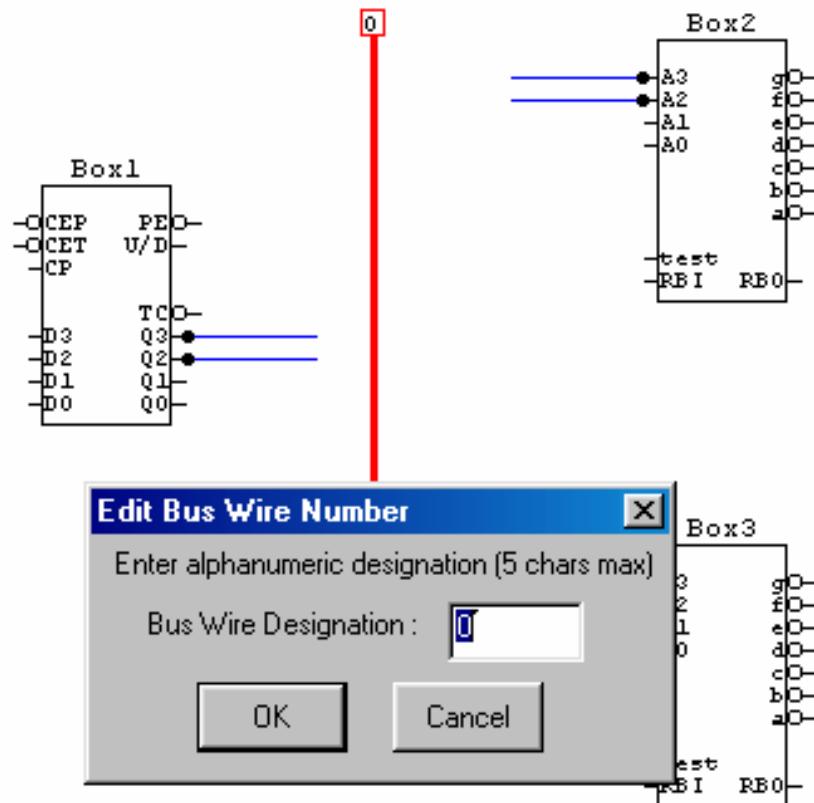

شكل ٢ - ٨٠ : النافذة التي تظهر بعد الضغط على زر الفأرة الأيسر


هنا يمكن إدخال تعريف لخطوط البيانات ولتكن الرقم ٢ وعنده الضغط على OK نجد أن التعريف الموجود على خط البيانات في الشكل السابق قد تغير إلى الرقم ٢.

الخطوة التالية هي عملية توصيل خطوط الصناديق الثلاثة مع خط البيانات السميكة ويتم ذلك بتحريك الصناديق الثلاثة باتجاه خط البيانات السميكي ، فمثلاً عندما نريد تحريك الصندوق الأول مع الخطين الموصلين به مثلاً باتجاه اليمين جهة خط البيانات السميكي فإننا نقوم أولاً باختيار الصندوق وذلك باستخدام أداة السهم ويتم ذلك بالضغط على نافذة الرسم بزر الفأرة الأيسر وذلك في الجهة التي يوجد بها الصندوق الأول وتحريك المؤشر باستمرار الضغط على زر الفأرة والاتجاه من الأعلى إلى الأسفل حيث سيظهر لنا مستصيل أحمر اللون كما في الشكل ٢ .

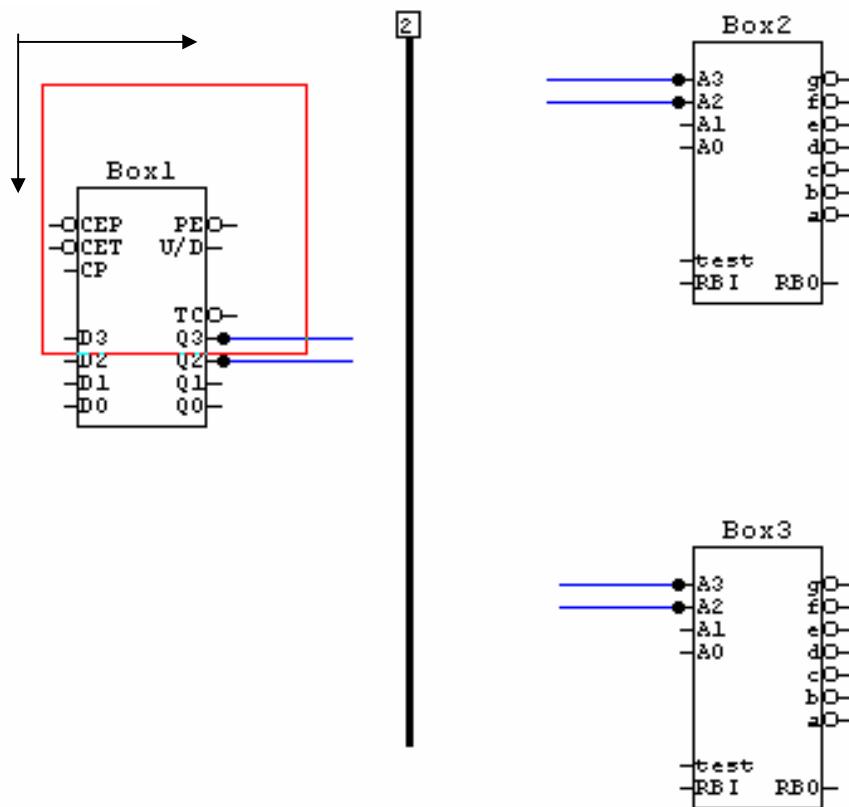


شكل ٢ - ٨١ : المستطيل الأحمر الناتج عن حركة المؤشر من الأعلى للأسفل.

وعندما يغطي المستطيل الأحمر الناتج عن حركة المؤشر الصندوق الأول عندها نترك زر الفأرة الأيسر ونلاحظ أن الصندوق الأول قد أصبح أحمر اللون كما في الشكل ٢ - ٨٢ .

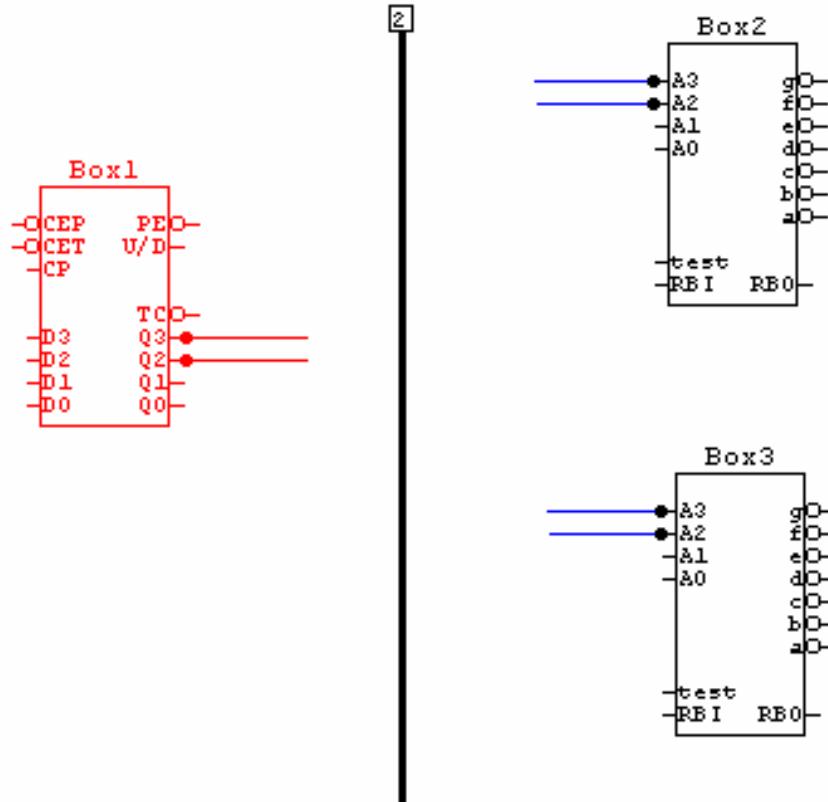


شكل ٢ - ٨٢: الصندوق الأول بعد اختياره بالكامل.

الخطوة التالية هي أن نقوم باختيار Move من قائمة التحرير Edit وعندها سيكون في مقدورنا تحريك الشكل إلى أي مكان نشاء وذلك بدون النقر على أي من أزررة الفأرة وعندما نقوم بتحريك الصندوق باتجاه اليمين نحو الخط السميكة والذي يمثل خطوط بيانات وعند تلامس الخطين الخارجيين من الصندوق الأول مع خط البيانات السميكة عندها نقوم بالضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر ونقوم أيضاً بتكرار ما عملناه للصندوق الأول بالنسبة للصندوقين الآخرين والشكل ٢ - ٨٣ يوضح كيف يصبح التوصيل بالنسبة للصندوقين الأول والثاني .

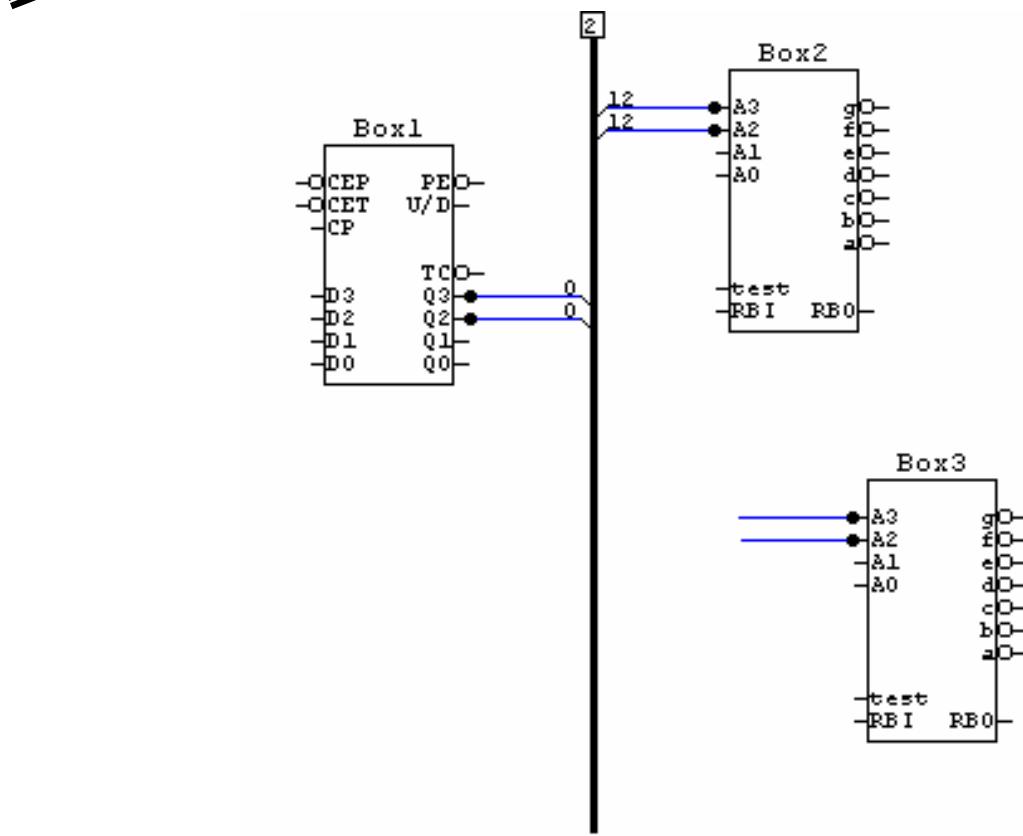


شكل ٢ - ٨٣ : توصيل خطوط البيانات الخارجية من الصندوق الأول مع خط البيانات السميكة.

بعد ذلك نقوم بالنقر على على الخطوط الخارجية من الصندوق الأول بحيث ننقر بزر الفأرة الأيسر مرتين على الخط الأول والخارج من Q_3 وعندما تظهر لنا النافذة التي ظهرت في شكل ٢ - ٨٠ . عندها نقوم بكتابة الرقم ٤ في وسط النافذة ونكرر نفس العملية للخط الخارج من نقطة Q_0 ونكتب في النافذة الصغيرة الرقم ٢ ونكرر بالنسبة ل Q_1 حيث نكتب الرقم ٢ ثم ل Q_0 حيث نكتب الرقم ١ . بعد ذلك نكرر نفس الشيء مع الصندوقين الثاني والثالث حتى نحصل في النهاية على الشكل ٢ - ٨٤ .

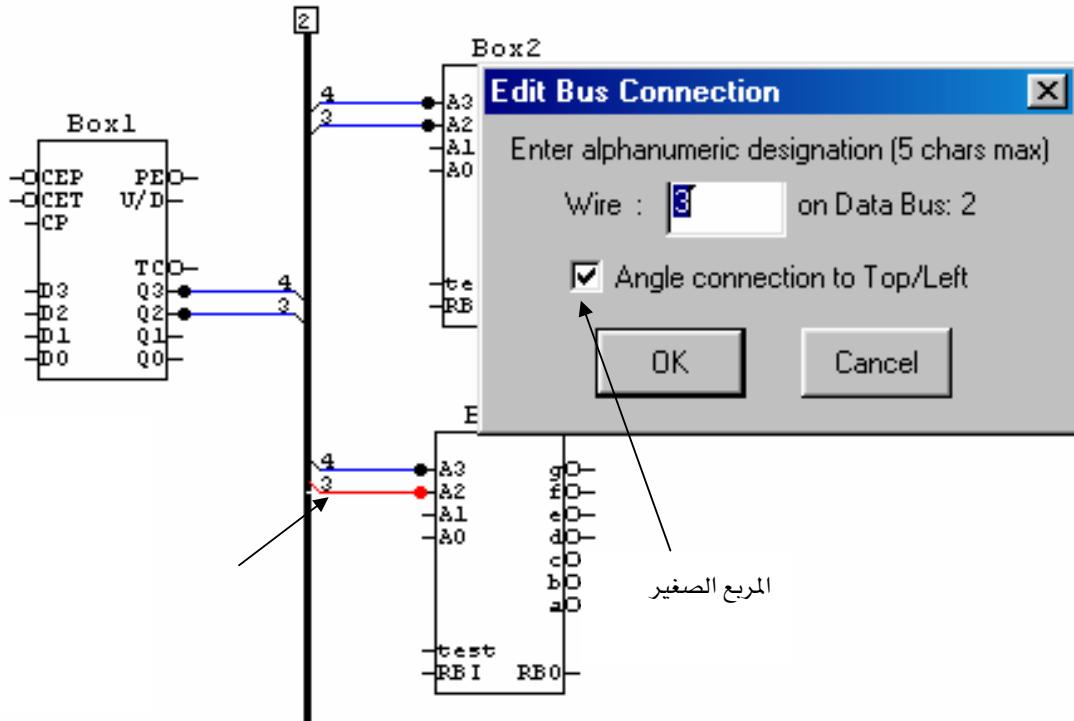

شكل ٢ - ٨٤ : الصناديق الثلاثة بعد توصيلها بخط البيانات السمييك وترقيم الخطوط الخارجية منها.

والآن يمكننا توصيل بقية الخطوط بنفس الطريقة وبهذا نكون قد تعرفنا على عملية تكون خطوط البيانات. كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن رسم خط البيانات السمييك كما لو كان خط توصيل عادي حيث أنه عندما نريد تغيير الاتجاه ما علينا إلا أن نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن مرة واحدة ثم نحرك الفأرة بالاتجاه الذي نريده وهكذا كما هو مبين في الشكل ٢ - ٨٥ .

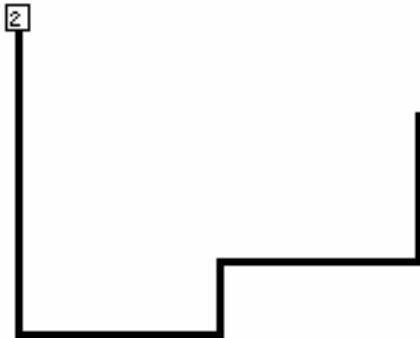


شكل ٢ - ٨٥ : خط البيانات السميكة مرسوم بشكل متعرج.




٢- ٣- أداة الكتابة

يمكن استخدام هذه الأداة عندما نريد توضيح بعض الأمور الخاصة بدائرة ما حيث أنه بعد تشيط هذا الاختيار من مسطرة الأدوات أو بالضغط على زر الفأرة الأيمن في مكان غير مشغول ثم اختيار Text وعندها نكون قد قمنا بتشيط أداة الكتابة وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيسر في الموضع الذي نريد وضع الكتابة فيه وعندها سيظهر لنا مستطيل كما هو موضح في الشكل ٢ - ٨٦ . هنا نستطيع كتابة ما نريد وإذا أردنا الكتابة في سطر آخر فإننا نقوم بتوسيع المستطيل وذلك بالضغط على زر الفأرة الأيسر عند حافة مستطيل الكتابة مع استمرار الضغط والتحريك لتوسيع المستطيل للجهة اليمنى.

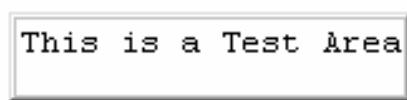

شكل ٢ - ٨٦ : المستطيل الذي يظهر عند تشيط أداة الكتابة

أما إذا أردنا تعديل شكل ولون الخط فإنه يمكننا ذلك وذلك أولاً بوضع المؤشر على الكتابة ثم باختيار من سطر القوائم ثم اختيار Font وعندها ستظهر لنا النافذة المبينة في شكل ٢-٨٧ حيث نستطيع تغيير شكل الكتابة

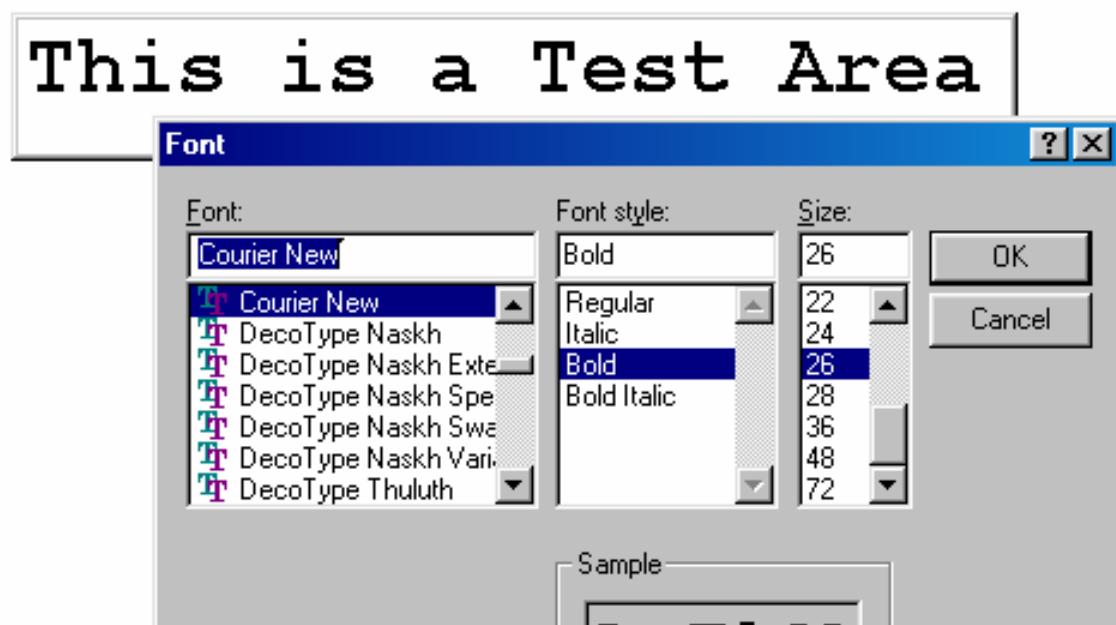


شكل ٢ - ٨٧ : النافذة التي تظهر عندما نختار Font من القائمة Edit على سطر القوائم

وأخيراً عندما نريد عدم تشicity أداة الكتابة فإننا نقوم بوضع المؤشر في مكان فارغ على نافذة الرسم ثم الضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر .

٤- ٣- أدلة المسح


حيث أنه بتشicity هذه الأداة من شريط الأدوات أو بالضغط في مكان غير مشغول على نافذة الرسم واختيار Delete بعد النقر على زر الفأرة الأيمن ويتم المسح وذلك بتحريك المؤشر بعد تشicity أداة المسح إلى العنصر أو الخط المراد مسحه ثم الضغط على زر الفأرة الأيسر وعندها يتم المسح . ونلاحظ أنه في حالة مسح خط توصيل فإنه يتم تحريك المؤشر إلى الخط المراد مسحه ثم بالضغط مرة واحدة على زر

الفأرة الأيسر وعندها سنجد أن الخط قد تم مسحه. أما إذا ما حركنا علامة المسح إلى الخط وقمنا بالضغط باستمرار مع تحريك المؤشر بعيداً عن السلك فإننا سنجد أن السلك عند الضغط عليه قد أصبح لونه أحمر وبابعاد المؤشر مع استمرار الضغط على زر الفأرة الأيسر نجد أن السلك قد عاد إلى لونه السابق وهو اللون الأزرق ولم يتم مسحه. أما عندما نريد مسح جزء من سلك موصل بعده نقاط فإن ذلك يتم بتحريك المؤشر إلى المنطقة المراد إزالة الجزء منها والضغط على زر الفأرة الأيمن على السلك واختيار Delete Wire Segment وكما هو مبين في الشكل ٢ - ٨٨ - .

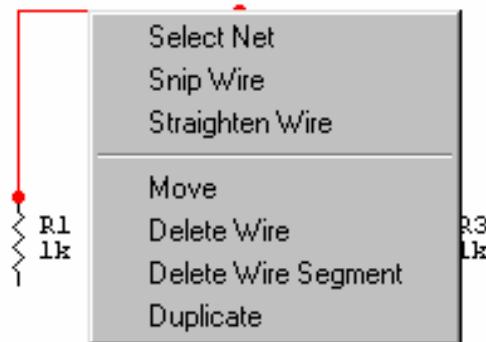

شكل ٢ - ٨٨ - : النافذة التي يظهر بها اختيار مسح جزء من السلك.

أما الشكل السابق فيظهر بعد المسح الجزئي كما هو مبين في الشكل ٢ - ٨٩ - .

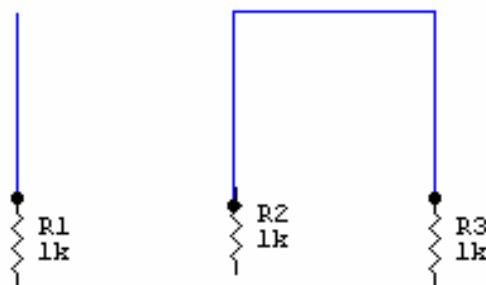

شكل ٢ - ٨٩ - : المقاومات الموصولة بعد مسح جزء من التوصيل

وأخيراً عندما نريد قص سلك توصيل إلى جزأين فإن ذلك يتم بالضغط على المفتاح Shift الموجود على لوحة المفاتيح ومن ثم تحريك علامة المسح إلى الموضع الذي نريد قص السلك فيه وباستمرار الضغط على المفتاح Shift وكذلك الضغط بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة نجد أن السلك قد انقسم إلى جزأين كما هو موضح في الشكل ٢ .

شكل ٢ : السلك بعد قصه إلى جزأين

كما أنه بإمكاننا قطع السلك نفسه إلى عدة قطع بنفس الطريقة.



٢ - ٣- ٥ أداة التكبير والتصغير

تستخدم هذه الأداة للتكتير أو التصغير حيث إننا إذا أردنا التكتير فإننا نقوم بتشييط هذه الأداة وعندما سنجد علامة التكتير أو العدسة قد ظهرت كما أنها نرى علامة الزائد بداخلها وهذا يعني تكتير (Zoom in) ثم بعد ذلك نقوم بوضع علامة العدسة على المكان الذي نرغب في تكتيره ونقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر عدة مرات حسب مقدار التكتير المناسب أما إذا ما أردنا العكس أي التصغير فإننا نقوم بتشييط أداة التكتير أو إذا كنا قد نشطناها سابقاً فإنه في هذه الحالة يلزمنا الضغط على المفتاح Shift الموجود على لوحة المفاتيح وفي تلك اللحظة سنجد أن علامة الزائد داخل العدسة قد أصبحت علامة ناقص (-) وهذا يعني تصغير (Zoom out) وعندما نكرر الضغط على زر

الفأرة الأيسر مع استمرار الضغط على المفتاح Shift حسب الاحتياج . وهناك طريقة أخرى لعمل التكبير والتصغير وهي أننا نضع المؤشر على المكان الذي نرغب في تكبيره ونترك الفأرة بعد ذلك ثم نقوم بالضغط على المفتاح Page Up على لوحة المفاتيح وذلك للتغيير أو المفتاح Page Down للتغيير ولكن نلاحظ هنا أن التكبير أو التصغير يتمحور على علامة المؤشر أو الموضع الذي وضعنا فيه المؤشر أي أن المؤشر أصبح النقطة المركزية التي يتم حولها التكبير أو التصغير.



٢- ٣- ٦ أداة الدوران

تستخدم هذه الأداة لتدوير العناصر المختارة بزاوية مقدارها ٩٠ تسعون درجة بعكس اتجاه عقارب الساعة ويتم ذلك بإختيار العنصر أولاً حيث سيصبح لونه أحمر اللون وعندما سنجد أن هذه الأداة قد أصبحت منشطة وتغير لونها من الرمادي غير المنشط إلى لون أكثر وضوحاً كما هو موضح على عنوان هذه الفقرة. وعندما نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر عدة مرات وإلى أن نحصل على الدوران المطلوب.



٢- ٣- ٧ أداة المراة أو الصورة العاكسة

حيث أن هذه الأدوات تستخدم لعمل صورة معكوسة لنفس العنصر ويتم ذلك باختيار العنصر بأداة السهم التي سبق شرحها ثم الضغط على أداة المرأة أو الصورة المعكوسة للعنصر مرة أو عدة مرات حسب الحاجة إلى ذلك.



٢- ٣- ٨ أداة المحاكاة التماثلية / الرقمية

هذه الأداة يتم استخدامها لعملية المحاكاة للدائرة الإلكترونية حيث أنه عندما تكون الدائرة تاظرية فإننا نقوم بالضغط على هذه العلامة بزر الفأرة الأيسر بحيث تظهر لنا صورة الترانزستور أما في حالة المحاكاة الرقمية فإننا لا بد أن نتأكد من أن علامة بوابة "و" قد ظهرت لنا وكما هو موضح في العنوان.

 المحاكاة

٢- ٣- ٩- أداة إرجاع الحالة الابتدائية لعملية

هذه الأداة تستخدم في بداية عملية المحاكاة وذلك لإرجاع الدائرة إلى وضعها الابتدائي . فعلى سبيل المثال عندما نقوم بعملية محاكاة لدائرة ما حيث إن بعض المصايد فيها أصبحت مضيئه في نهاية عملية المحاكاة بينما قبل البدء في عملية المحاكاة كانت مطفأة وبفرض أننا غيرنا شيء ما في الدائرة ونريد اختباره مرة أخرى في هذا الحالة لا بد من تشغيل هذا الاختيار وذلك لإرجاع الدائرة إلى الوضع الذي كانت عليه سابقاً ومن ثم البدء في عملية المحاكاة..

 الواحدة


٢- ٣- ١٠- أداة الخطوة

وتستخدم هذه الأداة في عمل المحاكاة خطوة واحدة ويستفاد منها كثيراً في عملية فحص الدائرة حيث نحتاج أحياناً لتبعد مسار معين على الدائرة مثلاً وعلى عدة مراحل.

٢- ٣- ١١- أداة البدء أو إنتهاء عملية المحاكاة




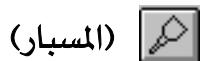وهذه الأداة واضحة من المسمى حيث تستخدم عند تشغيلها إما لبدء عملية المحاكاة أو لإنهائها وسيتم التعرض لها في الوحدة التالية في الأمثلة.





٢- ٣- ١٢- أداة الفحص

هذه الأداة مهمة جداً في حالة فحص الدوائر التماثلية أو الرقمية على حد سواء. فمثلاً عند فحص الدوائر التماثلية فإننا نستخدم هذه الأداة لقياس قيمة التيار المار في الدائرة ، وفرق الجهد ، والطاقة ، والمعاوقة في حالة وجود مكثفات أو ملفات حية فمثلاً عندما نريد محاكاة الدائرة المبينة بالشكل ٢-٩١ . هنا نقوم بتشغيل أداة المحاكاة وعندما ستظهر لنا أداة الفحص وجهاز الملتيميتر كما هو مبين في الشكل عندها نحرك أداة الفحص مثلاً على المقاومة الأولى من جهة البطارية بحيث يكون طرف أداة الفحص على جسم المقاومة وعندما سنلاحظ أن هناك حرف P قد ظهر داخل الأداة وهذا يعني أننا نقيس الطاقة وكما هو مبين في الشكل أن قيمة الطاقة تساوي ٢٥ ملي وات. بينما لو حركنا أداة الفحص عند التقاء المقاومة بطرف السلك فإننا نجد حرف I قد ظهر على أداة الفحص وهذا يعني أننا نقيس التيار أما عندما نريد قياس فرق الجهد فإننا نضع طرف جهاز الفحص على السلك نفسه وعندما سنجد حرف V قد ظهر داخل أداة الفحص. أما إذا ظهر حرف Z فإن ذلك يعني أننا نقيس معاوقة.

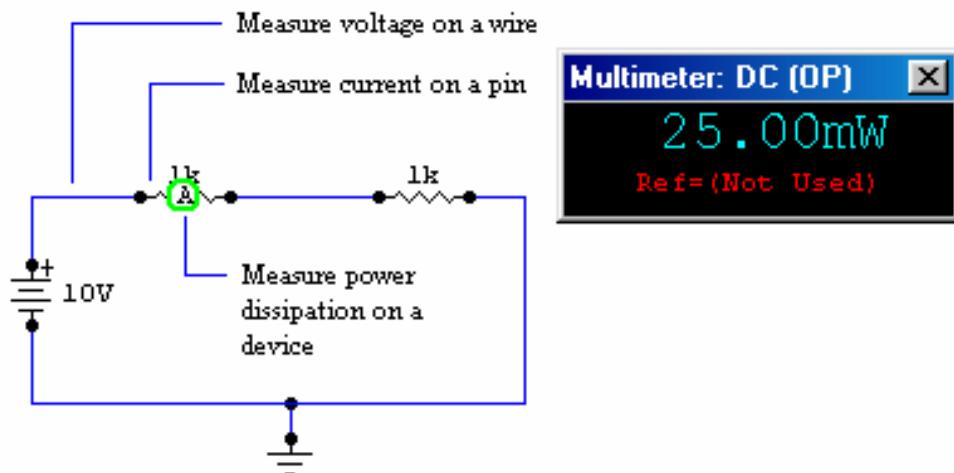

شكل ٢ - ٩١ : الدائرة المراد فحصها


أما في حالة الدوائر الرقمية فإنه يمكن استخدام أداة الفحص وذلك لمعرفة حالة خرج ما وفي هذه الحالة وبعد بداية عملية المحاكاة سنجد أنه عند استخدام الفاحص إذا ظهر حرف H بداخله فهذا يعني أن هناك فرق جهد عليه مثلاً ٥ فولت وهذا يعني ١ منطقى أما حرف L فيعني أن هناك فرق جهد ضئيلاً وهذا يعني ٠ منطقى أما إذا ظهر حرف P فهذا يعني أن هناك نبضات وفي حالة استخدام الفاحص أثناء المحاكاة ولا يوجد شيء مكتوب عليه فهذا يعني قيمة غير معلومة أو ذات حالات ثلاثة (Tristate) . والشكل ٢ - ٩٢ يوضح دائرة رقمية يتم محاكاتها . إن استخدام أداة الفحص سيتم استخدامها بالتفصيل في الوحدة القادمة إن شاء الله تعالى .

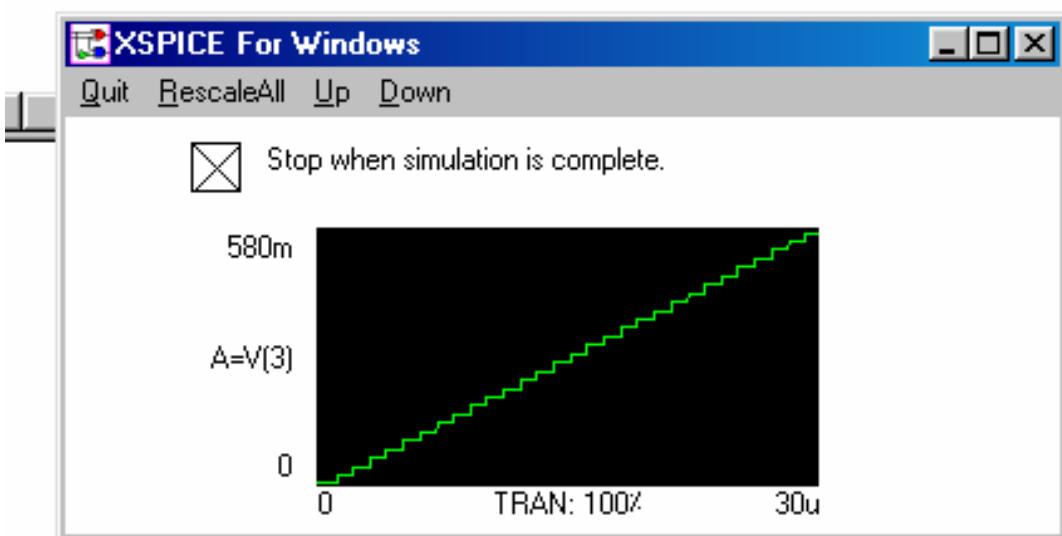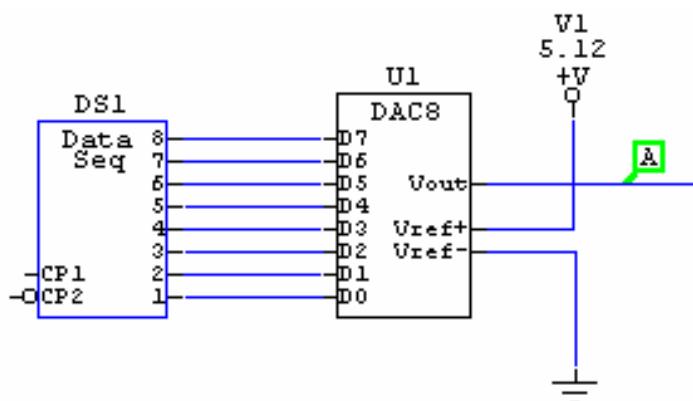

شكل ٢ - ٩٢ : دائرة رقمية يتم محاكماتها

٢ - ١٣- أداة التتبع Trace

هذه الأداة تساعدنا في سهولة فحص الدائرة الرقمية قبل وأثناء المحاكاة وذلك أنها تساعد على النظر إلى الدائرة بصورة أفضل حيث يتم تلوين خطوط التوصيل بألوان تسهل تتبع بعض المسارات في الدائرة على سبيل المثال لا الحصر فمثلاً اللون الأحمر يدل على وجود جهد عال أما اللون الأزرق فيدل على جهد يساوي الصفر أما اللون الأخضر فيدل على حالة ثلاثة Tristate . انظر الشكل ٢ - ٩٣ .

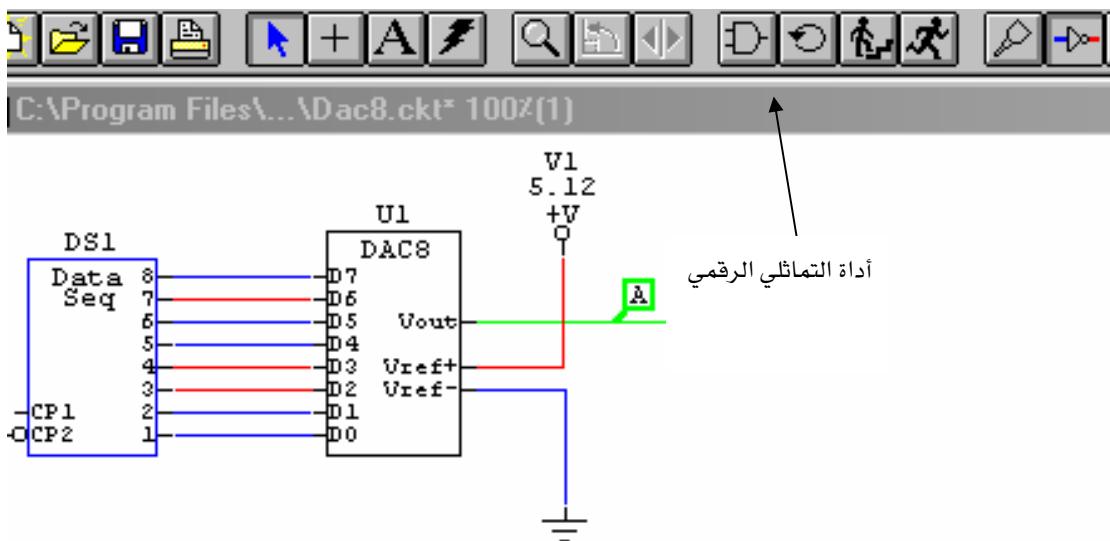

شكل ٢ - ٩٣- الدائرة بعد تشغيل أداة التتبع. ويلاحظ أنه يجب التأكد من أن أداة التماثلي الرقمي منشطة حتى يتم تشغيل هذه الأداة.




٢- ٣- ١٤- أداة شكل الشكل

تستخدم هذه الأداة في رسم الأشكال الموجية للموجات التماثلية والرقمية على حد سواء وسيأتي شرح ذلك في الوحدة القادمة بمشيئة الله تعالى.



٢- ٣- ١٥- أداة القطع الإلكترونية

تستخدم هذه الأداة للبحث عن القطع الإلكترونية في مكتبة البرنامج ومن ثم وضع العنصر على نافذة الرسم حيث أنه عند تشغيل هذه الأداة تظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٢ - ٩٤ .

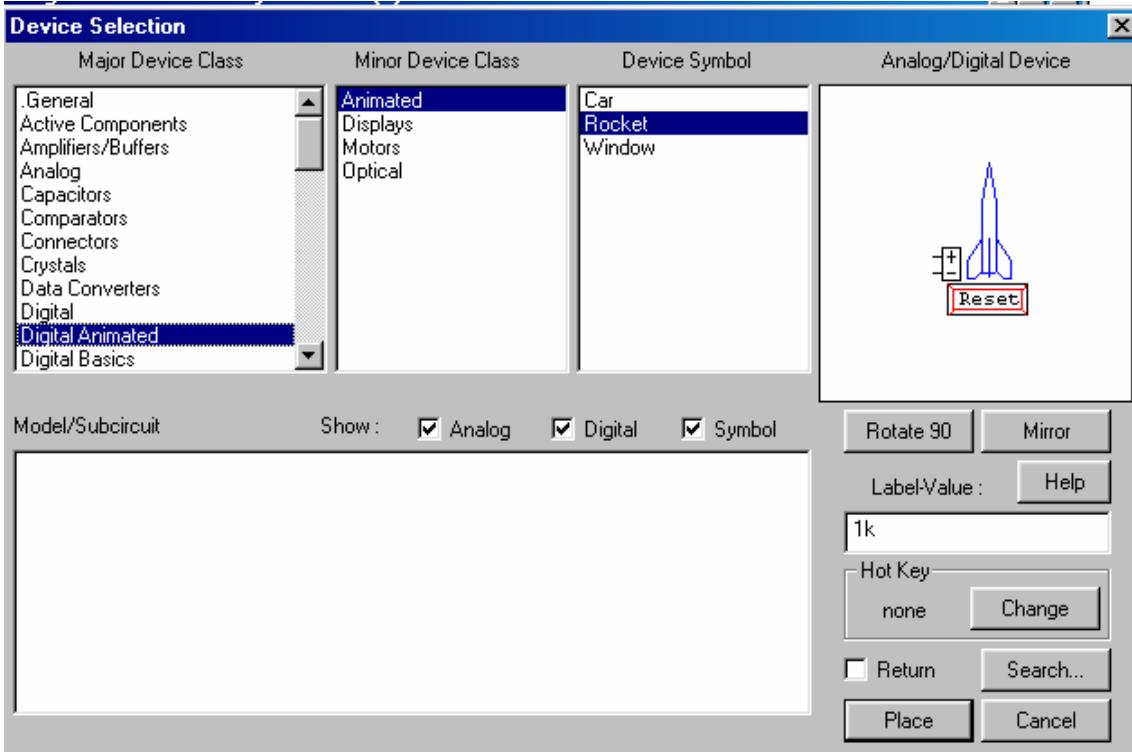


شكل ٢ - ٩٤ : النافذة التي تظهر عند تنشيط أداة البحث عن العناصر.

وبعد اختيار العنصر المطلوب فإننا نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة على Place وعندها ستختفي النافذة التي في الشكل ويظهر لنا العنصر على نافذة الرسم حيث يتم تحريك بالفأرة من غير أي نقر على أي من الأزرار وعندما نقرر أين نضع هذا العنصر فإنه يلزمنا فقط النقر على زر الفأرة الأيسرمرة واحدة فقط وعندها سنجد أن العنصر قد ثبت في موضعه المقرر.



٢ - ٣- أداة البحث بالاسم أو الرقم أو الوصف

هذه الأداة تستخدم عندما نرغب في البحث عن عنصر ما بالاسم مثل سيارة Car أو بالرقم كما في الشكل ٢ - ٩٥ أو بالوصف مثل Op Amp وتعني مكبر العمليات التشفيلي حيث يظهر لنا في هذه الحالة أنواع عديدة منه نختار منها حسب المطلوب.

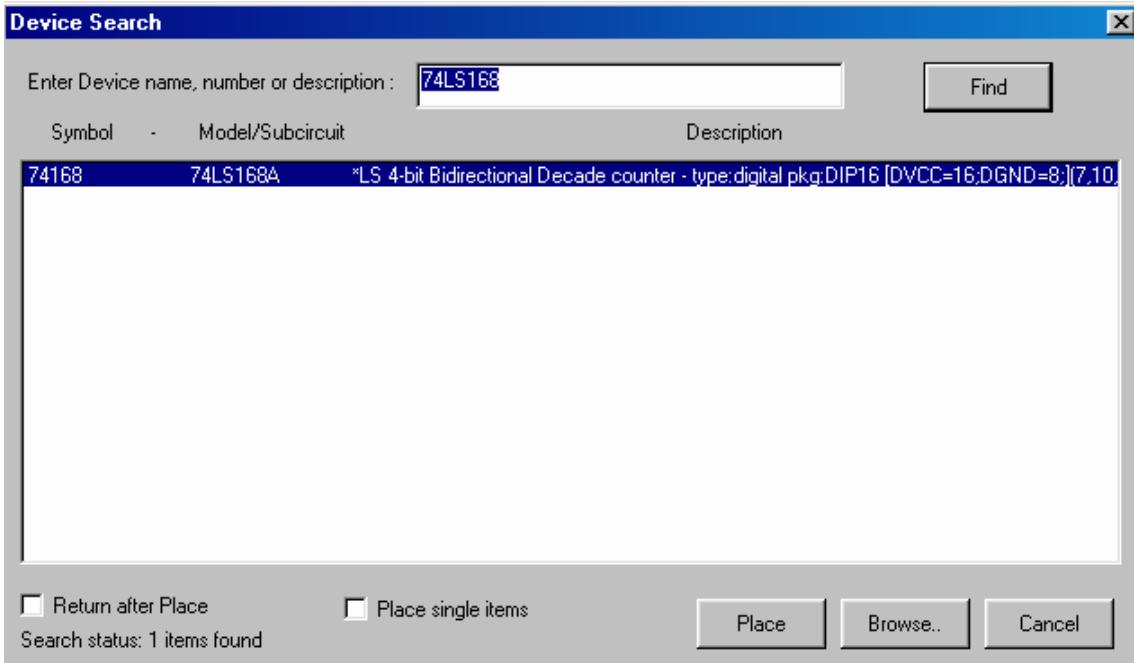

شكل ٢-٩٥ : النافذة التي تظهر عند تشغيل أداة البحث



٣- ١٧- أداة الماكروز

هذه الأداة يتم استخدامها وذلك لتصميم عناصر غير موجودة في مكتبة البرنامج وبعد ذلك يتم إدراجها للأسعمال وهذه ليست محل بحث في هذا المقرر .



٤- ١٨- أداة المساعدة

هذه الأداة مهمة للمساعدة في فهم ما قد يعترض المصمم من أسئلة يمكن الإجابة عليها من خلال أدلة المساعدة. فمثلاً عندما نقوم بفتح ملف من الملفات الموجودة في البرنامج وربما نجد عنصر على الدائرة ولكن لا ندرى ما هو بالتأكيد أو نريد أن نعرف عنه أكثر فكل ما علينا فعله في هذه اللحظة هو تشغيل أداة المساعدة حيث سيظهر لنا مستطيل صغير ذو رأس حاد جهة الأسفل وبداخله علامة استفهام حيث تقوم بوضعه على العنصر في الدائرة والذي نريد أن نعرف عنه شرحاً أكثر ثم نقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة حيث ستظهر لنا نافذة معلومات عن العنصر المراد معرفة معلومات أكثر عنه.



٢- ٣- ١٩- أداة رسم الدائرة المطبوعة TraxMaker

إن هذه الأداة تساعدنا على عمل الدائرة المطبوعة. حيث أنه بعد الانتهاء من تصميم الدائرة ومحاكاتها على البرنامج عندها نقوم بعمل الدائرة المطبوعة وهي موضوع دراستنا في الفصل الخامس من هذا القرر إن شاء الله.

٢- ٤- تحريك عنصر في دائرة :

نحتاج أحياناً لتحريك عنصر وحيد في دائرة ما في اتجاه اليمين أو اليسار أو للأعلى أو للأسفل ولإتمام ذلك فإننا نقوم باختيار العنصر باستخدام الأسهم الموجودة على لوحة المفاتيح حيث يستخدم السهم العلوي ↑ وذلك لتحريك العنصر إلى الأعلى وبمسافة نقطة واحدة One Pixel وكذلك الأمر بالنسبة للسهم السفلي حيث يحرك العنصر بمسافة نقطة واحدة للأسفل أما السهم الأيمن فيحرك العنصر جهة اليمنى نقطة واحدة أما السهم اليسار فيحرك العنصر أيضاً لمسافة نقطة واحدة جهة اليسار.



تصميم بواسطة الحاسوب

الدواير المتقدمة

٣ - مقدمة :

الأهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من:

- ✓ القدرة على رسم الدائرة وتحليلها وذلك من خلال التعرف واستخدام الدوائر الأساسية.
- ✓ استخدام الدوائر التماثلية.
- ✓ استخدام الدوائر الرقمية.

سبق وأن تعرفنا على استخدام برنامج الرسم بواسطة الحاسوب CircuitMaker حيث تعرفنا على بيئة النواخذة في البرنامج والتي عن طريقها يمكننا رسم أي دائرة إلكترونية. والآن سوف نتطرق في هذه الوحدة إلى الكيفية التي يتم بها رسم بعض الدوائر التماثلية والرقمية. سوف نبدأ أولاً بدراسة الكيفية التي يتم من خلالها وضع العناصر والأجهزة الإلكترونية على نافذة الرسم وكيفية التعامل معها عندما نريد رسم دائرة معينة وكيفية تغيير قيم العناصر والأجهزة الإلكترونية المختلفة لتتناسب مع احتياجات الدائرة التي نحن بصدده دراستها. بعد ذلك سنقوم بدراسة الأجهزة الرقمية والمتاظرية أو التماثلية المستخدمة في برنامج الرسم وذلك من خلال الأمثلة المقدمة ، ثم بعد ذلك سنقوم بدراسة أمثلة مختلفة نستعرض من خلالها كيفية رسم الدوائر المختلفة مثل الدوائر التماثلية حيث سنقوم بشرح وتحليل الدائرة من الناحية النظرية وإجراء الحسابات الخاصة ببعض الدوائر ومن ثم نقوم بعد ذلك بتكوين الدائرة عملياً عن طريق برنامج الرسم الإلكتروني وأخيراً يتم مطابقة القيم التي حصلنا عليها عملياً باستخدام المحاكاة وذلك بما تم حسابه نظرياً . وفي حالة الاحتياج إلى رسم الأشكال الموجية للدخل والخرج أو عند نقاط معينة فإننا سنقوم بعمل ذلك على نفس البرنامج. أما بالنسبة للدوائر الرقمية فسوف نقوم أيضاً بشرح طريقة عملها من الناحية النظرية ثم بعد ذلك يتم تكوين الدائرة العملية عن طريق برنامج الرسم الإلكتروني كما سيتم رسم الشكل الموجي للدخل والخرج في بعض الدوائر وعند نقاط اختبار مختلفة .

٣ - ٢ أمثلة على الدوائر التماضية :

في هذا الجزء من هذه الوحدة الداسية سوف نقوم بدراسة بعض الأمثلة على الدوائر الشماثلية وسيكون منهج دراستنا للدوائر على النحو التالي :


- دراسة الدائرة من الناحية النظرية.
- تجميع مكونات الدائرة وتوصيلها على برنامج الرسم.
- تحديد قيم مكونات الدائرة وذلك حسب المثال المعطى.
- محاكاة الدائرة واستخدام أجهزة القياس للتأكد من النتائج النظرية عملياً.

والآن لنبدأ بدراسة المثال الأول في هذه الوحدة.

مثال ٣ - ١ (الجزء النظري) :

في الدائرة الممثلة بالشكل ٣ - ١ أوجد ناتج مايلي :

- أ - قيمة مقاومة ثيفينين R_T .
- ب - قيمة التيار I .
- ج - قيمة فرق الجهد V_1 و V_2 .
- د - قيمة الطاقة في المستهلكة في المقاومتين R_1 و R_2 .
- هـ - قيمة الطاقة الكلية التي تتجهها البطارية ومقارنتها بالطاقة المستهلكة في المقاومتين R_1 و R_2 .
- و - تحقق من تطبيق قانون كيرشوف لفرق الجهد على الدائرة.

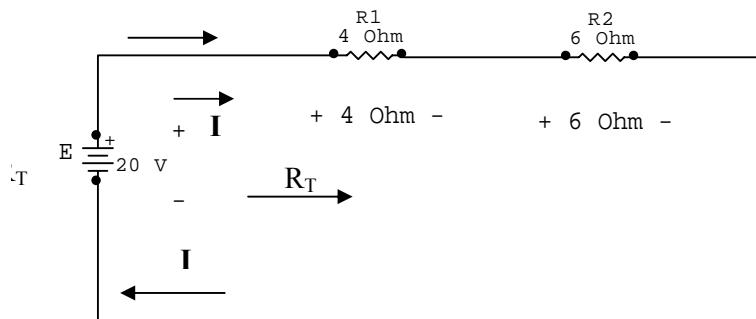

شكل ٣ - ١ : دائرة مكونة من بطارية و مقاومتين على التسلسل.

الحل:

أ - المقاومتان على التسلسل فإن R_T تساوي مجموع المقاومتين على النحو التالي:

$$R_T = R_1 + R_2 = 4 + 6 = 10 \Omega$$

ب - قيمة التيار المار في الدائرة يساوي حاصل قسمة فرق الجهد الواقع على البطارية E على R_T ويساوي ذلك :

$$I = \frac{E}{R_T} = \frac{20V}{10\Omega} = 2A$$

ج - بالنسبة لقيمة فرق الجهد على المقاومتين فإنه يساوي حاصل ضرب التيار المار في قيمة المقاومة كما يلي :

$$V_1 = IR_1 = (2A)(4\Omega) = 8V$$

$$V_2 = IR_2 = (2A)(6\Omega) = 12V$$

د - أن قيمة الطاقة المستهلكة في كل مقاومة تساوي إما حاصل ضرب مربع فرق الجهد الواقع على المقاومة مقسوماً على قيمة المقاومة أو حاصل ضرب مربع التيار المار في المقاومة مضروباً في قيمة تلك المقاومة ويساوي :

$$P_{4\Omega} = \frac{V_1^2}{R_1} = \frac{(8V)^2}{4} = \frac{64}{4} = 16Watt$$

$$P_{6\Omega} = I^2 R_2 = (2A)^2 (6\Omega) = (4)(6) = 24Watt$$

هـ - يمكن حساب الطاقة التي تنتجهما البطاريات بطريقتين: إما بجمع الطاقة المستهلكة في كلا المقاومتين أو بضرب قيمة فرق الجهد على البطارية في قيمة التيار الخارج منها وكما يلي :

$$P_E = EI = (20V)(2A) = 40Watt.$$

$$P_E = P_{4\Omega} + P_{6\Omega}$$

$$40Watt = 16Watt + 24Watt$$

$$40Watt = 40Watt.$$

و. أن قانون كيرشوف لفرق الجهد ينص على أن قيمة فرق الجهد الواقع على البطارية أو مصدر الجهد يساوي مجموع قيمة فرق الجهد الواقع على المقاومتين في الدائرة كما يلي :

$$\sum V = +E - V_1 - V_2 = 0$$

$$E = V_1 + V_2$$

$$20V = 6V + 12V$$

$$20V = 20V$$

مثال ٣ - ١ (الجزء العملي الخاص برسم الدائرة):

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة:

- بطارية Battery بقيمة ٢٠V.
- مقاومة Resistor بقيمة 4Ω .
- مقاومة Resistor بقيمة 6Ω .
- أرضي GROUND.

خطوات بناء الدائرة عملياً على برنامج الرسم:

لبناء الدائرة السابقة فإننا نقوم باتباع الخطوات التالية:

- ١ - نقوم بتشغيل برنامج الرسم الإلكتروني Circuit Maker Pro وكما سبق شرح ذلك في الوحدة الثانية من هذا الكتاب.


- ٢ - نقوم بالنقر على زر القطع والعناصر الإلكترونية  الموجود في شريط الأدوات وعند ذلك تظهر لنا نافذة اختيار العناصر كما هو مبين في شكل ٣-٢ على النحو التالي :

نافذة الأسماء العامة للعناصر والأجهزة
نافذة الأسماء المتخصصة للعناصر

نافذة الأسماء
المتخصصة للعناصر

نافذة نوع العنصر أو
الجهاز الإلكتروني

نافذة شكل العنصر أو
الجهاز

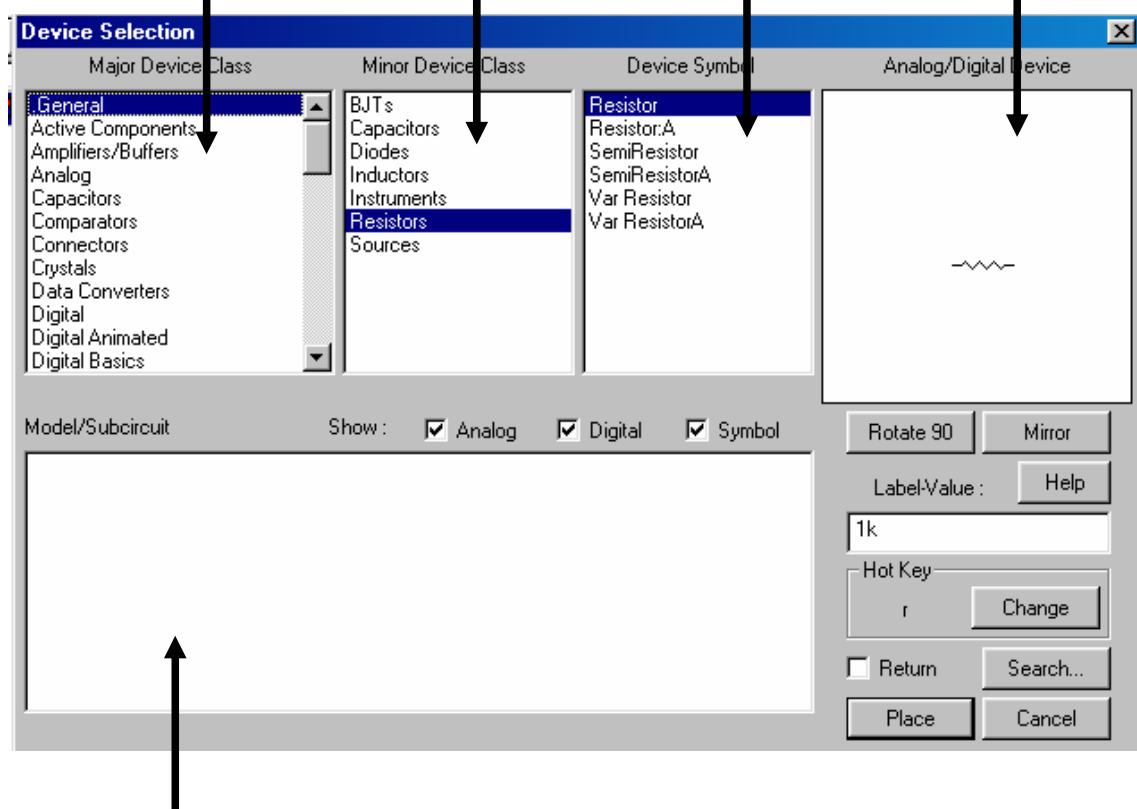

نافذة النماذج والدوائر الجزيئية

شكل ٣ - ٢: نافذة اختيار العناصر أو الأجهزة الإلكترونية.

نقوم باختيار Resistors من نافذة الأسماء المتخصصة للعناصر في اليسار من الشكل السابق ثم نقوم باختيار Resistor من نافذة العنصر أو الجهاز الإلكتروني وعند ذلك يظهر لنا رمز المقاومة المطلوب في نافذة شكل العنصر أو الجهاز.

- ٣ - بعد ذلك نقوم بالنقر على الزر Place الموجود في أسفل النافذة على أقصى اليمين وعند ذلك ستختفي هذه النافذة وتظهر لنا نافذة الرسم حيث نجد أن المقاومة التي تم اختيارها ظهرت على نافذة الرسم وتتحرك مع اتجاه حركة الفأرة كما في الشكل ٣ - ٣.

-~--~

شكل ٣ - ٣: المقاومة على نافذة الرسم بعد اختيارها من نافذة اختيار العناصر.


- ٤ - نقوم باختيار الموضع الذي نريد وضع المقاومة فيه وذلك بتحريك الفأرة وبدون النقر عليها وبعد إيجاد المكان نقوم بالنقر على زر الفأرة الإيسر مرة واحدة وعندئذ نجد أن المقاومة ظهرت وأصبحت ثابتة على نافذة الرسم كما في الشكل ٣ - ٤.



شكل ٣ - ٤: المقاومة بعد الضغط على زر الفأرة الأيسر.


نقوم بالضغط على المقاومة عن طريق الزر الأيسر للفأرة حيث نلاحظ أن لون المقاومة تحول من ٥ اللون الأسود إلى اللون الأحمر. بعد ذلك ومؤشر الفأرة على المقاومة نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن حيث نلاحظ أن النافذة التالية ظهرت لنا كما في الشكل ٣ - ٥.

- -

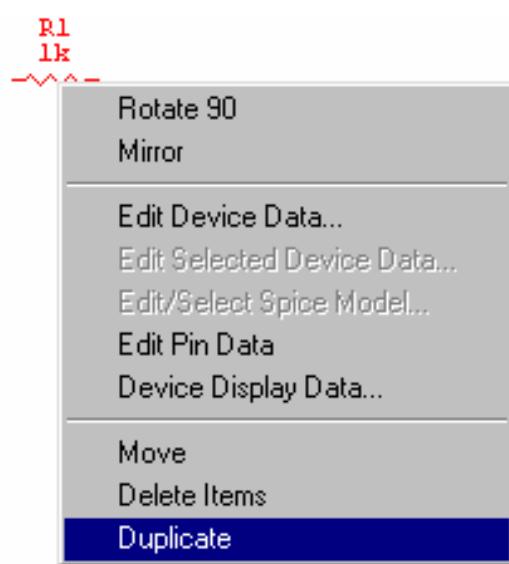

شكل ٣ -٥: النافذة التي تظهر بعد النقر على المقاومة بزر الفأرة الأيمن.

حيث أننا نحتاج ل مقاومتين في الدائرة لذا نختار من النافذة التي ظهرت لنا Duplicate وعند ذلك تظهر لنا مقاومة جديدة أخرى على نافذة الرسم كما في الشكل ٣ -٦ .

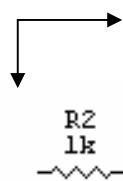

شكل ٣ -٦: المقاومة الثانية بعد الضغط على الاختيار Duplicate.

بعد النسخة الثانية من المقاومة الأولى والمسماة باسم ٢R نقوم بالضغط على المقاومة عند ذلك سيختفى السهمان المقلوبان (شكل ٣ -٦) وتبقى المقاومة. عندئذ نقوم بالنقر على هذه


المقاومة وتحريكها حتى تصبح في وضع أفقى مع المقاومة السابقة R_1 وكما يظهر في الشكل

.٧- ٣



شكل ٣ - ٧: المقاومتان R_1 و R_2 بعد ضبط تعديل وضع المقاومة R_1 .

- ٨ - بعد ذلك نقوم بتكرار الخطوة رقم ٢ وذلك بالضغط مجدداً على زر القطع والعناصر الإلكترونية ولكن في هذه المرة نقوم باختيار Source من النافذة الثانية من نافذة اختيار العناصر ثم اختيار Battery من النافذة الثالثة في نفس النافذة كما هو موضح في شكل ٣-٨. حيث أنه بالنقر على الزر Place فإن نافذة اختيار العناصر تختفي وتظهر البطارية على نافذة الرسم وتتحرك مع حركة الفأرة من غير ضغط على أي من أزرار الفأرة. وعند هذه الخطوة نقوم بتحديد مكان البطارية على نافذة الرسم ثم نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيسر وكما هو موضح في الشكل ٣-٩.

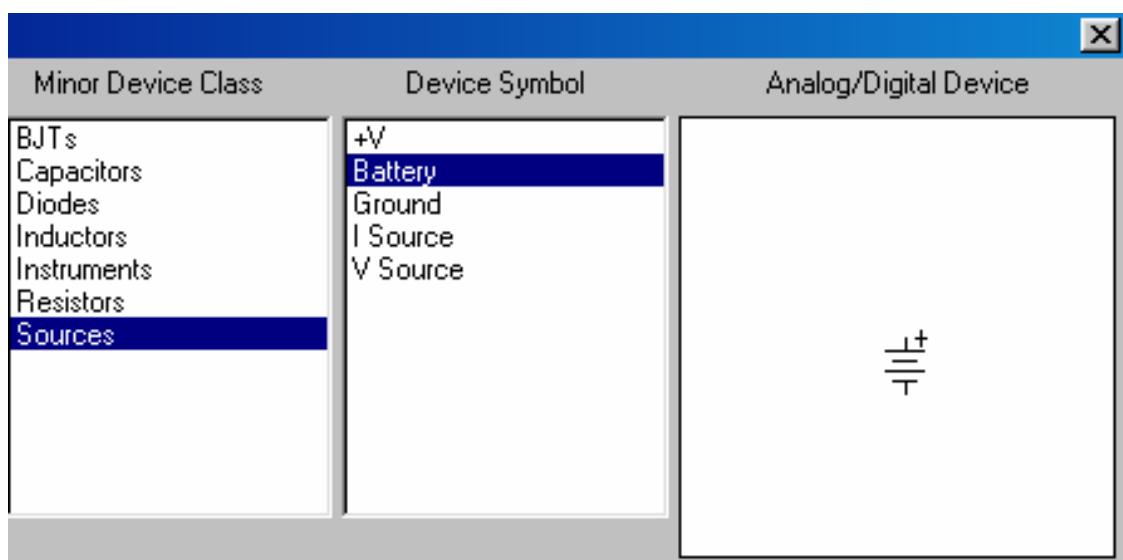


شكل ٣ - ٨: اختيار البطارية من نافذة العناصر.



$\frac{+}{-} \text{ V1}$
10V


شكل ٣ -٩: عناصر الدائرة بعد اختيار البطارية.

- ٩ - بعد تحديد وضع البطارية والضغط على زر الفأرة الأيسر نجد أن البطارية أصبحت ثابتة في المكان المحدد كما في الشكل ٣ - ٩ كذلك نجد أن شكل مؤشر الفأرة أصبح على شكل سهم. عند ذلك نقوم بالضغط مرتين متتاليتين على المقاومة الأولى وذلك باستخدام زر الفأرة الأيسر وعند ذلك نجد أن نافذة تعديل بيانات العنصر الإلكتروني قد ظهرت كما هو موضح في شكل ٣ - ١٠ .

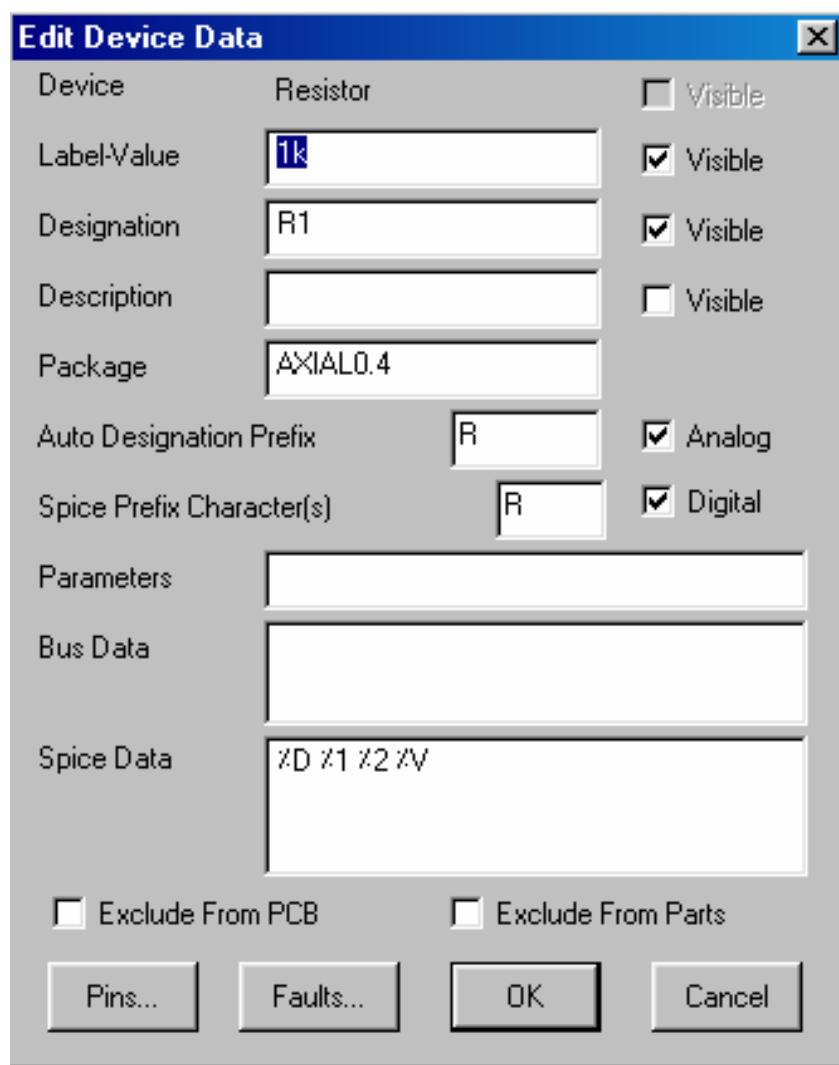

شكل ٣ - ١٠- : نافذة تعديل بيانات العنصر الإلكتروني.

أو يمكن عمل ذلك أيضاً وذلك بزر الفأرة الأيمن على المقاومة الأولى وكما سبق شرحه، حيث نجد أن لون المقاومة قد تحول إلى اللون الأحمر وأن النافذة الموضحة في الشكل ٣ - ١١ قد ظهرت.

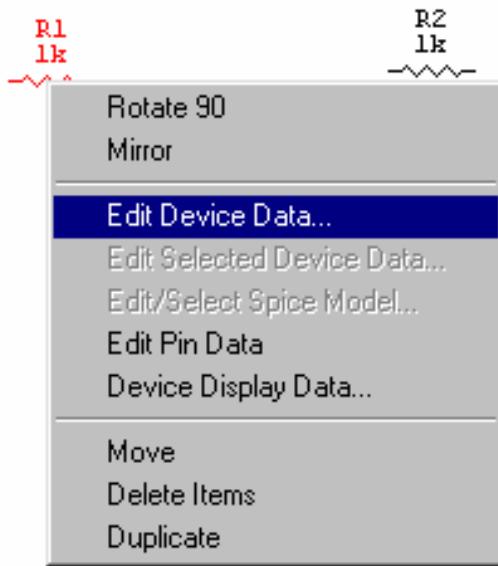


شكل ٣ - ١١: النافذة التي تظهر بعد الضغط على العنصر بزر الفأرة الأيمن.

عند ذلك نقوم باختيار... Edit Device Data... وعند ذلك ستظهر لنا النافذة الموضحة في شكل ٣ - ١٠- مرة أخرى. وعند ذلك نقوم بتعديل وضع بيانات العنصر وهو المقاومة الأولى في هذه الحالة حيث نقوم بتعديل قيمة المقاومة الأولى وذلك بالتعديل في خانة Label-Value إلى Ohm إلى Ω وعندما نريد إظهار قيمة المقاومة يجب أن نتأكد من أن المربع الصغير المقابل ل Label-Value مؤشر عليه بعلامة صح وكذلك في حالة الرغبة في إظهار اسم المقاومة فإننا يجب أن نتأكد من أن الخانة المقابلة ل Designation على اليمين مؤشر عليها بعلامة صح أيضاً وكما هو موضح في الشكل ٣ - ١٢- .

١ - قم بتكرار الخطوة رقم ٩ بالنسبة للمقاومة الثانية ومصدر الجهد حيث تكون قد حصلنا على الشكل ٣ - ١٣- .

١١ - الخطوة التالية هي خطوة توصيل عناصر الدائرة بخطوط حيث يتم ذلك بالضغط على زر توصيل الخطوط بين عناصر الدائرة حيث ستظهر لنا علامة الزائد على نافذة الرسم وعند ذلك نجد أنه بتحريك الفأرة (بدون الضغط على أي من أزررة الفأرة) إلى بداية أحد المقاومات ولتكن المقاومة الأولى وعند تلامس علامة الزائد مع طرف المقاومة الأولى فإننا نرى مستطيلاً صغيراً أحمر اللون بدأ في الظهور كما هو موضح في شكل ٣ - ١٤- .

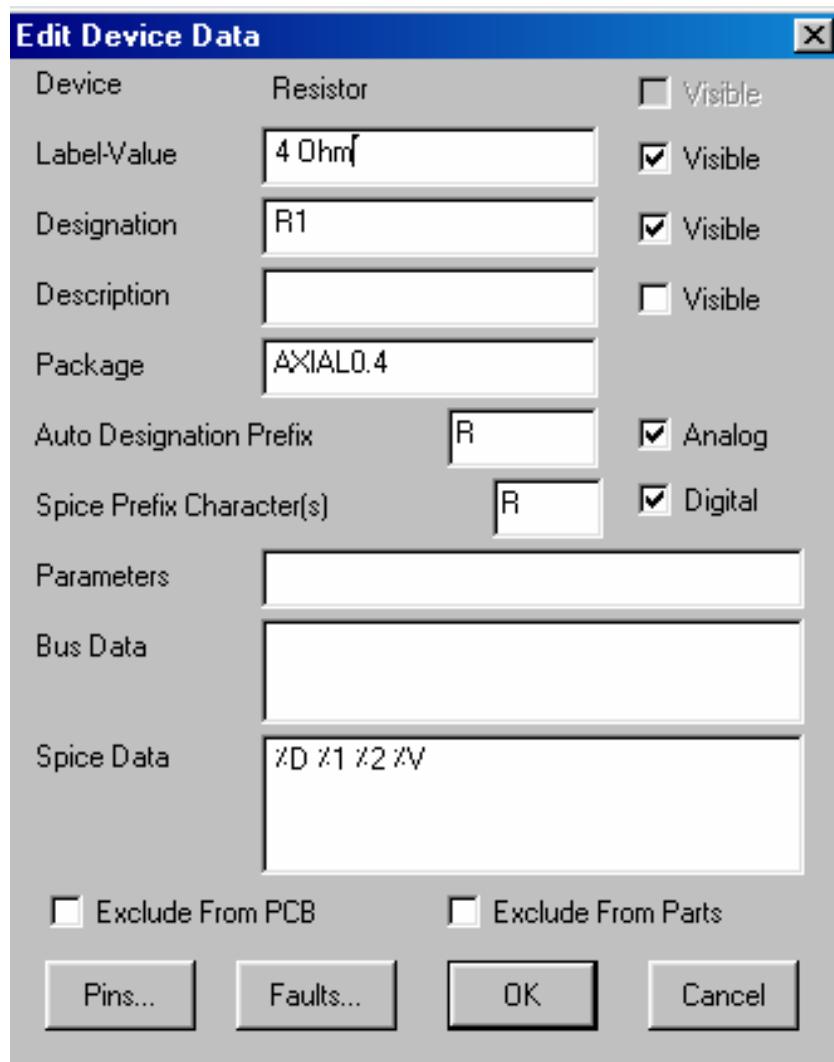


شكل ٣ - ١٢: نافذة تعديل بيانات المقاومة الأولى بعد تعديل البيانات.

R1
4 Ohm
~~~~~

R2  
6 Ohm  
~~~~~

$\frac{+}{-}$ v1
40V

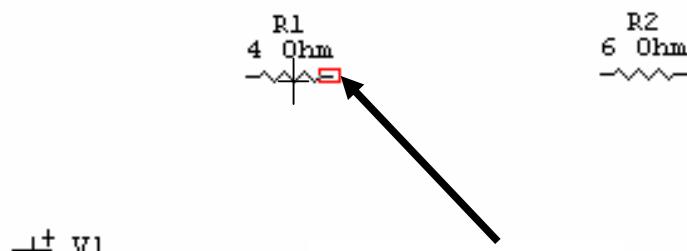
شكل ٣ - ١٣: العناصر بعد تعديل البيانات الخاصة بها.



المستطيل الأحمر اللون الذي
يظهر عند تلامس علامة
الزائد مع طرف المقاومة


شكل ٣ - ١٤: المستطيل الذي يظهر عند تلامس علامة الزائد مع طرف المقاومة.

عند تلامس علامة الزائد وظهور المستطيل الأحمر كما هو موضح في شكل ٣ - ١٤ - نقوم
عندما بالضغط على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة ثم نقوم بتحريك الفأرة باتجاه المقاومة الثانية يمين
المقاومة الأولى وذلك من أي غير أي نقر على أي من أزررة الفأرة حيث نجد أن هناك خطأً أزرق اللون بدأ
في الظهور كما في الشكل ٣ - ١٥ - . وعند التقائه الخط الأزرق بطرف المقاومة الثانية نجد أن المستطيل
الأحمر بدأ في الظهور ثانيةً وعندما نقوم بالنقر مرتين متتابعين بزر الفأرة الأيسر وعندما نكون قد
أنتمينا توصيل المقاومتين وكما هو موضح في الشكلين ٣ - ١٥ و ٣ - ١٦ - .

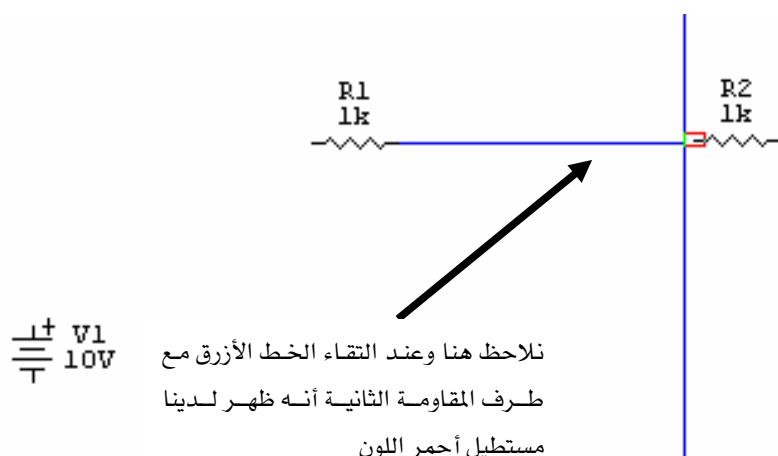


نلاحظ هنا وعند التقائه الخط الأزرق مع
طرف المقاومة الثانية أنه ظهر لدينا
مستطيل أحمر اللون

شكل ٣ - ١٥: توصيل خط بين المقاومتين.

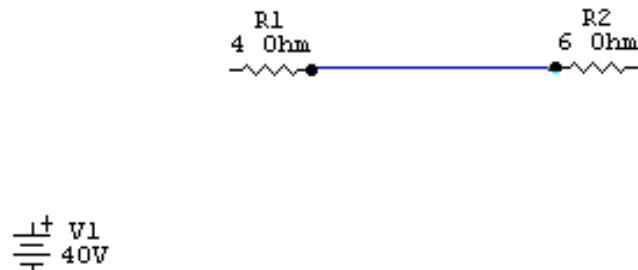


شكل ٣ - ١٦: المقاومتان بعد التوصيل

١٢ - نقوم بتكرار نفس الخطوة رقم ١١ وذلك لتوصيل المقاومة الثانية بمصدر الجهد وكذلك الحال بالنسبة لتوصيل المقاومة الأولى بالطرف الموجب لمصدر الجهد. حيث أننا نقوم مثلاً بتحريك المؤشر أو الفأرة إلى طرف المقاومة الأولى من الجهة اليسرى وسنجد المستطيل الأحمر قد ظهر وكما سبق شرحه سابقاً وعندما نقوم بالنقر مرة أخرى على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة ثم نتحرك باتجاه اليسار وعندما نجد أن الخط الأزرق بدأ ينطبق على طرف البطارية أو مصدر الجهد كما في الشكل ٣ - ١٧- عندما نقوم بالضغطمرة واحدة بزر الفأرة الأيسر وعندما سنجد أن الخط الأزرق غير اتجاهه من أفقى إلى عمودي كما هو موضح في الشكل ٣ - ١٨-. عندما نقوم بتحريك الفأرة من غير ضغط إلى أن نصل إلى طرف مصدر الجهد عندما سنجد أن المستطيل الأحمر قد ظهر عندما تلامس طرف المصدر الموجب مع الخط الأزرق كما هو موضح في الشكل ٣ - ١٩-. بعد ذلك نقوم بالضغط مرتين على زر الفأرة وعندما نحصل على الشكل ٣ - ٢٠- .

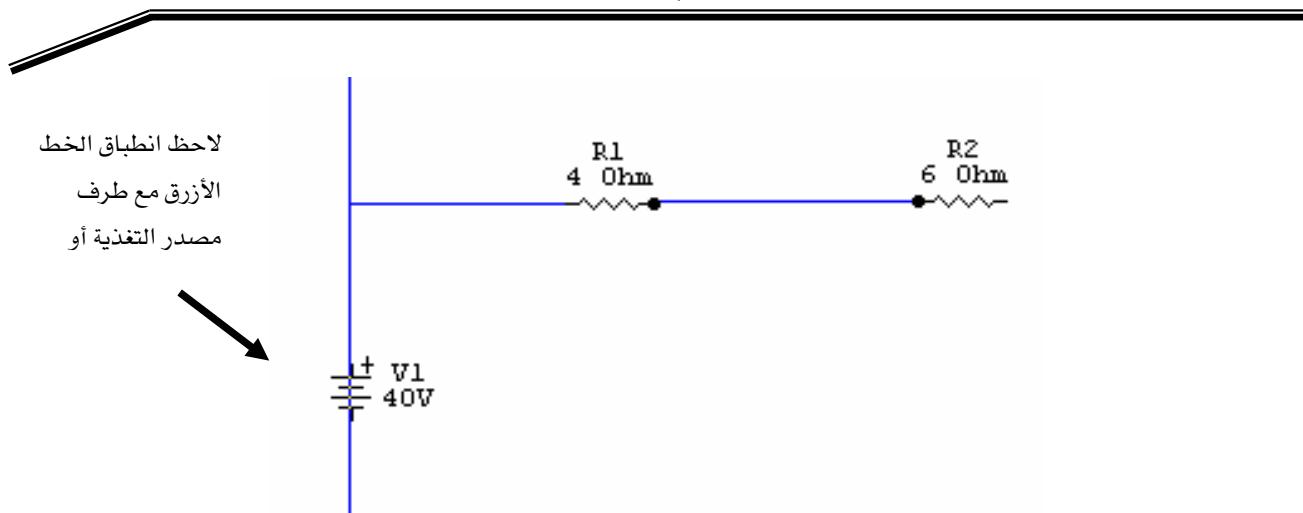


شكل ٣ - ١٧- الخط الأزرق بعد انتباقه على طرف مصدر الجهد.


لاحظ تغير اتجاه الخط الأزرق بعد الضغط على زر الفأرة الأيسر

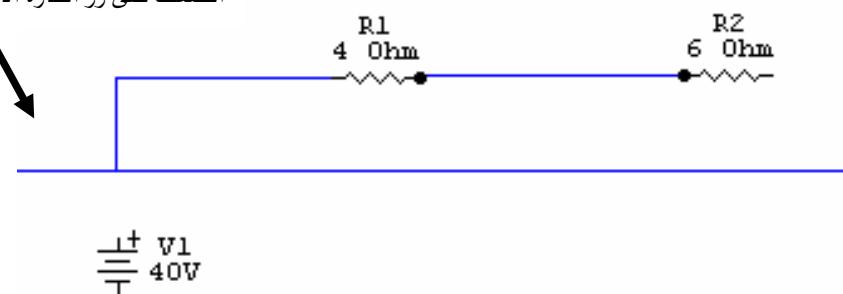

شكل ٣ - ١٨- الخط الأزرق بعد الضغط على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة.

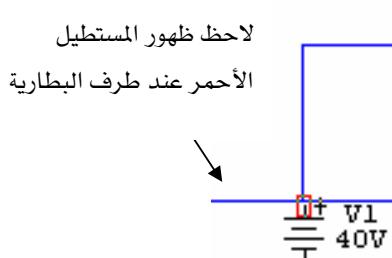


شكل ٣ - ١٩- تلامس الخط الأزرق مع طرف مصدر الجهد.

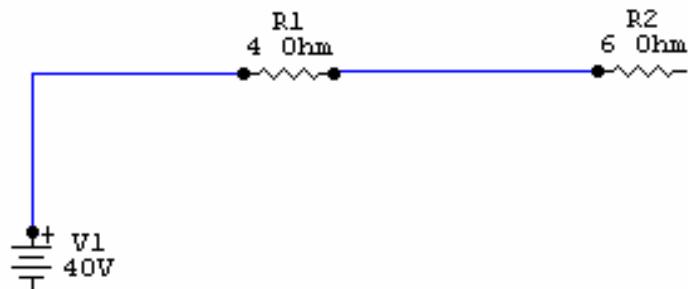


شكل ٣ - ٢٠-: توصيل طرف المقاومة الأولى مع مصدر الجهد.


- ١٣ - نقوم بتوصيل الدائرة المطلوبة وذلك بتكرار الخطوات ١١ و ١٢ والى أن نحصل على الدائرة كاملة كما هو موضح في الشكل ٣ - ٢١ . مع ملاحظة أنه نحتاج لتأريض الدائرة حيث نقوم يمكن أن نعمل ذلك بطريقتين وهي أولاً : نقوم باتباع الخطوة رقم ٢ وبدلاً من اختيار Battery يقوم باختيار أرضي Ground ثم نضع الأرضي في أسفل الدائرة أو نقوم بالضغط على زر البحث عن العناصر والأجهزة الإلكترونية حيث تظهر لنا النافذة الموضحة في شكل ٣ - ٢٢- وذلك بعد كتابة كلمة أرضي (Ground) وبعد ذلك نقوم بالضغط على الزر Place حيث تختفي نافذة البحث ويظهر لنا رمز الأرضي حيث نقوم بتحريكه إلى أسفل الدائرة ثم نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيسر مرة واحدة عندها تبدو الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٢٣- .

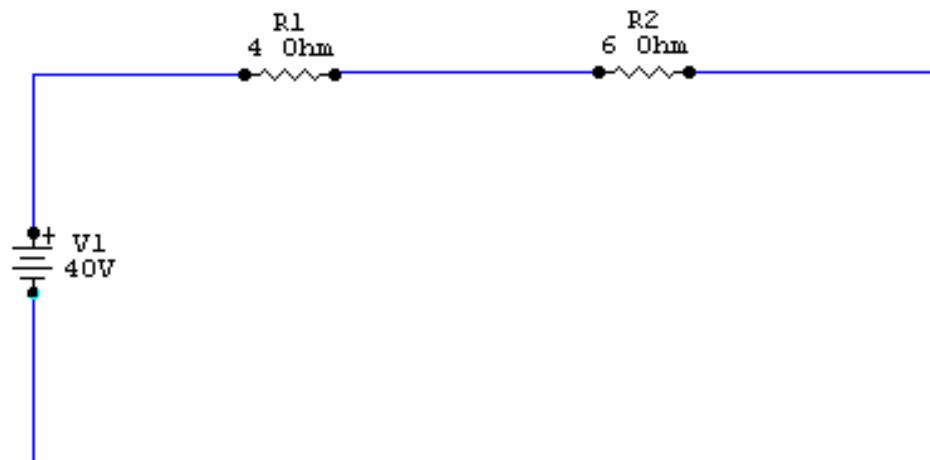

شكل ٣ - ٢١ : الدائرة الإلكترونية بعد توصيلها.

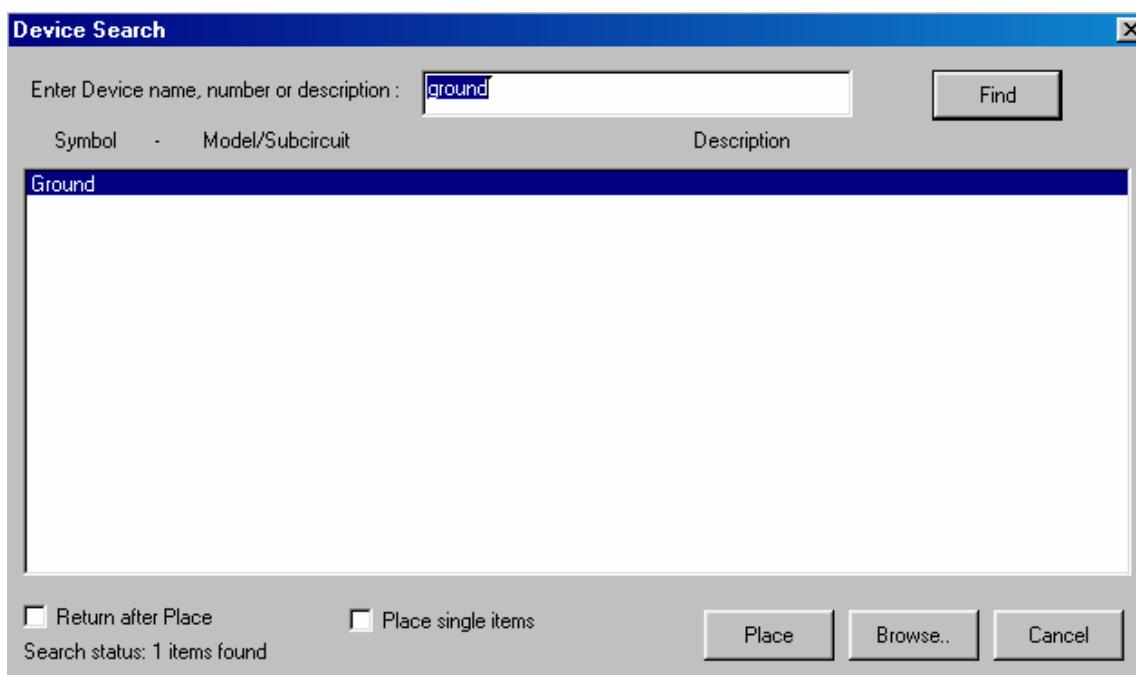


شكل ٣ - ٢٢ : نافذة البحث عن العناصر والأجهزة الإلكترونية.

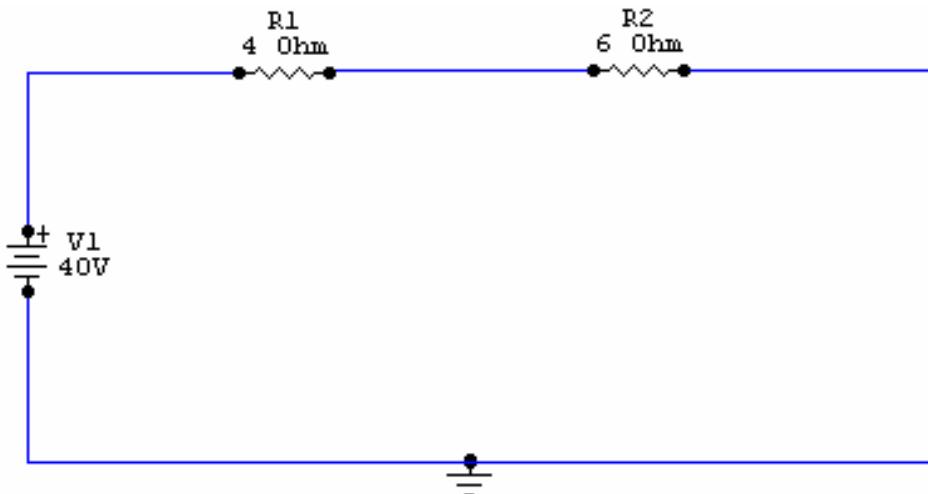


شكل ٣ - ٢٣ : الدائرة الإلكترونية بعد رسمها كاملة.

١٤ - يمكن ملاحظة أن بعض العناصر المهمة أو التي تحتاجها دائمًا يمكن برمجتها أو يمكن أن تكون ضمن قائمة المفاتيح كثيرة الاستعمال (Hotkeys¹ or Hotkeys²) والتي قمنا بدراستها في الوحدة السابقة والموجودة تحت قائمة Devices وكما هو موضح في الشكل ٣ - ٢٤. حيث أننا نجد الأرضي موجود في القائمة الأولى نجد أن الأرضي يقابل الرقم صفر بحيث لو أننا ضغطنا على صفر الموجود على لوحة المفاتيح فإننا نرى على الفور أن رمز التأريض أو الأرض قد ظهر لنا على نافذة الرسم .

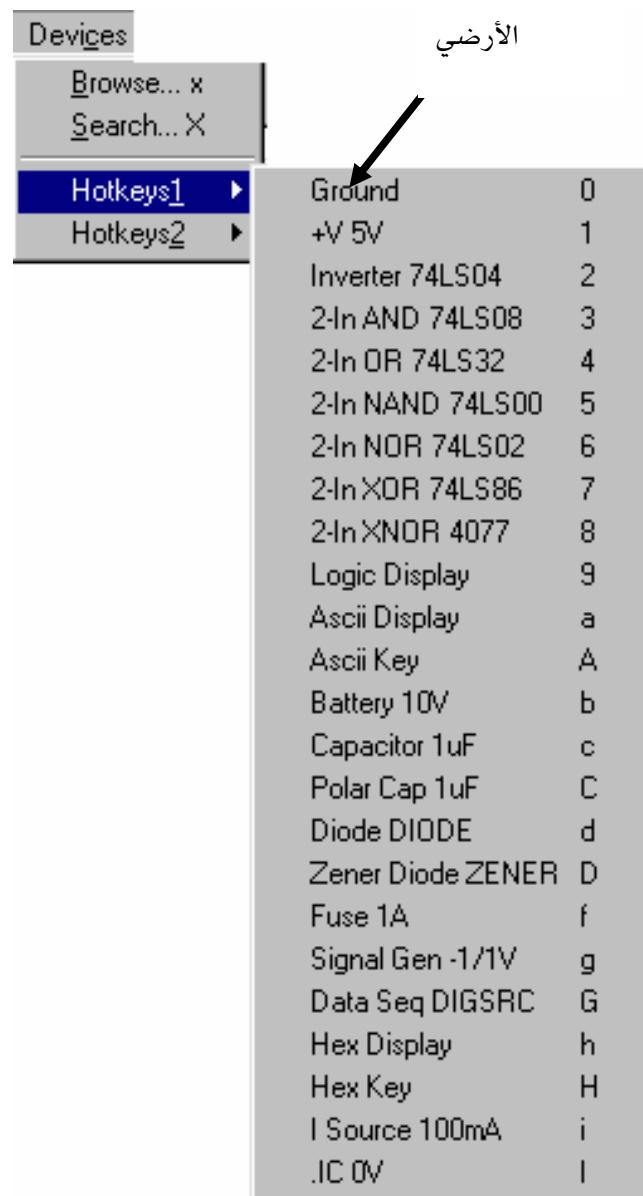


شكل ٣ - ٢٤- : قائمة المفاتيح كثيرة الاستعمال.

١٥ - بعد توصيل الدائرة كما هو مبين في شكل ٣ - ٢١- نحتاج أحياناً إلى التأكد من أن جميع العناصر أو مكونات الدائرة موصولة مع بعضها خاصة عندما تكون المنطقة مزدحمة بالتوصيلات . هنا في هذا المثال يمكننا التأكد من عملية التوصيل وذلك باختيار Simulation ثم اختيار Check Pin Connection كما هو موضح في الشكل ٣ - ٢٥- .

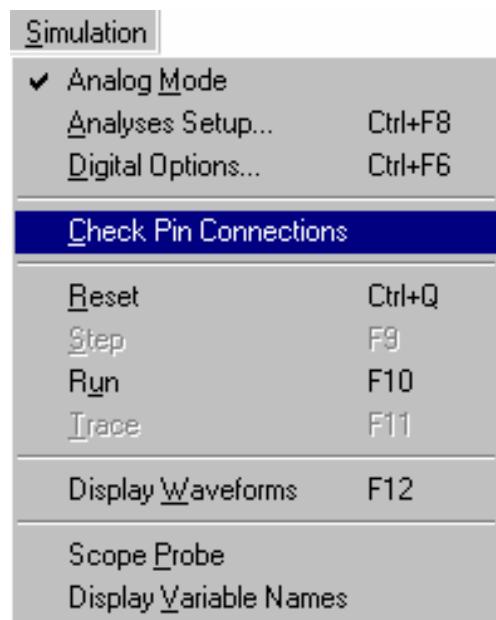


شكل ٣ - ٢٥ : التأكد من توصيل الدائرة.

حيث أنه عندما يكون توصيل الدائرة صحيحاً فإننا نحصل على نافذة تفيدنا بصحة التوصيل كما هو مبين في الشكل ٣ - ٢٦ .

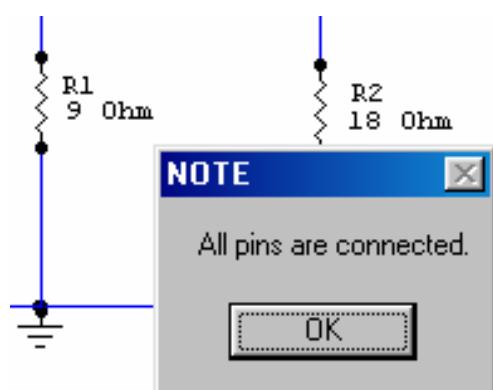

شكل ٣ - ٢٦ : النافذة التي تفيد بصحة توصيل الدائرة.


بيمانا لو كانت بعض التوصيلات غير مكتملة فإن العناصر المتصلة بهذه التوصيلات غير المكتملة تظهر باللون الأحمر وتظهر النافذة المبينة في الشكل ٣ - ٢٧ .

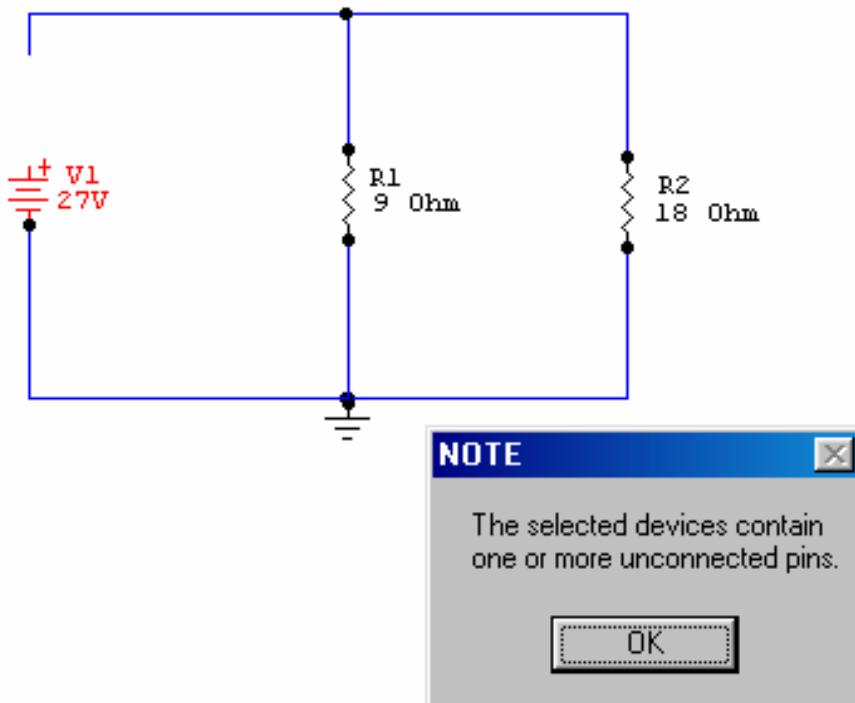

شكل ٣ - ٢٧ - النافذة التي تظهر عندما يكون هناك توصيلات غير مكتملة.


مثال ٣ - ١ (المحاكاة وقياس النتائج):

التيار المار في المقاومات هو نفس التيار المار في الدائرة وذلك لأن المقاومات موصولة على التسلسل ولقياس التيار فإننا نحتاج إلى توصيل جهاز القياس الملتيميتير على التسلسل حيث يقوم بقياس التيار المار في الدائرة . أما عندما نريد قياس فرق الجهد على المقاومات فإننا نقوم بتوصيل الملتيميتير على التوازي وذلك لكل مقاومة. حتى نقوم بذلك نبدأ أولاً باستخراج الملتيميتير إما عن طريق المفاتيح الكثيرة الاستعمال أو عن طريق البحث كما تعرفنا على ذلك في الفصل السابق من هذه الحقيبة التدريبية. نقوم باستخراج الملتيميتير الأول كما هو موضح في الشكل ٣ - ٢٨ - .

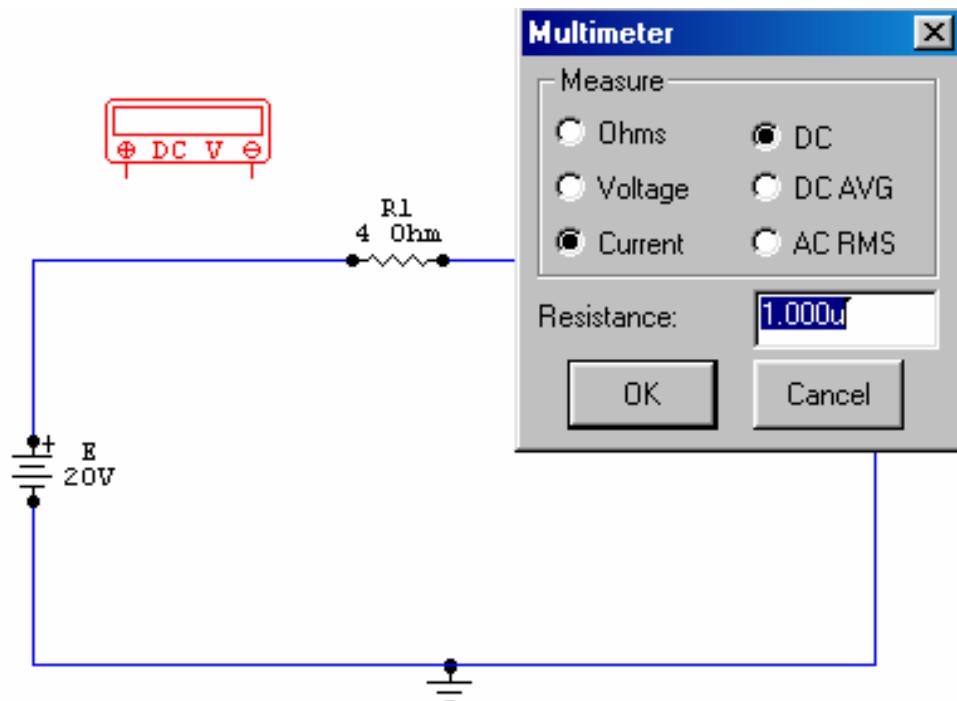


شكل ٣ - ٢٨ : الدائرة الكهربائية مع الملتيميتر.

وبمجرد وضع الملتيميتر على نافذة الرسم تظهر الشاشة الموضحة في الشكل السابق بحيث نستطيع أن نحدد أنتا نريد قياس التيار Current وهو تيار مستمر DC ثم نقوم بالضغط على OK حيث تختفي النافذة السابقة وتظهر الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٢٩ .

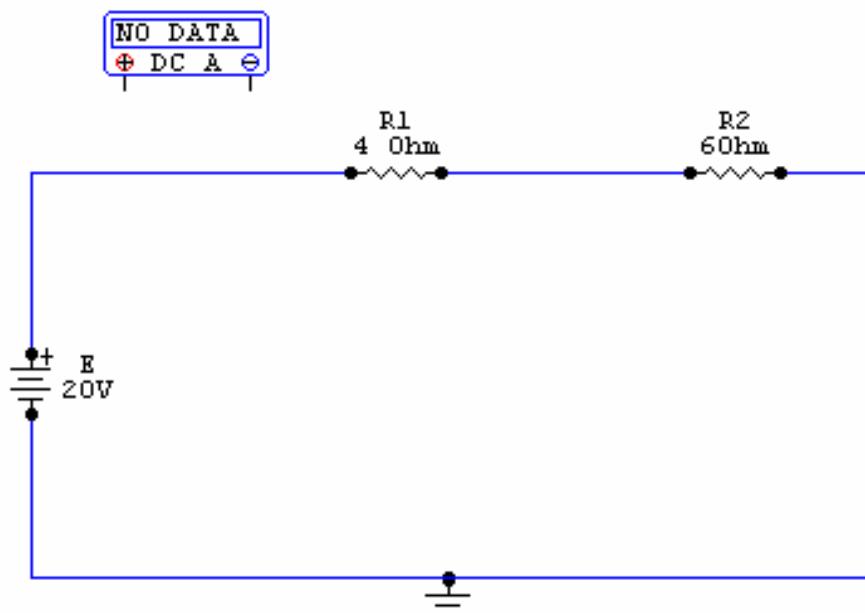

شكل ٣ - ٢٩ : الدائرة بعد وضع الملتيميت على نافذة الرسم.


هنا نقوم بتنشيط أداة السهم ثم نقوم بتحريك الملتيميت إلى الدائرة بحيث يكون موصلاً بين المقاومة الأولى وطرف البطارية الموجب بحيث أنه عندما يصل طرفا الملتيميت طرف السلك في الدائرة فإنه يتم توصيله أوتوماتيكياً كما هو موضح في الشكل ٣٠ - .

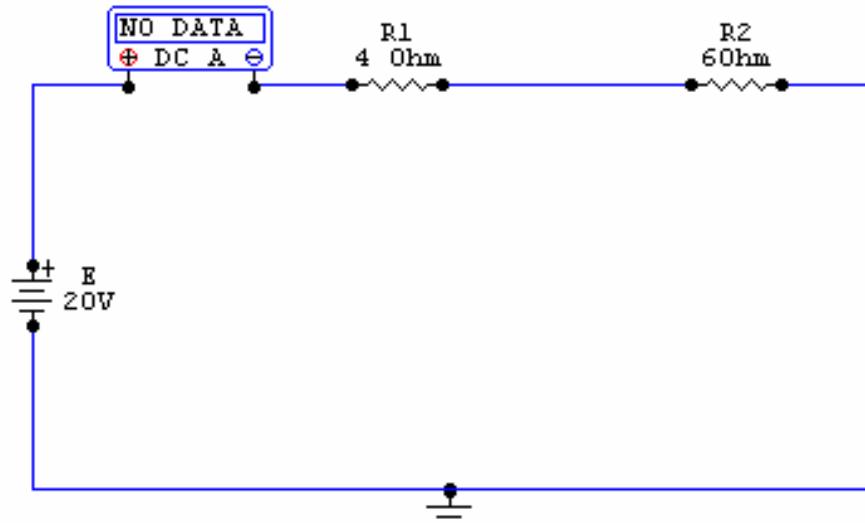

شكل ٣٠ - ٣٠ : الدائرة الكهربائية بعد توصيل الملتيميتر على التسلسل لقياس التيار في الدائرة.


بعد ذلك نقوم بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الملتيميتر فتظهر لنا نافذة نختار منها أي نسخة أخرى وعندها نقوم بوضع هذه النسخة الجديدة من الملتيميتر على التوازي مع القاومة الأولى ثم نقوم بنسخ أحد أجهزة القياس ثم وضع النسخة التي حصلنا عليها على المقاومة الثانية على التوازي حيث أننا نريد حساب فرق الجهد على كل مقاومة.

الخطوة التالية لذلك هي أننا نقوم بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الملتيميتر الموصل على التوازي مع المقاومة الأولى ثم نختار من النافذة التي تظهر Edit Multimeter حيث تظهر لنا نافذة تعديل البيانات للملتيميتر فنختار منها في هذه الحالة Volt وال الخيار DC ثم نقوم بفعل نفس الشيء مع الملتيميتر الثالث للملتيميتر فنكون شكل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣١ - .

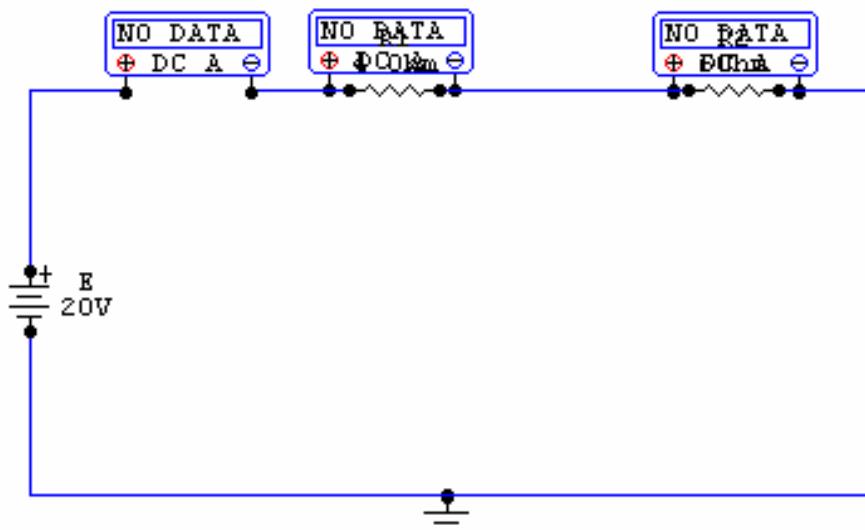

شكل ٣ - ٣١ : الدائرة بعد توصيل أجهزة القياس عليها.


الخطوة التالية هي أننا نقوم بسحب الأجهزة الموصولة على المقاومات للأعلى وذلك بغية الحصول على رسم أوضح للدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٣٢ .

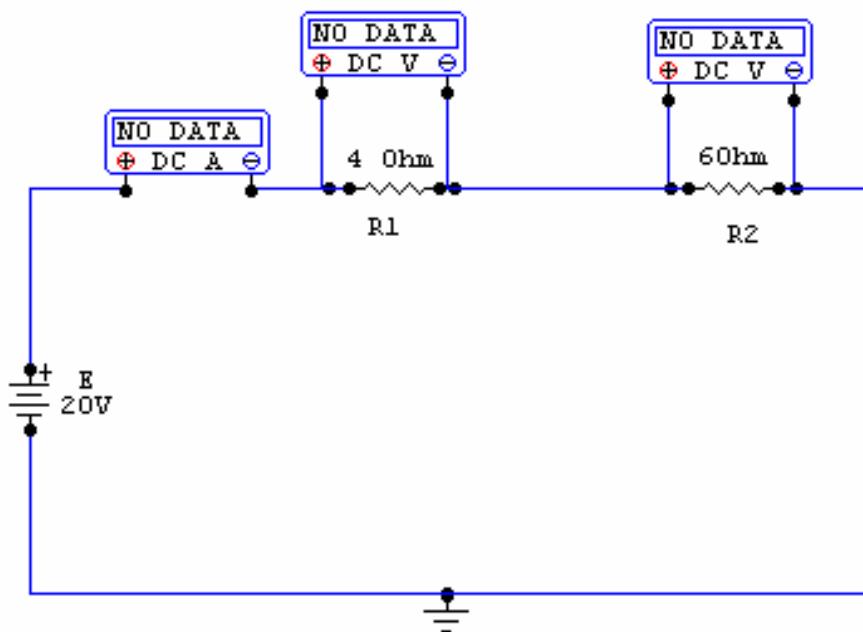

شكل ٣ - ٣٢ : الدائرة بعد سحب أجهزة القياس للأعلى لتوضيح الرسم.

لاحظ في الدائرة السابقة أنه يمكن وباستخدام الفأرة تحريك إسم المقاومة أو قيمتها لظهور بشكل مفروء وأكثر وضوحاً حيث تقوم بتنشيط أداة السهم ثم تقوم بالنقر على زر الفأرة الأيسر على قيمة المقاومة أو اسمها ثم تقوم بالتحريك حسبما نريد (انظر الشكل ٣ - ٣٣).

والآن يمكن تنشيط أداة المحاكاة في الدائرة حيث تظهر لنا قيمة التيار في الدائرة وكذلك قيم فرق الجهد على المقاومتين كما تظهر لنا شاشة مربعة صغيرة كما هو موضح في الشكل ٣ - ٣٣.

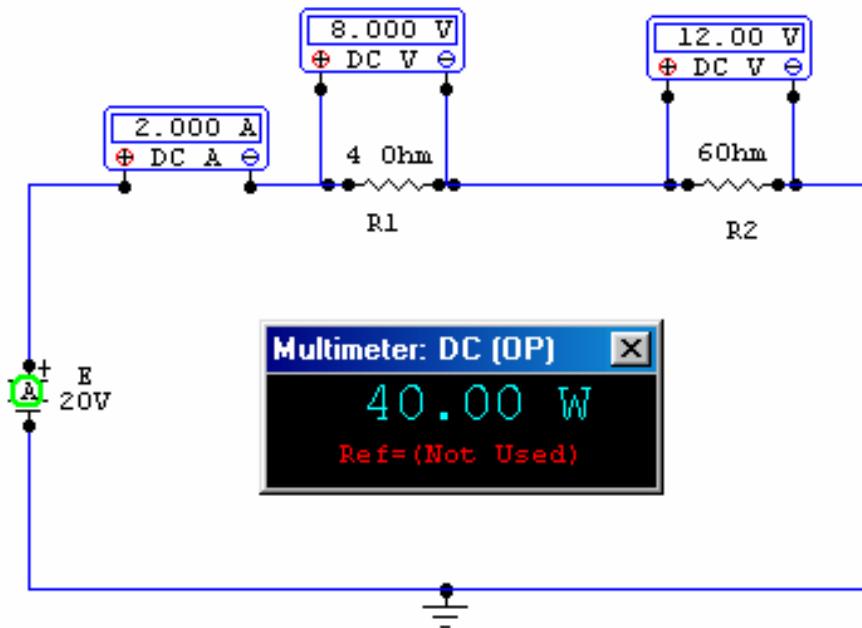


شكل ٣ - ٣٣ : الدائرة أثناء تنشيط أداة المحاكاة.

من الدائرة السابقة يمكن مشاهدة قيمة التيار وهي ٢A وكذلك فرق الجهد على المقاومة الأولى ويساوي ٨V وكذلك فرق الجهد على المقاومة الثانية والذي يساوي ١٢V ، كما نلاحظ على الشاشة التي في وسط الدائرة القيمة ٤٠ Watt وهي قيمة الطاقة على البطارية. ولما كان تحريك جهاز القياس (المليميتر) في هذه الحالة صعباً فإنه يمكن بالنقر على أي جزء في الدائرة بزر الفأرة الأيسر فإنه يمكن قياس أي كمية معينة حيث أنه عند وضع الفأرة على جسم المقاومة ثم الضغط على الزر الأيسر للفأرة

فإننا نجد قيمة الطاقة المستهلكة في هذه المقاومة قد ظهرت على الشاشة التي في الوسط و عند تحريك المؤشر إلى طرف إحدى المقاومتين فإننا نجد صورة الفاحص وقد ظهر عليه الحرف I ويعني هذا أننا نقيس التيار حيث أنه بالنقر على المقاومة في هذه الحالة بزر الفأرة الأيسر سنرى قيمة التيار المار في هذه المقاومة قد ظهر على الشاشة الصغيرة للقياس، أما عند تحريك المؤشر وظهور الحرف P فهذا يعني أننا نقيس الطاقة أما ظهور حرف V على الفاحص فيدل على أننا نقيس فرق الجهد. ويمكن من هنا قياس جميع النتائج النظرية التي قمنا بحسابها والتأكد من صحتها.

أما لحساب قيمة المقاومة الكلية للدائرة فإننا نقوم بفصل البطارية وأجهزة القياس ثم نقوم بتوصيل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٣٤ .

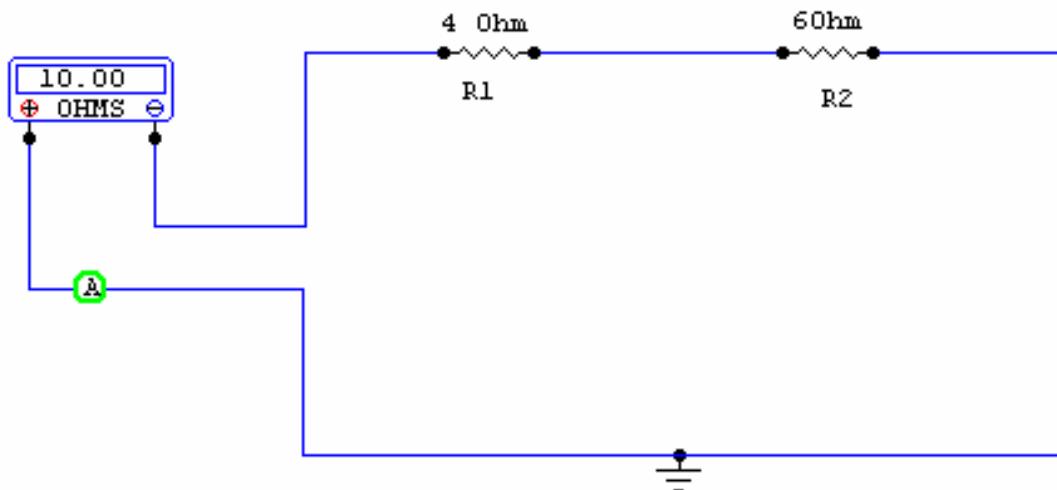

شكل ٣ - ٣٤ : قياس المقاومة الكلية (ثيفنن) للدائرة.

حيث يلاحظ من الشكل السابق أن قيمة المقاومتين على التسلسل يساوي مجموعهما والذي يساوي 10Ω . كما يجب أن لا ننسى عند تعديل بيانات الملتيميتير عندما نريد قياس المقاومة أن نختار Ohms .


تمرين: ارسم الدائرة التالية كما هو موضح في شكل ٣ - ٣٥ وقم بقياس الكميات التالية عملياً على الحاسب :

$$\text{أ - قيمة مقاومة ثيفنن } R_T .$$

ب - قيمة التيار الكلي المار في الدائرة I_s .

ج - قيمة التيارات I_1, I_2 . تأكد أن قمية التيار الكلي يساوي مجموع التيارات I_1, I_2 .

د - احسب قيمة الطاقة التي ينتجهها مصدر الجهد P_s وقارنها بالطاقة المستهلكة في كلا المقاومتين P_1, P_2 .

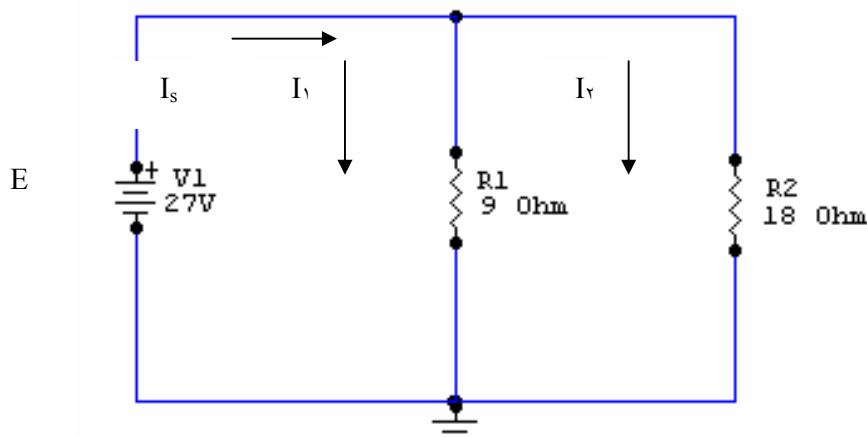

شكل ٣ - ٣٥: دائرة مكونة من مقاومتين على التوازي مع مصدر جهد.

الحل (الجزء النظري):

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(9\Omega)(18\Omega)}{9\Omega + 18\Omega} = \frac{162\Omega}{27\Omega} = 6\Omega$$

$$I_s = \frac{E}{R_T} = \frac{27V}{6\Omega} = 4.5A$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{E}{R_1} = \frac{27V}{9\Omega} = 3A$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{E}{R_2} = \frac{27V}{18\Omega} = 1.5A$$

$$I_s = I_1 + I_2$$

$$4.5A = 3A + 1.5A$$

$$4.5A = 4.5A$$

ج -

د -

$$P_1 = V_1 I_1 = E I_1 = (27V)(3A) = 81Watt$$


$$P_2 = V_2 I_2 = E I_2 = (27V)(1.5A) = 40.5Watt$$

$$P_s = E I_s = (27V)(4.5A) = 121.5Watt$$

$$P_s = P_1 + P_2 = 81Watt + 40.5Watt = 121.5Watt$$

مثال ٣ - (الجزء النظري) :

الدائرةان المبينتان في الشكل ٣٦- هما دائرتا شحن وتفريرغ مكثف على الترتيب. وصل الدائرتين كما هو مبين في الشكل ثم أرسم الشكل الموجي للجهد العابر Transient على المكثف في حالة الشحن والتفريرغ

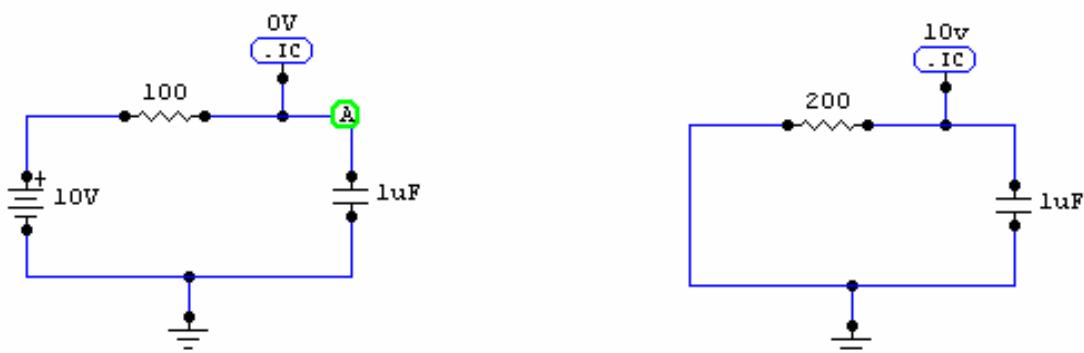

شكل ٣ - ٣٦: دائرة مكونة من مصدر جهد ومقاومة ومكثف.

الحل:

الدائرة الأولى (إلى اليسار) تمثل عملية شحن المكثف حيث تكون قيمة فرق الجهد في البداية مساوية للصفر وتبدأ في الزيادة وإلى أن تصل قيمة فرق الجهد على المكثف قيمة الجهد على البطارية أي يصبح المكثف دائرة مفتوحة Open Circuit. أما في الدائرة الثانية فقد أصبح فرق الجهد على المكثف قيمة الجهد على البطارية أي يساوي القيمة ١٠ Volts وبالتالي قمنا بحذف البطارية من الدائرة حيث سيقوم المكثف في هذه الحالة بتغريغ شحنته بطريقة عكسية وذلك من خلال المقاومة.

مثال ٣ -٢ (الجزء الخاص برسم الدائرة)**العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة**

- مقاومة مقدارها Ω ٢٠٠

- أرضي GROUND

- بطارية (١٠ Volts)

- مكثف بسعة $1 \mu F$

- القيمة الابتدائية Initial Condition حيث يمكن استخراجها وذلك بالذهاب إلى المفاتيح الشائعة الاستعمال أو بكتابه IC. بحيث لا ننسى كتابة النقطة الموجودة وبذلك يمكن رسم الدائرة السابقة في الشكل ٣ - ٣٦.


مثال ٣ -٢ (المحاكاة وقياس النتائج)

بتنشيط أداة المحاكاة نحصل على الشكل ٣ - ٣٧ والخاص برسم منحنى الشحن والتغريغ للمكثف.




شكل ٣ -٣٧: منحنى شحن وتفریغ المکثف.

حيث نلاحظ أن عملية الشحن والتفریغ تتحذ شکلاً لوغاریتمياً ونحن هنا لن نتعرض لحساب فرق الجهد العابر Transient على المکثف حيث أنه موضوع اهتمام في حقائب تعليمية أخرى. أما بالنسبة لتحديد القيم على الإحداثي السیني والصادي فإنه بالضغط على الجزء العلوي في أقصى اليسار والذي يمثل شکل موجة جیبیة فإنه بالنقر عليه بزر الفأرة الأيسر نحصل على نافذة التحكم (شكل ٣ -٣٨) في إظهار الشکل الموجي من حيث إظهار القيم على المحورين السیني والصادي وكذلك إذا ما كنا نرغب في تمیز كل منحنی باستخدام نقاط دائرة أو مثلثة حتى يتمیز عن الآخر. كما يمكن أن نتحكم في الشکل الموجي يدویاً أيضاً وذلك بالنقر على الجزء العلوي في أقصى اليسار والمكتوب عليه Man أي يدوی.

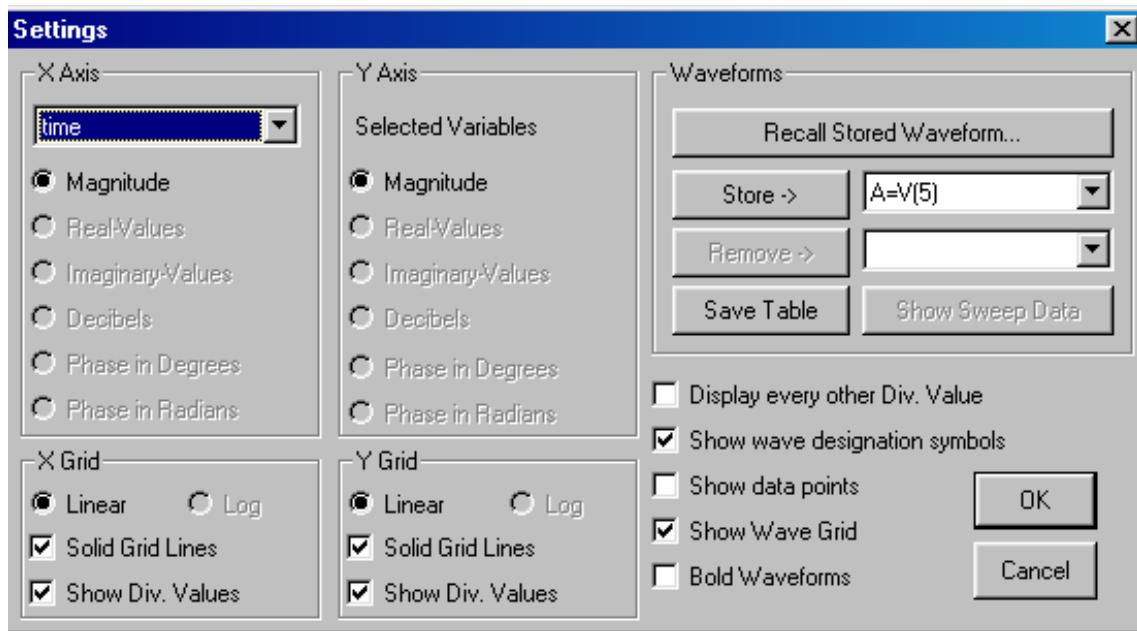


شكل ٣ - ٣٨ : نافذة التحكم في إظهار الشكل الموجي.

كما نلاحظ من الشكل الموجي السابق أنه يمكن تحديد أي قيمة على المنحنى وذلك بتحريك الخطين العموديين a,b والخطين الأفقيين c,d الموجودين على الشكل الموجي وذلك لقراءة قيمة معينة حيث أنه عند تحريك أي من هذه الخطوط فإننا سنرى إسم هذا الخط الموجود على أحد المحورين قد أصبح ملوناً باللون الأحمر وبتحريك الخط نجد أن القيمة التي يأخذها هذا الخط عند تحركه تتغير بتغير الحركة وبلون أحمر على الشكل الموجي. كما نلاحظ أنه يمكن تكبير أي جزء من الشكل الموجي وذلك بالضغط على زر الفأرة الأيسر والتحريك مع استمرار الضغط ثم رفع اليد عن زر الفأرة بحيث يتم تكبير ذلك الجزء من الشكل الموجي كما هو موضح في الشكل ٣ .

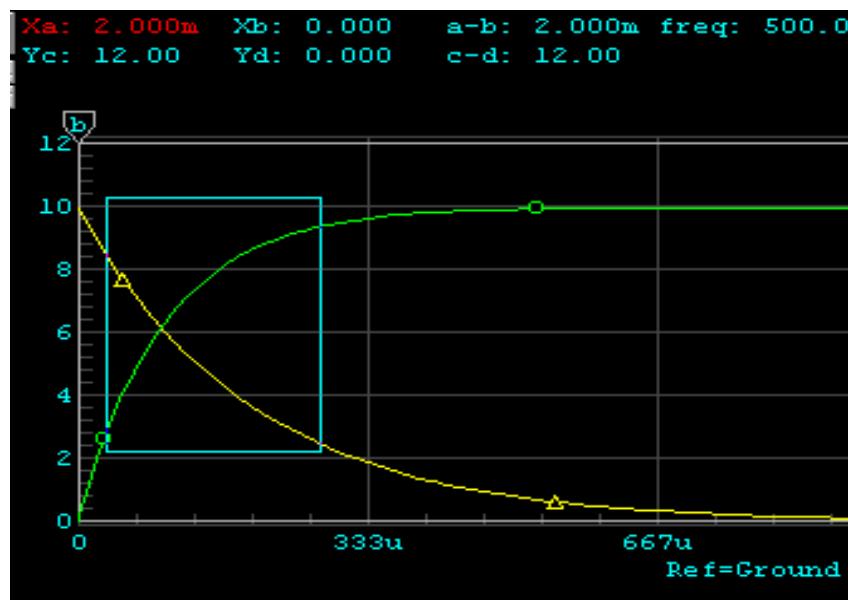

شكل ٣ - ٣٩ - : تكبير جزء من الشكل الموجي.

حيث أنه بعد رفع اليد عن زر الفأرة يصبح لدينا الشكل الموجي المكبر والموضح في الشكل ٣ - ٤٠ .

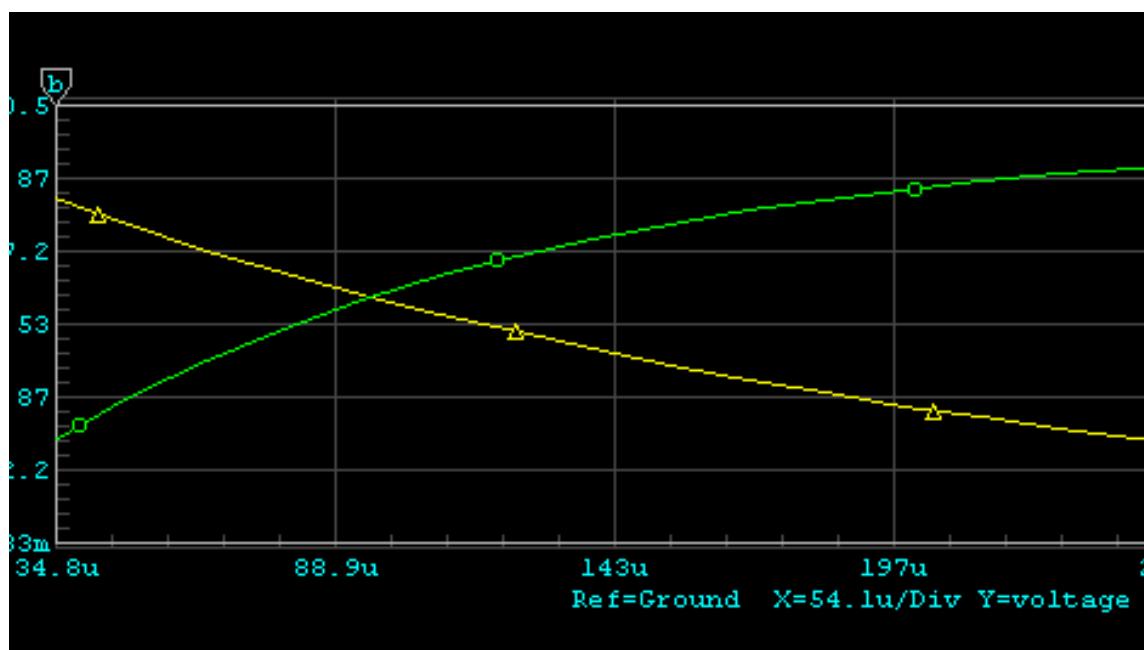

شكل ٣ - ٤٠ - : الشكل الموجي بعد تكبير جزء منه.

ويمكن إرجاع الشكل الموجي إلى أصله وذلك بالضغط على السهم الملفوف  الموجود في أعلى الشكل الموجي.

مثال ٣ - (الجزء النظري) :

ارسم الدائرة الموضحة في الشكل ٣-٤١ لمكابر العمليات التشغيلي ثم قم بعمل محاكماتها ومن المحاكاة قم برسم نبضة الدخل والخرج معًا في نافذة التحليل العابر Transient Analysis والذي يمثل جهاز الأوسiloskop، وكذلك ما الذي يمكن استنتاجه من نافذة تحليل دوائر التيار المستمر AC Analysis وكذلك ما الذي تستفيد منه نافذة تحليل دوائر التيار المستمر DC Analysis.

الحل :

إن تحليل دائرة مكبر العمليات التشغيلي تتقسم إلى قسمين وهما تحليل دوائر التيار المستمر ويستخلص منه قيمة نقطة التشغيل Qeusent point أما دوائر تحليل التيار المتردد فيستفاد منها في معرفة قيم مقاومة الدخل والخرج والتكتير للتيار والجهد والطاقة.

مثال ٣ - (الجزء الخاص برسم الدائرة)

العناصر المطلوبة لرسم الدائرة :

- مولد نبضات (Signal Gen) ١٠ KHz $100\text{mV}/100\text{mV}$ (تعديل القيم حسب الطريقة

التي استعملناها في تعديل بيانات المقاومة)

- مقاومة تغذية خلفية بقيمة 100K


- مقاومة الحمل بقيمة 20K

- نقطة فولت بقيمة $+12\text{V}$ وأخرى بقيمة -12V - للمكابر

- أرضي GROUND

- مكابر عمليات Op-Amp^٥


وبعد تحضير العناصر على نافذة الرسم يمكن رسم الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤١ .

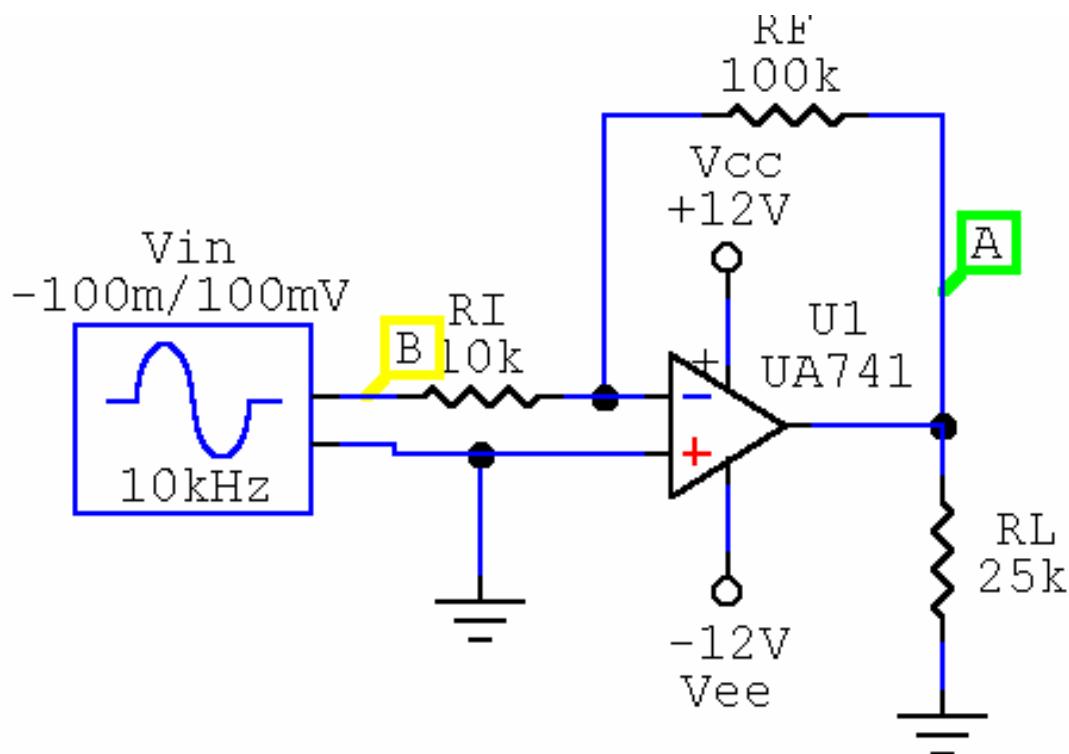

شكل ٣ - ٤١ : دائرة مكبر العمليات التشغيلي.

مثال ٣ - ٣ (المحاكاة وقياس النتائج):


بعد تيشييط أداة المحاكاة نحصل على ثلاث نوافذ للرسم وهي نافذة التحليل العابر (تشبه الأوسiloskop) ونافذة لدوائر التيار المتردد وأخرى للمستمر وهنا سنوضح نافذة التحليل العابر كما في الشكل ٣ - ٤٢ ونافذة التحليل المتردد كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤٣ .

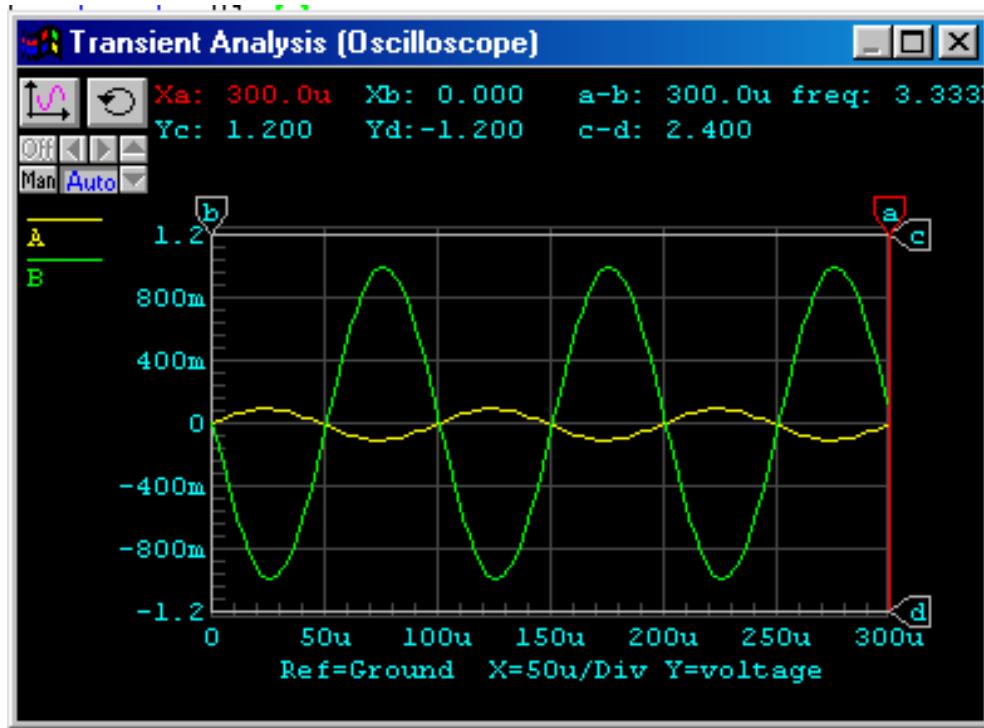

شكل ٣ - ٤٢ - : نافذة التحليل العابر.


حيث نجد في هذه النافذة أنه أمكننا رؤية الشكل الموجي للدخل والخرج المكبر حيث أنه بالضغط على هذه النافذة بزر الفأرة الأيسر تكون قد نشطنا هذه النافذة ثم بعد ذلك نضع المؤشر على الخرج فيتم رسم شكل الخرج في الدائرة ثم نقوم بالضغط على المفتاح Shift على لوحة المفاتيح وكذلك نقوم بالضغط على مخرج مولد النبضات المتصل بالمقاومة على مدخل المكبر التشغيلي وعندها يتم رسم الشكل الموجي للدخل مع الشكل الموجي للخرج في نفس النافذة وهنا نلاحظ أن الشكلين بيهما زاوية طور Phase shift بمقدار ١٨٠ درجة .

تمرين : قم بقلب المكبر التشغيلي بحيث يتم توصيل المقاومات على طرفه الموجب بينما الأرضي على طرفه السالب وقم برسم الشكل الموجي العابر للدخل والخرج . ماذا تلاحظ ؟

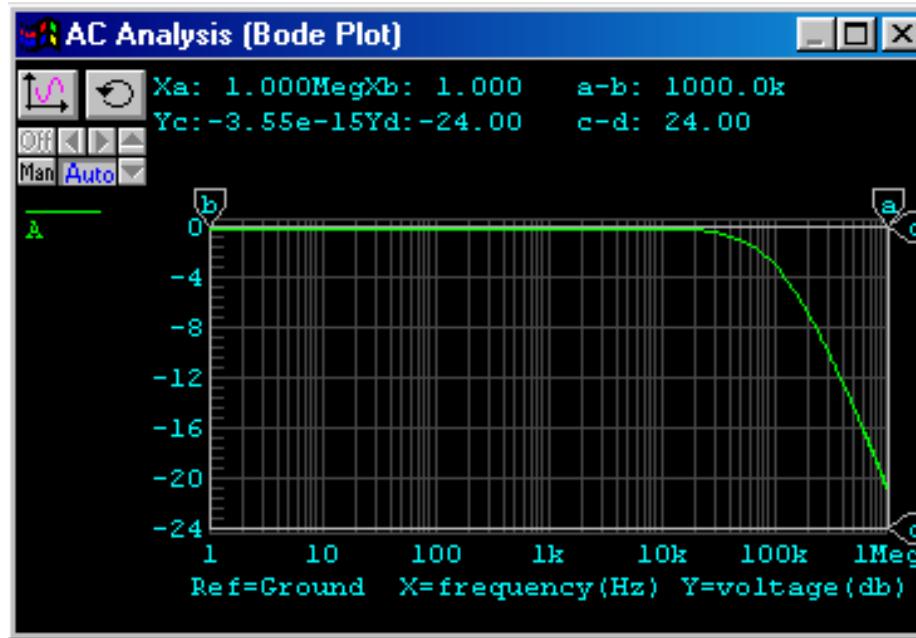

شكل ٣ - ٤٣ : نافذة التحليل لدوائر التيار المتردد.

يستفاد من نافذة التحليل لدوائر التيار المتردد معرفة خصائص الدائرة عندما تعمل عند تردد معين. فمثلاً في دائرة المكابر التشغيلي نرى أنه يعمل عند تردد مقداره ١٠ KHz حيث أنه عندما يزيد التردد عن هذا الحد فإن الشوشرة distortion سوف تحصل وهذا ما يبينه الشكل الموجي لدوائر تحليل التيار المتردد حيث أنه عندما يزيد التردد عن ١٠ KHz نرى أن الشكل الموجي يأخذ في الانحناء أي بمعنى أن الدائرة لا يستحسن عملها عند أكثر من التردد الموضح على مولد النبضات في دائرة المكابر التشغيلي. يسمى هذا النوع من عرض الأشكال الموجية يسمى برسم بود Bode diagram حيث نستطيع ان مثلاً إيجاد علاقة بين فرق الجهد على الدخل والخرج كدالة في التردد. في الشكل الموجي السابق قمنا برسم الإحداثي السيني باستخدام المقياس اللوغاريتمي Logarithmic scale وذلك للتردد بينما قمنا برسم فرق الجهد على الخرج بمقاييس الديسيبل Decibel وكما يتضح من نافذة الخيارات لتحديد الشكل الموجي الموضحة في الشكل ٣ - ٤٤ .

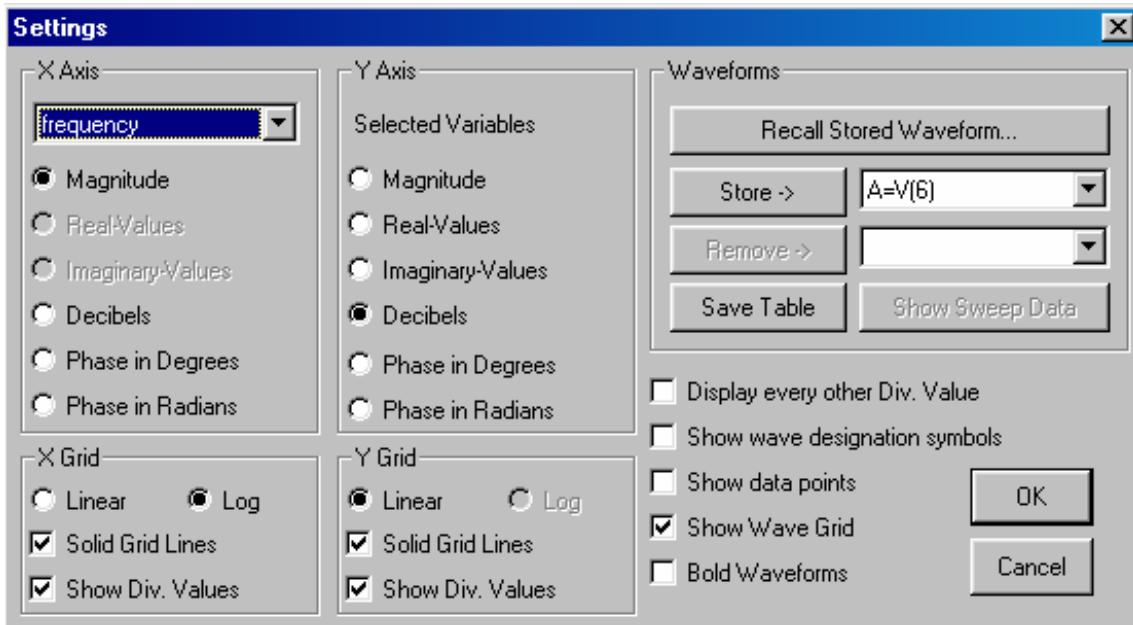


شكل ٣ - ٤ : نافذة تحديد الشكل الموجي للخرج لدوائر تحليل التيار المتردد.

مثال ٣ - ٤ (الجزء النظري) :


ارسم دائرة المزمن ٥٥٥ Timer وقم بتوصيلها بحيث تعمل كمذبذب شائي الاستقرار Astable وكمذبذب متعدد الاهتزازات Monostable Multivibrator ثم ارسم دائرة المذبذب شائي الإستقرار باستخدام برنامج الرسم ثم ارسم الشكل الموجي لخرج هذا المذبذب.

الحل: لقد تمت دراسة هذا المؤقت في حقيبة الدوائر المنطقية حيث نجد أن شكل الدائرة المتكاملة الرقمية لهذا النوع من المؤقتات كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤٥ .

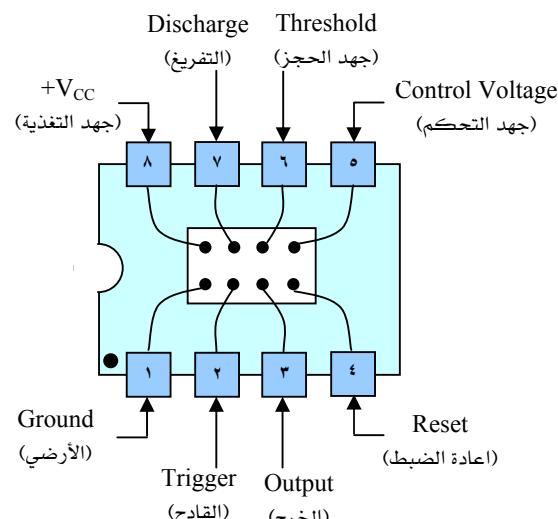


شكل ٣ - ٤٥ : الرسم المنطقي لدائرة المؤقت (المزمن) ٥٥٥.

هذا المزمن يمكن توصيله ليعمل كمذبذب شائي الاستقرار كما هو موضح في الشكل ٣ - ٤٦ .

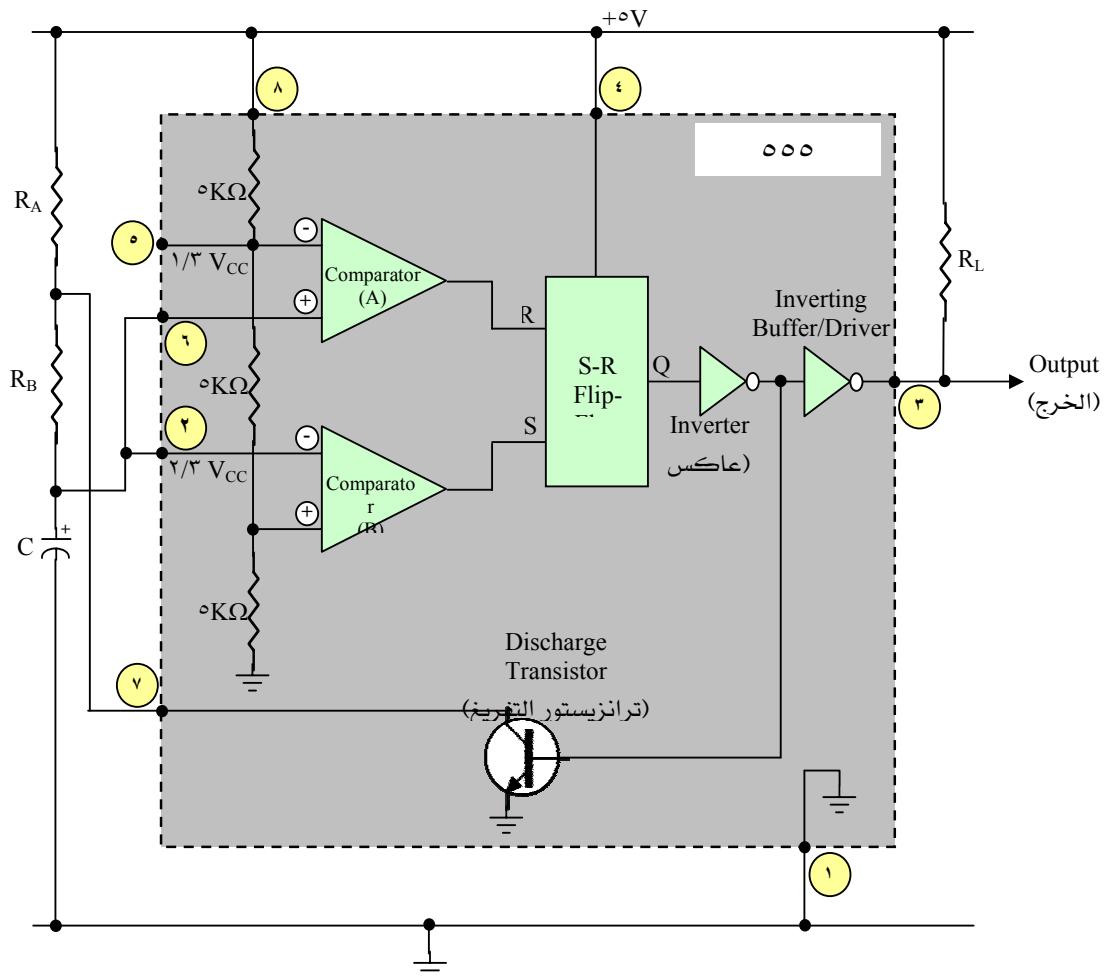


شكل ٣ - ٤٦ : توصيل الدائرة لعمل كمذبذب شائي الاستقرار.

أما الشكل ٣ - ٤٧ فيوضح الشكل الموجي للخرج وموجة شحن وتفريج المكثف.

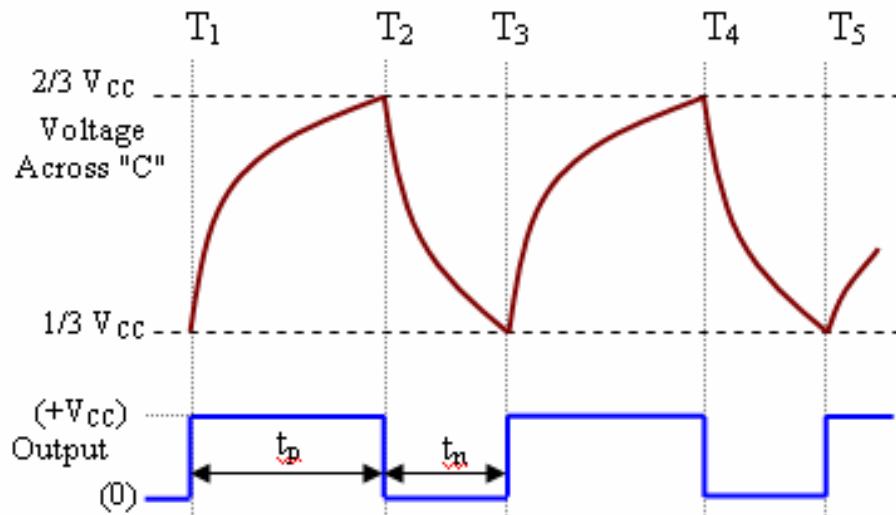


شكل ٣ - ٤٧ : الشكل الموجي للخرج على الطرف رقم ٣ للمزمن وكذلك شكل موجة الجهد للمكثف.

أما عند توصيل المزمن لكي يعمل كمذب أحادي الاستقرار فإن دائرة التوصيل تكون كما هو مبين في الشكل ٣ - ٤٨ .

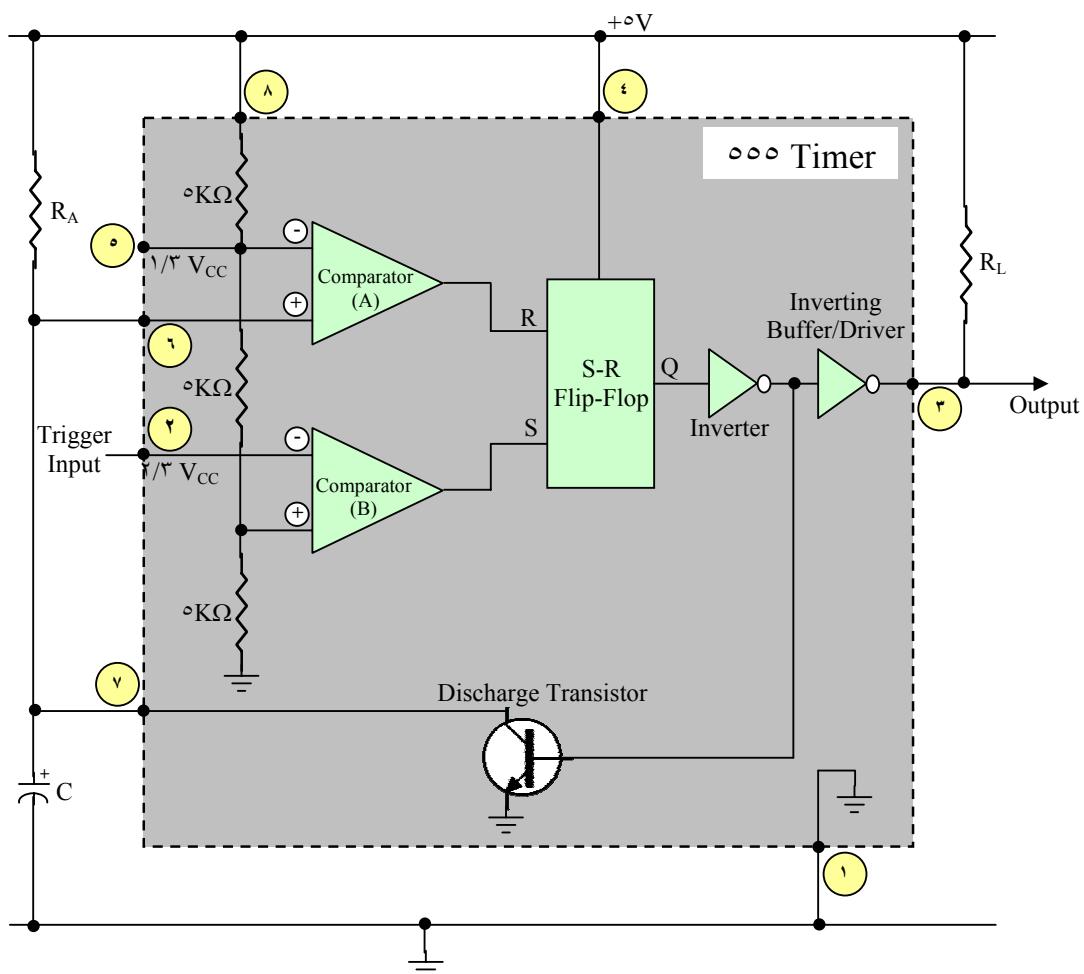

شكل ٣ - ٤٨ : توصيل دائرة المزمن لتعمل كمذبذب أحادي الاستقرار.

أما الشكل الموجي للخرج فهو مبين في الشكل ٣ - ٤٩ .

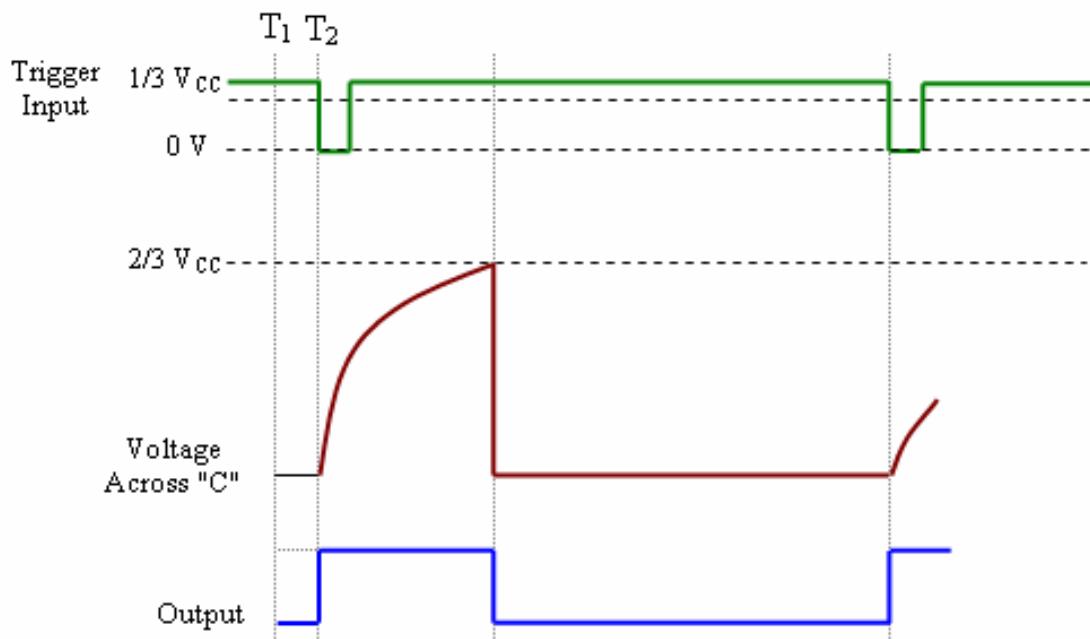

شكل ٣ - ٤٩ : الشكل الموجي للخرج في دائرة المذبذب أحادي الاستقرار وكذلك الجهد على المكثف.

مثال ٣ - ٤ (الجزء الخاص برسم الدائرة)

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة :

- دائرة الزمن timer ٥٥٥

- أرضي GROUND

- مقاومتان بقيمة $R_A = R_B = 1 K\Omega$

- مقاومة $R_L = 10 K\Omega$


- مقاومة $R_I = 2 K\Omega$

- نقطة فولت بقيمة (+V) ١٢ Volt


- مكثفات بقمية .١ micro Farad

مثال ٣ - ٤ (المحاكاة وقياس النتائج):

بعد رسم الدائرة المبينة في الشكل ٣ - ٥٠ - والمكونة من العناصر السابقة يمكن تنشيط أداة المحاكاة لنحصل على الشكل الموجي الموضح في الشكل ٣ - ٥١ - .

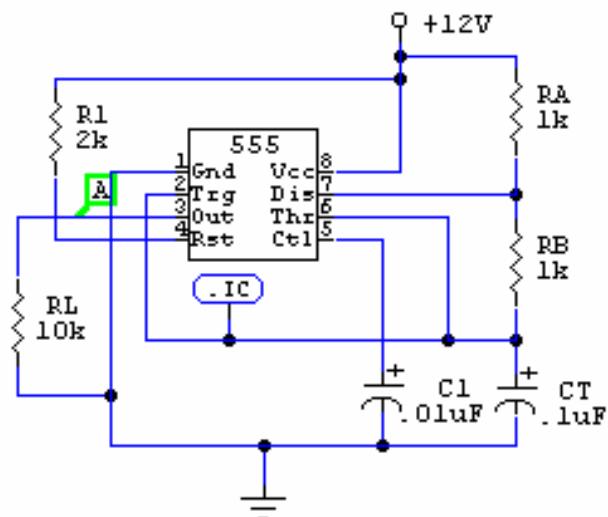

شكل ٣ - ٥٠ - : دائرة الزمن بعد توصيلها كمذبذب ثائي الاستقرار.

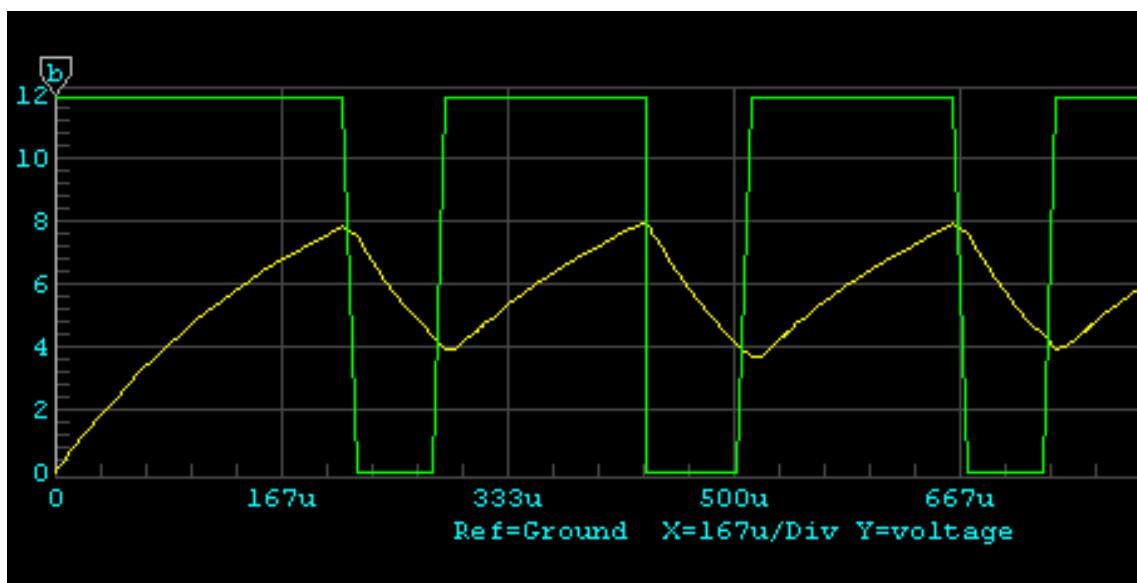

شكل ٣ - ٥١ - : الشكل الموجي للخرج والجهد على المكثف للمذبذب ثائي الاستقرار.


تمرين: وصل دائرة المزمن بحيث تعمل كمدبب أحادي الاستقرار باستخدام برنامج الرسم ثم ارسم الشكل الموجي لخرج الدائرة وشكل الجهد على المكثف وشكل نبضة القادح Trigger pulse .

٣- أمثلة على الدوائر الرقمية :

سوف نقوم باتباع الطريقة الفصل السابقة من هذه الوحدة وذلك في دراستنا لبعض الدوائر الرقمية.

مثال ٣- ٥ (الجزء النظري):

في الدائرة الرقمية المبينة في الشكل ٣- ٥٢- اكتب جدول الحقيقة للدائرة ثم تأكد من صحة النتائج عملياً

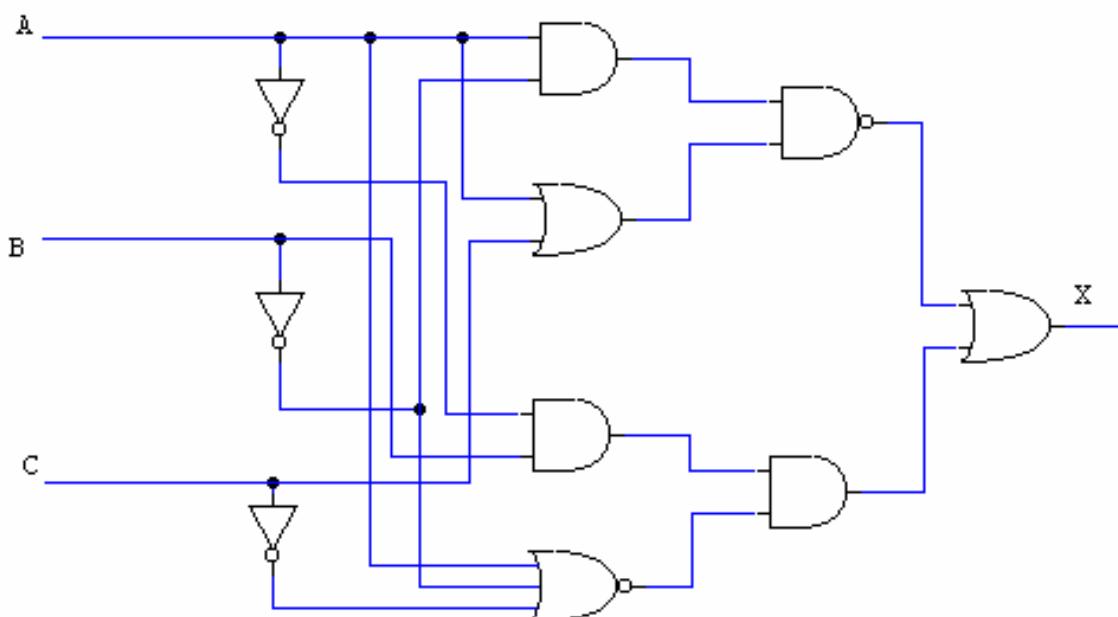

شكل ٣- ٥٢- : الدائرة الرقمية.

الحل :

إن جدول الحقيقة للدائرة هو الجدول المبين بالشكل ٣ - ١ . حيث إن لدينا ثلاثة مدخلات وبالتالي يكون عدد احتمالات الدخل $2^3 = 8$ وهي كما هو موضح بالجدول.

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


جدول ٣ - ١ : جدول الحقيقة للدائرة المنطقية.

مثال ٣ - ٥ (الجزء العملي الخاص برسم الدائرة):

العناصر المطلوبة لرسم الدائرة:


- ثلاثة بوابات من النوع العاكس (Inverter ٧٤LS٠٤)
- ثلاثة بوابات ٢ Input AND Gates (٢-In AND ٧٤LS٠٨)
- بوابة واحدة من النوع (٢ In-NOR ٧٤LS٠٢)
- بوابتان من النوع (٢-In OR ٧٤LS٣٢)
- بوابة واحدة من النوع (٢-In NAND ٧٤LS٠٠)
- ثلاثة مفاتيح منطقية Logic Switch ·V
- مصباح منطقي Logic Display

والآن يمكن رسم الدائرة باستخدام الطرق التي تم تعلمها في الوحدة السابقة وكذلك في المثال الأول في هذه الوحدة. حيث أنه بعد تحضير العناصر السابقة على نافذة الرسم يصبح شكل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٥٣ .

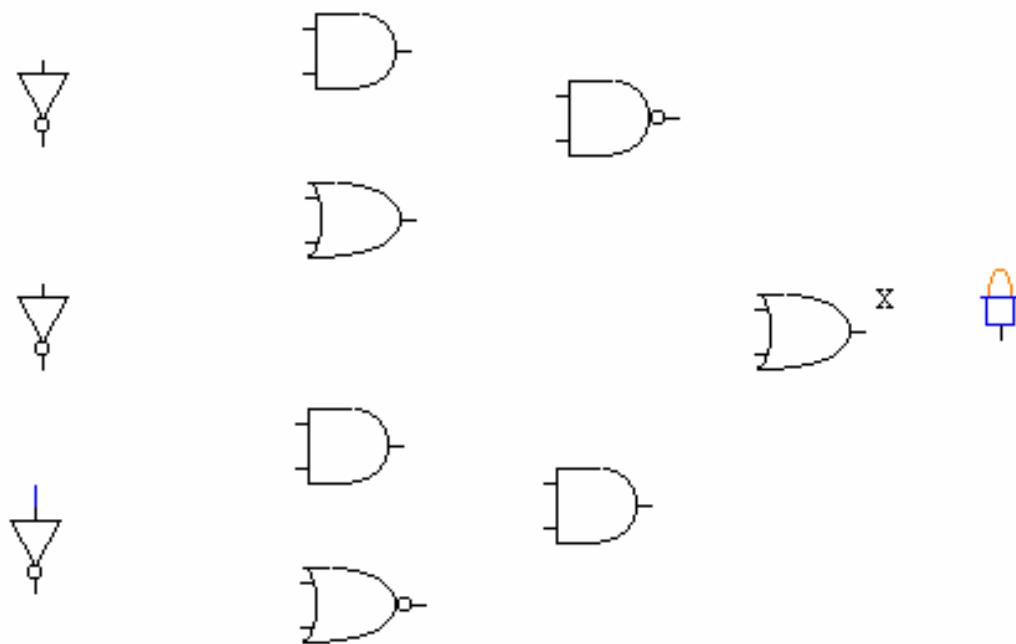

شكل ٣ - ٥٣ : العناصر بعد وضعها على نافذة الرسم.

والشكل ٣ - ٥٤ يوضح الدائرة بعد إكمال خطوط التوصيل في الدائرة والضغط على زر المحاكاة (الحالة الرقمية) وكذلك نستطيع أن نرى تطبيق السطر الأول من جدول الحقيقة للدائرة حيث أنه عندما نقوم بتوصيل جميع مفاتيح الدخل على الصفر فإن الخرج يكون HIGH حيث نجد أن المصباح مضاء كما يتبيّن من الشكل.

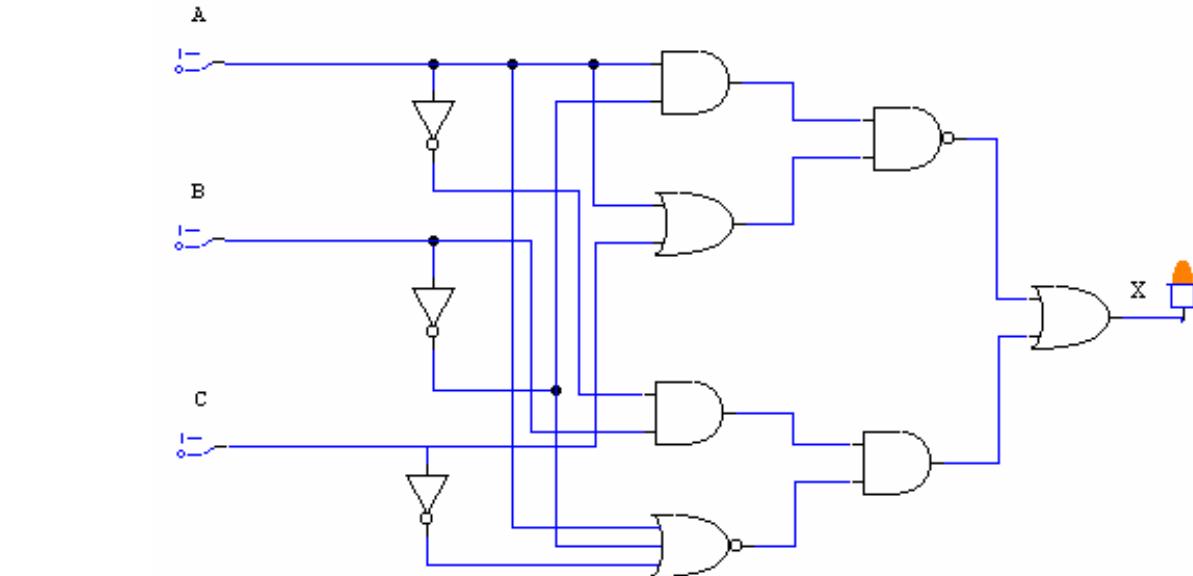

شكل ٣ - ٥٤ : الدائرة المنطقية بعد التوصيل والمحاكاة للسطر الأول من جدول الحقيقة للدائرة.


مثال ٣ - ٦ (الجزء النظري) :

في هذا المثال سنقوم معاً بدراسة القلاب من النوع JK حيث يوجد على شكل دائرة متكاملة رقمية هي ٧٤LS٧٦ حيث يوجد بها قلابان وكما هو موضح في الشكل ٣ - ٥٥ . قم بدراسة هذا القلاب نظرياً من خلال جدول الحقيقة. ثم قم برسمه عملياً مع التأكد من صحة جدول الحقيقة

الحل:

للقلاب الأول أربعة مدخلات وهي الدخلان K، J وكذلك مدخل الساعة CP1 وكذلك المدخلان $\overline{R_D}$ $\overline{S_D}$ ، حيث إن الدائرة الصغيرة لأي من المدخل تعني أنه لا يتم تنشيط تلك النقطة إلا عند الحافة السالبة أو الهابطة للتبضة وهذا يعني الانتقال من الوضع واحد منطقي إلى الصفر المنطقي. أن المدخل $\overline{R_D}$ وهو دخل غير متزامن ويعني ذلك أنه بوضع هذه النقطة من الدائرة على وضع المنطقي. وبغض النظر عن أي من المدخلات فإن قيمة Q تكون صفرًا LOW وبغض النظر عن أي من المدخلات فإن قيمة Q ستكون صفرًا Asynchronous Reset $\overline{S_D}$ تساوي صفرًا وهذا يعني أن قيمة Q ستتصبح واحدًا Asynchronous Set $\overline{R_D}$ وبغض النظر كانت قيمة $\overline{S_D}$ تساوي صفرًا فهذا يعني أن قيمة Q ستكون صفرًا LOW موصلين في نفس الوقت على الحالة عن أية مدخلات أخرى. نلاحظ أنه لا يمكن جعل $\overline{R_D}$ ، $\overline{S_D}$ موصلين في نفس الوقت على الحالة LOW

. أما إذا أردنا تشغيل هذا القلاب تزامنياً أي باستخدام نبضات الساعة CP1 فإننا نقوم عند ذلك بتوصيل الدخلين غير المترافقين على الوضع HIGH وبالتالي ينتج لدينا جدول الحقيقة الموضح في الجدول ٣-٢ .

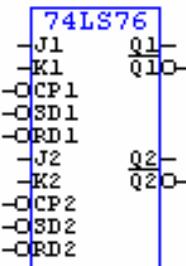

شكل ٣-٥٥ : الدائرة المتكاملة الرقمية للقلاب ٧٤LS٧٦.

طريق التشغيل	$\overline{S_D}$	$\overline{R_D}$	$\overline{C_p}$	J	K	Q	\overline{Q}
Asynchronous Set	L	H	x	x	x	H	L
Asynchronous Reset	H	L	x	x	x	L	H
Synchronous Hold	H	H	↓	.	.	q	\bar{q}
Synchronous Set	H	H	↓	1	.	H	L
Synchronous Reset	H	H	↓	.	1	L	H
Synchronous Toggle	H	H	↓	1	1	\bar{q}	q

جدول ٣-٢ : جدول الحقيقة للقلاب JK Flip Flop.

نلاحظ من الجدول السابق أنه لتشغيل القلاب السابق تزامنياً أي أن نبضة الساعة يكون لها تأثير على الدخل فإننا يجب أن نعطل وظيفة كل من $\overline{S_D}$ و $\overline{R_D}$ وعندما يمكن أن يكون لنبضات الساعة تأثير حيث نرى في السطر الثالث من الجدول أنه في حال كون المدخلات J,K تساوي أصفاراً وعندما تكون


حافة النبضة متحركة من الجزء الأعلى إلى الأسفل فإن الخرج \bar{Q} و Q يبقى كما هو ، أما في الحالـة الثانية وهي التي يمثلها السطر الرابع من جدول الحقيقة فإنه عندما تكون قيمة $J=1, K=0$ فإن قيمة $Q=1$ وهو ما يسمى بالوضع Set كما نلاحظ أن قيمة \bar{Q} هي عكس قيمة Q . أما عندما تكون قيمة $J=0, K=1$ فإن قيمة $Q=0$ وهو ما يسمى بالوضع RESET أما الحالة الأخيرة فهي حالة التبديل حيث أنه عندما تكون قيمة $J=K=1$ فإنه تحدث حالة تبديل بحيث أن قيمة Q الجديدة تساوي قيمة \bar{Q} السابقة أو القديمة وقيمة \bar{Q} الجديدة تساوي قيمة Q السابقة.

مثال ٣ - ٦ (الجزء العملي) :

العناصر المطلوبة لتكوين دائرة القلاب السابق هي :

- دائرة متكاملة رقمية من النوع 74LS76
- خمسة مفاتيح منطقية 5 Logic Switches
- مصباح منقطقي.
- أرضي GROUND حيث نلاحظ أنه يلزمـنا وضع الأرضي لأي دائرة في البرنامج.

ثم نقوم برسم الدائرة المبينة في الشـكل ٣ - ٥٦ .

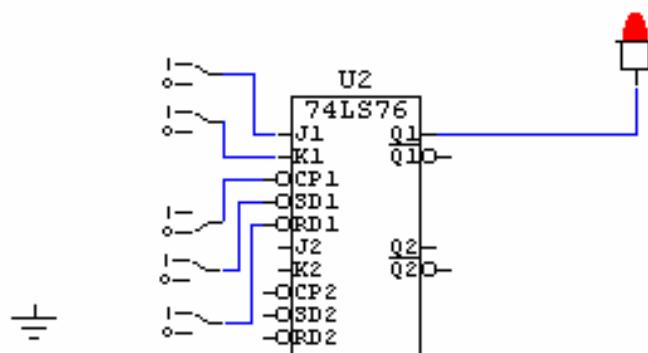

شكل ٣ - ٥٦ : دائرة القلاب JK بعد التوصيل.

مثال ٣ - ٦ (المحاكاة وقياس النتائج):

في دائرة القلاب وبعد توصيلها كما في الشكل السابق فإننا نقوم بالنقر على أداة المحاكاة في الحالة الرقمية ثم نقوم بعمل الخطوات التالية:

١ - نقوم بالتأكد من السطر الأول من جدول الحقيقة وذلك بأن نوصل المفتاح المنطقي المتصل ب \bar{S}_D بالقيمة صفر والتأكد من أن المفتاح المنطقي المتصل ب \bar{R}_D متصل بالواحد المنطقي وبغض النظر عن أية مفاتيح أخرى نجد أن المصباح المنطقي يضئ.

٢ - نقوم بارجاع المفتاح المنطقي المتصل ب \bar{S}_D بالواحد المنطقي ثم نقوم بتوصيل \bar{R}_D إلى الصفر المنطقي وعندما نلاحظ أن المصباح المنطقي ينطفئ وعندما نقوم بتوصيل المفتاح المنطقي المتصل ب \bar{R}_D بالواحد المنطقي المنطقي .

٣ - نقوم بعد ذلك بالتحقق من جدول الحقيقة للأسطر الأربع الباقية من جدول الحقيقة وذلك بالتأكد من توصيل \bar{S}_D و \bar{R}_D إلى الواحد المنطقي وذلك لإلغاء تأثيرهما على الدائرة وهو ما قد تم تهيئته في الحالة السابقة، ثم نقوم بعد ذلك بالتأكد أيضاً من أن المفتاح المتصل بنسبة الساعة على الوضع HIGH أو الواحد المنطقي ثم نقوم بجعل قيمة $J=K=0$ وهذا يعني حالة الإمساك أي الإبقاء على الوضع السابق حيث نجد أنه بتشييط الساعة وذلك بوضع المصباح المنطقي المتصل بالساعة من الواحد المنطقي إلى الصفر وهذا يعني السهم النازل في الجدول السابق ويعني التحرك من القيمة العالية إلى القيمة الأقل أو من الحافة الموجبة إلى الحافة السالبة أو من الواحد المنطقي إلى الصفر المنطقي حيث نجد أن المصباح المنطقي يبقى على حالته السابقة وهي أنه يبقى مطفأً.

٤ - بعد ذلك نقوم بإرجاع المفتاح المنطقي المتصل بالساعة إلى الواحد المنطقي ثم

نقوم بـ تغيير قمية كل من J , K ثم نقوم بـ تغيير وضع المفتاح المنطقي المتصل بنسبة الساعة من الواحد المنطقي إلى الصفر المنطقي.

٥ - نكرر الخطوات السابقة لبقية جدول الحقيقة الخاص بهذا القلاب وذلك

للتأكد من النتائج التي في الجدول.

مثال ٣ - (الجزء النظري) :

في المثال السابق قم بالغاء المفتاح المنطقي الموصى بنبضات الساعة واستبدله بمولد النبضات وقم برسم الدائرة السابقة بعد التغيير ثم أرسم الشكل الموجي للخرج في حالة التبديل . Toggle .


الحل:

كل ما نقوم بعمله هنا هو توصيل الدخلين J, K بالواحد المنطقي مع التأكد من توصيل كل من S_{DI} , R_{DI} بالواحد المنطقي ثم بتوصيل مولد النبضات بالقلاب ومن ثم تشغيل الدائرة.

مثال ٣ - (الجزء العملي الخاص برسم الدائرة):

"العناصر المطلوبة لرسم الدائرة"

- نفس عناصر الدائرة السابقة مع استبدال المفتاح المنطقي المتصل بالساعة بمولد النبضات pulser وكما هو موضح في الشكل ٢ - ٥٧ . كذلك نحتاج لتوصيل نقطتي فحص TP_1, TP_2 وذلك من أجل فحص الدائرة ورسم الشكل الموجي للخرج عند هاتين النقطتين. وهذا الفاحص نستطيع البحث عنه من قائمة Devices ثم اختيار Scope ثم البحث عن الفاحص تحت مسمى Search .

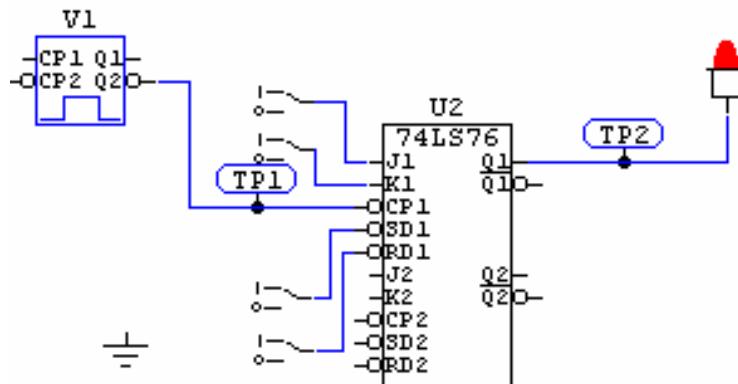


شكل ٣ - ٥٧ : القلاب بعد توصيل مولد النبضات به.

مثال ٣ - ٧ : (المحاكاة وقياس النتائج)

لعمل المحاكاة لدائرة القلاب نقوم باتباع الخطوات التالية:

١ - نقوم باختيار قائمة Digital Options ومنها نختار Simulation حيث نحصل على النافذة

. ٥٨- ٣ . الموضحة بالشكل ٣ .

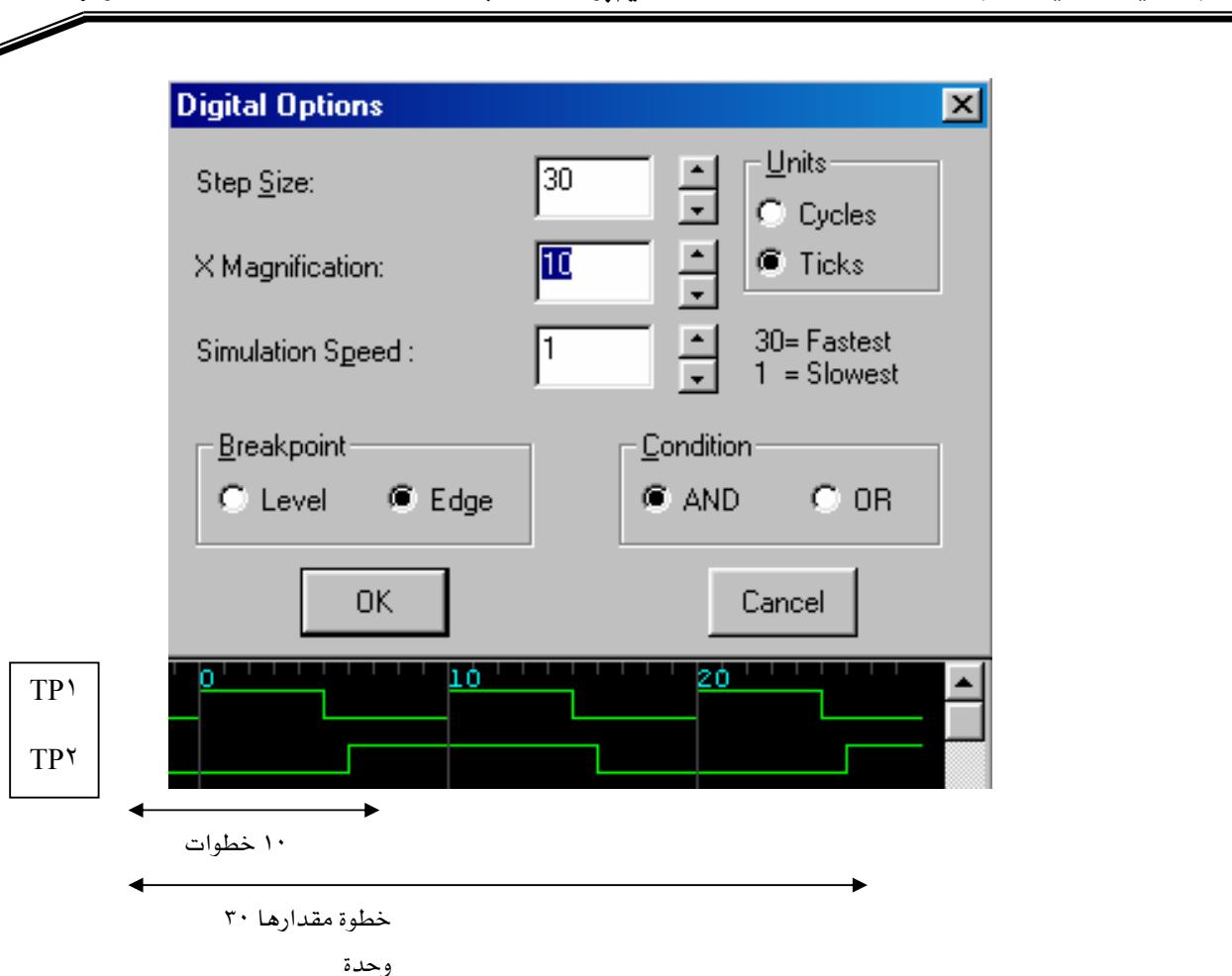


شكل ٣ - ٥٨ : النافذة التي تظهر عند اختيار Digital Options.

حيث نجد أنه قد اخترنا مقدار الخطوة التي تم فيها المحاكاة وتساوي ٣٠ وحدة حيث نرى في الشكل الموجي أن المحاكاة قد تمت في خطوة مقدارها يساوي ٣٠ وحدة ثم اخترنا مقدار عرض النسبة على الإحداثي السيني وتساوي هنا ١٠ وحدات وهو أيضاً ما نلاحظه على رسم الشكل الموجي . وكذلك تم اختيار مقدار سرعة المحاكاة وهو الرقم ١ ويدل على أبطأ سرعة بينما أعلى سرعة تتم بإختيار الرقم ٣٠ . بقي علينا أن نختار نقط القطع Breakpoint التي تتم عندها المحاكاة وكذلك الحال Condition حيث أثنا هنا اخترنا Edge, And

كما لا ننسى أن نقوم بإرجاع حالة المحاكاة إلى الوضع الابتدائي وذلك باختيار أداة الوضع الابتدائي للمحاكاة

المحاكاة لخطوة واحدة . كما نلاحظ أنه عندما نختار Edge-And من نافذة المحاكاة الرقمية السابقة ثم نقوم بتشغيل عملية المحاكاة المستمرة وذلك باختيار أداة تشغيل المحاكاة فإننا سنرى شكل موجي مستمر في التحرك كما يظهر من الشكل ٣ - ٥٩ .

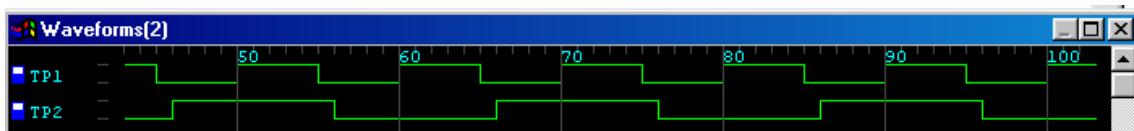


شكل ٣ - ٥٩ : الشكل الموجي المستمر.


نلاحظ أن القلاب السابق J-K Flip Flop يقوم بتقسيم الترد الداخل عليه بقدر يساوي ٢ . فمثلاً عندما يكون تردد الدخل للقلاب يساوي ١٠ KHz فإن تردد الخرج يساوي النصف أو ٥ KHz . كما أنه لو أدخلنا الترد الخارج من القلاب الأول وهو KHz ٥ كنبضات ساعة لقلاب آخر مع الاحتفاظ بقيمة كل من $J=K=1$ فإننا نحصل على تردد مقداره ٢.٥ KHz وذلك عند خرج القلاب الثاني وهذه الخاصية يستفاد منها في عمل العدادات .

٤- ١- العدادات Counters

إن فكرة العدادات تقوم أساساً على فكرة تقسيم الترد الذي ذكرناه في الجزء السابق من هذه الوحدة . والعدادات قد تقوم بالعد تصاعدياً مثل ١,٢,٣,٤,٥,٦,٧ أو تنازلياً مثل ٧,٦,٥,٤,٣,٢,١ أو تقوم بالعد ولقيم معينة مثلاً ٢,٤,٦,٨,١٠ وهكذا . والعدادات إما أن تعمل على نبضات الساعة أي أن الساعة Clock تكون موصولة على دخل الساعة لكل قلاب على التوازي وتسمى في هذه الحالة عدادات تزامنية وقد تكون تصاعدية أو تنازلية . وقد تعمل بطريقة أن خرج كل قلاب يكون دخل عند نبضات الساعة للقلاب الذي يليه وهكذا مع ملاحظة توصيل جميع قيم J,K على الواحد المنطقي . والشكل ٣ - ٦٠ يوضح طريقة توصيل عداد لا تزامني أما الشكل ٣ - ٦١ فيوضح طريقة توصيل عداد تزامني .

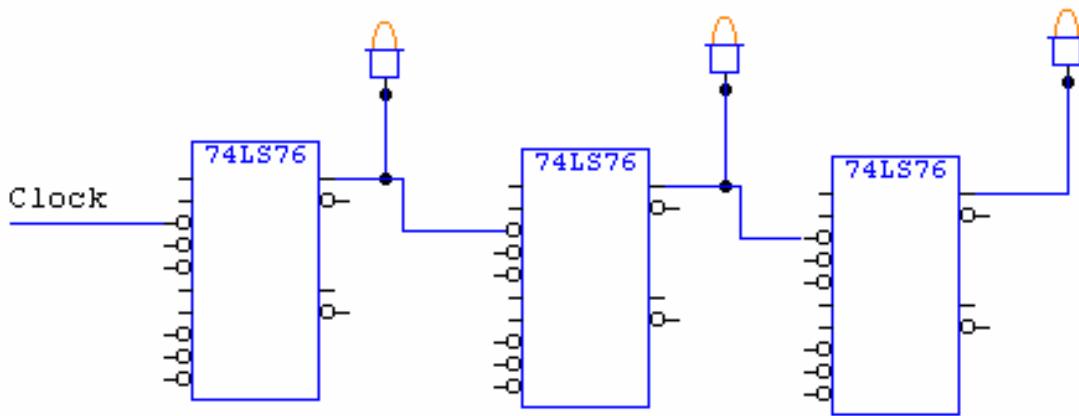

شكل ٣ - ٦٠ - طريقة توصيل عداد لا تزامني.

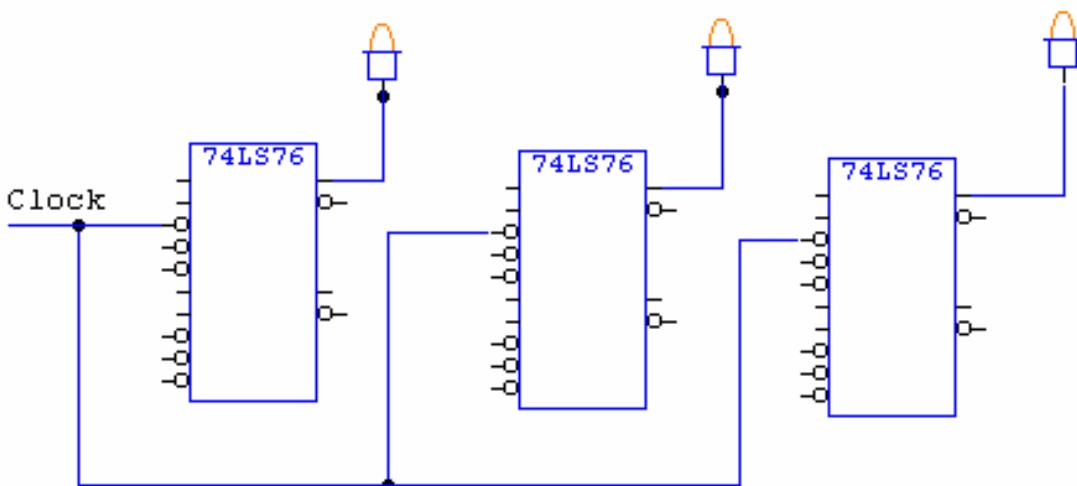

شكل ٣ - ٦١ - طريقة توصيل عداد تزامني.

هناك شيء مهم بالنسبة للعدادات وهو المعامل MOD حيث إن العداد الذي معامله مثلاً 6 يقوم بعد ستة حالات أو أرقام مثلاً العداد الذي معاملة يساوي 5 يقوم بالعد $0, 1, 2, 3, 4$ حيث أنه قام بعد خمسة أرقام وتشمل الصفر وتوقف عند الرقم 4 . وحتى نفهم آلية عمل العدادات سنقوم بدراسة بعض الأمثلة كما يلي :

مثال ٣ - ٨ (الجزء النظري):

صمم عدداً تصاعدياً معامله ٦ MOD

الحل :

هذا العداد معامله يساوي ٦ ولذا فهو يقوم بعد الأرقام التالية تصاعدياً من صفر إلى خمسة وستة أرقام وهي : $0, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000$ وهذا العداد لا يقوم بعد الرقم الثمانة $110_8 = 6_{10}$ وبالتالي عندما يصل هذا العداد عند الرقم ٦ فإنه يجب أن يرجع إلى الصفر ويعيد عملية العد ولا يظهر الرقم ٦ . لذا فإنه يمكن تصميم هذا العداد وذلك باستخدام ثلاثة قلابات من نوع JK حيث سنقوم باستخدام ثلاثة دوائر متكاملة رقمية من النوع ٧٤LS٧٦ حيث إن كل دائرة متكاملة تحتوي على قلابين أي باستخدام ثلاثة قلابات نستطيع أن نستخدم دائرتين متكاملتين وسيزيد عندنا في هذه الحالة قلاب واحد . ولكن للتوضيح سنقوم كما أسلفنا باستخدام ثلاثة دوائر متكاملة رقمية . وبعد معرفة شرط توقف العداد وهو أنه عندما يصل إلى الرقم ٦ يتوقف وهنا يمكن استخدام بوابة NAN ذات مدخلين ونقوم بإدخال الخانتين الثانية والثالثة من الرقم ٦ وهاتان الخانتان تساويان ١ بحيث أن خرج البوابة عندما يصل العداد للعدد ٦ تدخل الخانتين الثانية والثالثة من العدد 110_8 أي خرج القلابين الثاني Q_1 والثالث Q_2 (في أقصى اليمين وكما هو موضح في الشكل ٣-٦٢) إلى البوابة NAND فيصبح خرج البوابة في هذه الحالة يساوي صفرًا LOW وحيث أن خرج البوابة موصل على الدخل غير المترافق $\overline{R_D}$ لهذا سيتم تصفير العداد وبالتالي لن يقوم بعد الرقم ٦ بل سيتم تصفيره بحيث يقوم بالعد مرة أخرى من صفر إلى خمسة . ونلاحظ في هذا المثال أن الدخل غير المترافق $\overline{S_D}$ قد تم توصيله بالواحد المنطقى .

مثال ٣ - ٨ (الجزء العملي الخاص برسم الدائرة):

العناصر اللازمة لتكوين الدائرة:

- بوابة NAND Gate ٧٤LS٠٠

- ثلاثة قلابات من نوع J-K Flip Flop ٧٤LS٧٦


- ثلاثة مصابيح منطقية

- مفاتيحان منطقيان Logic Switch

- مولد نبضات Pulser

- أرض GROUND

نقوم برسم الدائرة في هذا التمرين وهي كما هو مبين في الشكل ٣ .٦٢-

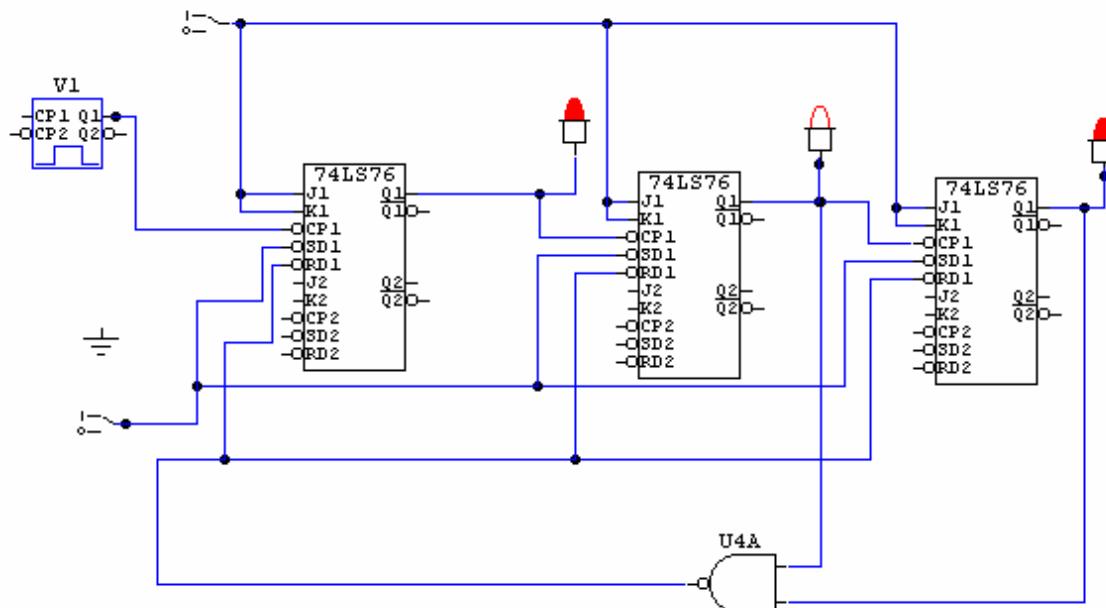

شكل ٣ .٦٢- : دائرة العداد التصاعدي اللاتزامي والذي معامله يساوي ٦.

مثال ٣ - ٨ (المحاكاة وقياس النتائج)

لتشغيل الدائرة يتبع ما يلي :

- 1 - يوصل المفتاح المنطقى العلوى على واحد منطقى كما هو مبين في الشكل السابق ومعناه أن $J=K=1$ لكل القلابات.

- 2 - نقوم بتشغيل أداة المحاكاة ثم نقوم بوضع المفتاح السفلى (الجزء الأيسر من الشكل) على الوضع واحد منطقى.

الخطوة التالية هي أننا نقوم بمراقبة العداد حيث نراه يقوم بالعد ٥,٤,٣,٢,١,٠ وعندما يصل إلى الرقم ٦ نراه يرجع للصفر من جديد.

تمرين: قم بتصميم عداد تزامني لا تزامني Asynchronous Binary Down Counter معاملة ٦ أيضاً كما في المثال السابق بحيث يقوم بعد الأعداد ٦,٢,٣,٤,٥,٦,٧

مثال ٣ - ٩ (الجزء النظري) :

استخدم الدائرة المتكاملة الرقمية LS193 Presettable binary up/down counter وهو عداد تزامني تصاعدي تزامني قابل للضبط ومعناه أنه يمكن وضع أي قيمة بحث يقوم بالعد إليها تصاعدياً أو منها تزامنياً مثلاً يمكن تحميل العداد بالقيمة ٩ ثم يمكن تشغيله بحيث يقوم بالعد تصاعدياً إلى التسعة أو تزامنياً من التسعة إلى الصفر وهكذا. قم بتجربة هذه الدائرة المتكاملة الرقمية بحيث تعد تزامنياً من ٩ إلى الصفر ثم ارسم الشكل الموجي للخرج

الحل:


هذا العداد هو عبارة عن عداد تزامني معامله ١٦ أي أنه يقوم بعد الأعداد من ٠ إلى ١٥ والشكل المنطقي لهذا العداد كما هو مبين في الشكل ٣-٦٣. حيث إن الدخل مكون من المدخلات: D,D,D,D,Q,Q,Q,Q. أما المخرجات فهي Q₇,Q₆,Q₅,Q₄. أما بالنسبة لبقية النقاط أو الأرجل للدائرة ماعدا الرجلين Clock Pulse Up وClock Pulse Down. النقطة CPU فتعني العد تصاعدياً Up حيث هي توصيات الأرضي والجهد Vcc. وكذلك C_{PD} وتعني إذا أردنا أن نعد تصاعدياً فيجب توصيل هذه الرجل على الواحد المنطقي. أما TCU وتعني نهاية العد تزامنياً PL فهي تحميل المدخلات على التوازي. أما Terminal Count Up T_{CD} فتعني نهاية العد تزامنياً MR. وتعني تصفيير العداد من البداية Master Reset كما هو مبين في الشكل ٣-٦٣.

١ - هنا نقوم بتوصيل النقطة TCD بالنقطة PL بحيث إذا وصل العداد للرقم ٦ تصدر إشارة صغيرة من الطرف TCD وتصل إلى PL مما يعني تحميل القيمة التي في المدخلات إلى العداد بحيث تظهر في الخرج. هنا في هذه الحالة نقوم بالضغط بزر الفأرة الأيسر داخل المفتاح السادس عشر بحيث نصل إلى الرقم ٦.


٢ - قمنا هنا بتوصيل مفتاح سداسي عشري Hex Key على المدخلات بدلاً من توصيل أبعة مفاتيح منطقية حيث أنه إذا عندما يكون لدينا أربعة مفاتيح منطقية في الدخل فإنه يمكننا العد من صفر إلى خمسة عشر أو من ٠ إلى ١٦ F، والمفتاح السداسي عشري يقوم بذلك النوع من العد. ثم بدلاً من توصيل ملبات منطقية على الخرج فإننا نقوم بتوصيل أداة عرض سداسي عشرية Hex Display. كما في الشكل ٣.

٣ - بعد ذلك نقوم بتوصيل النقطة CPD بمولد الكلمات والنقطة CPU بمفتاح منطقي على الواحد.

٤ - نقوم بتوصيل المفتاح السداسي عشري كوحدة إدخال بدل المفاتيح المنطقية على المدخلات D,D,D,D و كذلك نقوم بتوصيل مخرجات الدائرة Q,Q,Q,Q إلى أداة عرض سداسي عشرية كما هو مبين في الشكل ٣.

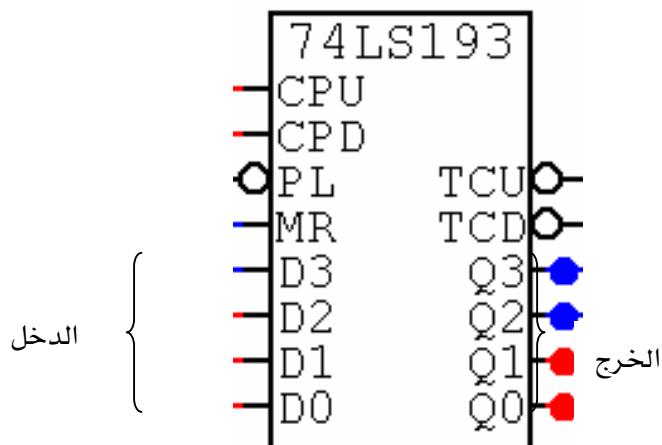


شكل ٣ - ٦٣ : الشكل المنطقي للعداد التزامني 74LS193.

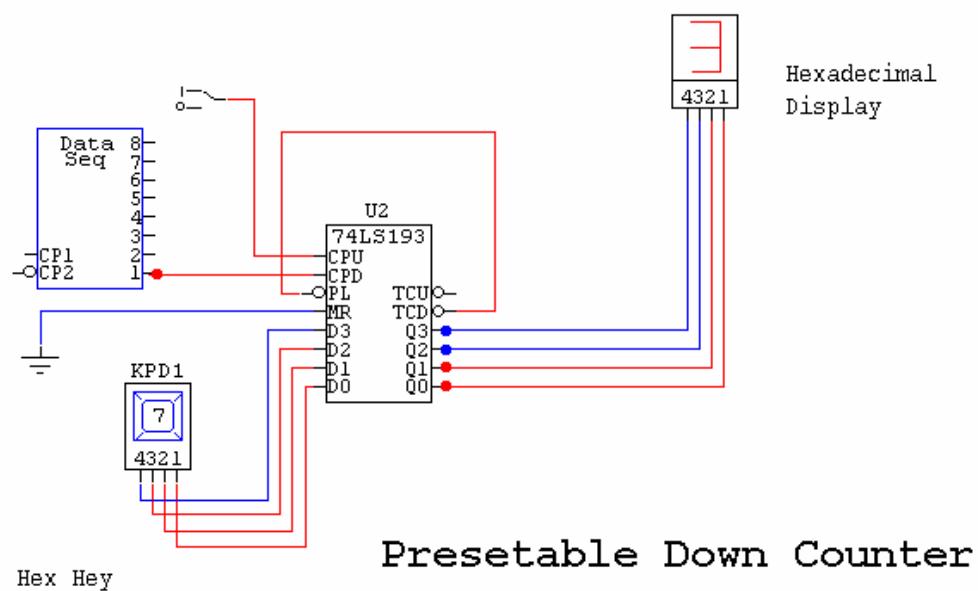


شكل ٣ - ٦٤: دائرة العداد التتالي باستخدام الدائرة المتكاملة الرقمية ٧٤LS١٩٣.

- نقوم الآن بضبط مولد الكلمات وذلك بالنقر على زر الفأرة الأيسر على مولد الكلمات مرتين فتظهر لنا النافذة المبينة في الشكل ٣ .

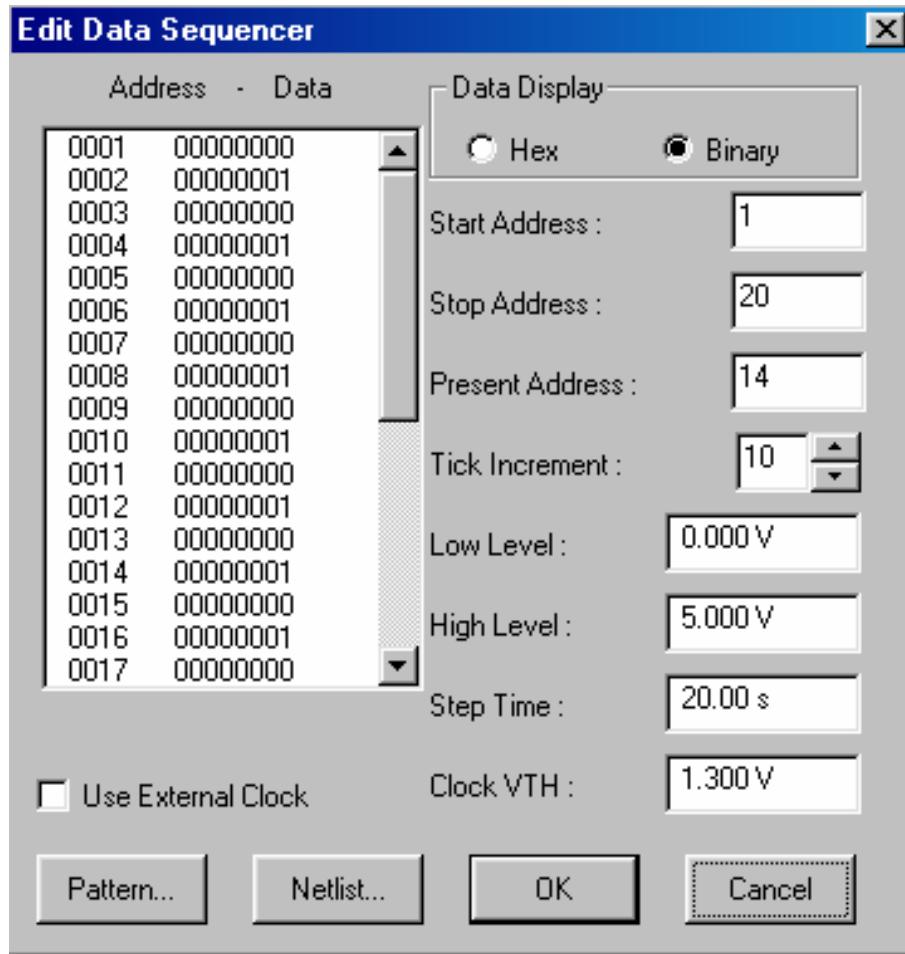


شكل ٣ -٦٥ : نافذة ضبط مولد الكلمات.

٦ - أدخل الرقم ٢٠ في المستطيل أمام Stop Address وكذلك الرقم ١٠ أمام Tick Increment ولتعديل البيانات في المستطيل الكبير كما في الشكل السابق فإنه يجب النقر بزر الفأرة الأيسر مرتين على كل قيمة لنحصل على النافذة المبينة في الشكل ٣ -٦٦ .

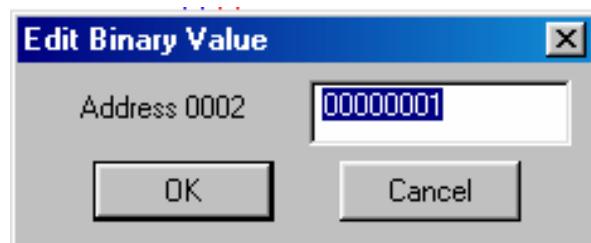

شكل ٣ -٦٦ : النافذة التي تظهر عند النقر مرتين على البيانات في المستطيل الكبير للشكل السابق.


نقوم بتعديل بيانات كل سطر على حدة بتكرار نفس عملية النقر والضغط على الاختيار OK بعد تعديل كل نتيجة أو نضغط Enter على لوحة المفاتيح. وبعد تعديل البيانات كما في الشكل ٣ - ٦٥ نقوم بالضغط على الزر Pattern حيث تظهر لنا النافذة المبينة في الشكل ٣ - ٦٧ .

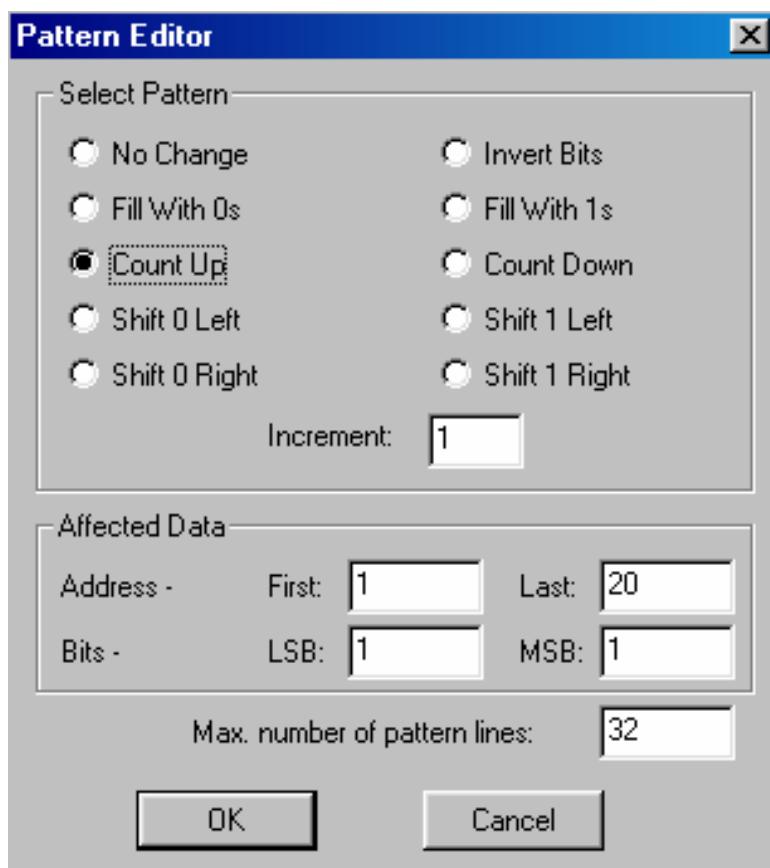

شكل ٣ - ٦٧ : النافذة التي تظهر عند الضغط على الزر Pattern.

حيث نقوم باختيار Count Up وبعدها نقوم بالضغط على OK بحيث إذا اخترت النافذة في الشكل السابق يبقى لدينا النافذة التي في الشكل ٣ - ٦٥ حيث نقوم أيضاً بالضغط على OK .


الخطوة التالية هي الذهاب إلى قائمة المحاكاة Simulation ثم النقر على Analysis - ٧ حيث تظهر لنا النافذة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٦٨ .

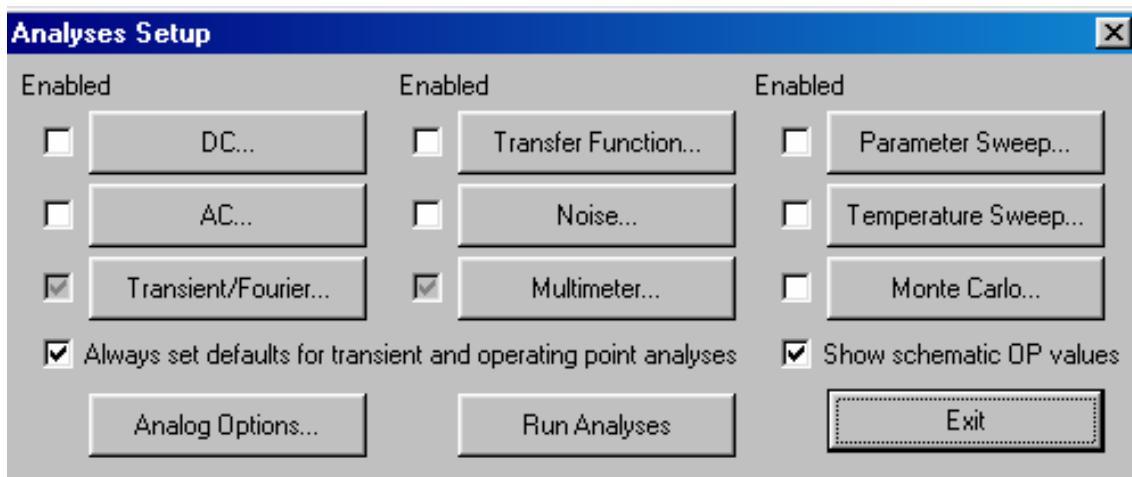

شكل ٣ - ٦٨ : النافذة التي تظهر عندما نضغط على الاختيار Analysis Setup

حيث نقوم بالتأكد من أن الاختيار Always set defaults for transient and operating point مؤشر عليه ثم نقوم بالضغط على analysis . Exit

- الآن نقوم بوضع الفاحص Scope ثم بالنقر على أداة الشكل الموجي أو الذهاب إلى Display Waveforms ثم النقر على الزر Simulation واحدة مرتين فتحصل على الشكل ٣ - ٦٩ .

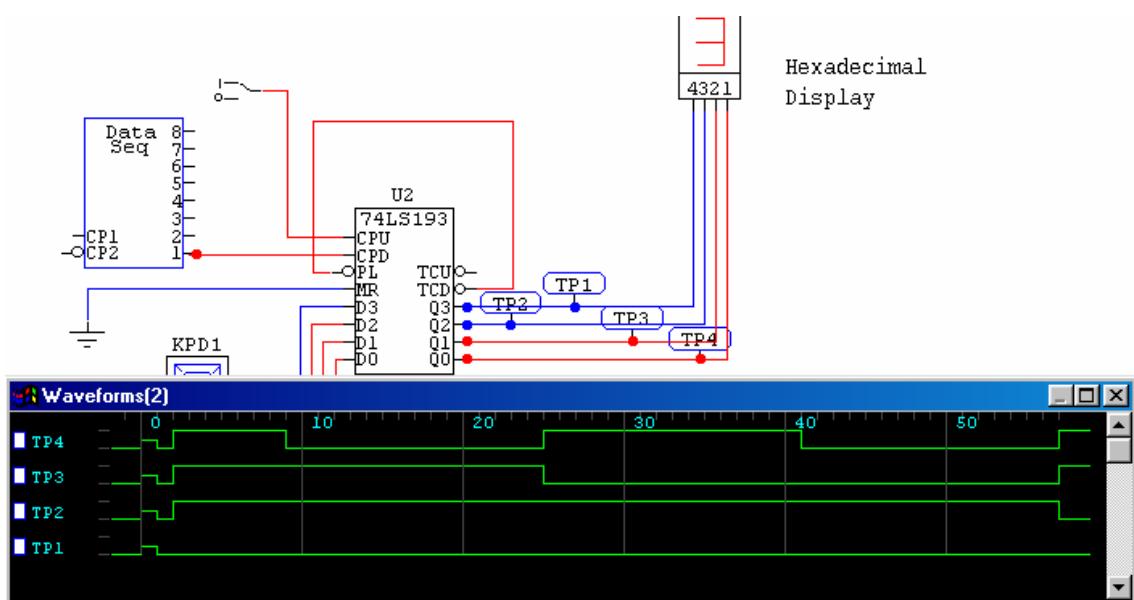


شكل ٣ - ٦٩ : الدائرة بعد المحاكاة

تمرين: أعد نفس التمرين السابق ولكن يجعل العداد تصاعدياً مع رسم الشكل الموجي للخرج

٣- ٣- ٢- مسجل الإزاحة : Shift Register

إن مسجلات الإزاحة عبارة عن توصيل عدد من القلابات مع بعضها بحيث يمكن أن يكون دخول البيانات إما على التوازي Parallel أو التسلسل Serial وكذلك الأمر بالنسبة للمخرجات فيمكن أن تكون على التوازي أو على التسلسل. كما في الشكل ٣ - ٧٠ .

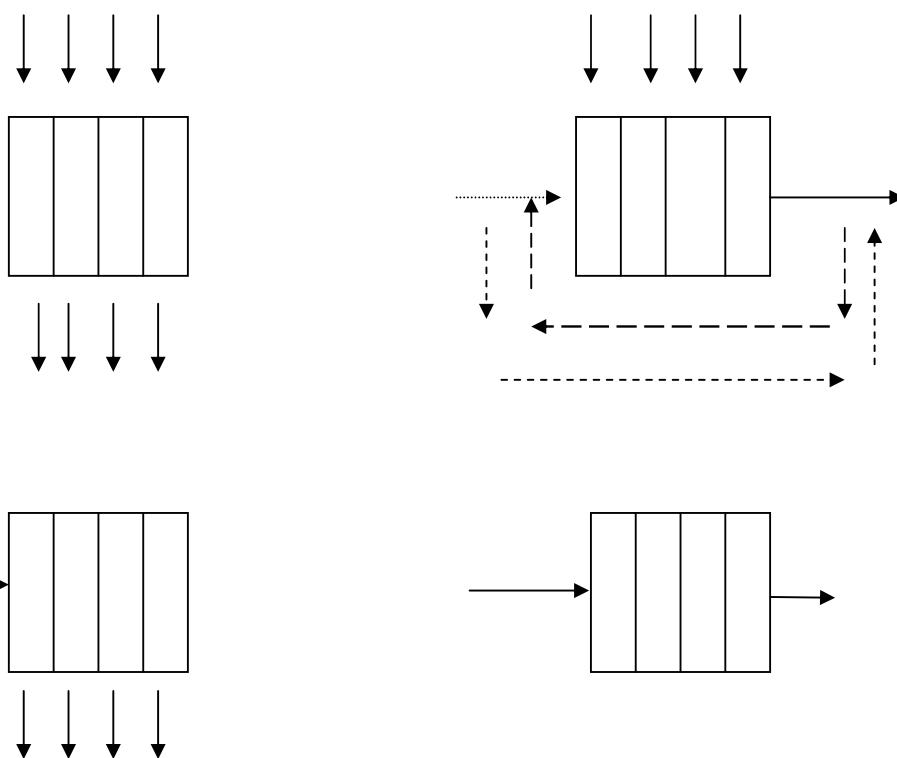

شكل ٣ - ٧٠- : أنواع دخول وخروج البيانات على مسجل الإزاحة حيث تدل الأسهم الدالة على نوع الدخل

(توازي، توالى) والأسهم الخارجية من الشكل تدل على نوع الخرج .

نلاحظ على الشكل السابق أنه يمكن أن نجعل البيانات تدور من الدخل للخرج كما يمكن أن تدور بالعكس. كما أنه يمكن أن يستخدم مسجل الإزاحة في عمليات نقل البيانات بين الحواسيب. فمثلاً يمكن لحاسِب إلى أن يقوم بنقل البيانات إلى مسجل الإزاحة على التوازي ويقوم مسجل الإزاحة بنقلها مثلاً على خط تلفون باستخدام المودم على التسلسُل إلى حاسِب آخر حيث يقوم ذلك الحاسِب باستقبال البيانات المرسلة من الحاسِب الأول عن طريق مسجل إزاحة على التوازي من خط التلفون باستخدام مودم آخر بحيث يقوم في بتحويل هذه البيانات على التوازي وهذا يعتبر تطبيقاً


لإستخدام مسجل الإزاحة في نقل البيانات في الحاسوبات. ولفهم آلية عمل مسجل الإزاحة سوف نقوم بدراسة التمرين التالي.

مثال ٣ - ١٠ (الجزء النظري)

لمسجل الإزاحة ٧٤LS194 قم بدراسة جدول الحقيقة لهذا المسجل مع رسم الدائرة ومحاكاتها لإثبات جدول الحقيقة

الحل:

إن مسجل الإزاحة هذا شائع الاستعمال حيث يقوم بإدخال البيانات على التوازي أو التسلسلي كما أنه يقوم بإخراج هذه البيانات على التوازي أو التسلسلي والشكل ٣ - ٧١ يبين الشكل المنطقي لمسجل الإزاحة من هذا النوع .

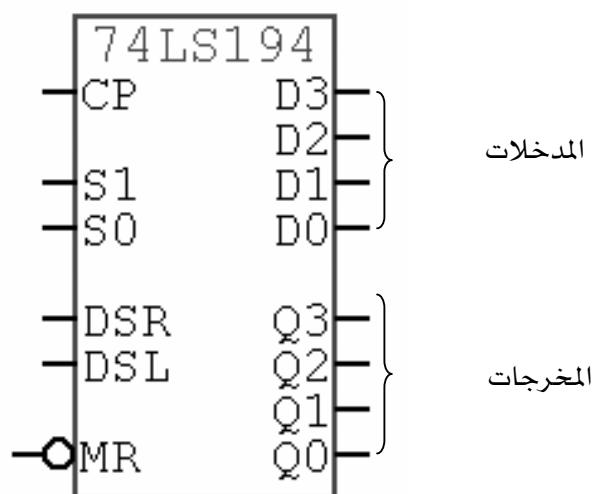


شكل ٣ - ٧١ : الرمز المنطقي لمسجل الإزاحة ٧٤LS194.

ويمكن تبسيط فهم الدائرة المتكاملة الرقمية في الشكل السابق وذلك بشكل أوضح كما في الشكل

. ٧٢- ٣

دخل على التوازي أو على التسلسل

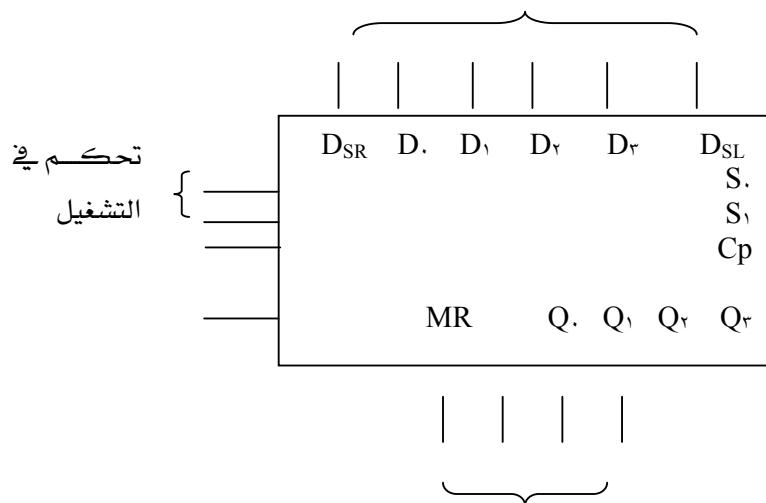

خرج على التوازي أو على التسلسل

شكل ٣ - ٧٢ : الدائرة المتكاملة الرقمية بعد رسمها بشكل أوضح.

في الشكل السابق نجد مايلي :

- يوجد مسجل الإزاحة في الشكل السابق خطوط لإدخال البيانات على التوازي وهي :

.D., D_1, D_2, D_2

- الدخل D_{SR} يعني دخلاً على التسلسل من اليمين.

- الدخل D_{SL} يعني دخلاً على التسلسل من اليسار.

Cp - تمثل نبضة الساعة.

وتعني تصفير المسجل أي جعل الخرج أصفاراً إذا ما تم

. توصيل هذه النقطة على الصفر أو LOW

- المخرجات لهذا المسجل هي : $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

أما جدول الحقيقة لهذا المسجل كما هو مبين في الشكل ٣ - ٣ .

الحالة	Cp	\overline{MR}	S_1	S_2	D_{SR}	D_{SL}	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
مسح	X	L	X	X	X	X	L	L	L	L
إمساك	X	H	.	.	X	X	q_0	q_1	q_2	q_3
زحف لليسار	↑	H	1	.	X	L	q_1	q_2	q_3	L
زحف لليسار	↑	H	1	.	X	H	q_1	q_2	q_3	H
زحف لليمين	↑	H	.	1	L	X	L	q_0	q_1	q_2
زحف لليمين	↑	H	.	1	H	X	H	q_0	q_1	q_2
تحميل توازي	↑	H	1	1	X	X	d_0	d_1	d_2	d_3

جدول ٣ - ٣ : جدول الحقيقة لمسجل الإزاحة ٧٤ LS194

وبالنظر في الجدول السابق نجد أن :

- عندما تكون قيمة \overline{MR} تساوي صفرًا منطقياً فإن جميع المخرجات تكون أصفاراً وبغض النظر عن أية مدخلات أخرى وهذا ما يشير إليه السطر الأول من جدول الحقيقة.
- عندما تكون قيمة \overline{MR} تساوي HIGH بينما $S_1 = S_2 = 0$ فإن هذا يعني الحفاظ على الحالة السابقة أو قيمة الخرج السابق وهذا ما يشير إليه السطر الثاني من جدول الحقيقة.
- أما عندما يكون قيمة الدخل $S_1 = 1, S_2 = 0$ في وجود \overline{MR} تساوي HIGH فإن ذلك يعني الإزاحة لليسار حيث تنتقل القيمة الموجودة على D_{SL} إلى Q_3 سواء كانت L أو H بينما تنتقل القيمة التي في Q_2 إلى Q_1 والقيمة التي كانت في Q_1 إلى Q_2 وهذا ما يشير إليه السطران الثالث والرابع من جدول الحقيقة السابق.
- وعندما تكون قيمة $S_1 = 0, S_2 = 1$ في وجود \overline{MR} تساوي LOW فإنه تحدث عندنا هنا إزاحة لليمين بمقدار خانة واحدة بحيث أن محتويات الخانة D_{SR} تنتقل إلى الخانة Q_2 في الخرج ومحتويات Q_1 تنتقل إلى Q_3 وكذلك محتويات Q_3 تنتقل إلى Q_2 وأخيراً محتويات Q_2 تنتقل إلى Q_1 .
- أما في حالة كون $S_1 = S_2 = 1$ ففي هذه الحالة نستطيع إدخال البيانات على التوازي بحيث تظهر على الخرج في نفس الوقت ، وهذا ما يشير إليه السطر الأخير من جدول الحقيقة السابق.
- يجب ملاحظة أن السهم ↑ يدل على أن التغيير في مسجل الإزاحة يتم عندما تنتقل من القيمة LOW إلى القيمة HIGH. لاحظ ذلك عند إجراء عملية المحاكاة.

مثال ٣ - ١٠- (الجزء العملي الخاص برسم الدائرة) :

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة هي :

- دائرة متكمالة رقمية ٧٤LS194 .


- ستة مفاتيح منطقية Logic Switch

- مفتاح سداسي عشري Hex Switch

- أربعة مفاتيح منطقية.

- GROUND

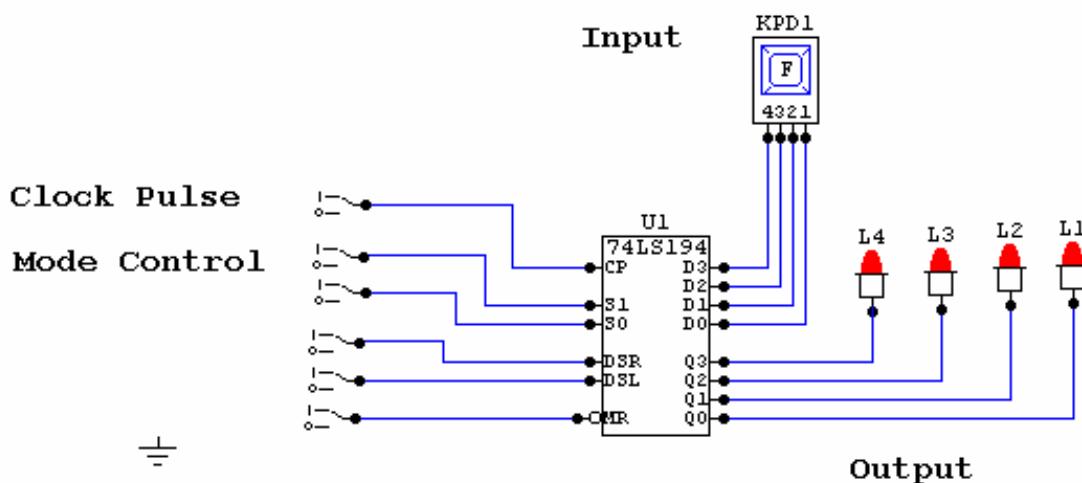حيث أن الدائرة المطلوبة مبينة في الشكل ٣ . ٧٣-



4-bit bidirectional universal Shift Register


شكل ٣ : مسجل الإزاحة ٧٤LS١٩٤

مثال ٣ - ١٠ - (المحاكاة وقياس النتائج) :

والآن يمكن التأكد من جدول الحقيقة عملياً كما يلي :

- ١ - قبل بدء عملية المحاكاة سنقوم بضبط قيمة المفتاح السداسي عشرى وذلك بالنقر على زر الفأرة الأيسر عدة مرات وإلى أن نحصل على الرقم العشري ٩ ويكافئ في النظام الثنائى ١٠٠١ . بعد ذلك نقوم بضبط المفاتيح المنطقية على النحو التالي : المفتاح الذي يمثل نبضة الساعة Cp يكون على الوضع LOW ، أما المفاتيح الخاسن بالتحكم في عمليات الإزاحة فيتم ضبطهما بحيث أن S₀=S₁=1 كما نلاحظ أنه يجب توصيل المفتاح المنطقي الخاص ب MR على الوضع HIGH . نقوم بعد ذلك بالتأكد إننا على الوضع الخاص بالمحاكاة في الدوائر الرقمية وذلك بالنقر على أداة التحويل من محاكاة في الدوائر

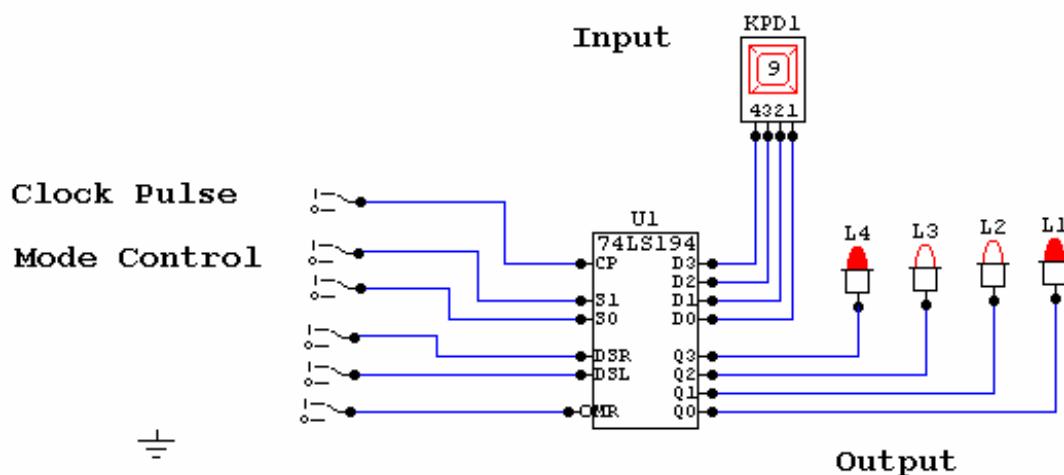التماثلية إلى الرقمية والعكس  ثم نقوم بتشغيل أداة المحاكاة كما تعملنا سابقاً. ثم بعد ذلك نقوم بتحريك وضع المفتاح الخاص بتبعثرات الساعة من LOW إلى HIGH عند ذلك سنجد أن المصايد قد أضاءت وبما يمثل الرقم ٩ والذي قمنا بتحميله وكما هو مبين في الشكل ٣ - ٧٤ .



4-bit bidirectional universal Shift Register


شكل ٣ - ٧٤ : مسجل الإزاحة بعد تحميله بالرقم ٩.

وبهذا نكون قد تحققنا من السطر الأخير في جدول الحقيقة الخاص بالدائرة.

٢ - الخطوة التالية هي التتحقق من حالة الإمساك والتي يمثلها السطر الثاني من جدول الحقيقة حيث نقوم بإرجاع مفتاح نبضة الساعة من الوضع واحد منطقي HIGH إلى الصفر LOW كما نتأكد من أن المفتاح \overline{MR} موصى على HIGH والمفاتيح $S_0 = S_1 = 0$. بعد ذلك نقوم بتحريك مفتاح نبضة الساعة من صفر منطقي إلى الواحد المنطقي ، عندها نلاحظ أنه لم يحدث أي تغيير بل بقي الوضع على الوضع السابق في الخرج وهو الرقم ٩ وهذا ما يسمى بحالة الإمساك أو عدم التغيير.

٣ - والآن سنقوم من التأكد من عملية الإزاحة إلى اليسار Shift Left حيث أنه في البداية يجب أن نتأكد من أن \overline{MR} موصى على HIGH وأن $S_0 = 1$ كذلك نتأكد من أن مفتاح نبضة الساعة

موصل على LOW وكذلك نجعل $D_{SR} = 0$, $D_{SL} = 1$ ثم نقوم بتحريك مفتاح نبضة الساعة من صفر منطقي إلى الواحد وعندما سنجد أن القيمة التي كانت في $DSL = 1$ قد انتقلت إلى Q_3 والقيمة التي في Q_3 والتي كانت تساوي واحداً قد انتقلت إلى Q_2 بحيث أصبحت قيمة Q_2 تساوي الواحد المنطقي. أما القيمة التي كانت على Q_2 سابقاً والتي هي صفر قد انتقلت إلى Q_1 وبذلك أصبحت قيمة Q_1 تساوي صفراماً بالنسبة لقيمة Q_1 والتي كانت تساوي صفر قد انتقلت أو أزيحت إلى Q_0 بحيث أصبحت قيمة Q_0 تساوي الصفر المنطقي بدلاً من القيمة واحد منطقي كما كانت سابقاً وبذلك أصبحت لدينا القيمة على الخرج تساوي ١١٠٠ بدلاً من القيمة القديمة والتي هي ٩ وكما هو مبين في الشكل ٣ - ٧٥ .

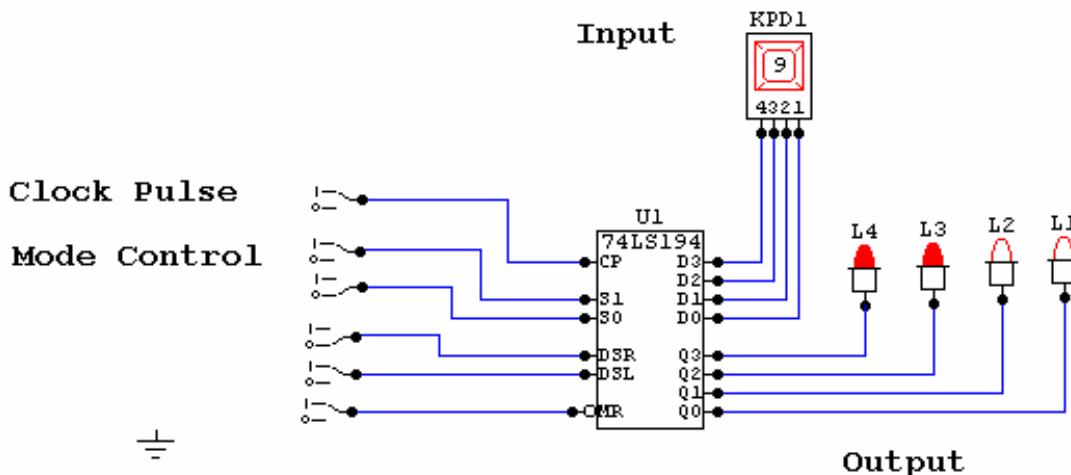


4-bit bidirectional universal Shift Register

شكل ٣ : الدائرة المنطقية لمسجل الإزاحة بعد عملية الإزاحة لليسار.

٤ - بعد ذلك نقوم بالتأكد من عملية الإزاحة لليمين وذلك بإرجاع مفتاح نبضة الساعة إلى وضعه الأول LOW ، ثم نقوم بتوصيل مفاتحي التحكم بحيث يكون $S_r = 0$, $S_s = 1$ وبقية المفاتيح على الوضع السابق وبعد ذلك نقوم بتحريك مفتاح نبضات الساعة من الصفر إلى الواحد حيث سنجد أن القيمة التي كانت في $D_{SR} = 0$ حيث إن المفتاح الموصل ب D_{SR} مازال على القيمة صفر حيث إن هذه القيمة قد انتقلت إلى Q_0 والقيمة التي كانت في Q_0 قد انتقلت إلى Q_1 وبذلك أصبحت قيمة Q_1 الجديدة تساوي ٠ . أما قيمة Q_1 السابقة فقد انتقلت إلى Q_2 بحيث أصبحت قيمة

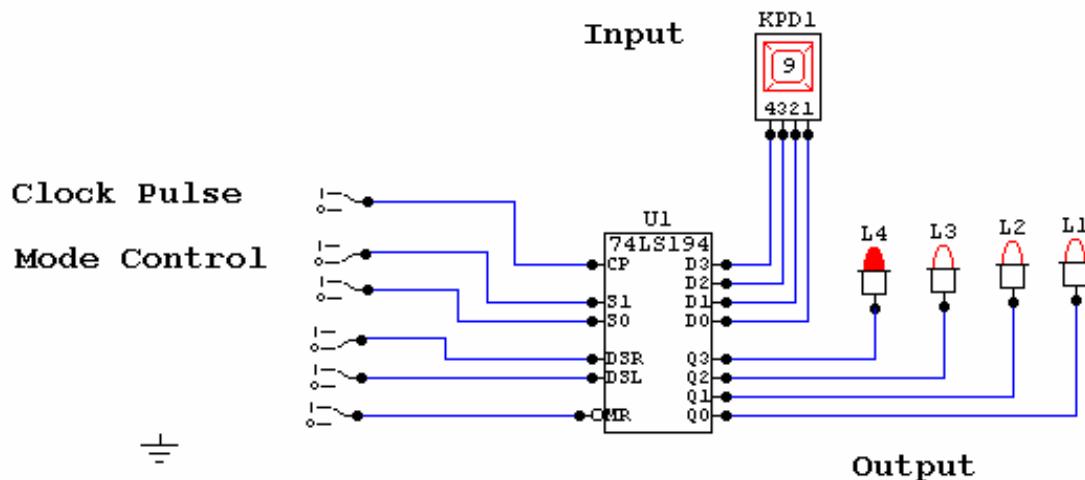Q_3 الجديدة تساوي صفر وأخيراً قيمة Q_0 السابقة والتي كانت تساوي الواحد المنطقي قد انتقلت إلى Q_0 بحيث أصبحت تساوي الواحد المنطقي وبذلك أصبح لدينا الخرج يساوي ١٠٠٠ وكما هو مبين في الشكل ٣ - ٧٦ .



4-bit bidirectional universal Shift Register


شكل ٣ - ٧٦ : مسجل الإزاحة بعد عملية الإزاحة لليمين.

٥ - في حالة تصفيير مسجل الإزاحة وجعل الخرج يساوي صفرًا فإن كل ما نقوم به هو توصيل \overline{MR} على الوضع LOW حتى يصبح الخرج مساوياً للفيصل.

٣-٣ المقارن : Comparator

في بعض الحالات تحتاج إلى مقارنة المعلومات الرقمية بمعلومات أخرى من ناحية عملية المساواة وفي هذه الحالة تحتاج إلى استخدام دوائر منطقية لهذا الغرض وتسمى المقارنات. وتتكون دائرة المقارن من بوابات XNOR أو من بوابات XOR كما هو مبين في الشكل ٣ - ٧٧ . حيث أنشأ لوأردنا أن نقارن الرقمين : $A = A_3A_2A_1A_0 = 1011$ مع الرقم $B = B_3B_2B_1B_0 = 1011$ فإنه يجب توصيل الخانة الأولى ذات المنزلة الدنيا LSB من الرقم الأول وهي A_0 ببوابة XNOR مع الخانة الأولى المناظرة من الرقم الثاني وهي B_0 حيث أنه عندما يتتساوى الرقمان فإن خرج بوابة XNOR سيكون مساوياً للوحد المنطقي. نكرر نفس

عملية التوصيل بالنسبة للخانات الأخرى من كل رقم بالخانات المقابلة لها من الرقم الثاني بحيث أنه في حالة كون خرج بوابات XNOR الموضحة في الشكل ٣-٧٧ مساوياً للواحد المنطقي فإن الدخل للبوابة AND ذات الأربع مدخل سيكون في هذه الحالة مساوياً للواحد المنطقي. كذلك يمكن استخدام دائرة المكابر العمليات التشغيلي ٧٤١ وذلك لمقارنة دخلين على دائرة أو مثلاً تحديد تقاطع موجة جيبية مع الإحداثي السيني وذلك في حالة الدوائر التماثلية . والآن إلى بعض الأمثلة لتوضيح كيفية استخدام المقارن في الدوائر الرقمية والتماثلية.

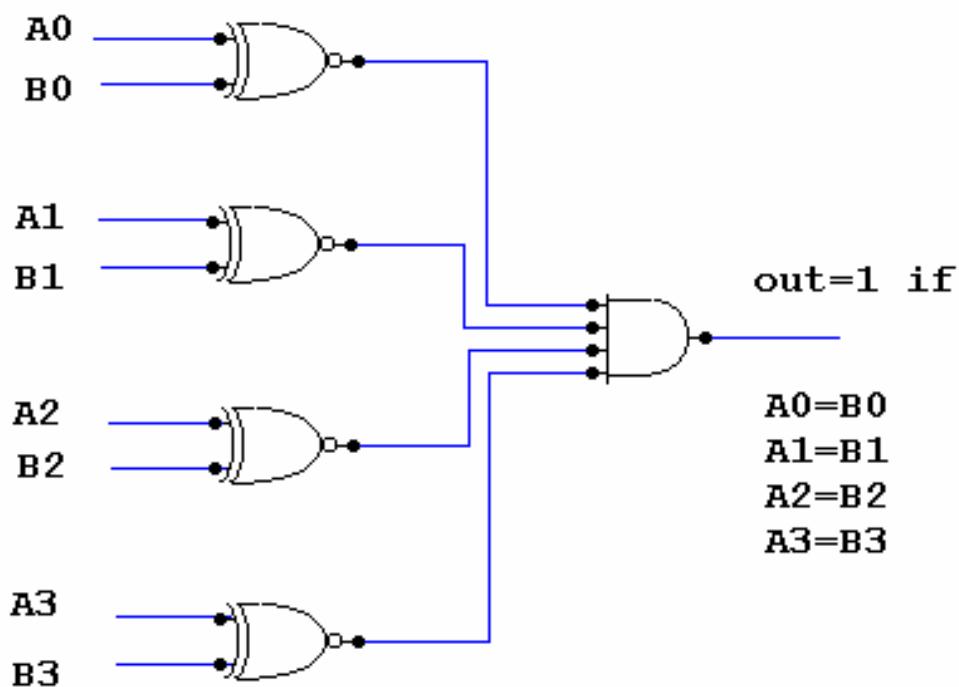

شكل ٣ - ٧٧ : دائري مقارن رقمي.

مثال ٣ - ١١ (الجزء النظري)

استخدم دائرة المقارن المتكاملة الرقمية ٧٤٨٥ وذلك لمقارنة رقمين في النظام السداسي عشرى باستخدام مفتاح سداسي عشرى لتمثيل كل رقم مع رسم الدائرة وعمل المحاكاة لها ؟

الحل:

إن طريقة عمل دائرة المقارن الرقمي قد تمت دراسة طريقة عملها سابقاً.

مثال ٣ - ١١ (الجزء الخاص برسم الدائرة):

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة:


- دائرة مقارن متكاملة رقمية من النوع ٧٤٨٥

- ثلاثة مصابيح منطقية Logic Lamp

- مفاتيحان سداسي عشرى Hex Switch

. باستخدام العناصر السابقة فإن دائرة المقارن تكون بالصورة المبينة بالشكل ٣ .

Comparator Circuit

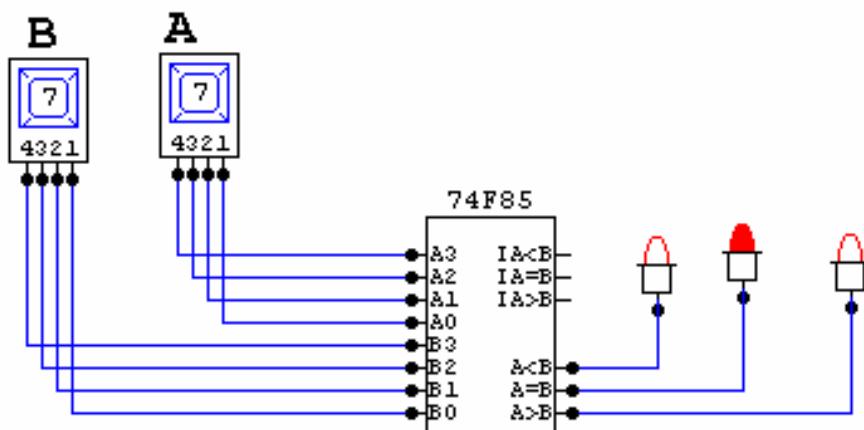

شكل ٣ - ٧٨- : دائرة مقارن ٧٤٨٥

مثال ٣ - (المحاكاة وقياس النتائج):

في دائرة المقارن المبينة في الشكل ٣ - ٧٨ نجد أن الدخل الأول للدائرة والممثل بالرمز A يمثل المفتاح السادس عشر العلوي حيث تدخل القيم على الدائرة المتكاملة الرقمية على أرجل الدائرة A,A,A,A,B,B,B,B . بينما المفتاح السادس عشر الثاني والممثل بالرمز B فيتم أدخال القيم التي يمثلها كل خانه على أطراف الدائرة . نقوم بعد ذلك بتشغيل أداة المحاكاة ثم نقوم بالضغط بزر الفأرة الأيسر داخل أحد المفاتيح السادس عشرية بحيث لو كانت قمية A أكبر من قيمة B عندئذ سيضئ المصباح الموصى بطرف دائرة المقارن والتي تمثل القيمة $A > B$ أما إذا كانت $A < B$ فسيضئ المصباح الذي يمثل هذه القيمة أما في حالة المساواة فسيضيء المصباح الذي يمثل الحالة $A = B$ وكما هو مبين في الشكل السابق.

مثال ٤ - (الجزء النظري):

باستخدام المكبر التشغيلي LM741 كمقارن وضح كيف يمكن تحديد نقاط تقاطع موجة جيبية مع الإحداثي السيني Zero Crossing أرسم الدائرة ثم ارسم الشكل الموجي

الحل:

ان المكبر التشغيلي يمكن استخدامه كمقارن وذلك بأن نوصل مولد نبضات جيبية ونقوم بتوصيله على الطرف الموجب لدخل المكبر أما الطرف السالب للمكبر فيتم توصيله بالأرض . عندما يكون الجزء من الموجة الجيبية موجباً يتم مقارنة ذلك الدخل مع الدخل الثاني للمكبر وهو الأرضي الموصى على الطرف السالب للمكبر وحيث أن قيمة الدخل الموجب في كل لحظة وفي الجزء الموجب للموجة الجيبية فإن خرج المكبر في هذه الحالة يكون عالياً وبقيمة واحدة . أما عندما نصل إلى القيمة صفر من الموجة الجيبية فإنه يتم مقارنة هذه القيمة مع الأرضي وبذلك لن يكون هناك أي تغير وهذه هي نقطة تقاطع الموجة الجيبية مع الإحداثي السيني . أما عندما تبدأ قيمة الموجة الجيبية في الاتجاه السالب فإن قيمة الموجة بالسالب تكون أقل من الصفر (الأرضي) وبالتالي يكون خرج المكبر قيمة واحدة وفي الاتجاه السالب وعندما تصل قيمة الموجة الجيبية إلى الصفر لا يكون هناك أي تغير ثم عندما تبدأ الموجة الجيبية في الزيادة بالموجب ويتم تكرار نفس العملية .

نلاحظ أن مكبر العمليات التشغيلي يمكن توصيله على فرق جهد ما بين $V_5 +$ إلى $V_{18} +$ وبالمثل بالقيمة السالبة وفي حالتنا هذه سنقوم بتوصيل المكبر على $V_{10} +$, V_{10} .

مثال ٣ - ١٢- (الجزء الخاص برسم الدائرة:

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة :

- مكبر العمليات التشغيلي . LM741


- مقاومة K ١K

- نطاقريتان بقيمة ١٠V ويتم توصيل الجزء السالب من واحدة إلى الجزء الموجب في الأخرى مع توصيل المنتصف بالأرضي حتى نحصل على $V_{10} +$, V_{10} .

- مولد نبضات أو إشارات Signal Gen


- أرضي

نقوم بتوصيل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٧٩ .

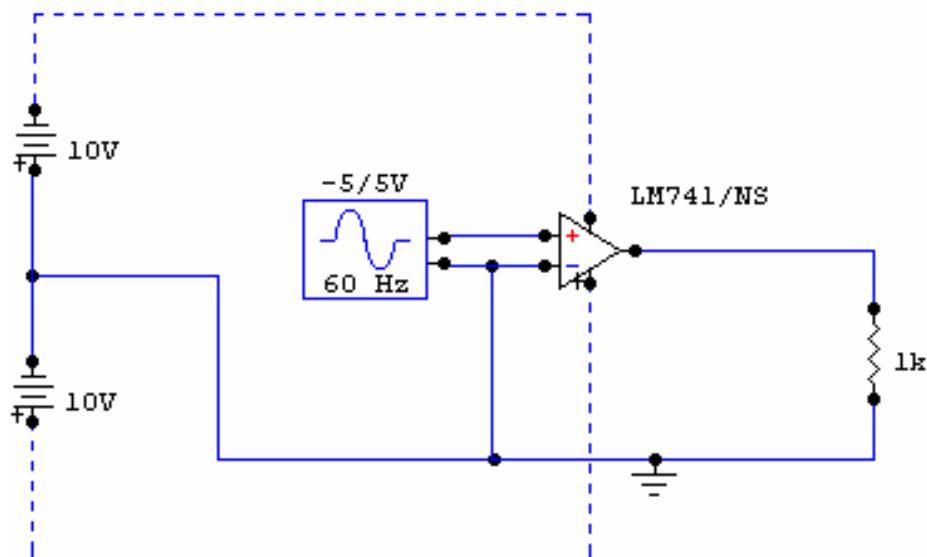


شكل ٣ - ٧٩- : دائرة المقارن لكشف نقاط التقطيع مع الإحداثي السيني لwave جيبية.

بعد توصيل الدائرة المبينة في الشكل السابق يتم تحديد مواصفات مولد الإشارات وذلك بالضغط بزر الفأرة اليمين على مولد النبضات و اختيار Edit Signal Generator حيث تظهر لنا النافذة المبينة في الشكل ٣ - ٨٠ .

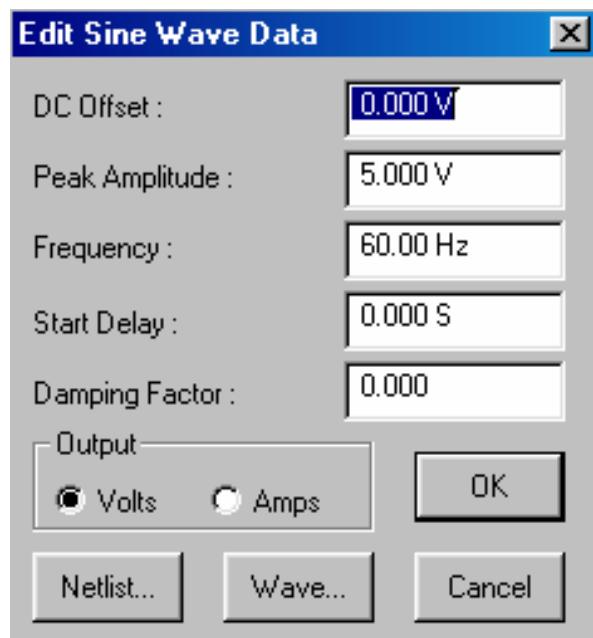

شكل ٣ - ٨٠ : نافذة تحديد مواصفات مولد الإشارات.

حيث تم تحديد قيمة أعلى قيمة للموجة الجيبية وهي ٥ V وكذلك الترد تم ضبطه على ٦٠ Hz . بعد ذلك نقوم باختيار شكل الموجة وذلك باختيار Wave من النافذة السابقة حيث تظهر لنا النافذة المبينة في الشكل ٣ - ٨١ .

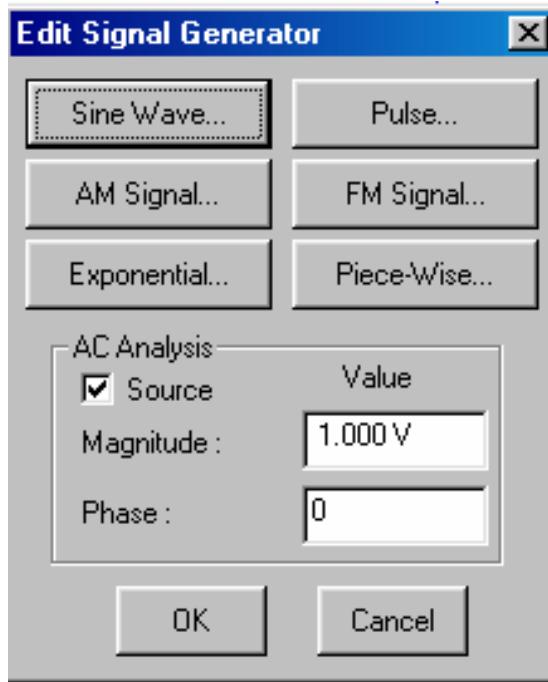


شكل ٣ - ٨١ : نافذة تحديد شكل الموجة.

نقوم باختيار Sine Wave حيث تختفي النافذة السابقة وبعدها نختار OK من النافذة السابقة (شكل ٣ - ٨٠) التي ظهرت سابقاً وبهذا نكون قد حددنا موصفات مولد الإشارات.

مثال ٣ - ١٢ (المحاكاة وقياس النتائج)


نقوم بتشغيل أداة المحاكاة ثم نقوم بوضع الفاحص على خرج مولد الإشارات ثم نقوم بالضغط على زر المفتاح Shift على لوحة المفاتيح ثم نقوم بوضع الفاحص على خرج المكبر ونحصل وبالتالي على الشكل الموجي المبين بالشكل ٣ - ٨٢ .

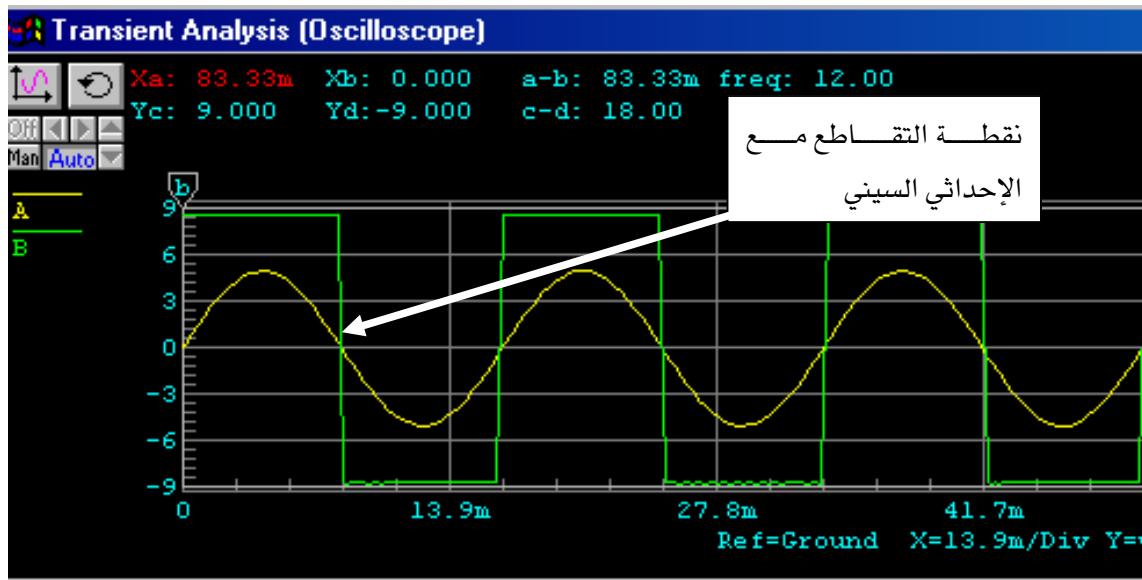

شكل ٣ - ٨٢- : الشكل الموجي لخرج المقارن

٣ - ٤ دالة القفز : Unit Step Function

دالة القفز هي دالة كثيرةً ما تستخدم في دوائر التحكم وذلك لمعرفة استجابة النظام ومعرفة بعض الخائص الأخرى للنظام كما أنه يمكن استخدام بعض الدوال الأخرى لمعرفة بعض الخصائص أو الميزات للنظام والتي لا يمكن الحصول عليها باستخدام دالة القفز مثل دالة الموجة الجيبية Sine Wave أو دالة النبضة Impulse Function . كما يمكن الحصول على هذه النبضات واستخدامها من خلال حزمة البرمجيات المسماة Matlab تحت عنوان الحزمة الفرعية المسماة Simulink .

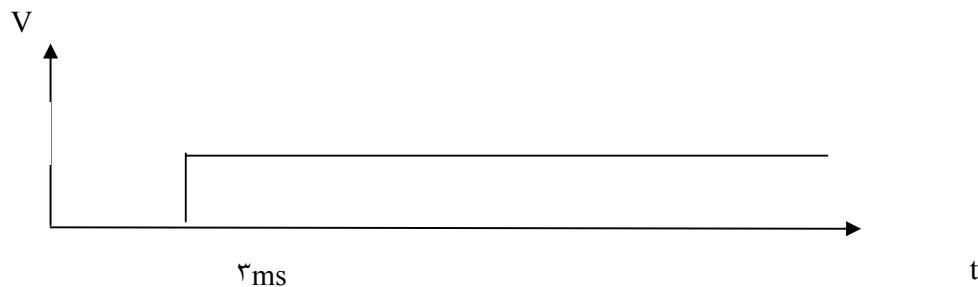

شكل ٣ - ٨٣ : دالة القفز تبدأ بتأخير زمني مقداره ٢ms .

مثال ٣ - ١٣ (الجزء النظري)

كون دائرة بحيث تقوم بتوليد دالة القفز بحيث تبدأ بعد تأخير زمني مقداره ٥ms . ووضح الشكل الموجي للدائرة ؟

الحل :

يمكن توليد دالة القفز الآنفة الذكر وذلك باستعمال مولد نبضات يقوم باختيار نقاط خرجية نقطة نقطة وبما يتوافق مع متطلبات التمرين .

مثال ٣ - ١٣- (الجزء العملي)

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة


- مولد نبضات كالذى استعملناه في التمرين السابق.

- مقاومة مقدارها 10 Ohm

- مكثف قيمته تساوي 1 microfarad


- أرضي

ثم نقوم بتوصيل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٨٤ - .

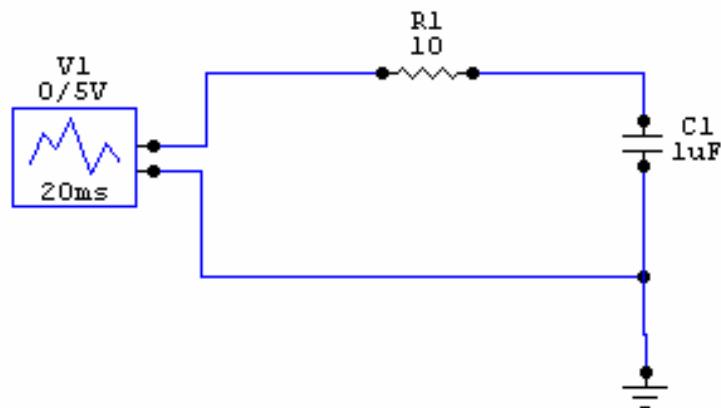

شكل ٣ - ٨٤ - : دائرة دالة القفرز.

الخطوة التالية هي تحديد النقاط التي تحدد شكل الموجة ويتم ذلك أولاً بالنقر بزر الفأرة الأيمن على مولد النبضات ثم اختيار Edit Signal Generator بحيث تظهر لنا نافذة تحديد شكل الموجة أو الإشارة كما فعلنا في المثال السابق ولكن في هذه الحالة عند ظهور نافذة تحديد شكل الموجة نقوم باختيار Wave حيث تظهر لنا النافذة التي في شكل ٣ - ٨٠ - السابق ومنها نقوم في هذه الحالة باختيار Wise piece أي أننا سوف نحدد شكل الموجة نقطة نقطة وعندها تظهر لنا النافذة المبينة في الشكل

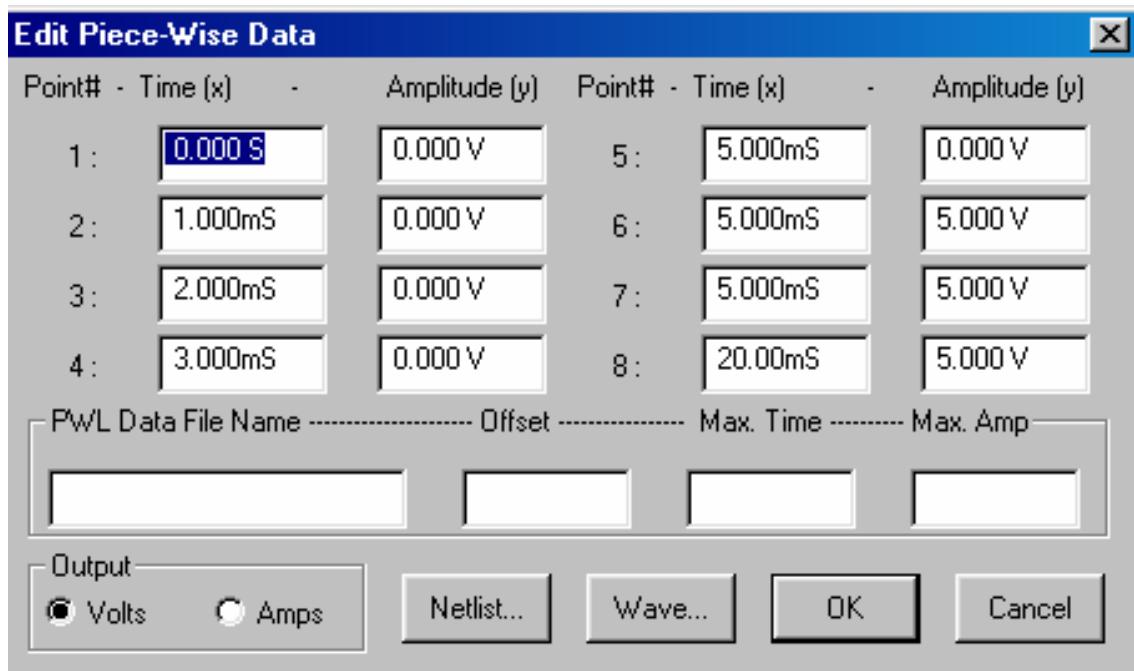


شكل ٣ - ٨٥- نافذة تحديد شكل الموجة نقطية أو يدوياً .

حيث نلاحظ أنه تم اختيار النقطة الأولى عند $S = 0$ وبقيمة فرق جهد مقداره $V = 0$. ثم النقطة الثانية تم اختيارها عند $ms = 1$ وبقيمة $V = 5$. وهكذا إلى أن نصل إلى النقطة الخامسة حيث نريد الجهد يكون بقيمة $V = 5$. ثم يقفز إلى $V = 5$ في نفس الوقت وهذا ما نشاهده عند النقطتين الخامسة والسادسة. وبما أننا نريد أن يكون الجهد مستمراً بعد النقطة الخامسة لذا نكتب السابعة كذلك $V = 5$ يستمر ذلك ولمدة 20 ms .


مثال ٣-١٣- (المحاكاة وقياس النتائج)

بتنشيط أداة المحاكاة نجد الشكل الموجي الموضح بالشكل ٣-٨٦-

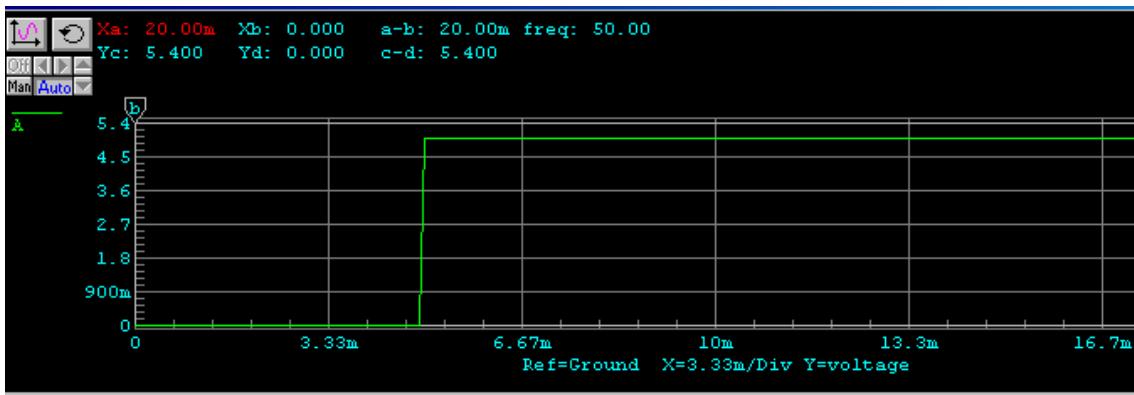

شكل ٣-٨٦- : الشكل الموجي لدالة القفر.

هنا الخرج الذي نريده هو خرج مولد النبضات ووجود المكثف فقط لمعرفة شكل الخرج حيث أنه بوضع الفاحص بين المقاومة والمكثف نحصل على الشكل الموجي الموضح بالشكل ٣-٨٧- .

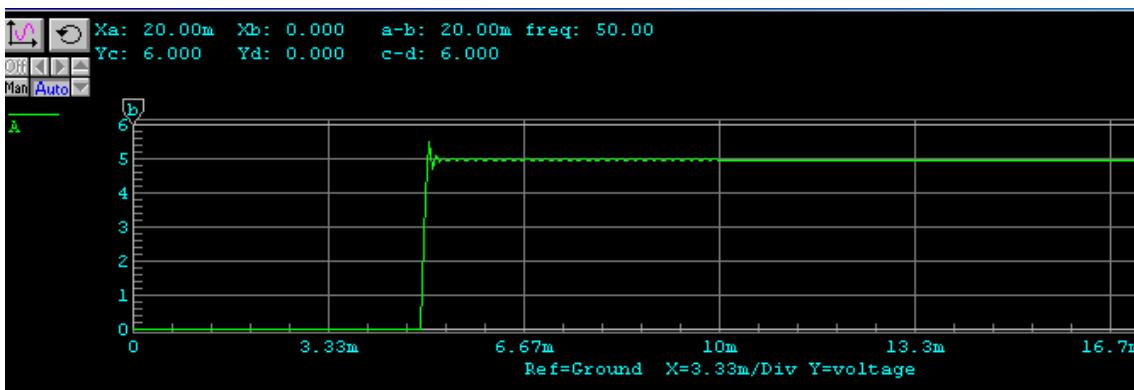

شكل ٣-٨٧- : الشكل الموجي على المكثف.

تمرين : كون دائرة لتوليد دالة القفز وذلك باستخدام ثايرستور بحيث يتم استخدام نبضة واحدة لزاوية الإشعال.

٣ - ٥ دوائر رقمية إضافية

في هذا الجزء من هذه الوحدة الدراسية سنقوم بدراسة العدادات العشرية مع فاك الشفر واستخدام ماسك البيانات وفائدته في مثل هذه الدوائر الرقمية.

مثال ٣ - ١٤ (الجزء النظري):

استخدم عدداً عشرانياً بحيث يعرض الخرج على أداة العرض ذات السبع شرائح 7-Segment . Display

الحل:

في هذا المثال يمكن ملاحظة أن خرج العداد يمكن رؤيته على لمبات إضاءة منطقية Logic Display و باستخدام أداة العرض السداسي عشرية Hex Display أو باستخدام أداة العرض ذات السبع شرائح حيث أنها تقوم بالعد من صفر إلى تسعة فقط وبالتالي نستطيع استخدام العداد العشري معها.

مثال ٣ - ١٤ (الجزء الخاص برسم الدائرة)

العناصر المطلوبة لتكوين الدائرة:

- أداة العرض ذات السبع شرائح CA 7-Seg

- عداد عشري ٧٤٩٠

- فاك الشفرة يحول من أعداد عشرية إلى أرقام تعرض على أداة العرض ذات السبع

ـ شرائح ٧٤٤٧


- مولد نبضات Pulser

- أرضي GROUND

- نقطة فولت

+V -

ثم نقوم بتوصيل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ . ٨٨-

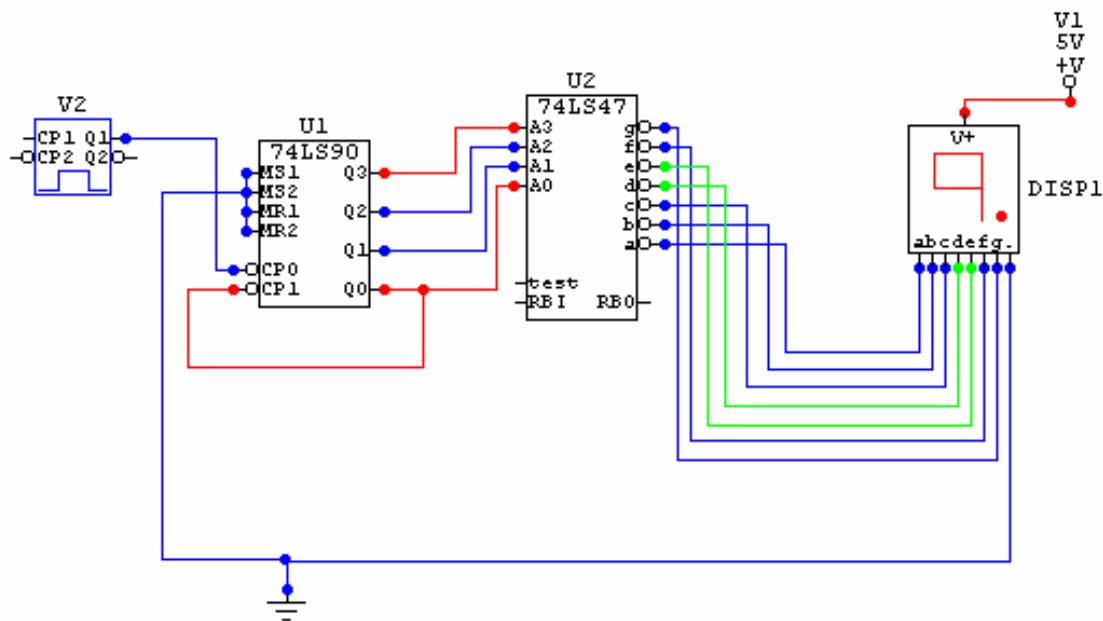

شكل ٣ - ٨٨- : دائرة العداد مع أداة العرض ذات السبع شرائح.

مثال ٣ - ١٤ (المحاكاة وقياس النتائج)

نلاحظ أنه بتشييط أداة المحاكاة فإن الأعداد التي يقوم العداد بعدها تظهر على أداة العرض ذات السبع شرائح وذلك بواسطة فاك الشفرة Decoder كما نلاحظ أنه لا بد من وضع مقاومات صغيرة بين فاك الشفرة وأداة إظهار البيانات وذلك عند بناء الدائرة في المعمل حيث تعمل هذه المقاومات على حماية أداة العرض ولكن تم إهمالها هنا للتوضيح وهنا نلاحظ أن القراءة على أداة العرض ذات السبع شرائح تتبع تماماً قراءة العداد.

مثال ٣ - ١٥ (الجزء النظري) :

استخدم ماسك البيانات Latch ٧٤٧٥ في الدائرة السابقة وما الأثر الناتج عن استخدامه في الدائرة

الحل:

في الدائرة السابقة نجد أن أداة عرض البيانات ذات السبع شرائح تقوم بإخراج القيم الموجودة على خرج العداد العشري أولاً بأول بحيث أن تغيير في خرج العداد يظهر مباشرة على أداة عرض البيانات. بينما عندما يتم استخدام ماسك البيانات ٧٤٧٥ فإنه عند تمكينه وتركه يعمل فإن الخرج الموجود على العداد العشري سوف يظهر مباشرة على ماسك البيانات ويتم إظهاره على أداة عرض البيانات مباشرة كما هو موجود على خرج ماسك البيانات . أما عندما لا يتم تمكين ماسك البيانات عند لحظة معينة فإنه يقوم بالاحتفاظ بآخر رقم تمت قراءته من العداد عند تلك اللحظة بحيث تظل هذه القيمة موجودة وثابتة على خرج ماسك البيانات وبالتالي على أداة عرض البيانات ذات السبع شرائح بغض النظر عن التغيير في قراءة العداد.

مثال ٣ - ١٦ (الجزء الخاص برسم الدائرة)


العناصر المطلوبة لرسم الدائرة :

- نفس العناصر في الدائرة السابقة

- مفتاح منطقى Logic Switch

- ماسك البيانات ٧٤٧٥

حيث نقوم بتوصيل الدائرة كما هو مبين في الشكل ٣ - ٨٩ .

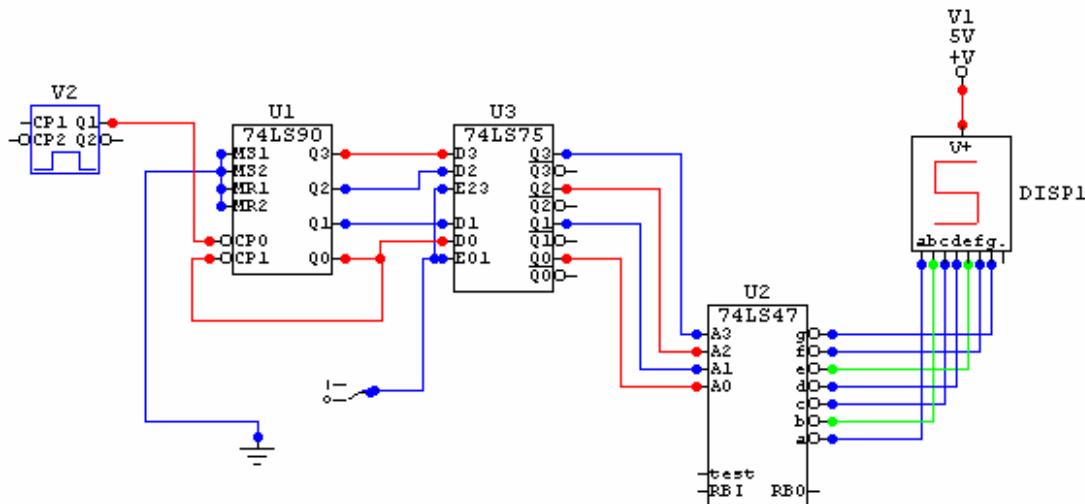

شكل ٣ - ٨٩ : دائرة العداد العشري بعد إضافة ماسك البيانات .٧٤٧٥

مثال ٣ - ١٦ (المحاكاة وقياس النتائج)

عندما نقوم بتشغيل أداة المحاكاة وفي نفس الوقت نقوم بوضع المفتاح المنطقي المتصل بأطراف التمكين لمسك البيانات على الواحد المنطقي فإننا نلاحظ أن العداد بدأ يعد وفي نفس اللحظة يتم إخراج البيانات على أداة عرض البيانات ذات السبع شرائح أما عندما نضع المفتاح المنطقي على الوضع صفر منطقي فإننا نلاحظ أن العداد يعد (يمكن رؤية ذلك باستخدام أداة التتبع حيث تظهر التوصيلات بألوان مختلفة) ولكن الرقم على أداة عرض البيانات ذات السبع شرائح ثابت لا يتغير بينما العداد مستمر في العد. هذا المثال يمكن تطبيقه على الحاسب الشخصي مثلاً حيث إن المعالج الدقيق microprocessor يقوم أحياناً بوضع قيم على ماسك البيانات بحيث تكون جاهزة للاستخدام من قبل دائرة أخرى قد تكون بطيئة في العمل مقارنة بالمعالج الدقيق وبالتالي يستطيع المعالج الدقيق أداء أعمال أخرى بينمادائرة الأخرى تكون قد تهيأت لقراءة البيانات التي وضعها المعالج الدقيق في الفترة السابقة.



تصميم بواسطة الحاسوب

تطبيقات عملية (تصميم)

تطبيقات عملية (تصميم)

ح

٤ - مقدمة :**الأهداف السلوكية:**

بعد دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من :

- ✓ إجادة تصميم ورسم الدوائر الإلكترونية المختلفة للعمليات الصناعية.
- ✓ إجادة فحص الدوائر الإلكترونية المختلفة للعمليات الصناعية.


في الوحدة السابقة تعرفنا على طرق رسم الدوائر الإلكترونية وكيفية محاكاتها وطرق قياس مختلف الكميات الكهربائية الأساسية كالجهد والتيار والمقاومة كما تطرقنا إلى استخدام أجهزة القياس ورسم الأشكال الموجية التماضية وال الرقمية. في هذه الوحدة من هذا المقرر سوف نتطرق إلى موضوع التصميم بواسطة برنامج الرسم وذلك من خلال استعراض بعض الأمثلة لدوائر إلكترونية تقوم بعمل معين حيث سنقوم في كل مثال من الأمثلة التي سوف نتطرق إليها بوصف المسألة وصفاً نظرياً ثم نقوم بتحليلها وذلك وفقاً للوصف المعطى بغية الحصول على مخطط صندوقي لكل جزء منه وظيفة معينة. الخطوة التالية لذلك هي تحويل كل جزء من هذا المخطط الصندوقي إلى دائرة إلكترونية تمثل الدالة أو الوظيفة التي يمثلها هذا الجزء أو ذلك من المخطط الصندوقي بحيث أنه عند اكتمال هذه الإجزاء من المخطط الصندوقي وتوصيلها ببعضها ومحاكتها نحصل على نظام الكتروني Electronic System يقوم فعلياً بمحاكاة المثال المعطى حيث يمكن بعد ذلك شراء القطع الإلكترونية اللازمة وتوصيلها ومن ثم إظهارها إلى حيز الوجود.

٤-٢ تشغيل منصة صاروخ :

الجزء النظري (تحليل الدائرة):

يراد تصميم دائرة إلكترونية تحاكي تشغيل منصة صاروخ من موقعه وذلك حسب المواصفات التالية:

- الصاروخ في بداية عملية المحاكاة يكون على منصة الإطلاق.
 - تحتوي الدائرة على مفتاح أمان ومفتاح إطلاق للصاروخ.
 - يتم العد التنازلي لإطلاق الصاروخ وذلك ابتداءً من الرقم العشري ٩.
 - تقوم الدائرة باطلاق صافرة إنذار وذلك عندما يكون العد التنازلي قد وصل إلى رقم أقل من الرقم العشري ٣.
 - عندما يصل العد إلى الرقم صفر يتم توقيف صافرة الإنذار ويتم عندئذ إطلاق الصاروخ من منصته وفي نفس الوقت يتم تحميل العداد بالرقم العشري ٩ وهو رقم بداية العد التنازلي من جديد.
- الحل:**
- يمكن تمثيل الدائرة المطلوبة لتشغيل منصة صاروخ بالخطط الصندوقى المبين في الشكل ٤ - ١.

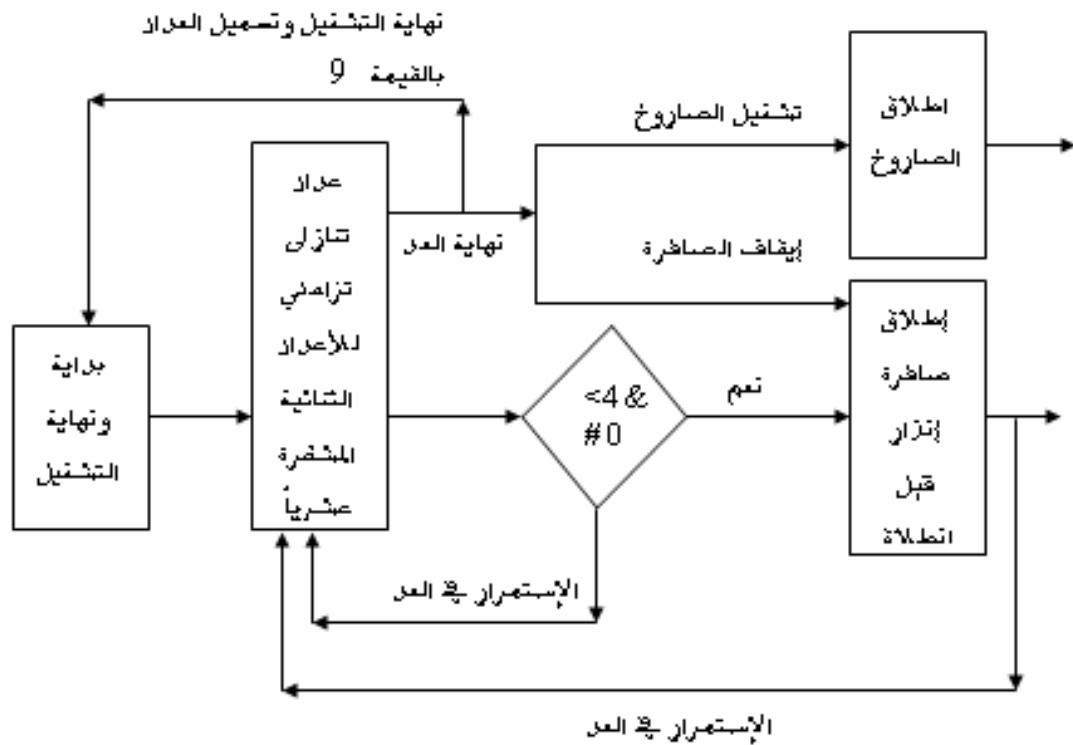

شكل ٤ - ١: المخطط الصندوقي لدائرة تشغيل منصة صاروخ.

من المخطط الصندوقي السابق نجد أنه يوجد لدينا خمسة صناديق هي كالتالي :

- الصندوق الأول: وهو صندوق بداية التشغيل لمنصة إطلاق الصاروخ ويعني ذلك بداية تشغيل العداد التزالي وكذلك عند انتهاء عملية العد التزالي يتم تصفيير العداد وتحميله بالرقم العشري ٩ .

- الصندوق الثاني: وهو العداد التزالي حيث يتم استخدام عداد تزامني تزالي حيث يتم العدد التزالي ابتداءً من الرقم العشري ٩ وخرج هذا العداد يتم إدخاله على مقارنة حيث يتم مقارنة خرج العداد بالرقم ٣ وعندما يكون خرج العداد أقل من الرقم العشري ٣ فإن صافرة الإنذار يتم تشغيلها ويستمر العدد التزالي وعندما نصل إلى الرقم العشري ٠ (صفر) عندها يتم توقيف صافرة الإنذار ويتم عندها في نفس اللحظة عملية تشغيل المنصة وذلك لإطلاق الصاروخ

وكذلك عند نفس اللحظة يتم تصفير العداد وتحميله من جديد بالرقم العشري 9 وذلك تمهدأ لعملية إعادة المحاكاة من جديد وإطلاق صاروخ آخر.

- الصندوق الثالث: على شكل معين وهو عبارة عن دائرة مقارن يتم فيها مقارنة خرج العداد برقم ثابت وهو الرقم العشري 2 .

- الصندوق الرابع : صافرة الإنذار.

- الصندوق الخامس : عبارة عن منصة إطلاق الصاروخ.

الجزء العملي (رسم الدائرة):
العناصر الإلكترونية الالازمة لتكوين الدائرة :
لتكوين الدائرة الالازمة لمنصة إطلاق الصاروخ يلزمها العناصر الإلكترونية التالية :

- صاروخ Rocket
- مفتاح أمان من نوع SPST Switch
- مفتاح لإطلاق الصاروخ No PushButton
- شريحة إظهار البيانات من النوع CA ٧-Seg
- جرس إنذار Piezo Buzzer
- أرضي GROUND
- مفتاح سداسي عشري Hex Key
- بوابتان من النوع ٢-In AND
- بوابة منطقية من النوع ٢-In OR
- بوابتي عاكس Inverter
- مولد نبضات Pulser
- فالك الشفرة (BCD-to ٧ Segment Decoder) ٧٤٤٧
- ماسك بيانات من النوع D type Flip Flop (٧٤٧٤)
- عداد تصاعدي تزامني ٧٤LS168A

- نقطة فولتية +V


- مقاومة (1K Ohm)

- خط بيانات مشترك وقد تم شرحه في الوحدة الثانية من هذا المقرر.

- مقارن بيانات رقمية من النوع ٧٤٨٥ وقد سبق شرحه أيضاً في الوحدة الثالثة من هذا المقرر.

الجزء العملي (المحاكاة)

بعد استخراج العناصر السابقة إما عن طريق نافذة البحث أو عن طريق المفاتيح الكثيرة الاستعمال فإنه يمكننا رسم دائرة تشغيل منصة الصاروخ كما هو مبين في الشكل ٤ - ٢.

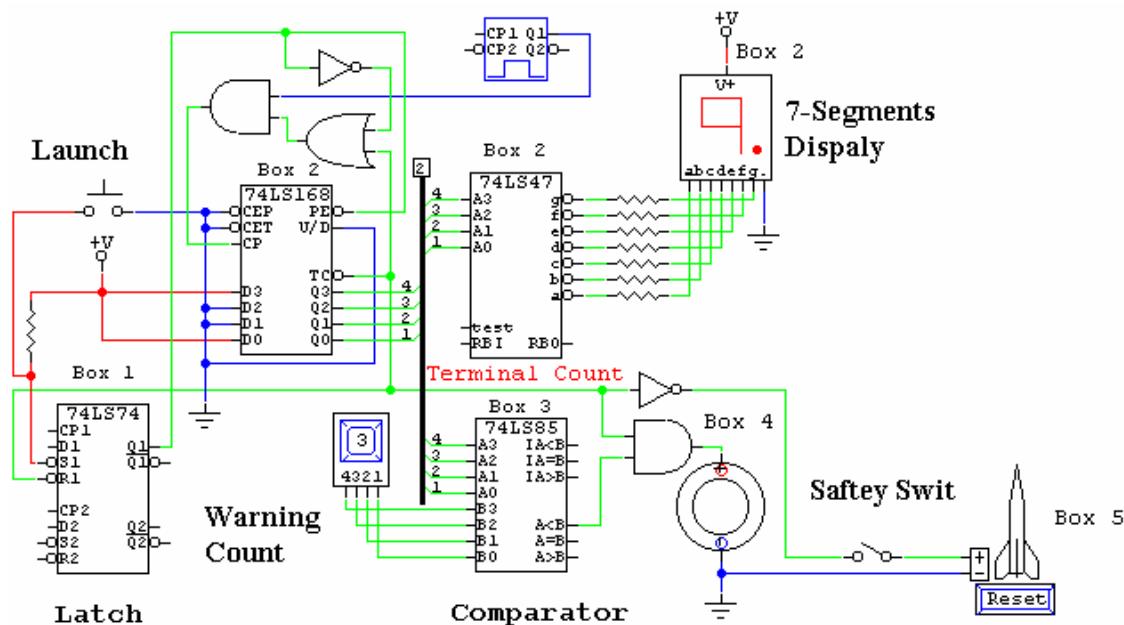

شكل ٤ - ٢ : دائرة تشغيل منصة صاروخ.

قبل البدء في شرح طريقة عمل الدائرة فإنه يجدر بنا ملاحظة أن العداد التتالي ٧٤LS168A قد تم ربط أطرافه CEP, CET وهي أطراف تمكين العد بالأرضي كما تم توصيل المدخلات D₁, D₂, D₃, D₄ بالأرضي أيضاً والأطراف D₁, D₂, D₃, D₄ بفرق جهد موجب وذلك لتحميل العداد بالرقم ١٠٠١ وهذا العدد الثنائي يكافي العدد ٩ في النظام العشري وذلك عند بداية عملية المحاكاة وهو ما نلاحظه في الشكل ٤ - ٢ السابق. كما نلاحظ أيضاً أن العداد قد تم ربط خرجه (عن طريق خط بيانات وهو الخط الأسود

اللون الثقيل والذي سبق أن تعلمنا كيفية تكوينه) بالدائرة المتكاملة الرقمية لفاك الشفرة ٧٤LS٤٧ والتي خرجه متصل مباشرة بشريحة عرض البيانات. كما تم ربط خرج العداد أيضاً بالمقارنة ٧٤LS٨٥ عن طريق الدخل A,A,A,A حيث سيتم مقارنة خرج العداد بالقيمة ٢.


طريقة عمل الدائرة: في بداية تشغيل الدائرة تقوم بتنشيط أداة التتبع وذلك حتى يتم تلوين خطوط التوصيل بألوان مختلفة تساعد على فهم آلية عمل الدائرة وكما يظهر في الشكل ٤ - السابق. وبعد ذلك تقوم باتباع الخطوات التالية.

١ - في البداية تقوم بتنشيط أداة المحاكاة للدائرة ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على مفتاح الأمان في الدائرة Safety Switch وذلك لإغلاقه كما هو موضح في الشكل ٤ - ٢ السابق. نلاحظ هنا أن خرج ماسك البيانات ٧٤LS٧٤ وهو القيمة Q تساوي القيمة LOW حيث إن هذا الخرج موصل على طرف دائرة العداد (Parallel Enable PE) وهو الطرف المسؤول عن تحويل البيانات من الدخل للخرج على التوازي كما أن خرج ماسك البيانات والذي ما زال على الحالة LOW موصل على بوابة العاكس العليا والتي خرجها يساوي HIGH وهذا الخرج يتم إدخاله على بوابة OR ومن ثم إلى بوابة AND حيث يسمح هذا الدخل على بوابة AND بدخول نبضات الساعة على مدخل نبضات الساعة للعداد ومن ثم يتم تحويل الرقم العشري ٩ من الدخل واظهاره على خرج العداد ومن ثم على شريحة ظهار البيانات كما نراه في الشكل السابق ٤ - ٢ . هنا نقوم بالضغط على مفتاح إطلاق الصاروخ Launch حيث أنه بالضغط على هذا المفتاح نكون قد وصلنا مدخل ماسك البيانات S إلى القيمة LOW وبالتالي نكون قد نشطنا هذا المدخل ومن ثم نكون قد غيرنا خرج الماسك إلى القيمة HIGH أي SET هذا الخرج يستمر بنفس القيمة حيث أنه يكون متصل بمدخل تحويل العداد على التوازي وهذا القيمة HIGH لن تؤثر على آلية عمل العداد وهذا الخرج أيضاً Q=HIGH متصل ببوابة العاكس حيث يكون خرجها في هذه الحالة يساوي القيمة LOW وبالتالي لن تكون مؤثرة على مدخل بوابة AND العليا حيث إن هناك دخلاً آخر لبوابة OR المتصلة ببوابة AND وهو الدخل الآتي من طرف العداد وهو طرف نهاية العد (Terminal Count TC) حيث يكون قيمته تساوي HIGH وبما يضمن تشغيل العداد تنازلياً حيث يعمل هذا الدخل كبوابة عبر لنبضات الساعة القادمة من مولد النبضات إلى مدخل الساعة في العداد.

- ٢ - يتم العد تنازلياً ويتم إظهار العد على شريحة إظهار البيانات وفي نفس الوقت يتمأخذ عينة من خرج العداد عن طريق خط البيانات الأسود المائل Data Bus إلى دخل المقارن حيث يتم مقارنته بالدخل الثابت والقادم على مدخل المقارن B,B,B,B عن طريق المفتاح السداسي عشري Hex وعندما يكون خرج العداد القادر للمقارن أقل من القيمة ٣ والقادمة من المفتاح السداسي عشرى وهي في هذه الحالة القيمة ٢ فإن خرج المقارن سوف يتحول إلى القيمة HIGH وبالتالي هذا الخرج يتم إدخاله إلى بوابة AND الموجودة في أسفل الدائرة حيث إن هذا الدخل القادر للبوابة من المقارن مع الدخل الذي قيمته تساوي HIGH والقادم من طرف نهاية العد للعداد يجعل صافرة الإنذار تعمل حيث إن خرج بوابة AND السفلية في هذه الحالة يساوي القيمة HIGH وبالتالي يتم إغلاق دائرة صافرة الإنذار حيث نسمع صوتها عندئذ. الآن يتم العد التنازلي للعداد وعندما تصل قيمة خرج العداد للقمية صفر منطقي يتم إخراج القيمة LOW فقط في تلك اللحظة على طرف العداد TC حيث تذهب هذه القيمة إلى مدخل العاكس السفلي وفي نفس الوقت إلى مدخل بوابة AND السفلية حيث يتم إخماد صوت صافرة الإنذار استعداداً لإطلاق الصاروخ حيث يكون خرج بوابة العاكس في هذه اللحظة مساوياً للقيمة HIGH حيث يتم إغلاق دائرة المنصة ونشاهد عندها الصاروخ ينطلق.

- ٣ - عند نفس اللحظة التي كان خرج العداد فيها مساوياً للقيمة LOW وهي إشارة إلى أن العداد قد وصل إلى القيمة صفر هذا الخرج أيضاً موصل على دخل ماسك البيانات وهو الطرف R حيث يتم تصفيير خرج ماسك البيانات RESET وبالتالي تكون قيمة الخرج مساوية للقيمة LOW حيث إن هذه القيمة تذهب إلى طرف تحميل العداد على التوازي PE وتقوم بتشييده وكذلك هذه القيمة تذهب أيضاً إلى طرف العاكس العلوي ويصبح خرجه مساوياً للقيمة HIGH والتي تدخل على بوابة OR ومن ثم إلى بوابة AND حيث تعمل هذه القيمة كمفتاح عبور لنبضات الساعة وعندما يتم تحميل العداد بالقمية ٩ مرة أخرى.

- ٤ - هنا نكون قد انتهينا من عمل التجربة وعندما نرغب في إعادةتها مرة أخرى نبقي أداة تشغيل المحاكاة كما هي ولكن نقوم بالضغط على أداة إعادة عملية المحاكاة إلى الوضع الابتدائي حيث سنرى أن الصاروخ قد رجع إلى وضعه الطبيعي ومن ثم نقوم بالنقر على مفتاح إطلاق الصاروخ حيث سيتم إعادة التجربة مرة أخرى والشكل ٤-٣ يوضح الصاروخ أثناء انطلاقه.

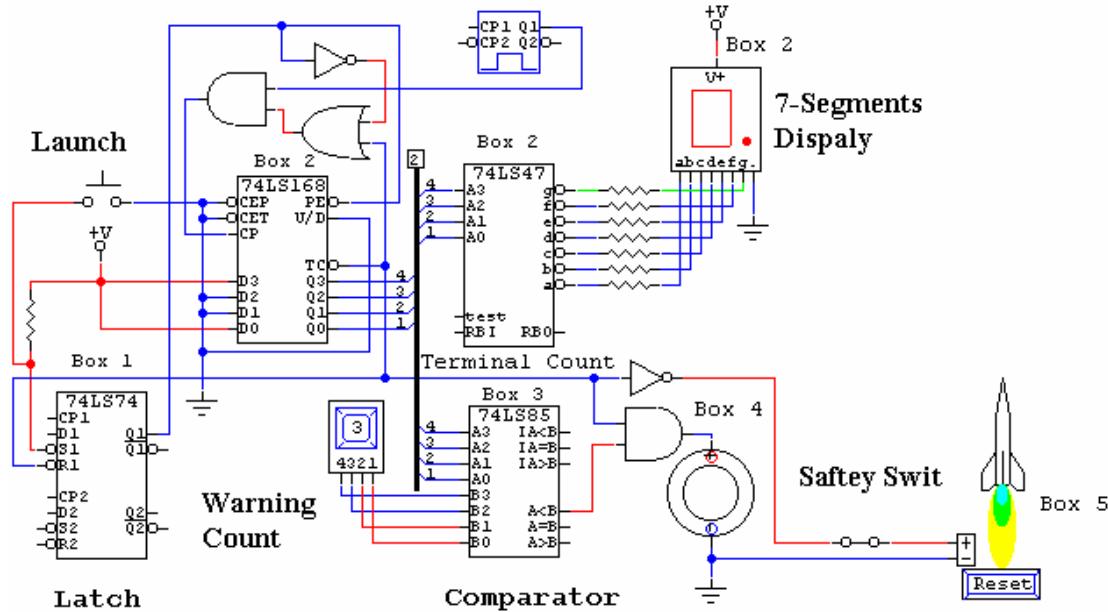

شكل ٤ - الصاروخ أثناء انطلاقه من المنصة.


٤-٣ التحكم في اتجاه حركة محرك الخطوة :

الجزء النظري (تحليل الدائرة) :

يراد التحكم في اتجاه حركة محرك الخطوة في اتجاه عقارب الساعة وفي عكس اتجاه عقارب الساعة والحركة في أي من الاتجاهين قد تكون مستمرة أو غير مستمرة. كون الدائرة اللازمة لعمل ذلك.

الحل:

يمكن تمثيل عمل الدائرة بالمخطط الصنديوني الممثل في الشكل ٤ - .

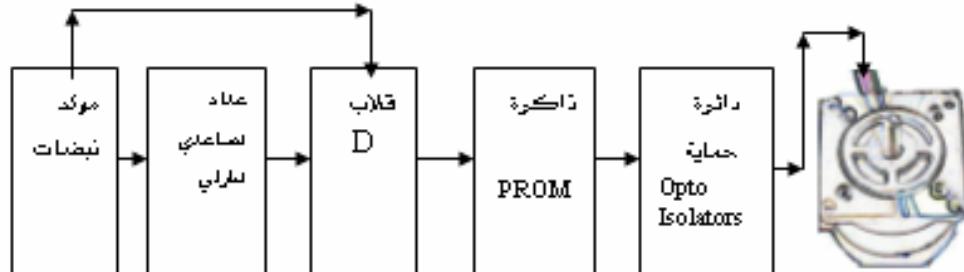

شكل ٤ - المخطط الصندوقي لنظام التحكم في حركة محرك الخطوة.

من المخطط الصندوقي السابق نجد أنه يوجد لدينا خمسة صناديق بالإضافة إلى محرك الخطوة وهذه الصناديق وظيفتها كالتالي :

- **الصنどق الأول:** وهو مولد الكلمات حيث يقوم بـتوليد كلمات ويتم التحكم في اخراج هذه الكلمات على التسلسل عن طريق استخدام مجسات تسمح بمرور الكلمات إلى مدخل نبضات الساعة للعداد وكذلك إلى مدخل طرف التمكين لنبضات الساعة للقلاب من النوع D (٧٤٧٥).

- **الصندوقي الثاني:** هو عداد تصاعدي / تنازلي تزامني.

- **الصندوقي الثالث:** قلاب من النوع D ذو الحافة الموجبة حيث إن خرجه متصل بالذاكرة ويعمل هذا الخرج كمؤشر أو عنوان لكلمة في الذاكرة.

- **الصندوقي الرابع:** عبارة عن ذاكرة تقوم بـحفظ متواالية الأرقام أو الكلمات الالزمة لتشغيل محرك الخطوة في اتجاه عقارب الساعة وذلك بقراءة الكلمات المخزنة في الذاكرة حسب عناوينها تصاعدياً أو تشغيل المحرك في عكس اتجاه عقارب الساعة وذلك بقراءة الكلمات من العنوان الأخير ذهاباً للعنوان الأول في الذاكرة أي بقراءة العناوين تنازلياً.

- الصندوق الخامس: وهو عبارة عن دائرة حماية Optocoupler للدوائر الرقمية وفي نفس الوقت تعمل كمرحلة وسطية Buffer Stage بين محرك الخطوة والدائرة الرقمية المكونة من الذاكرة والقلاب والعداد.

- الصندوق السادس : وهو عبارة عن محرك الخطوة.

الجزء العملي (رسم الدائرة):

العناصر الالازمة لتكوين الدائرة :

- محرك الخطوة Stepper Motor

- نقطة فولتية +V

- دائرة عازلة OptoIsolator

- ذاكرة PROM٣٢

- قلاب من نوع D (٧٤٧٥)

- عدد تزامني عشري تصاعدي /تنازلي ٧٤LS١٦٨A

- مفتاح سداسي عشري Hex Key

- ثلاثة مفاتيح منطقية logic Switch


- أرضي GROUND

- بوابة من نوع ٢-In AND

- مولد كلمات Data Seq

الجزء العملي (المحاكاة)

بعد استخراج العناصر المطلوبة لتنفيذ الدائرة يمكننا رسم الدائرة الموضحة في الشكل ٤ - ٥.

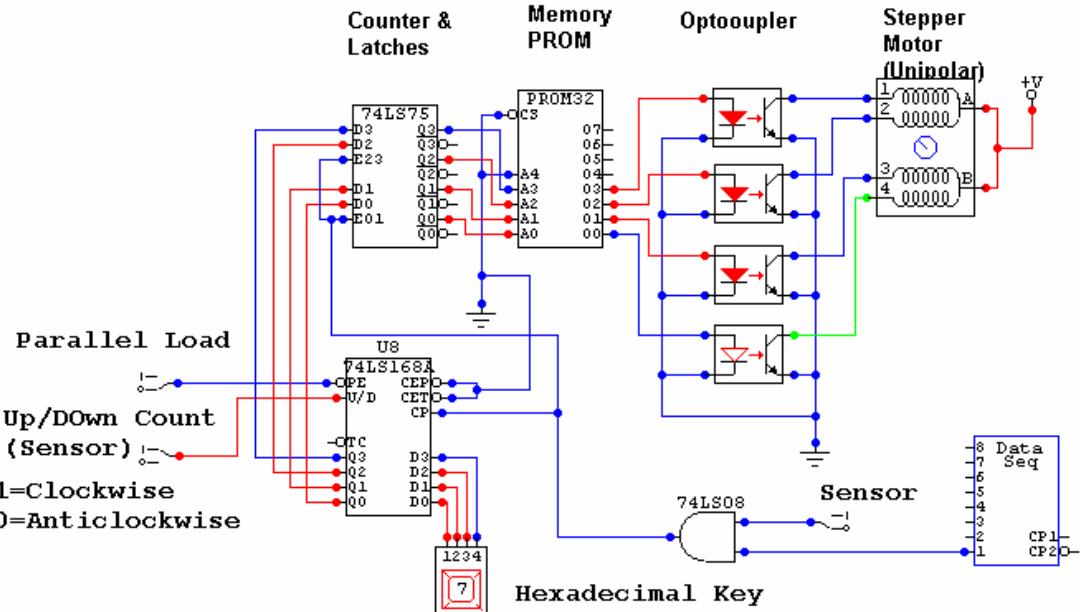


شكل ٤ - دائرة التحكم في حركة مولد الخطوة.

الدائرة الموضحة في الشكل السابق يمكن أن تمثل دائرة في راسم Plotter حيث يوجد محرك خطوة يقوم بسحب الورقة المراد الرسم عليها إلى الأمام حيث تمر الورقة تحت قلم متحرك يقوم بالرسم. وعندما نصل إلى نهاية الورقة يتم إرسال نبضة إلى محس والذي بدوره يقوم بإعطاء إشارة لمحرك الخطوة للتحرك في الاتجاه المعاكس. وفي بعض الأحيان يرسل الحاسب إلى الراسم إشارة تؤدي إلى توقف محرك الخطوة وهو متوجه إلى الأمام أو العكس حيث يتم تلوين جزء من ورقة الرسم بواسطة القلم وبدون أن تتحرك الورقة التي تحت القلم حتى يتم رسم الأشكال الهندسية بدقة. هذا الراسم يمكن ملاحظته كثيراً لدى محلات تصوير الخرائط الكبيرة الخاصة بالأبنية السكنية. كذلك يمكن مشاهدته في معمل التحكم عند رسم منحنى خصائص واستجابة نظام معين .


الدائرة السابقة يمكن شرح طريقة عملها على النحو التالي :

- ١ - في البداية يتم كتابة متالية الأرقام الخاصة بتشغيل محرك الخطوة حيث يتم الضغط بزر الفأرة الأيمن على الدائرة المتكاملة الرقمية التي تمثل الذاكرة ونقوم باختيار Edit PROM/RAM حيث تظهر لنا نافذة تعديل البيانات للذاكرة والمبنية في الشكل ٤-٦.

حيث تحتوي هذه الذاكرة على ٣٢ عنوان يمكن وضع بيانات فيها. هنا نقوم بتعديل بيانات الذاكرة عند العناوين من صفر إلى ٧ حيث يكون مجموع العناوين ٨. نقوم بتعديل البيانات حسب ما هو موضح في الشكل ٤-٦. ولتعديل البيانات في أية سطر نقوم بنقر السطر مرتين بزر الفأرة الأيسر فتظهر لنا النافذة الموضحة في الشكل ٤-٧ حيث قمنا بنقر السطر الأول في نافذة تعديل بيانات الذاكرة.

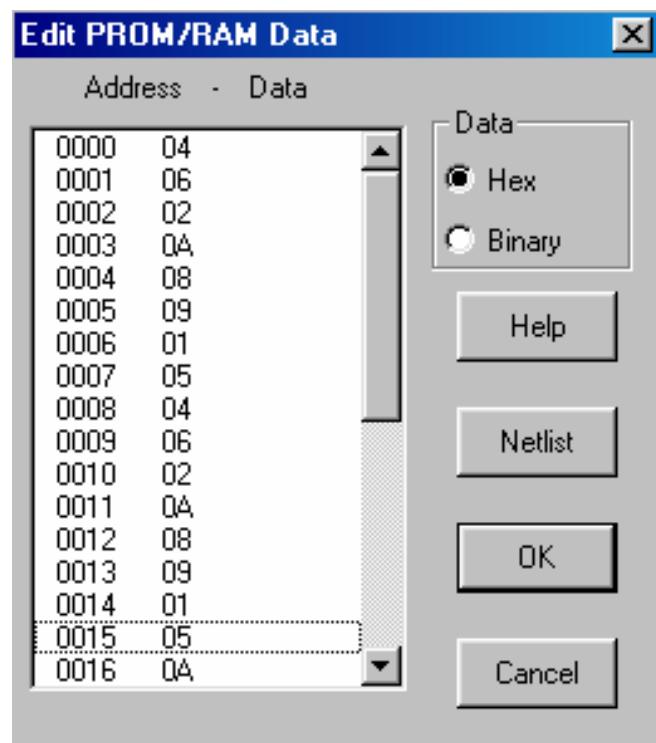

شكل ٤-٦: نافذة تعديل بيانات الذاكرة.

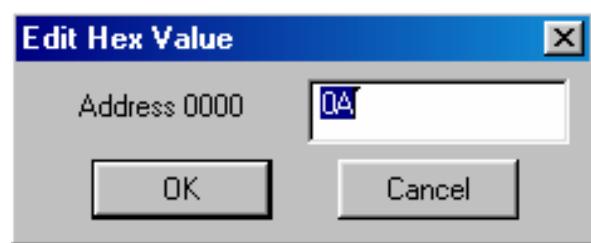

شكل ٤-٧: نافذة تعديل بيانات عنوان في الذاكرة.

هنا نقوم بتعديل البيانات الخاصة بمولد الخطوة وعند كتابة التعديل نقوم بالضغط على مفتاح Enter على لوحة المفاتيح أو النقر بزر الفأرة الأيسر على OK ونستمر في تعديل البيانات على نفس النسق السابق.

٢ - يمكن اعتبار المفتاح المنطقي الموجود على الجهة اليسرى من الشكل ٤ - ٥ والمتصل بطرف العداد عن الرجل U/D بأنه المحس أو الحساس المسؤول عن تغيير حركة محرك الخطوة للأمام مثلاً باتجاه عقارب الساعة أو الخلف بعكس اتجاه عقارب الساعة وذلك عندما تصل الورقة في الراسم إلى حافتها النهائية من إحدى الجهات. حيث عند توصيله على القيمة صفر المنطقي فإن العداد سيقوم بالعد تنازلياً من القيمة ٧ وهذا يعني أن المحرك سيتحرك بعكس اتجاه عقارب الساعة. وإذا ما تم توصيل المفتاح إلى القيمة واحد المنطقي فإن العداد سيعود تصاعدياً أي يقلب من العدد سبعة إلى الصفر ويقوم بالعد تصاعدياً وهذا يعني أن المحرك سيتحرك باتجاه عقارب الساعة.

٣ - المفتاح المنطقي الثالث والمتصل بطرف العداد PE (Parallel Load) يمثل مفتاح تحميل العداد بالعنوان سبعة في حالته هذه على التوازي حيث تم ضبط المفتاح السداسي عشري على آخر قيمة عنوان في الذاكرة نريد أن نصل إليه وهو الرقم العشري ٧.

٤ - الآن نقوم بوضع المفتاح الأيمن الداخل على بوابة AND على الوضع LOW . بعد ذلك نضع المفتاح الموجود في الجهة اليسرى والمتصل بطرف العداد PE على الوضع LOW أيضاً. ثم نقوم بتشغيل أداة التتبع Trace وكذلك أداة تشغيل المحاكاة ثم نقوم بالضغط وبسرعة على المفتاح المنطقي الموجود على الجهة اليمنى حيث نقوم بتحريكه من الوضع صفر إلى الواحد المنطقي وبسرعة نعيده إلى الوضع LOW مرة أخرى عندها سنرى أن خرج العداد قد أصبح الرقم ٧ وهذا يعني أن الرقم ٧ الموجود على المفتاح السداسي عشري قد تم تحميله إلى خرج العداد ويظهر ذلك من لون الأسلام الخارجية من العداد ذات اللون الأحمر كما في الشكل ٤ - ٥.

٥ - بعد ذلك نقوم بإرجاع المفتاح المنطقي المتصل بطرف العداد PE بالقيمة واحد المنطقي حيث يتم إلغاء أثره على العداد. ثم نقوم بتغيير وضع المفتاح الموجود على الجهة اليمنى والخاص

يوقف المحرك إلى القيمة واحد المنطقي وعندها سيتم تشغيل العداد وخروج العداد سيمر إلى القلاب والذي بدوره يقوم بارسال خرج العداد الذي وصل إليه والذي يمثل عنواناً في الذاكرة والتي بدورها تقوم باخراج البيانات أو القيمة العددية الموجود في العنوان الذي تم استلامه من القلاب بواسطة الذاكرة. والبيانات التي خرجت من الذاكرة تمثل القيمة المنطقية اللازمة لتحريك محرك الخطوة حيث أنه في حالتها هذه تم تحريك المحرك نصف خطوة ويمكن أيضاً تحريك خطوة كاملة ولكن بمتوالية أرقام مختلفة. يتم إخراج القيمة الموجودة في ذلك السطر من الذاكرة إلى دائرة العزل والحماية Optocoupler والتي بدورها تقوم بإرسال القيمة إلى محرك الخطوة والذي بدوره سيتحرك إما باتجاه عقارب الساعة أو العكس حيث نلاحظ هنا أنه في حالة كون المفتاح المتصل برجل العداد D/U موصلاً على القيمة صفر المنطقي فإن العداد سيعد تنازلياً وسيتحرك محرك الخطوة بعكس اتجاه عقارب الساعة والعكس صحيح.

٤- دائرة التحكم في نظام إنذار :

الجزء النظري (تحليل الدائرة):

يراد تصميم دائرة إنذار لمبنى تجاري له مدخلان بحيث تتوفر في هذا النظام المواصفات التالية :


١ - يتم تهيئة دائرة الإنذار في بداية التشغيل.

٢ - عندما نريد الدخول للمبنى من أي من البابين فإنه يجب إدخال رقم سري مكون من أربعة أرقام وذلك في وقت معين. إذاً كان الرقم المدخل صحيحاً فإنه يمكن فتح أي من البابين بسهولة وبدون إصدار جرس الإنذار .

٣ - عند فتح أي من المدخلين وبدون إدخال الرقم السري فإن جرس الإنذار سوف يصدر صفاراً إنذاراً وعندئذ يمكن أن يتم إخماده إما عن طريق مفتاح يدوياً أو عن طريق إدخال الرقم السري الذي تم إدخاله في الفقرة الثانية.

الحل :

يمكن تمثيل عمل الدائرة المطلوبة بالخطط الصندوقي الممثل في الشكل ٤-٨.

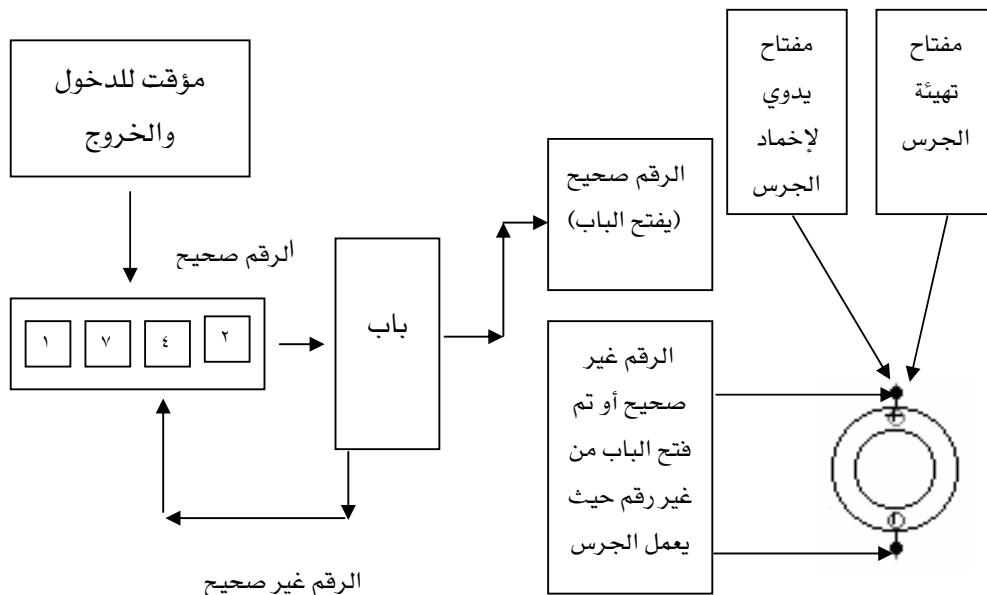

شكل ٤-٨: المخطط الصندوقي لدائرة التحكم في نظام إنذار.


الجزء العملي (رسم الدائرة)

العناصر الالزمة لتكوين الدائرة:

- لوحة مفاتيح آسكى Ascii Key
- ثمانية مفاتيح سداسي عشرية Hex Key
- قفل الكتروني Lock
- نافذتان (تمثيل البابين) Window
- مولد نبضات Pulser
- مصباح منطقى Logic Display
- دائري تأخير زمني Delay
- جرس إنذار Piezo Buzzer
- عاكس Inverter
- أرضي GROUND
- مفاتحي ضغط No PushButton
- مفتاح منطقى Logic Switch
- خط بيانات مشترك (يمكن عمل بالضغط على أداة التوصيل مع مفتاح Alt كما تعملنا سابقاً).
- ملف Inductor

الجزء العملي (المحاكاة)

بعد استخراج العناصر المطلوبة يمكن رسم الدائرة على نافذة الرسم كما هو مبين في الشكل ٤ .٩-

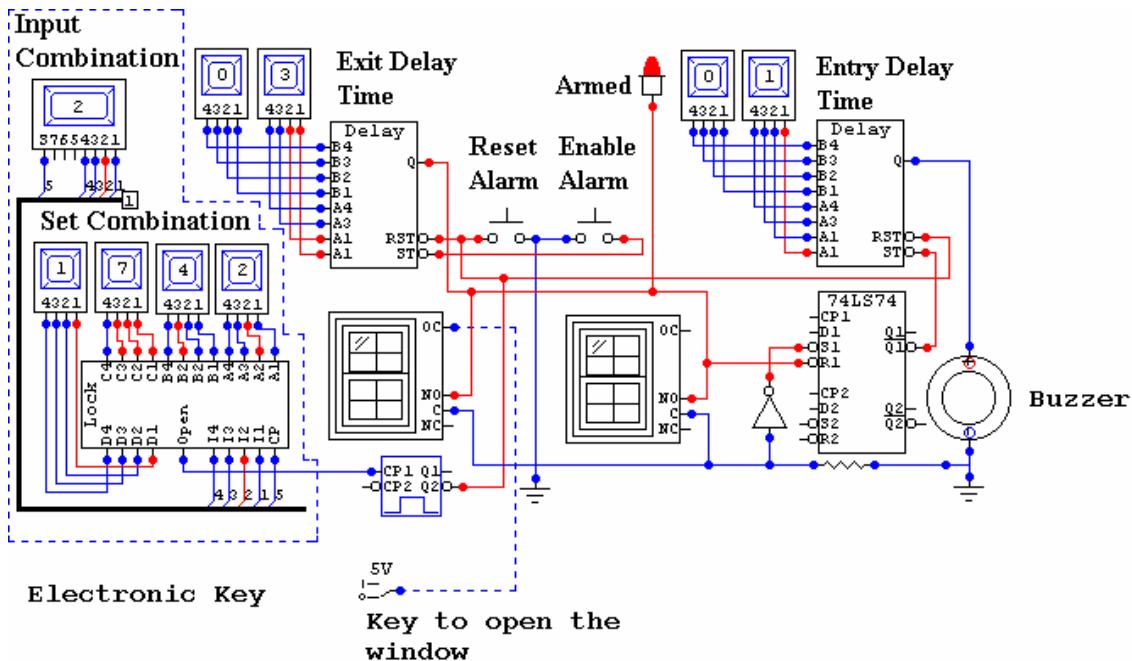


شكل ٤ - ٩: دائرة التحكم في نظام إنذار.


تتلخص طريقة عمل الدائرة على النحو التالي :

١ - قبل البدء في شرح طريقة عمل الدائرة يجب معرفة الكيفية التي تعمل بها النافذة والتي تمثل عندنا هنا الباب الذي يراد فتحه حيث نرى في الشكل ٤ أن النوافذ موصولة على التوازي والنافذ لها أربعة أطراف توصيل هي : OC حيث يمكن فتح النافذة عن طريق توصيل مفتاح منطقي لهذا الطرف بحيث إذا تم توصيله على الواحد المنطقي في حالة المحاكاة فإن النافذة تفتح أو بالضغط على زر الفأرة الأيسر بالتتابع مرتين حيث يتم فتح النافذة. أما الطرف الثاني فهو NO (Normally Open) حيث أنه عندما توصل النوافذ على التوازي نقوم بتوصيل على هذا الطرف. ثم لدينا الطرف C وهو الخرج ويعني أن الدائرة مغلقة. ثم أخيراً يأتي لدينا الطرف NC (Normally Closed) حيث يستخدم هذا الطرف عند توصيل النوافذ على التسلسل. هنا في الشكل ٤ - ١٠٠ عندما نغلق المفتاح والنافذ مغلقة فإن التيار لا يمر إلى الجرس بينما إذا ما تم فتح إحدى النوافذ والمفتاح مغلق في نفس الوقت فإن التيار الكهرب يسري من الطرف ذي الجهد الأعلى أي من جهة مفتاح التوصيل إلى

الطرف NO ومنه إلى الطرف C ثم إلى الجرس حيث يتم تشغيله كما هو موضح في الشكل ٤ .

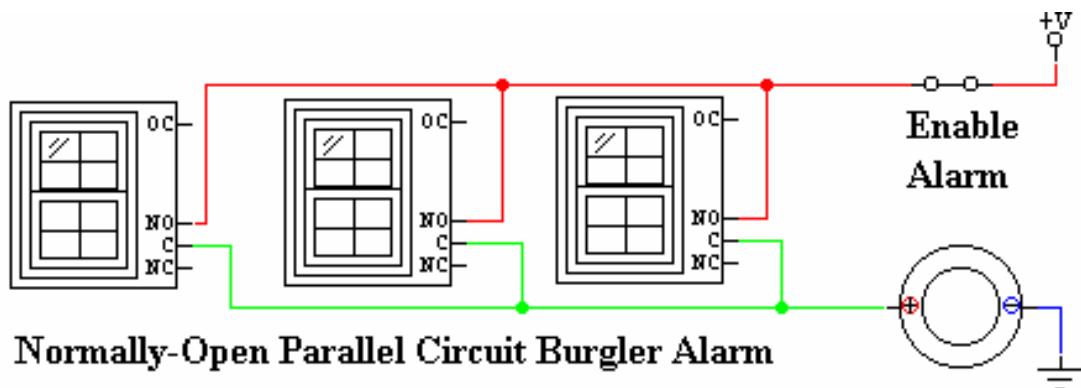


شكل ٤ : النوافذ موصولة على التوازي.

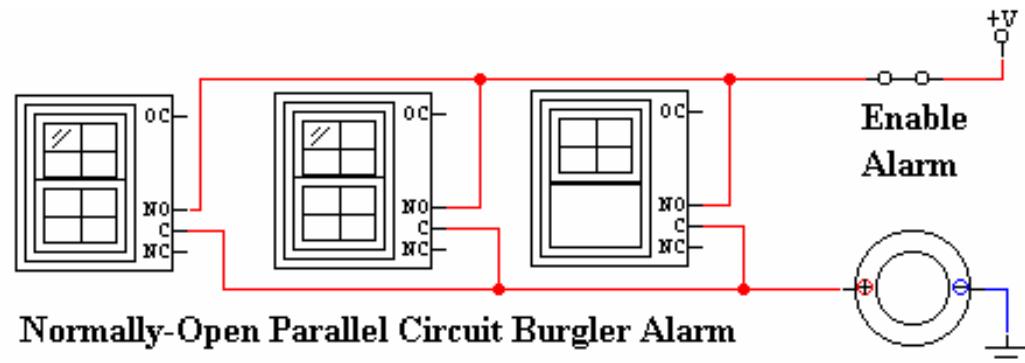


شكل ٤ : النوافذ بعد فتح إحداها وتنشيط جرس الإنذار.

أما بالنسبة للنوافذ عند توصيلها على التسلسل كما هو مبين في الشكل ٤-١٢ فإن النافذة يتم توصيل طرفها NC على التسلسل الطرف C في النافذة الخلفية وهكذا إلى المرحل Relay حيث أنه عند مرور التيار من خلال النوافذ إلى الملف يتم تشغيله بحيث يسحب طرف الجرس بحيث لا يمر تيار وعند فتح إحدى النوافذ كما في الشكل ٤-١٣ حيث ينقطع التيار عن الملف وبالتالي يترك طرف الجرس يتصل بمصدر الجهد وبالتالي يصفر جرس الإنذار.

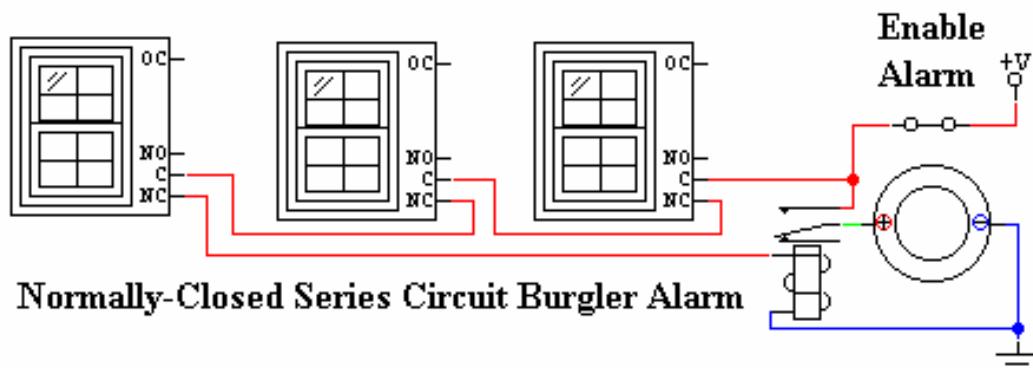

شكل ٤ - ١٢: النوافذ موصولة على التسلسل.

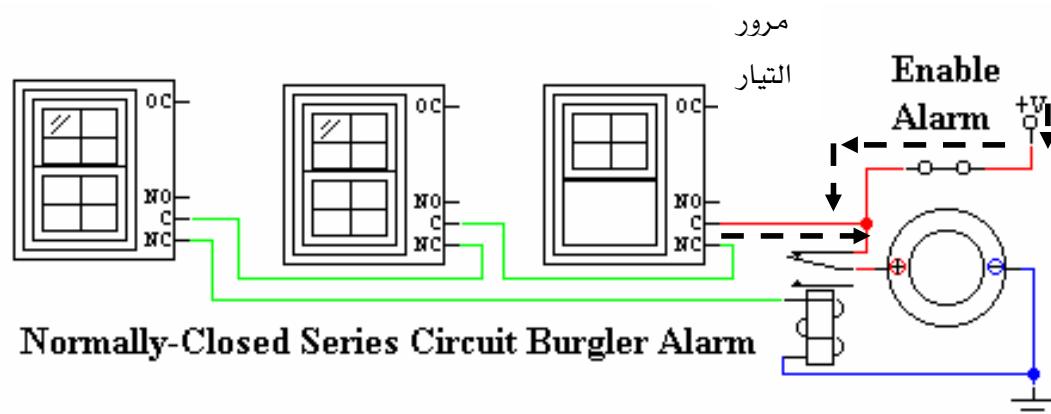

شكل ٤ - ١٣: النوافذ بعد فتح إحداها وتتشييط جرس الإنذار.

أما الآن وقد أتينا إلى طريقة عمل هذه النوافذ حيث أنها جزء أساسي في تكوين دائرة هذا التمرين نأتي الآن على آلية عمل الدائرة حيث نلاحظ أن النافذة اليسرى في الشكل ٤ - ٩ قد تم توصيل طرف الدخل لها OC بمفتاح منطقي حيث أنه عند بدء عملية المحاكاة يمكن الضغط على المفتاح المنطقي بدلاً من الضغط مرتين بالفأرة على النافذة وذلك لفتح النافذة . في بداية المحاكاة تكون جميع النوافذ مغلقة حيث تقوم بالضغط على المفتاح Enable Alarm حيث يضي المصابح المنطقية إشارةً بجاهزية نظام الإنذار للعمل.

٢ - الخطوة التالية أنه عند فتح إحدى النوافذ وذلك من غير إدخال الرقم السري على لوحة المفاتيح فإن ذلك يعني أن شيئاً غير عادي يجري في المبنى وبالتالي يرن جرس الإنذار حيث يتم تشتيطه عن طريق الطرف C لكل نافذة بحيث يجري تشيشي العاكس وبالتالي الجرس وعند هذه اللحظة يتم إخماد الجرس يدوياً عن طريق المفتاح المنطقى Reset Alarm أو عن طريق المفتاح الإلكتروني حيث يجب في هذه الحالة تشيشي مفتاح شفرة الآسكى وهو يشبه في عمله لوحة المفاتيح التي نستعملها في الحاسب الآلي حيث يتم الضغط على هذا المفتاح في الجزء العلوي من شكل ٤-٩ إلى أقصى اليسار ثم يتم إدخال الرقم المكون من أربعة خانات وهي الرقم ١ ثم ٧ ثم ٤ ثم ٢ على الترتيب وذلك من خلال الضغط على هذه الأرقام من على لوحة مفاتيح الحاسب حيث أنه عند هذه اللحظة يتم إيقاف الجرس.

٣ - الطريقة النظامية لفتح الباب هي كالتالي وذلك بعد إعادة تشغيل عملية المحاكاة من جديد حيث تقوم بتفعيل المفتاح المنطقى Enable Alarm ثم المفتاح Reset Alarm حيث يضيء المصباح المنطقى. بعد ذلك ولنفترض عندها أنها نريد الدخول للمبنى حيث يتم وبسرعة إدخال الرقم الذي تم إدخاله بنفس الطريقة في الخطوة السابقة وعندما سنرى أن المصباح المنطقى يتم إطفاؤه بمجرد إدخال آخر رقم على لوحة المفاتيح وهو في هذه الحالة الرقم ٢. هنا يمكن فتح أي من النوافذ وبدون أن يعمل جرس الإنذار حيث تعتبر هذا الطريقة آمنة ونظامية لدخول المبنى. في الدائرة نلاحظ وجود دائري تأخير زمني Delay حيث عادة وعلى النطاق العملي يتم برمجة الوقت اللازم لإدخال الرقم السري عندما نريد دخول أو خروج المبنى بحيث أنه يمكن فتح الباب بمفتاح عادي ثم يتم الذهاب للوحة المفاتيح وهي عادة داخل المبنى بجوار الباب وذلك لحمايتها من السرقة بحيث يتم إدخال الرقم السري في وقت معين عندما نرغب في الخروج فإنه يتم أيضاً إدخال الرقم السري للباب ونحن داخل المبنى وبمجرد إدخال الرقم يتم الخروج وقف الباب بالمفتاح وذلك في زمن مبرمج أيضاً بحيث أنه إذا لم نغلق الباب بعد إدخال الرقم السري بفترة معينة عند مغادرة المبنى فإن جرس الإنذار سوف يرن.

٤ - تصميم دائرة للتحويل من إشارة رقمية إلى تماثلية:

الجزء النظري (تحليل الدائرة) :

يراد تصميم دائرة تقوم بتحويل إشارة رقمية مكونة من أربعة خانات ثنائية إلى إشار تماثلية تكافئ قيمة الإشارة الرقمية المدخلة على الدائرة.

الحل:

يمكن تمثيل الدائرة المطلوبة بالخطط الصندوقي الموضح في الشكل ٤ - ١٤ حيث نجد أن المدخلات على الدائرة هي الإشارة الرقمية والمخرجات هي الإشارة التماضية المعاكسة للإشارة الرقمية.



شكل ٤ - ١٤ : دائرة تحويل إشارة من قيمة رقمية إلى قيمة تماثلية.

المخطط الصندوقي السابق غاية في الوضوح حيث يتم إدخال قيمة الإشارة كقيمة رقمية ثم يجرى تحويلها إلى قيمة تماضية (تماثلية) مكافئة لنفس القيمة الرقمية.

الجزء العملي (رسم الدائرة)

العناصر اللازمة لتكوين الدائرة :

- مكبر العمليات التشغيلي LM741

- بطاريتان بقيمة ١٧.٦ V

- خمسة مقاومات ذات قيم مختلفة Resistors

- ثمانية مفاتيح منطقية من النوع SPST Switch

- نقطة جهد يتم قيمتها ٥ V وهي من النوع +V


- أرضي GROUND.

الجزء العملي (المحاكاة)

بعد استخراج العناصر المطلوبة من مكتبة البرنامج يمكن رسم الدائرة المبينة في الشكل ٤ - ١٥. أما بالنسبة لطريقة عمل الدائرة فتتلخص فيما يلي :


١ - لقد تم وضع المقاومات في هذه الدائرة بحيث تمثل أوزان الأرقام الثنائية ابتداءً من الخانة الثانية الدنيا (Least Significant Bit) LSB والتي تمثلها المقاومة الأولى D_٣. وهكذا انتهاءً بالمقاومة D_٠ والتي تمثل الرقم ذات القيمة العليا (Most Significant Bit) MSB بحيث أنه لو تم توصيل المقاومة العلوية بالقيمة ٥V فإن ذلك يتسبب في مرور تيار في هذه المقاومة مقداره ٥٠ م أمبير والذي بدوره يمر في مقاومة التغذية الخلفية والتي قيمتها تساوي ٢٠٠١ K حيث يولد ذلك فرق جهد على خرج المكبر مقداره يساوي ١٧V . □

٢ - لنفترض أننا أدخلنا الرقم الثنائي ١١٠٠ والذي يمثل الرقم ١٢ في النظام العشري وذلك بإغلاق بتوصيل المقاومتين D_٣, D_٢ على مصدر الجهد بينما يتم توصيل المقاومتين D_١, D_٠ إلى الأرضي وبالتالي تكون قد كوننا الرقم الثنائي ١٢ وعندئذ يتم مرور التيارين الأول الناتج عن توصيل المقاومة D_٣ ويساوي $I_3 = \frac{5V}{25K\Omega} = 0.2mA$ بينما التيار الناتج عن توصيل المقاومة D_٠ يساوي $I_0 = \frac{5V}{12.5K\Omega} = 0.4mA$ وبالتالي يكون قيمة فرق الجهد على خرج مكبر العمليات التشغيلي متساوية لقيمة $V_{out} = -(0.4mA + 0.2mA) * 20K\Omega = -12V$ وهو ما نراه على الشكل ٤ - ١٦ .

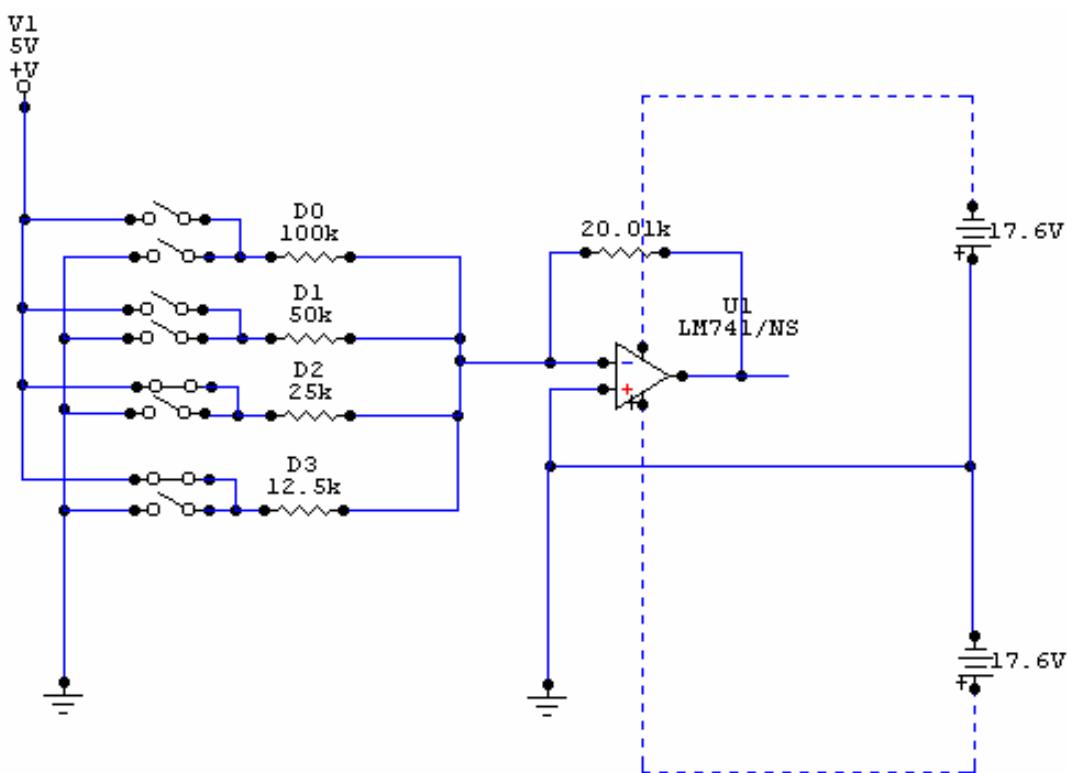

شكل ٤ - ١٥: دائرة محول إشار رقمية إلى تماثلية.

٤ - يلاحظ أنه عند توصيل أي من المقاومات على مصدر الجهد V_5 فإن بقية المقاومات التي لا يراد توصيلها على مصدر الجهد يجب توصيلها إلى الأرضي. كما يلاحظ أنه يوجد لدينا ١٦ احتمالاً لتوصيل هذه المقاومات إلى مصدر الجهد وهي كما هو موضح في الجدول ٤ - ١. كما نلاحظ هنا أن قيم فرق الجهد بالسالب وذلك لأننا أدخلنا التيارات على الطرف السالب للمكثب.

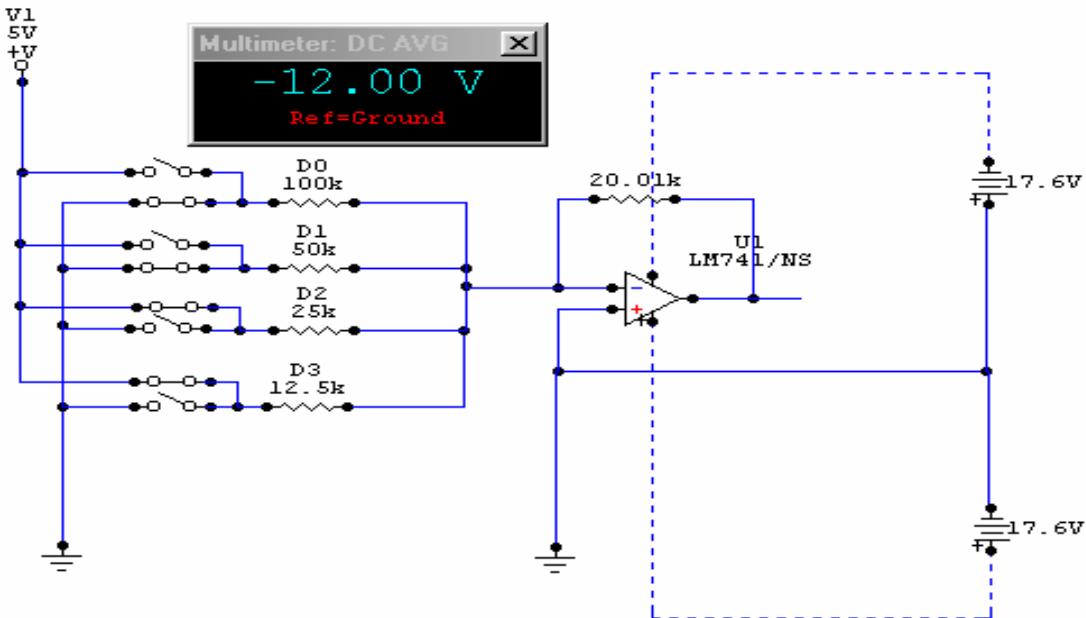

شكل ٤-١٦: الدائرة بعد تشغيل أداة المحاكاة وتوصيل الرقم الثنائي .١٢

D_0	D_1	D_2	D_3	$V_{out}(-V)$
.
.	.	.	1	1
.	.	1	0	2
.	.	1	1	3
.	1	.	0	4
.	1	.	1	5
.	1	1	0	6
.	1	1	1	7
1	.	.	0	8
1	.	.	1	9
1	.	1	0	10
1	.	1	1	11
1	1	.	0	12
1	1	.	1	13
1	1	1	0	14

١	١	١	١	١	١٥
---	---	---	---	---	----

جدول ٤ - ١ : جدول قيم فرق الجهد الناتج عن توصيل المقاومات بجميع الاحتمالات.


٤ - ٦ تصميم دوائرربط الأجهزة الخارجية مع الحاسب

الجزء النظري (تحليل الدائرة) :

يراد تصميم دائرة محرك الخطوة بحيث يمكن التحكم فيه عن طريق الحاسب الآلي وذلك باستخدام مخرج الموائمة (Parallel Port) (DB٢٥) التسلسلي (Serial port) (DB٩) والمتوازي (Interface).

الحل:


هذا المثال في شرحه يشبه تماماً المثال الذي سبق وأن شرحته في دائرة التحكم في محرك الخطوة في الفقرة ٤ - ٢ السابقة . في حالة مخرج الموائمة التسلسلي للحاسوب يمكن التوصيل كما هو موضح في الدائرة المبينة في الشكل ٤ - ١٧-

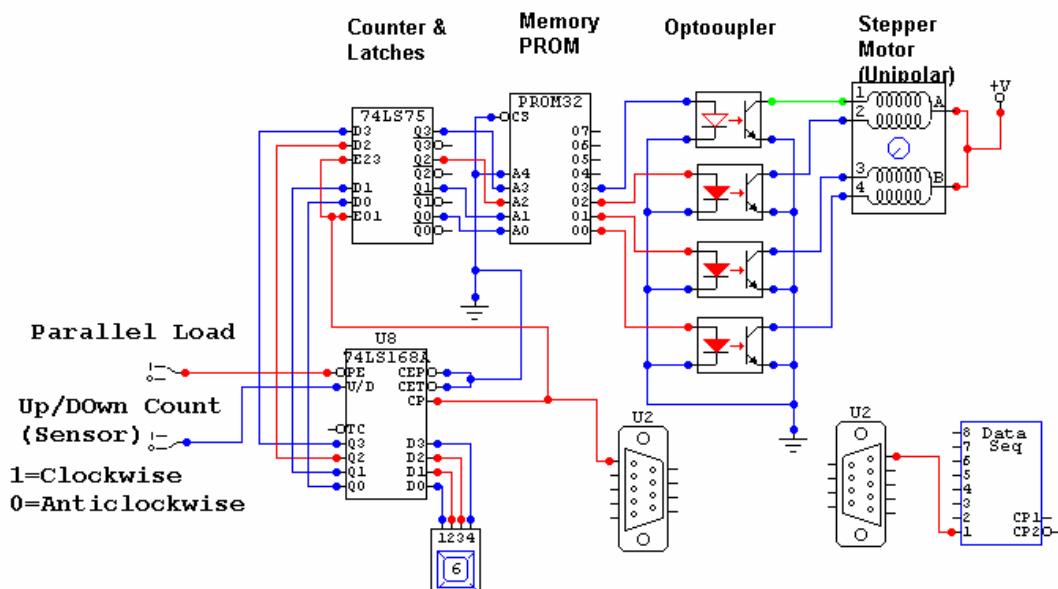

شكل ٤ - ١٧: التحكم في محرك الخطوة باستعمال مخرج الموائمة التسلسلي للحاسب الشخصي.

حيث أننا هنا استعملنا فقط طرف الموائمة التسلسلي المتوفر في مكتبة البرنامج تحت العنوان Data Sequencer حيث تم استخدامه بحيث أن الجزء من الدائرة في الشكل السابق والمتمثل بmacro يمكن الاستعاضة عنه باستخدام برنامج حاسب مثلاً مكتوب بلغة السي أو الفيوجوال بيسك المري أو باسكال أو السي بلس أو الأسمبل أو أية لغة أخرى بحيث يقوم البرنامج بعمل حلقة Loop بحيث يقوم بإخراج الرقمين الصفر والواحد المنطقين وبينهما بعض التأخير الزمني . أما بالنسبة لطريقة عمل الدائرة فهي تماماً نفس الدائرة التي قمنا بشرحها في الفقرة ٤-٢ السابقة من هذا الفصل.

أما في حالة الدائرة التحكم في محرك الخطوة باستخدام مخرج التوازي فيمكن استعمال مخرج التوازي الأول LPT1 أو الثاني LPT2 حيث إن عنوان المخرج الأول كرقم في النظام السداسي عشري هو الرقم ٣٧٨٠ . أما مخرج التوازي الثاني فعنوانه ٢٧٢٠ حيث أن الجزء من الدائرة المبينة في الشكل ٤-١٨- الموجود في الجهة اليسرى من الشكل والمحاط بالمطلع المنقط فيمكن استخدام برنامج حاسب ليقوم مقامه بحيث يقوم بكتابة متواتلة الأعداد اللازمة لتشغيل محرك الخطوة على مخرج الطابعة المتوازي وحيث أن مخرج الطابعة المتوازي مكون من نوعين من التوصيلات وهما الجزء الأول مذكر Male connection حيث يتكون من خمسة وعشرين مسامراً صغيراً pin مصنعة على شكل حرف D بحيث يتم توصيل هذا الجزء بدائرة المحرك أما الجزء المؤنث Female connection فيكون عادة موجود في الحاسب الآلي وهو مخرج الطابعة وهو مكون من خمسة وعشرين فتحة صغيرة تشكل حرف D و البيانات التي نريد كتابتها على مخرج التوازي تقوم بكتابتها على الأرجل من D٦،D٥،D٤،D٣،D٢،D١،D٠.

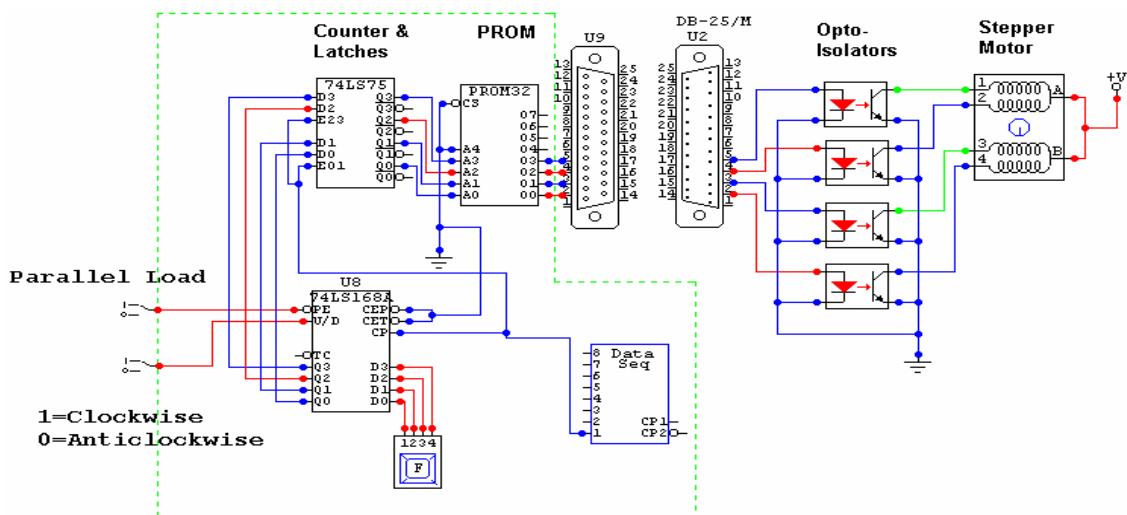

يمكن الاستعاضة عن الجزء المنقط ببرنامج حاسب بلغة السى مثلا

شكل ٤ - ١٨- : استخدام مخرج التوازي في التحكم في محرك الخطوة.



تصميم بواسطة الحاسوب

الدواير المطبوعة

٥ - ١ مقدمة:

الأهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من :


- ✓ تحويل الدائرة التخطيطية Schematic Diagrams إلى دوائر الكترونية مطبوعة.
- ✓ طباعة الطبقات المكونة منها الدائرة المطبوعة تمهدًا لعملها في المعمل.

في الوحدة السابقة تمت دراسة بعض التطبيقات العملية وذلك عن طريق تحليل وتصميم الدائرة ثم عمل الدائرة التخطيطية الالازمة لتنفيذ ذلك التصميم وإظهاره إلى حيز الوجود كدائرة تعمل. الخطوة التالية بعد عملية اختبار الدائرة الإلكترونية عن طريق البرنامج والتأكد من صحة عملها هي تحويل هذه الدائرة إلى دائرة إلكترونية مطبوعة عن طريق برنامج الرسم بحيث يمكن بعد ذلك تحويل هذه الدائرة إلى دائرة حقيقة بطرقين الأولى ، عن طريق أجهزة خاصة ومتطرفة تقوم بأخذ الدائرة المطبوعة وتحولها آوتوماتيكياً إلى دائرة مطبوعة وتقوم أيضاً بعمل ثقوب بها ومن ثم وضع العناصر الإلكترونية الالازمة بها ولحامها ومن ثم استخدام الدائرة التي حصلنا عليها في تطبيقات عملية في الحياة وهذا يتم في المصانع التي تقوم بإنتاج الدوائر الإلكترونية المطبوعة لمختلف الأجهزة الإلكترونية وحسب مواصفات خاصة وعلى نطاق واسع Mass production. أما الطريقة الثانية فتتم بأخذ الدائرة المطبوعة التي حصلنا عليها من برنامج الرسم في العمل بحيث يتم تصويرها على لوحة نحاسية ثم باستخدام أحماض خاصة يتم التخلص من النحاس الزائد من على اللوحة أما بقية النحاس الموجود على اللوحة فيمثل مسارات التوصيل على الدائرة بين مختلف العناصر والمكونات الإلكترونية أو بمعنى آخر أن النحاس المتبقى على اللوحة هو نسخة من الدائرة المطبوعة التي حصلنا عليها من البرنامج.

٥ - ٢ تحويل الرسم التخطيطي إلى دائرة مطبوعة:

لتحويل الدائرة التخطيطية Schematic Diagram إلى دائرة مطبوعة سنقوم بدراسة مثال عملي يوضح ذلك خطوة خطوة كما يلي:

١ - في البداية يجب أن يكون لدينا دائرة تخطيطية قد تم بناؤها باستخدام برنامج الرسم CircuitMaker حيث يتم تحويل هذه الدائرة باستخدام أداة تحويل الدوائر التخطيطية إلى دائرة مطبوعة Voltage وفي هذا المثال سنقوم بفتح ملف موجود في البرنامج لدائرة منظم جهد PCB.CKT وكما هو مبين في الشكل ٥ .

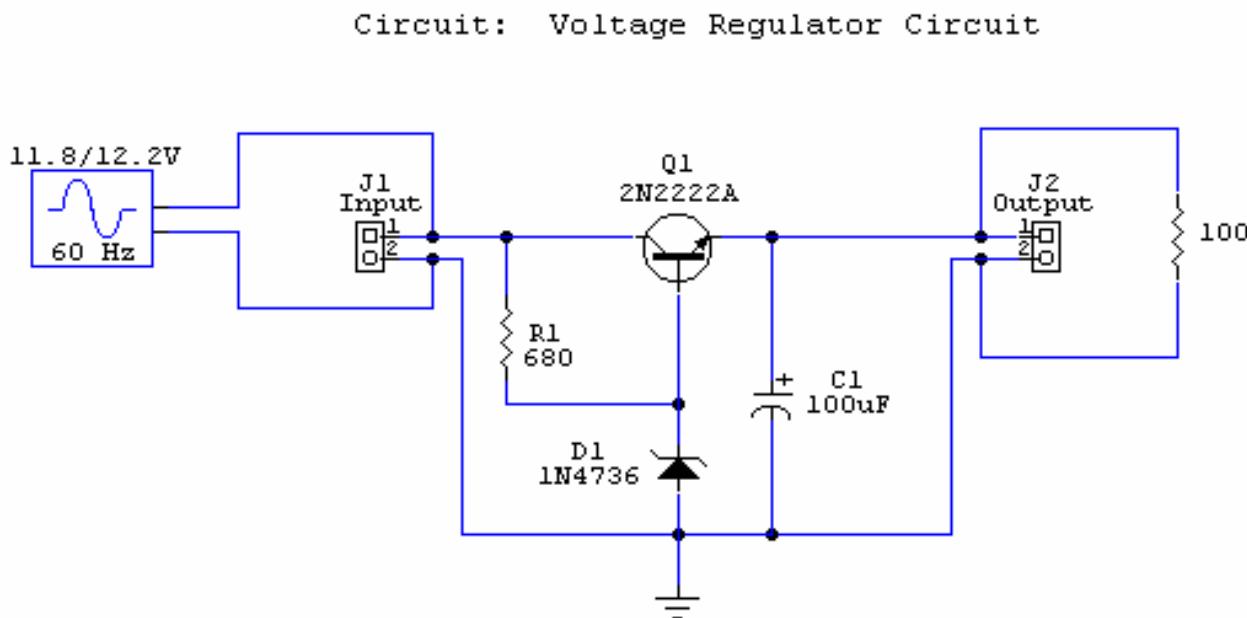


شكل ٥ : الدائرة التخطيطية لمنظم الجهد.

٢ - بعد فتح الملف في الخطوة الأولى نحتاج في الخطوة التالية إلى تكوين قائمة تسمى netlist تحتوي على سلسلة من النقاط (أي نقاط التوصيل للعناصر المختلفة)، والعناصر والمسارات المختلفة والتي يسترشد بها برنامج TraxMaker لرسم الدائرة المطبوعة.


٣ - كل عنصر في الدائرة الموضحة في شكل ٥ يجب أن يكون له قيمة اسمية تدل عليه وتسمى Label-Value مثل أن يظهر في الدائرة التخطيطية السابقة الترانزستور قيمته الاسمية هي الرقم الذي عن طريقه يمكننا عن طريقة الحصول على هذا الترانزستور وفي هذا المثال ٢N2222A كذلك يجب أن يكون له اسم يدل عليه Designation مثل Q كما يجب أن

يكون له اسم العائلة أو الفصيلة Package التي ينتمي إليها فمثلاً في هذه الحالة لدينا بالنسبة للترانزستور TO¹⁸ كما يجب أن يكون لهذا العنصر في الدائرة أطراف حيث أنه في حالة الترانزستور لدينا ثلاثة أطراف وهي المجمع Collector والقاعدة Base والباعث Emitter.

الشكل ٥ - ٢ يوضح نافذة بيانات الترانزستور الموجود في الدائرة التخطيطية السابقة كما أن الشكل ٥ - ٣ يوضح أطراف الترانزستور وذلك بعد الضغط على الاختيار Pins في أسفل نافذة بيانات الترانزستور والموضحة في الشكل ٥ - ٢. كما نلاحظ أن نافذة البيانات لمولد الإشارات وكذلك مقاومة الحمل ليست من ضمن ما نريد عمله في الدائرة المطبوعة ولذلك ستتجد أنه عند إظهار نافذة البيانات لمولد مقاومة الحمل سنجد في آخر النافذة كالتي في الشكل ٥ - ٢ والخاصة بكل منها أنها استثناءاً من الدائرة المطبوعة وكذلك من قائمة العناصر حيث أنها نجد أن المربعين الآخرين في النافذة التي في شكل ٥ - ٢ والخاصة بهما قد تم التأشير عليهما.

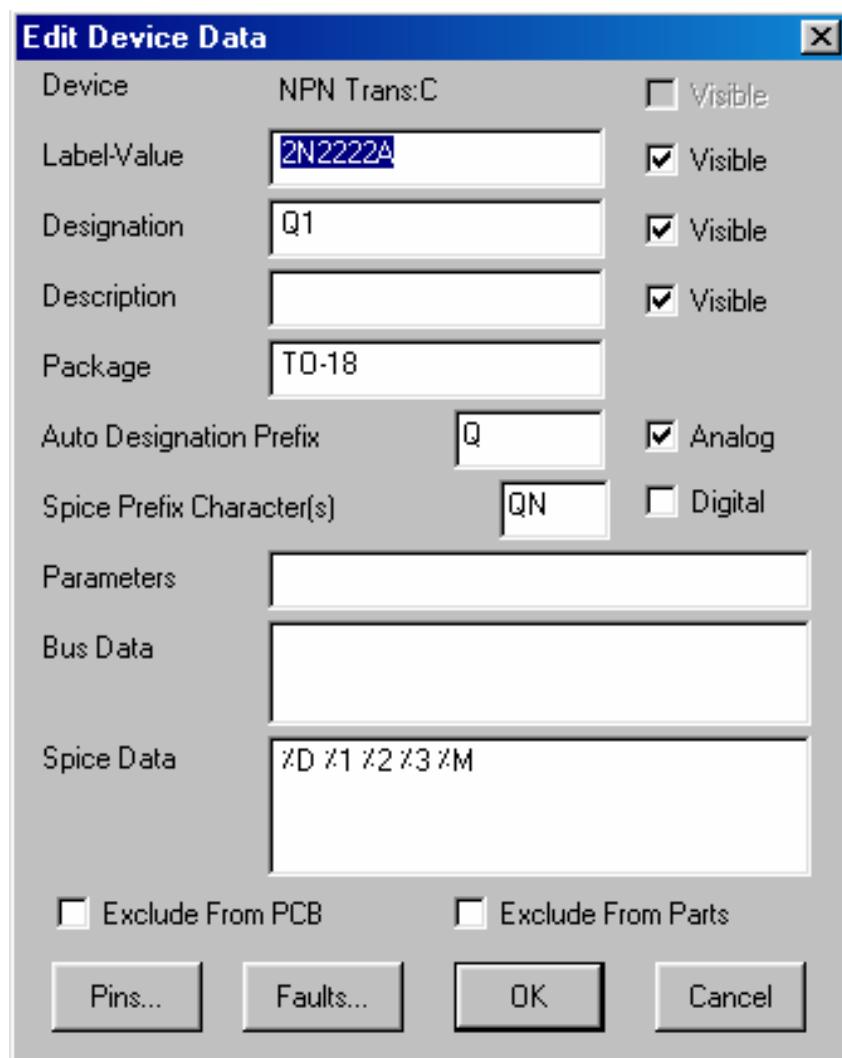


شكل ٥ - ٢: نافذة بيانات الترانزستور.

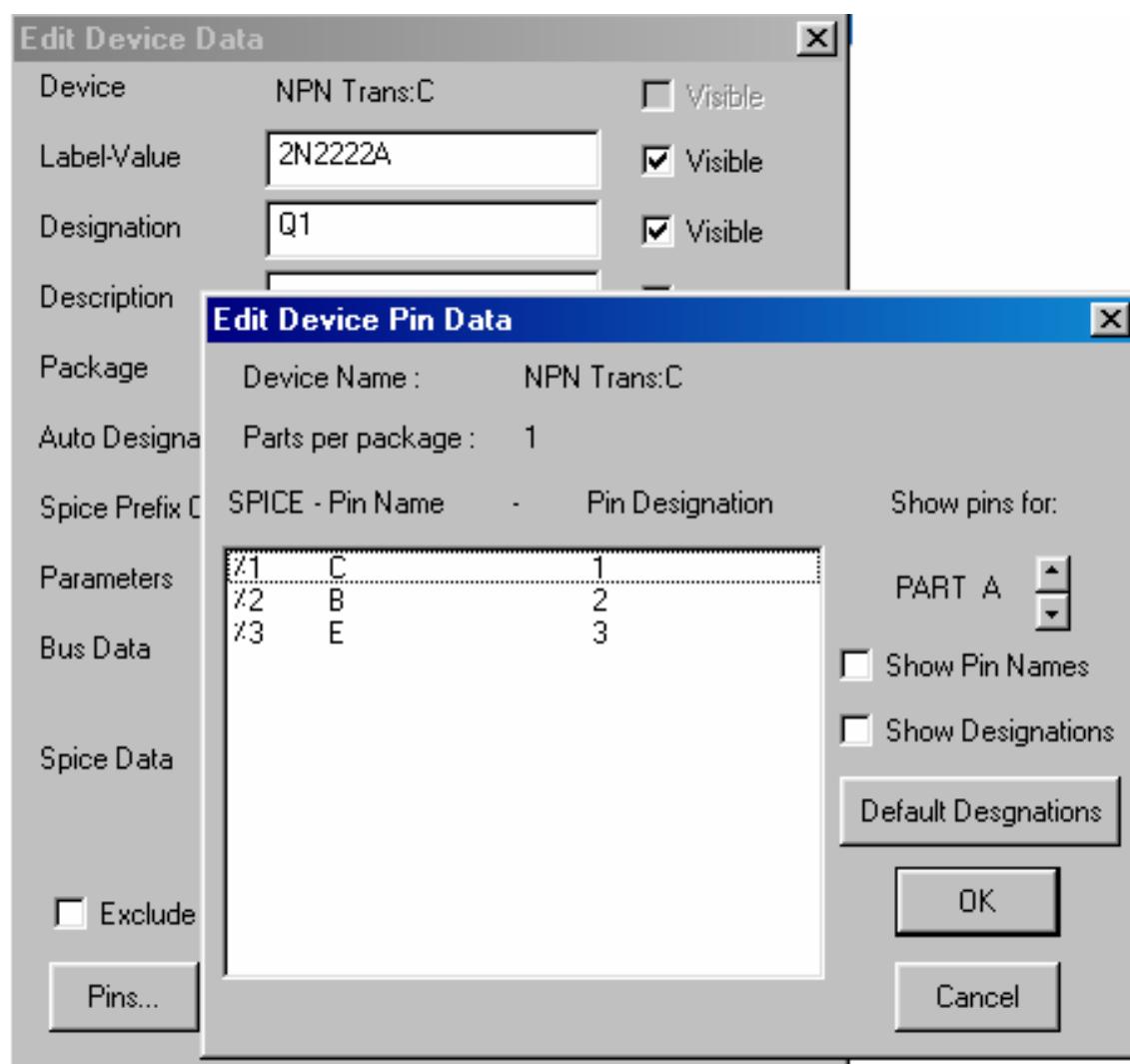

شكل ٥ -٣: نافذة بيانات أطراف الترانزستور.

٢ - الخطوة التالية هي تشغيل أداة تحويل الدوائر التخطيطية إلى دائرة مطبوعة وذلك بالنقر عليها بواسطة الفأرة حيث نحصل على النافذة الموضحة في الشكل ٥ -٤ .

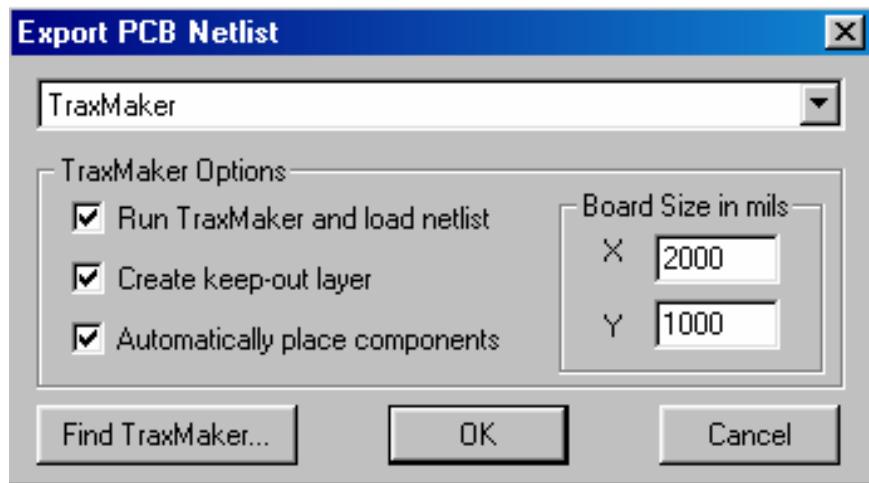


شكل ٤ : النافذة التي نحصل عليها بعد تشييطة أداة الحصول على الدائرة المطبوعة.

هنا نقوم بتعديل مقاسات اللوحة التي نريد الحصول عليها حيث نرى في الشكل ٤ - أنتا أدخلنا القيمة $X = 2000$ mil للإحداثي السيني $Y = 1000$ mil للإحداثي الصادي في النافذة السابقة حيث أن $1\text{ mil} = 0.0254\text{ mm}$ أي أنه وحدة قياس لأبعاد اللوحة المطبوعة المرغوب الحصول عليها. هنا لا بد أن لا ننسى من أن الخيارات الموجودة في الشكل ٤ مؤشر عليها.


٤ - بعد الضغط على الاختيار OK في النافذة السابقة فإن برنامج TraxMaker سوف يقوم بإظهار نافذة جديدة بغية حفظ القائمة netlist وذلك باستخدام اسم الملف السابق ولكن بالامتداد الجديد وهو **PCB.net** وهنا نقوم بالنقر على الاختيار Save أي حفظ الملف.

٥ - الخطوة التالية هي أن برنامج TraxMaker سوف يقوم بإظهار شاشة رسم الدائرة المطبوعة الموضحة في الشكل ٥ - .

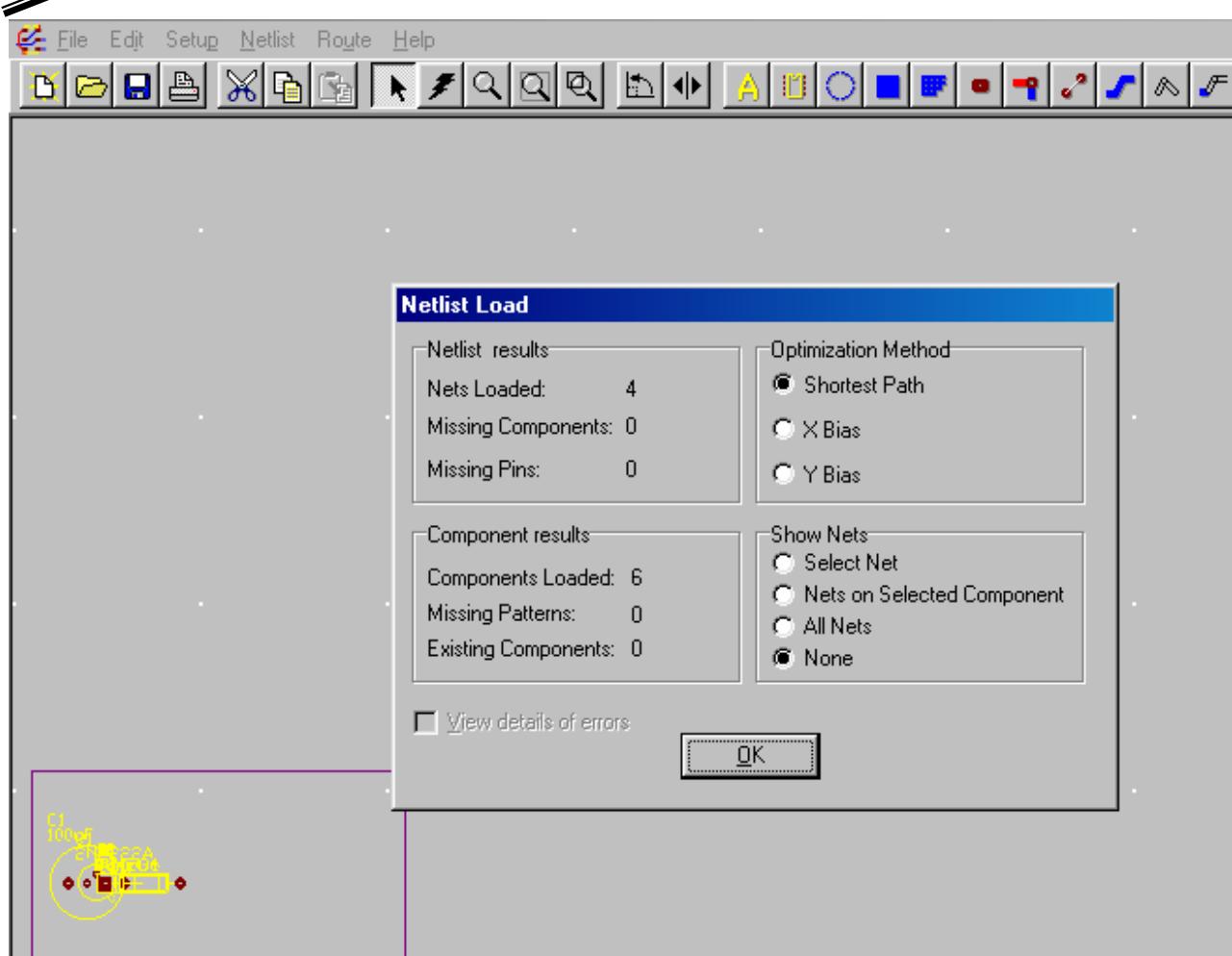


شكل ٥ - شاشة رسم الدائرة المطبوعة.

هنا تظهر النافذة التي في الشكل السابق وفيها تقرير عن عدد العناصر التي في الدائرة حيث نقوم هنا بالنقر على الاختيار OK حيث تظهر لنا عناصر الدائرة المطبوعة بشكل أفضل من السابق وكما هو موضح في الشكل ٥ - ٦. نلاحظ أيضاً أنه يوجد نافذة صغيرة في الجزء السفلي الأيسر من شاشة الرسم في الشكل ٥ - ٥ ويظهر فيها عناصر الدائرة المطبوعة ولكن موضوعة بصورة يصعب فهمها كما هو موضح في الشكل السابق (٥ - ٥).

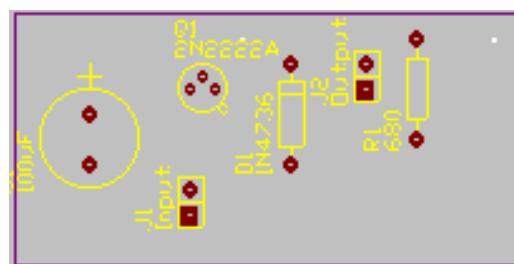


شكل ٥ -٦: الدائرة المطبوعة بعد النقر على الاختيار OK في النافذة السابقة.

٦ - الخطوة التالية هي أننا نذهب إلى خيار قائمة الشبكة Netlist ونقوم بالنقر عليه ثم نختار كما هو موضح في الشكل ٥ .

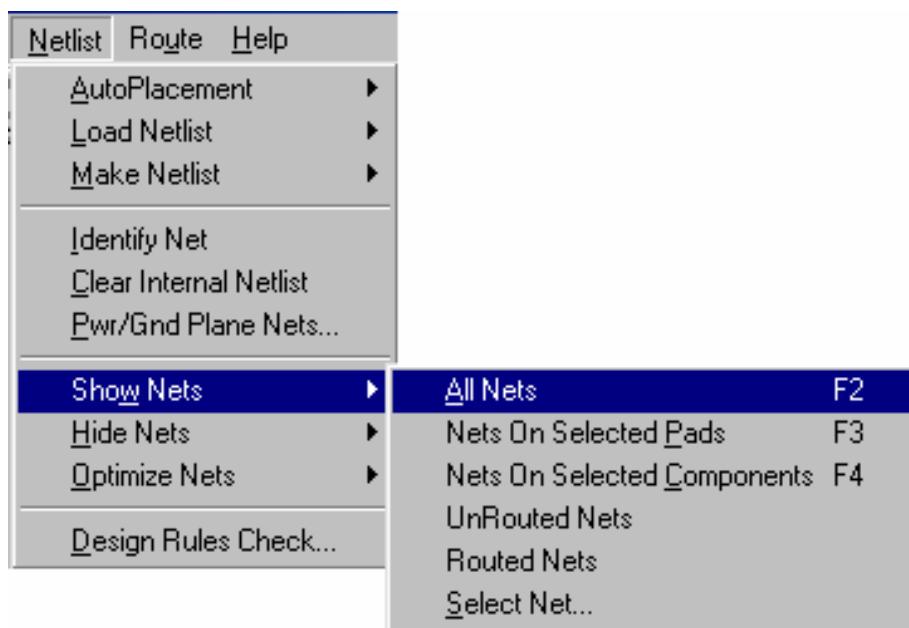


شكل ٥ -٧: اختيار قائمة الشبكة.

٧ - بعد النقر على الخيار السابق في الشكل ٥ -٧ سيقوم البرنامج بمحاولة الحصول على أقصر مسار بين العناصر المختلفة بحيث نحصل على الدائرة المطبوعة الموضحة في الشكل ٥ -٨.

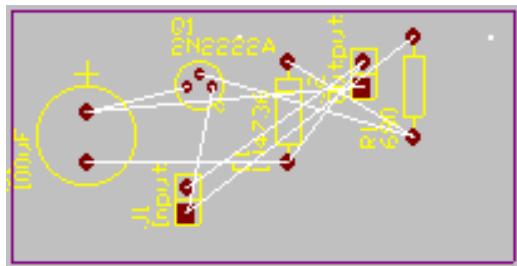


شكل ٥ -٨: الدائرة وفيها المسارات موضحة بين العناصر.

- ٨ هنا يمكننا التدخل بعض الشيء بحيث يمكن تحريك بعض العناصر إلى أماكن مختلفة وذلك بالنقر على العنصر المطلوب بزر الفارة الأيسر واستمرار الضغط مع التحريك بحيث تصبح اللوحة المطبوعة كما هو موضح في الشكل ٥ -٩.

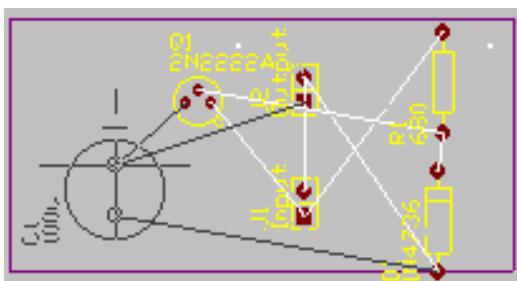


شكل ٥ -٩: الدائرة المطبوعة بعد تحريك بعض العناصر فيها.

- ٩ الآن نذهب إلى خيار توصيل العناصر Route ونختار الاختيار Board وعندها سنحصل على النافذة الموضحة في الشكل ٥ -١٠.

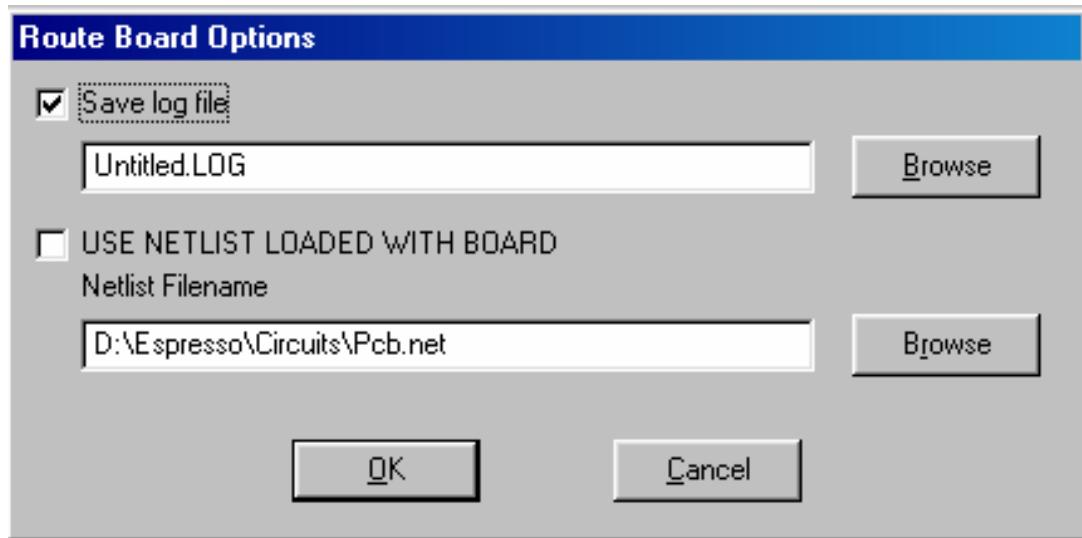

شكل ٥ - ١٠-: اللوحة المطبوعة بعد التوصيل بين العناصر.


هنا نقوم بالنقر على الاختيار OK وعندها نحصل على الدائرة المطبوعة الموضحة في الشكل ٥ - ١١-.

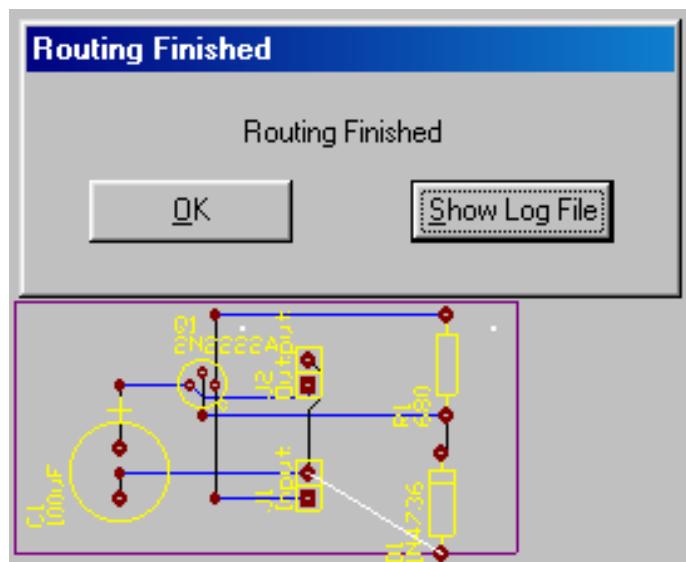

شكل ٥ - ١١-: الدائرة الالكترونية المطبوعة.


وكما نرى من الشكل السابق أن هناك نافذة تفيد أن عملية التوصيل قد تمت بنجاح.

بعد ذلك نذهب إلى اختيار التكبير Fit Board to Window ومنه نختار Zoom وعندها نحصل على اللوحة المطبوعة المبينة في الشكل ٥-١٢.

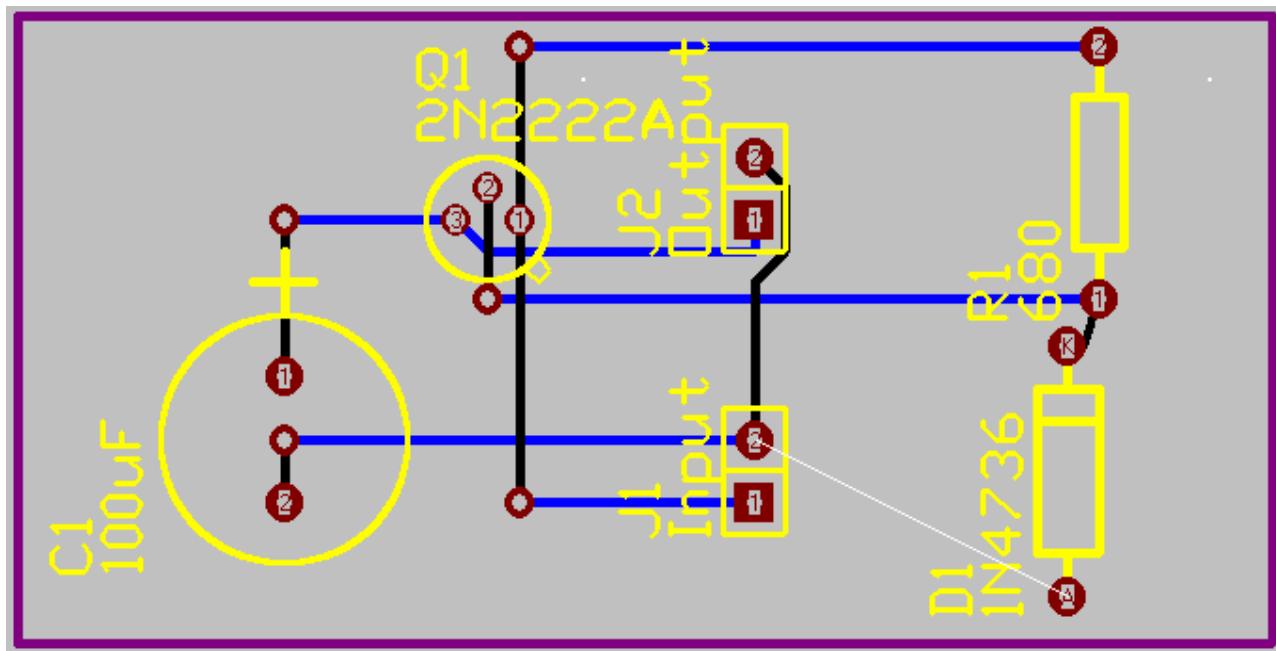


شكل ٥-١٢: اللوحة المطبوعة بعد التكبير.

- ١٠ - الخطوة التالية هي كتابة بعض المعلومات على اللوحة المطبوعة مثل الاسم أو اسم الكلية حيث نقوم باختيار Edit ومنه نختار Place ومن ثم نختار Text String وعندها نحصل على النافذة المبينة في الشكل ٥-١٣.

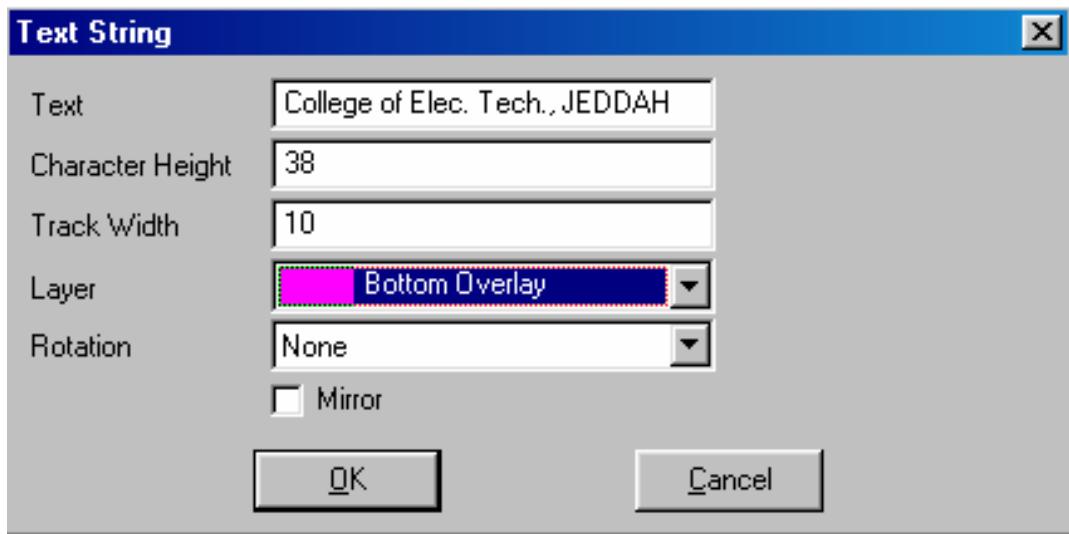


شكل ٥ - النافذة التي تظهر عند اختيار .Text String

حيث يمكن كتابة أي شيء نريده بالإضافة إلى لون الطبقة العليا وهل نرغب في أن تكون الكتابة ملفوفة بزاوية أو مقلوبة وهكذا بحيث تظهر اللوحة المطبوعة في النهاية كما هو مبين في الشكل ٥ .١٤

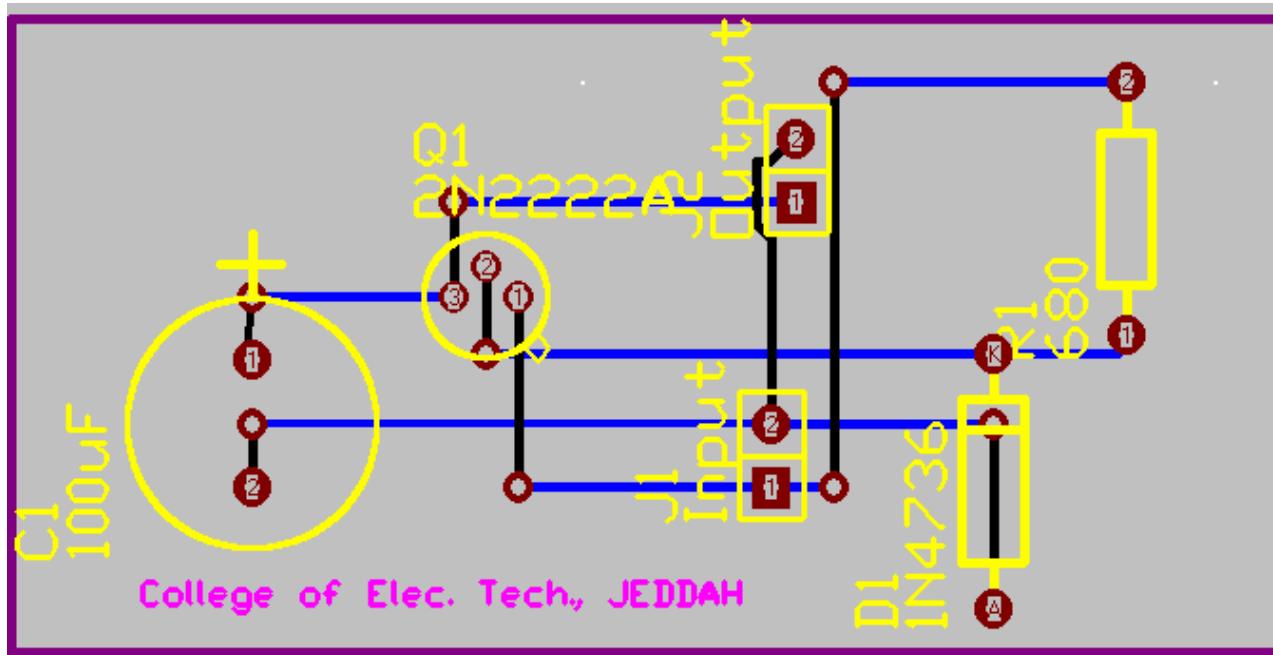


شكل ٥ - ١٤ : اللوحة المطبوعة بعد الكتابة عليها.

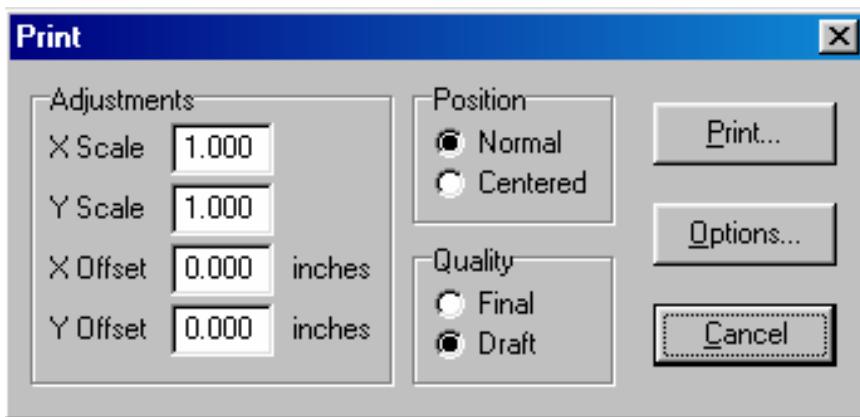

شكل ٥ - ١٥: نافذة الطباعة.

٢ - نقوم باختيار Options وهنا تظهر النافذة المبينة في الشكل ٥ - ١٦ .

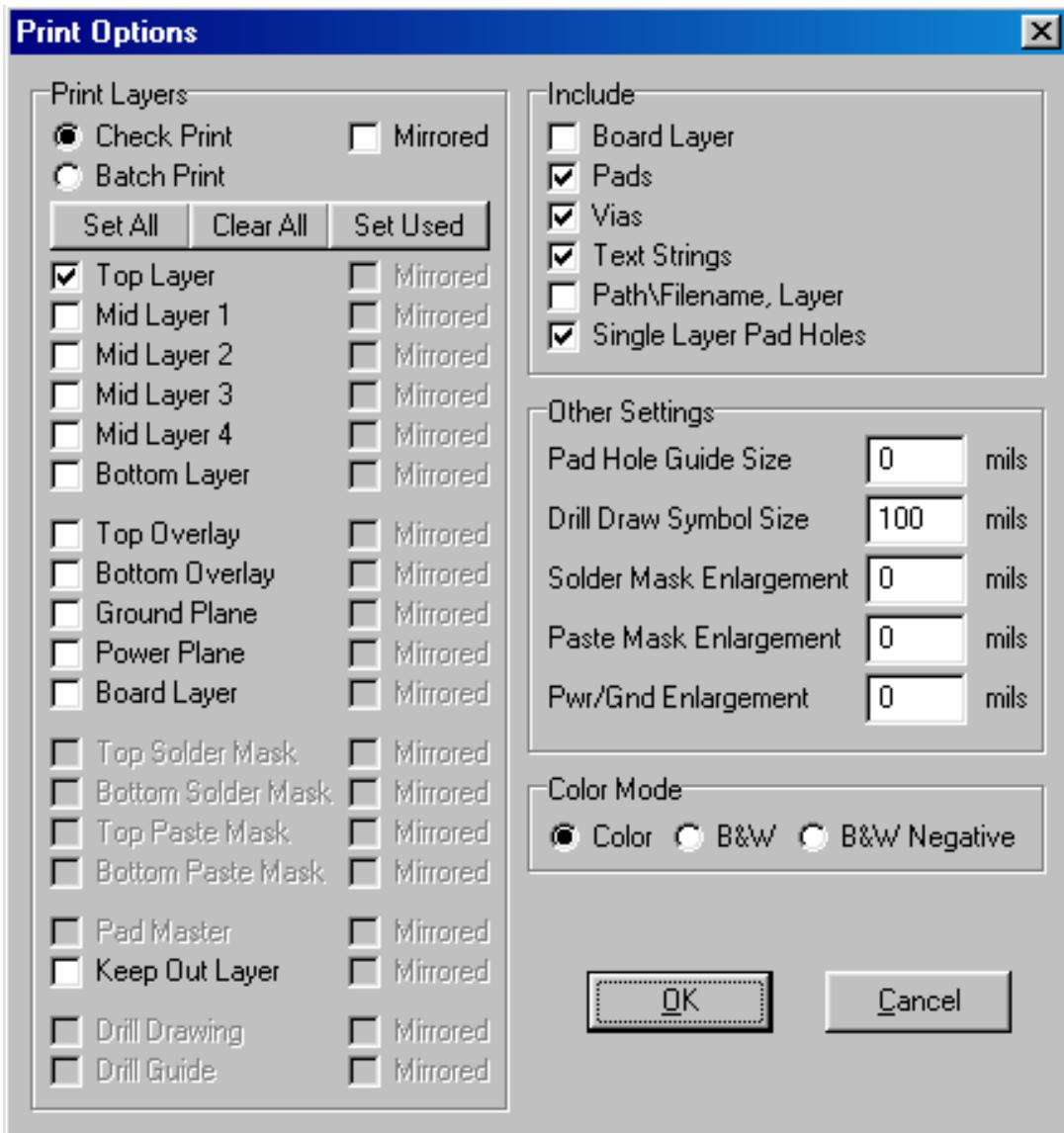

شكل ٥ - ١٦ : نافذة طباعة الطبقات في اللوحة المطبوعة.

من النافذة المبينة في الشكل السابق يمكن طباعة طبقات اللوحة المطبوعة ويمكن تجربة ذلك على الحاسب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المراجع

- ١- Kleitz, W., Digital Electronics A Practical Approach, ٥th edition, Prentice Hall, ١٩٩٩.
- ٢- Kirkpatrick, J. M., Electronic Drafting and Printed Circuit Board Design, Galgotia Publications pvt. Ltd, ١٩٨٨.
- ٣- Malvino, A. P., Electronic Principles, ٥th edition, Glencoe, ١٩٩٣.
- ٤- Boylestad, R. L., Introductory Circuit Analysis, ٧th edition, Maxwell Macmillan, ١٩٩٠.
- ٥- Kimber, W. , Practical Digital Electronics for Technicians, ٢nd edition, Newnes, ١٩٩٧.
- ٦- Floyd, T. L., Fundamentals of Linear Circuits, Prentice Hall, ١٩٩٢.
- ٧- CircuitMaker Manual.
- ٨- TraxMaker Manual.
- ٩- <http://www.airborn.com>.

المحتويات

الوحدة الأولى : المكونات العامة لتصميم الدوائر وأساسيات التعامل معها

- ١ ١- مقدمة
- ٢ ٢- وصف مكونات الدوائر الإلكترونية
- ٥ ٣- وصف مكونات الدوائر
- ٨ ٤- تجميع الدوائر الإلكترونية
- ٩ ٥- المميزات العامة لاستخدام الرسم بواسطة الحاسـب وأهميته في الصناعة

الوحدة الثانية: كيفية التعامل مع برنامج الرسم من خلال بيئة النافذة

- ١٢ ١- مقدمة
- ١٢ ٢- تشغيل البرنامج
- ١٣ ٣- شريط الأدوات
- ٦٢ ٤- ١- السهم
- ٦٣ ٥- ٢- أدلة التوصيل بين عناصر الدائرة
- ٧٠ ٦- ٣- ١- توصيل عنصرين ببعضهما
- ٧٠ ٧- ٢- ٣- ٢- استعمال خطوط التوصيل كخطوط منقطة
- ٧١ ٨- ٣- ٢- توصيل خطوط بيانات مشتركة
- ٧٢ ٩- ٣- ٣- أدلة الكتابة
- ٨٢ ١٠- ٣- ٤- أدلة المسح
- ٨٣ ١١- ٣- ٥- أدلة التكبير والتصغير
- ٨٥ ١٢- ٣- ٦- أدلة الدوران
- ٨٦ ١٣- ٣- ٧- أدلة المرأة أو الصورة العاكسة
- ٨٦ ١٤- ٣- ٨- أدلة المحاكاة التماثيلية / الرقمية
- ٨٧ ١٥- ٣- ٩- أدلة إرجاع الحالة الابتدائية لعملية المحاكاة

٨٧	٣- ٢ ١٠- أداة الخطوة الواحدة
٨٨	٣- ٢ ١١- أداة البدء أو إنهاء عملية المحاكاة
٨٨	٣- ٢ ١٢- أداة الفحص (المسبار)
٩٠	٣- ٢ ١٣- أداة التتبع
٩١	٣- ٢ ١٤- أداة شكل الشكل الموجي
٩١	٣- ٢ ١٥- أداة القطع الإلكترونية
٩٢	٣- ٢ ١٦- أداة البحث بالاسم أو الرقم أو الوصف
٩٣	٣- ٢ ١٧- أداة الماكرورز
٩٣	٣- ٢ ١٨- أداة المساعدة
٩٤	٣- ٢ ١٩- أداة رسم الدائرة المطبوعة
٩٤	٤- تحريك عنصر في دائرة
٩٥	الوحدة الثالثة: الدوائر المتقدمة
٩٥	٣- ١ مقدمة
٩٦	٣- ٢- أمثلة على الدوائر التماضية
١٣٨	٣- ٣- أمثلة على الدوائر الرقمية
١٤٨	٣- ١ العدادات
١٥٨	٣- ٢- مسجل الإزاحة
١٦٧	٣- ٣- المقارن
١٧٥	٣- ٤ دالة القفز
١٧٩	٣- ٥ دوائر رقمية إضافية
١٨٣	الوحدة الرابعة: تطبيقات عملية (تصميم
١٨٣	٤- ١ مقدمة
١٨٤	٤- ٢ تشغيل منصة صاروخ
١٩٠	٤- ٣ التحكم في اتجاه حركة محرك الخطوة
١٩٧	٤- ٤ دائرة التحكم في نظام إنذار
٢٠٣	٤- ٥ تصميم دائرة للتحويل من إشارة رقمية إلى تماضية

٢٠٧

٤ - ٦ تصميم دوائر ربط الأجهزة الخارجية مع الحاسـب

٢٠٩

الوحدة الخامسة : الدوائر المطبوعة

٢٠٩

٥ - ١ مقدمة

٢٠٩

٥ - ١ - تحويل الرسم التخطيطي إلى دائرة مطبوعة

٢٢١

٥ - ٣ - طباعة اللوحة المطبوعة

٢٢٣

المراجع

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

